

Pflichtvorlesung

Grundlagen der Elektrotechnik III

(EG III)

für Studenten
des
3. Semesters

Fachhochschule
Oldenburg/Ostfriesland/**Wilhelmshaven**

Standort Wilhelmshaven

Fachbereich Elektrotechnik

Prof. Dr.-Ing. H. Ahlers

Literaturhinweise:

Auf dem Gebiet "Grundlagen der Elektrotechnik" gibt es eine Menge brauchbarer Lehrbücher, hier sei nur eines erwähnt:

/1/ Moeller; Fricke; Frohne; Vaske:
Grundlagen der Elektrotechnik;
Teubner Verlag, Stuttgart 1986.

Übersicht: Grundlagen der Elektrotechnik I bis III

- 1. Semester (6 Stunden)
 - 1. Einführung
 - 2. Der einfache Gleichstromkreis
 - 3. Berechnung linearer Gleichstromnetze
 - 4. Energie und Leistung bei Gleichstrom
 - 5. Sonderabschnitte
 - 6. Wechselstrom, Einführung
- 2. Semester (6 Stunden)
 - 6. Wechselstrom, Fortsetzung
 - 7. Elektrisches Strömungsfeld
 - 8. Elektrostatistisches Feld
- 3. Semester (4 Stunden)
 - 9. Magnetisches Feld
 - 10. Schaltvorgänge

Gliederung: Grundlagen der Elektrotechnik III

- 9. Magnetisches Felder
 - 9.1. Wesen des Magnetismus, Versuch einer mathematischen Beschreibung
 - 9.2. Richtungen im Magnetfeld
 - 9.3. Integrale magnetische Größen
 - 9.5. Lineare Berechnung mit Eisen
 - 9.6. Nichtlineare Berechnungen mit Eisen
 - 9.7. Dauermagnete im magnetischen Kreis
 - 9.8. Magnetfeld von Leitern
 - 9.9. Induktionsgesetz
 - 9.10. Selbst- und Gegeninduktion
 - 9.11. Energie und Magnetismus
 - 9.12. Magnetismus und Verluste
 - 9.13. Magnetfeld und Kräfte
 - 9.14. Transformator, Überträger, Meßwandler
 - 9.15. Luftspaltaufweitung
 - 9.16. Verhalten an Grenzflächen
 - 9.17. Magnetische und elektrische Felder
- 10. Ausgleichsvorgänge, Schaltvorgänge
 - 10.2. Schalten von Gleichspannungsquellen
 - 10.2.1. Entladen eines Kondensators
 - 10.2.2. Aufladen eines Kondensators
 - 10.2.3. Einschalten einer Induktivität
 - 10.2.4. Ausschalten einer Induktivität
 - 10.2.5. Einschalten eines Netzwerkes mit mehreren R und einem Energiespeicher (L oder C)
 - 10.2.6. Einschalten von R, L, C (Reihenschwingkreis)
 - 10.3. Schalten von Wechselspannungsquellen
 - 10.4. Mehrere Quellen im Kreis
 - 10.5. Netzwerke mit mehreren L und C

Inhaltsverzeichnis: Grundlagen der Elektrotechnik

III

9. Magnetisches Feld	1
9.1. Wesen des Magnetismus, Versuch einer mathematischen Beschreibung	1
9.2. Richtungen im Magnetfeld	9
9.2.1. Kennzeichnung der dritten Richtung bei zweidimensionaler Darstellung	9
9.2.2. Magnetfeld-Richtungen, Definitionen und Eselsbrücken	9
9.2.3. Beweis der Kraft-Richtung	12
9.2.4. u-v-w-Regel	13
9.3. Integrale magnetische Größen	14
9.3.1. Durchflutung Θ	14
9.3.2. Der Magnetischer Fluß Φ	15
9.3.3. Magnetische Spannung V , Durchflutungsgesetz	16
9.3.4. Magnetischer Widerstand, magnetischer Leitwert, ohmsches Gesetz des magnetischen Kreises	17
9.4. Magnetische Felder in Ferromagnetika	19
9.4.1. Ursache und Messung	19
9.4.2. Quantitative Magnetisierungs-Kennlinien	22
9.4.3. Entmagnetisieren	26
9.5. Lineare Berechnung mit Eisen	26
9.6. Nichtlineare Berechnungen mit Eisen	35
9.6.1. Berechnung der Erregung Θ bei gegebener Flußdichte B	35
9.6.2. Berechnung der Flußdichte B bei gegebener Erregung Θ	41
9.6.2.1. Magnetisierungs- Charakteristik	43
9.6.2.2. Iterative Veränderung einer Flußdichte	47
9.6.2.3. Exakte Lösung	50
9.6.2.4. Iterative Bestimmung von μ	52
9.6.2.5. Scherung der MKL, Variante 1	57
9.6.2.6. Scherung der MKL, Variante 2	60
9.6.2.7. Direkte Berechnung über die MKL	64
9.7. Dauermagnete im magnetischen Kreis	65
9.7.1. Eigenschaften und Einsatz von hartmagnetischen Werkstoffen	65
9.7.2. Der magnetische Kreis ohne elektrische Anregung, Schergerade	67
9.7.3. Entmagnetisierung	70
9.7.4. Der magnetische Dauermagnetkreis mit elektrischer Anregung	71
9.8. Magnetfeld von Leitern	72
9.8.1. Feld langer gerader Einzeleiter	72
9.8.2. Feld von zwei langen geraden parallelen Leitern	74
9.8.3. Biot-Savart-Gesetz	79
9.8.4. Feld eines kurzen geraden Leiters	80
9.8.5. Feld von Zylinderspulen	82
9.9. Induktionsgesetz	85
9.9.1. Induzierte Spannung in bewegten Leitern	89
9.9.2. Induzierte Spannung in ruhenden Leitern	92
9.10. Selbst- und Gegeninduktion	93
9.10.1. Selbstinduktion, Induktivität	93
9.10.2. Lenz'sche Regel	96
9.10.3. Gegeninduktion	98
9.10.4. Schaltung von Induktivitäten	102
9.10.4.1. Reihenschaltung ohne magnetischer Kopplung	102
9.10.4.2. Reihenschaltung mit magnetischer Kopplung	102
9.10.4.3. Experimentelle Bestimmung einer Gegeninduktivität	102
9.10.4.4. Parallelschaltung von Induktivitäten mit magnetischer Koppelung ...	102
9.10.4.5. Parallelschaltung von Induktivitäten ohne magnetische Koppelung ..	103
9.10.5. Selbstinduktion einer langen geraden Doppelleitung	104
9.10.6. Wirbelströme, Stromverdrängung, Wirbelstrombremse	106
9.11. Energie und Magnetismus	111

9.11.1. Energie einer Induktivität	111
9.11.2. Energie des Magnetfeldes	111
9.12. Magnetismus und Verluste	115
9.12.1. Hystereseverluste P_{VH}	115
9.12.2. Wirbelstromverluste P_{VW}	117
9.12.3. Gesamte Eisenverluste	117
9.13. Magnetfeld und Kräfte	118
9.13.1. Kraft auf einem stromdurchflossenen Leiter im Magnetfeld	118
9.13.2. Kraft auf zwei parallele Leiter	119
9.13.3. Kraft von Elektromagneten	119
9.14. Transformator, Überträger, Meßwandler	122
9.14.1. Der ideale Transformator	122
9.14.1.1. Herleitung der Formeln des idealen Transformators	122
9.14.1.2. Zusammenfassung der Formeln des idealen Transformators	125
9.14.1.3. Beispielberechnung mit idealem Transformator	126
9.14.2. Der reale Transformator	129
9.14.3. Ersatzschaltbild (ESB)	132
9.14.4. Relative Kurzschlußspannung	133
9.14.5. Bestimmung der ESB-Daten	133
9.14.6. Der Drehstromtransformator	137
9.14.7. Beispiel mit Transformator	138
9.14.8. Der Transformator in Matrizenschreibweise	139
9.15. Luftspaltaufweitung	140
9.16. Verhalten an Grenzflächen	141
9.17. Magnetische und elektrische Felder	142
9.17.1. Vergleich elektrischer und magnetischer Felder	142
9.17.2. Maxwell-Gleichungen	143
9.17.3. Beispiel für die Anwendung der Maxwell-Gleichungen	145
10. Ausgleichsvorgänge, Schaltvorgänge	149
10.1. Einleitung	149
10.1.1. Problemstellung	149
10.1.2. Exzerpt: Praktische Lösung von linearen DGLn im Zeitbereich	151
10.1.3. Exzerpt: Praktische Lösung von linearen DGLn mit Hilfe der Laplace-Transformation	152
10.1.4. Laplace-transformierte Widerstände	154
10.2. Schalten von Gleichspannungsquellen	155
10.2.1. Entladen eines Kondensators	155
10.2.2. Aufladen eines Kondensators	157
10.2.3. Einschalten einer Induktivität	159
10.2.4. Ausschalten einer Induktivität	161
10.2.5. Einschalten eines Netzwerkes mit mehreren R und einem Energiespeicher (L oder C)	164
10.2.5.1. Maschen- und Knotenanalyse	164
10.2.5.2. Vereinfachtes Aufstellen der DGL	167
10.2.5.3. Laplace-transformierte Widerstände	169
10.2.5.4. Darstellung und Diskussion der Ergebnisse von Beispiel A und B	173
10.2.5.5. Anfangswert, Endwert, Zeitkonstante	174
10.2.6. Einschalten von R, L, C (Reihenschwingkreis)	178
10.3. Schalten von Wechselspannungsquellen	183
10.3.1. Prinzip	183
10.3.2. Schema	185
10.3.3. Beispiel: Einschalten R, L	186
10.3.4. Beispiel: Einschalten R, C	189
10.3.5. Optimales Einschalten	190
10.4. Mehrere Quellen im Kreis	191
10.5. Netzwerke mit mehreren L und C	193
Anhang	194
Aufgaben	194
Ergebnisse	204

9. Magnetisches Feld

Der Begriff **Magnetisches Feld** enthält zwei Ausdrücke:

- Magnetismus und
- Feld.

In Kap. 8 und 9 ist anhand von elektrischen Strömungsfeld und elektrostatischen Feld der Feldbegriff schon erläutert worden. Zur Wiederholung:

- Ein Feld beschreibt einen physikalischen Zustand innerhalb eines Raumes, allgemein in vier Dimensionen (drei Koordinaten Richtungen x , y , z und Zeit t)
- Der Zustand wird durch eine physikalische Feldgröße beschrieben, die jeden Punkt des Raumes zugeordnet ist.
- Die Gesamtheit aller Zustandswerte heißt Feld.
- Zu unterscheiden sind:

Skalar-Felder - z.B. φ - Potential

Vektor-Felder - z.B. $\vec{E}$ - Elektrische Feldstärke

Da der Begriff Feld schon detailliert aus EG II bekannt ist, soll im ersten Abschnitt die Beschreibung des Magnetismus erfolgen.

9.1. Wesen des Magnetismus, Versuch einer mathematischen Beschreibung

Die Erscheinung des Magnetismus ist schwerer vorstellbar, als z.B. das Verständnis für das elektrische Strömungsfeld. Physikalische Gesetze sind immer auf Grund von Beobachtungen aufgestellt worden. Z.B. ist das ohmsche Gesetz dadurch entstanden, daß ein linearer Zusammenhang zwischen Strom und Spannung festgestellt wurde. Um das Verständnis für das magnetische Feld zu lehren, sollen im Rahmen dieser Vorlesung die Formeln des Magnetischen Feldes aufgrund beobachteter Phänomene hergeleitet werden. Diese Beobachtungen werden in Form von Versuchen beschrieben, die aber aus Zeitgründen im Rahmen der Vorlesung nicht durchgeführt werden können.

Als erstes soll aufgezeigt werden, wo der Laie - außer in der Elektrotechnik/Physik - im Zusammenhang mit Magnetismus schon Beobachtungen gemacht hat:

- Magnetverschluß von Türen.
- An White-Boards werden mit Dauermagneten kleine Sachen (z.B. Zettel) befestigt.
- Der Restmagnetismus von Schraubenziehern zieht Eisenfeilspäne an.
- Viele haben schon die Erfahrung gemacht, daß es gibt Materialien, die sich in einer Richtung anziehen und in der anderen Richtung abstoßen. Die Materialien - genannt Dauermagnete - haben zwei verschiedene Pole. Mit drei Dauermagneten kann man nachweisen, daß sich gleiche Pole abstoßen und entgegengesetzte Pole anziehen (siehe Versuchsbeschreibung 1).
- Viele haben schon einen Kompaß in der Hand gehabt. Der magnetische Nordpol der Kompaßnadel zeigt in Richtung Norden, also zum geographischen Nordpol, da aber entgegengesetzte Pole sich anziehen, folgt daraus: Der geographische Nordpol der Erde ist der magnetische Südpol der Erde und umgekehrt. Deklination: Abweichung der Kompaßnadel von der Nordrichtung, weil der magnetische Pol nicht der Rotationspol ist.

Versuch 1: Abstoßung und Anziehung

Teil 1: Mit Hilfe eines 3. Magneten werden die ersten zwei Magneten so ausgerichtet, daß gleiche Pole der ersten beiden Magnete bestimmt werden, siehe Bild EG91A. Dieses erreicht man, indem man die ersten zwei Magnete so ausrichtet, daß die ersten zwei Magnete in Bezug zum 3. Magneten das gleiche Verhalten (Anziehung/Abstoßung) aufweisen.

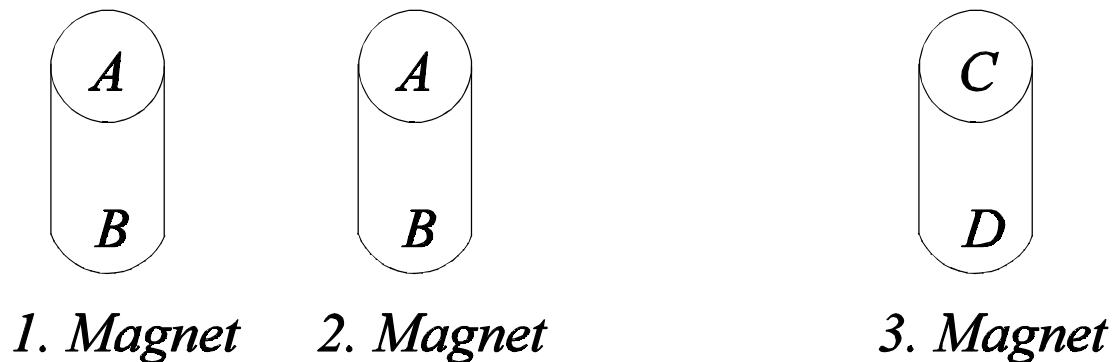


Bild EG91A

Teil 2: Die nun gleichen Pole A vom 1. und 2. Magneten stoßen sich ab, auch die Pole B stoßen sich ab. Dagegen ziehen sich jeweils die Pole A und B an.

Fazit: **Gleichnamige Pole stoßen sich ab und entgegengesetzte Pole ziehen sich an.**

Versuch 2: Sichtbarmachen der Magnetfelder von Dauermagneten

Versuchsanordnung:

Zwei Dauermagnete, ein Hufeisenmagnet und ein Stabmagnet, werden unter einer Glasplatte positioniert. Auf die Glasplatte werden Eisenfeilspäne gestreut. Noch ein bißchen rütteln und die Vorzugsrichtungen der Magnetfelder sind zu erkennen, siehe Bild EG91B.

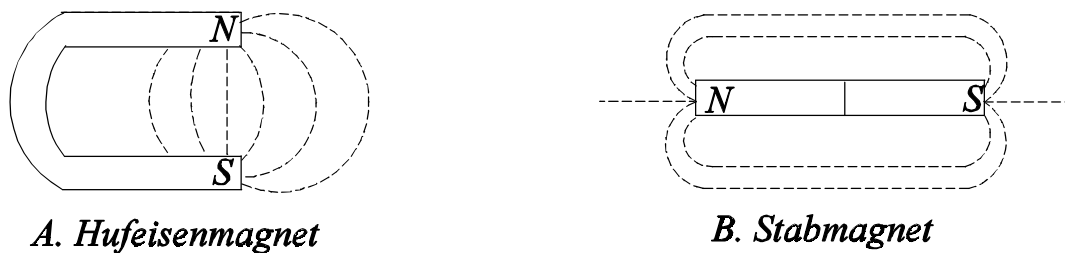


Bild EG91B

Beim Hufeisenmagnet, aber auch beim Stabmagneten sind diese Vorzugsrichtungen zu erkennen. Verbindet man diese Richtungen, ergeben sich Linien von Nord- zum Südpol oder umgekehrt. Die Richtung der Linien soll später im Abschnitt 9.2 definiert werden. Bei einer Linie im Feld läßt sich vermuten, daß es sich um eine Feldlinie handelt. Somit ist auch schon die Frage beantwortet, ob es sich um ein Skalarfeld oder um ein Vektorfeld handelt. Aus Erfahrung des elektrischen Strömungsfeldes und des elektrostatischen Feldes ist bekannt, daß Feldlinien in Richtung der physikalischen Größen (z.B. $\vec{E}$, $\vec{J}$ oder $\vec{D}$) zeigen. Welches hier im Magnetfeld die Feldgröße ist, muß noch erst untersucht werden.

Fazit 1: **Das Magnetfeld besitzt eine Richtung und ist damit ein Vektorfeld.**

Fazit 2: **Dauermagnete weisen ein Magnetfeld auf.**

Versuch 3: Kompaßnadel und Gleichstromleiter


Beobachtung: In der Nähe eines vom Gleichstrom durchflossenen Leiters wird die Nadel eines Kompasses vom Strom beeinflusst.

Fazit: **Auch stromdurchflossene Leiter weisen ein Magnetfeld auf.**


Versuch 4: Sichtbarmachen der Magnetfelder von Leitern und Spulen

Versuchsanordnung:

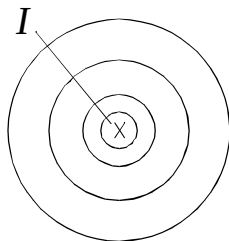In der Anordnung eines Leiters und einer Spule wird jeweils eine Glasplatte positioniert. Auf die Glasplatte werden Eisenfeilspäne gestreut. Noch ein bißchen rütteln und die Vorzugsrichtungen der Magnetfelder sind zu erkennen, siehe Bild EG91C.



C. Einzelleiter

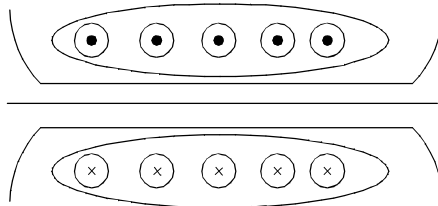

D. Spule

Bild EG91C

Fazit: **Magnetfelder werden entweder von Dauermagneten oder von stromdurchflossenen Leitern aufgebaut.**

Ursache des Magnetfeldes


Die Magnetfelder von Leitern und Dauermagneten sollten eigentlich die gleiche Ursache haben. Auf den ersten Blick haben nun Dauermagnete und stromdurchflossene Leiter nicht viel gemeinsam. Könnte der Strom die Ursache sein? Was war Strom? EG I: Strom ist die geordnete Bewegung von Ladungsträgern. Wo bewegen sich Ladungen? Antwort: in jeder Elektronenhülle eines Atoms und in jedem Metall Valenzelektroden. Im Normalfall erzeugt jede Bewegung zwar ein Magnetfeld, da aber die Bewegungen unregelmäßig sind, heben sich nach außen die Magnetfelder wieder auf. Bei Dauermagneten sind nun Vorzugsrichtungen möglich, d.h. die Atome mit ihren Elektronenbewegungen werden ausgerichtet (detaillierte Beschreibung in Kap. 9.4.1).

Die gerichtete Bewegung von Ladungsträgern ist die Ursache für das Magnetfeld.

Bei Dauermagneten wurde schon die Kraftwirkung und -richtung festgestellt. Die nächsten zwei Versuche sollen sich mit den Kraftrichtungen und Kraftgrößen von zwei stromdurchflossenen Leitern beschäftigen.

Versuch 5: Krafrichtung zweier paralleler stromdurchflossener Leiter

Ergebnis:

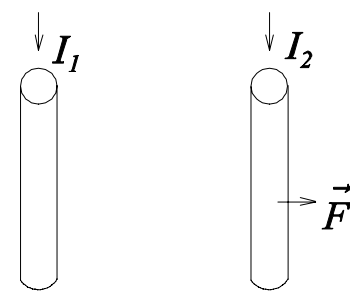

$I_1 > 0$	$I_2 > 0$	Anziehung
$I_1 > 0$	$I_2 < 0$	Abstoßung
$I_1 < 0$	$I_2 > 0$	Abstoßung
$I_1 < 0$	$I_2 < 0$	Anziehung


Bild EG91D

Versuchsanordnung: Die Krafrichtung zweier paralleler vom Strom durchflossener Leiter nach Bild EG91D wird untersucht.

Fazit: **Leiter mit gleichen Stromrichtungen ziehen sich an, entgegengesetzte Ströme stoßen sich ab.**

Versuch 6: Größe der Kräfte zweier paralleler vom Strom durchflossener Leiter.

Meßergebnisse:

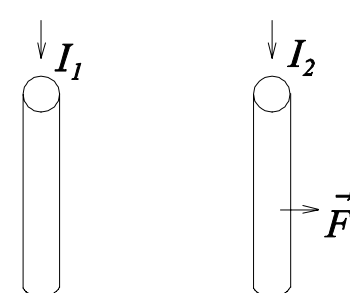

I_1	I_2	F
I_0	I_0	F_0
$2I_0$	I_0	$2F_0$
$3I_0$	I_0	$3F_0$
I_0	$2I_0$	$2F_0$
$3I_0$	$2I_0$	$6F_0$

Bild EG91D

Meßauswertung:

Die Kraft ist proportional dem Produkt der beiden Ströme

$$F \sim I_1 \cdot I_2.$$

Wie läßt sich dieses erklären?

Wiederholung: Die Kraft auf zwei elektrostatische Ladungen (Kap. 8) wurde wie folgt bestimmt: Die Ladung 1 bewirkt ein Feld im Raum, also auch am Punkt der Ladung 2. Das Feld der Ladung 1 wird am Punkt der Ladung 2 berechnet. Aus dem Feld der Ladung 1 und der Größe der Ladung kann somit die Kraft bestimmt werden.

Auch beim Magnetfeld kann diese Methode in ähnlicher Weise angewandt werden. Der eine Leiter erzeugt am Ort des anderen Leiters ein Magnetfeld. Dieses läßt sich auch dadurch nachweisen, daß auch ein Dauermagnet im Feld eines stromdurchflossenen Leiters eine Kraftwirkung erfährt, siehe Versuch 3.

Ein stromdurchflossener Leiter im Magnetfeld erfährt eine Kraftwirkung.

Wer erfährt nun die Kraftwirkung? Der Leiter oder die Ladung? Der obere Satz würde allgemeiner lauten:

Eine bewegte Ladung erfährt im Magnetfeld eine Kraftwirkung.

Der Leiter im Magnetfeld erfährt nach Versuch 6 eine Kraftwirkung, die proportional der Stromstärke und der Größe des Magnetfeldes ist. Für die Wirkung des Magnetfeldes muß somit eine physikalische Größe eingeführt werden. Früher ist man davon ausgegangen, daß vom einen Pol zum andern Pol des Magneten ein magnetischer Fluß vorhanden ist. Für die Wirkung an einem Ort ist nicht der gesamte Fluß, sondern die Felddichte entscheidend, darum wird für das magnetische Feld die Flußdichte $\vec{B}$ (auch Induktion genannt) eingeführt:

 $\vec{B}$ - Flußdichte, Induktion

Nach oben angegebener Ableitung ist die Kraft auf einen stromdurchflossenen Leiter im Magnetfeld proportional zum Strom und der Flußdichte:

$$F \sim I \cdot B$$

Der Strom I ist bei konstanten Leiterabmessungen proportional der Ladung und der Ladungsträger-Geschwindigkeit:

$$I \sim q \cdot v$$

Die Zusammenfassung der beiden oberen Formeln ergibt: Die Kraft auf Ladungsträger ist proportional Ladung, Geschwindigkeit und Magnetfeld:

$$F \sim q \cdot v \cdot B.$$

Einführung einer Proportionalitäts-Konstanten:

$$F = c \cdot q \cdot v \cdot B$$

Bislang ist die magnetische Feldgröße B noch nicht definiert. Daher ist es möglich, die Proportionalitäts-Konstante c gleich eins zu setzen. Damit ergibt sich die Formel für die den Betrag der Lorentz-Kraft:

$$F = q \cdot v \cdot B$$

F , v und B sind Vektoren, q ist ein Skalar. Wie ist die obere Formel in Vektor-Schreibweise anzugeben? Das Magnetfeld eines Leiters ist kreisförmig um den Leiter herum und die Elektronenbewegung in Leiter-Richtung. Beim Versuch 6 steht das Magnetfeld des Leiters 1 senkrecht auf der Elektronenbewegung des Leiters 2. Daher muß bei oberer Formel das Kreuzprodukt eingesetzt werden.

$\vec{F} = q \cdot \vec{v} \times \vec{B}$	(9.1)	Lorentz-Kraft
--	-------	---------------

Da das Kreuzprodukt richtungsabhängig ist, wäre die Richtung noch zu beweisen. Die Richtungen werden erst später im Kap. 9.2 definiert.

Einheit von B

$$[B] = \frac{[F]}{[q][v]} = \frac{[W]/[s]}{[q][v]} = \frac{\frac{VAs}{m}}{As \frac{m}{s}} \qquad [B] = 1 \frac{Vs}{m^2} = 1T \qquad \text{Tesla}$$

Die Einheit "Vs/m²" wird als abgeleitete SI-Einheit "Tesla" definiert.

Versuch 7: Messung der Flußdichte B im homogenen Feld

Annahme: Meßgerät mit dem die Flußdichte B meßbar ist, steht zur Verfügung (Meßprinzip später).

Für Grundsatzuntersuchungen wird eine Anordnung benötigt, in der ein homogenes Magnetfeld auftritt. Im elektrischen Strömungsfeld und im elektrostatischen Feld war ein homogenes Feld leicht zu bewirken, weil sich zwischen zwei parallelen Elektroden ein homogenes Feld ausbilden kann. Elektroden gibt es beim magnetischen Feld nicht, nur Dauermagnete und Spulen. Bei diesem Versuch soll das Magnetfeld, möglichst homogen, einer Spule untersucht werden. Magnetische Feldlinien sind immer in sich geschlossen, wie aus dem Verlauf der Feldlinien (Bilder EG91B und EG91C) ist zu erkennen ist. Wie bekommt man einen geschlossen homogenen Umlauf? Antwort: mit einer Kreisspule. Das Feld ist zwar nicht 100% homogen. Aber wenn der Durchmesser der Windung d_w sehr viel kleiner ausgeführt wird als der Radius der Ringspule r_R entsteht ein annähernd homogenes Feld. Die Anordnung ist in Bild EG91E dargestellt.

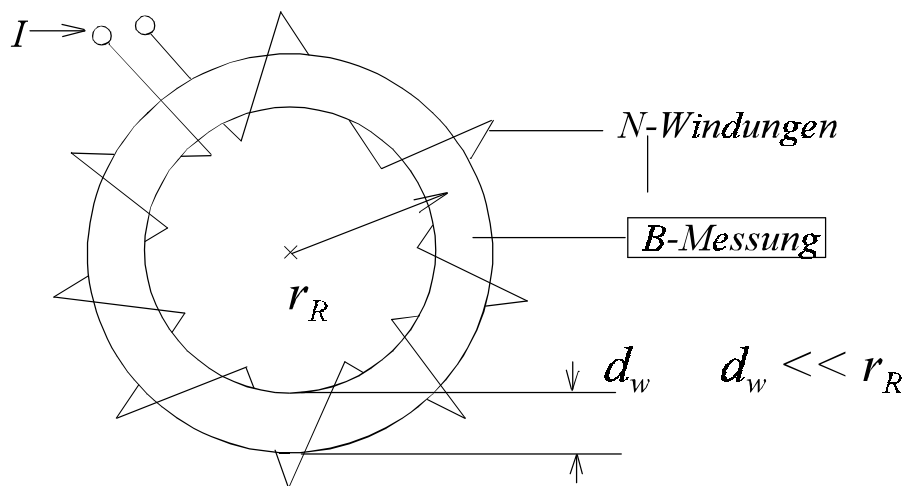


Bild EG91E

Meßergebnisse:

I/A	d_w	r_R	N	B
$I_0 = 1 \text{ A}$	$d_{w0} = 1 \text{ cm}$	$r_{R0} = 10 \text{ cm}$	$N_0 = 1000$	$B_0 = 2.0 \text{ m T}$
$2I_0$	d_{w0}	r_{R0}	N_0	$2B_0$
$3I_0$	d_{w0}	r_{R0}	N_0	$3B_0$
I_0	$2d_{w0}$	r_{R0}	N_0	B_0
I_0	$3d_{w0}$	r_{R0}	N_0	B_0
I_0	d_{w0}	$2r_{R0}$	N_0	$B_0/2$
I_0	d_{w0}	$3r_{R0}$	N_0	$B_0/3$
I_0	d_{w0}	r_{R0}	$2N_0$	$2B_0$
I_0	d_{w0}	r_{R0}	$3N_0$	$3B_0$

Aus den Meßergebnissen ist zu erkennen, daß die magnetische Flußdichte B , oder auch Induktion genannt, proportional zur Stromstärke I , zur Windungszahl N und umgekehrt proportional zum Ring-Radius r_R ist. Der Wicklungs-Durchmesser der Spule d_w hat keinen Einfluß:

$$B \sim \frac{I \cdot N}{r_R}$$

Da der Radius r_R ist proportional zur Feldliniellänge $l = 2\pi r_R$ ist, kann auch angegeben werden:

$$B \sim \frac{I \cdot N}{l}$$

oder mit einer Proportionalitäts-Konstanten geschrieben:

$$B = c \cdot \frac{I \cdot N}{l}$$

Wie wird die Konstante c genannt und wie kann $I \cdot N / l$ abgekürzt werden? Antwort:

$$H = \frac{I \cdot N}{l} \quad (9.2)$$

$$c = \mu$$

H - magnetische Feldstärke (oder magnetische Erregung)

μ - Induktions-Konstante oder Permeabilität

$$[H] = \frac{[I] \cdot [N]}{[l]} = \frac{A \cdot 1}{m} = \frac{A}{m}$$

Mit den oben eingeführten Definitionen kann angegeben werden:

$$B = \mu \cdot \frac{I \cdot N}{l}$$

$$B = \mu \cdot H \quad (9.3)$$

Für die Spulenordnung nach Versuch 7 kann μ bestimmt werden:

$$\mu = \frac{B \cdot l}{I \cdot N} = \frac{2 \cdot 0 \cdot 10^{-3} \frac{Vs}{m^2} \cdot 0,1m \cdot 2\pi}{1A \cdot 1000} = 1,3 \cdot 10^{-6} \frac{Vs}{Am} \quad (\text{aus Versuch 7})$$

$$[\mu] = \frac{Vs}{Am}$$

Die Aufspaltung von μ in μ_0 und μ_r kann erfolgen, wie das auch schon aus dem elektrischen Feld bekannt ist:

$$\mu = \mu_0 \cdot \mu_r$$

$$\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \frac{Vs}{Am} = 1,2566 \cdot 10^{-6} \frac{Vs}{Am} \quad (\text{exakter Wert}) \quad (9.4)$$

μ_0 -	absolute Permeabilität (das Vakuums)
μ_r -	relative Permeabilität
$\mu_r = 1$	Vakuum
$\mu_r < 1$	diamagnetische Stoffe
$\mu_r > 1$	paramagnetische Stoffe
$\mu_r \gg 1$	ferromagnetische Stoffe: z.B. Eisen, Nickel, Kobalt

Das Vakuum, die diamagnetischen Stoffe und die paramagnetischen Stoffe können gleich behandelt werden da $\mu_r \approx 1$ in den ersten vier bis fünf signifikanten Stellen ist. Die ferromagnetischen Werkstoffe sollen - wegen ihrer großen Bedeutung - in einem eigenem Kapitel (9.4) behandelt werden. Der Vorteil der Ferro-Magnetika ist die große relative Permeabilität. Der Nachteil ist, die Funktion $B = f(H)$ ist bei Ferro-Magnetika nichtlinear.

Zusammenhang zwischen μ_0 , ϵ_0 und c (nicht klausurrelevant)

DGL einer Welle im Vakuum, Ausbreitung in x-Richtung, magnetische Feldstärke nur in z-Richtung, elektrische Feldstärke nur in y-Richtung:

$$\frac{\partial^2 E_y}{(\partial x)^2} = \mu_0 \cdot \epsilon_0 \cdot \frac{\partial^2 E_y}{\partial t^2}$$

Der Ansatz $E_y = E_0 \cos[2\pi(f \cdot t - x/\lambda)]$ wird abgeleitet und in die DGL eingesetzt:

$$\frac{\partial E_y}{\partial x} = -E_0 \left(-\frac{2\pi}{\lambda} \right) \cdot \sin[2\pi(f \cdot t - x/\lambda)] \quad \frac{\partial E_y}{\partial t} = -E_0 2\pi f \cdot \sin[2\pi(f \cdot t - x/\lambda)]$$

$$\frac{\partial^2 E_y}{\partial x^2} = -E_0 \left(-\frac{2\pi}{\lambda} \right)^2 \cdot \cos[2\pi(f \cdot t - x/\lambda)] \quad \frac{\partial^2 E_y}{\partial t^2} = -E_0 (2\pi f)^2 \cdot \cos[2\pi(f \cdot t - x/\lambda)]$$

$$-E_0 \cdot \left(\frac{2\pi}{\lambda} \right)^2 \cdot \cos[2\pi(f \cdot t - x/\lambda)] = \mu_0 \cdot \epsilon_0 \cdot \left\{ -E_0 \cdot (2\pi f)^2 \cdot \cos[2\pi(f \cdot t - x/\lambda)] \right\}$$

$$\left(\frac{2\pi}{\lambda} \right)^2 = \mu_0 \cdot \epsilon_0 \cdot (2\pi f)^2 \quad \mu_0 = \frac{1}{\epsilon_0} \left(\frac{1}{\lambda f} \right)^2 \quad \lambda \cdot f = c$$

$$\mu_0 = \frac{1}{\epsilon_0} \cdot \frac{1}{c^2} \quad c = \sqrt{\frac{1}{\mu_0 \cdot \epsilon_0}}$$

Zusammenfassung der bisher bekannten Größen, Formeln und Einheiten:

$$\vec{F} = q \cdot \vec{v} \times \vec{B}$$

$$\vec{B} = \mu_0 \cdot \mu_r \cdot \vec{H}$$

$$\mu = \mu_0 \cdot \mu_r$$

$$\mu_0 = 0.4\pi \cdot 10^{-6} \frac{\text{Vs}}{\text{Am}} = 1.2566 \cdot 10^{-6} \frac{\text{Vs}}{\text{Am}}$$

Kreisringspule:

$$H = \frac{I \cdot N}{l}$$

$\vec{B}$ - Magnetische Flußdichte, Induktion:

$$[B] = \frac{\text{Vs}}{\text{m}^2} = \text{T}$$

$\vec{H}$ - Magnetische Feldstärke:

$$[H] = \frac{\text{A}}{\text{m}}$$

9.2. Richtungen im Magnetfeld

9.2.1. Kennzeichnung der dritten Richtung bei zweidimensionaler Darstellung

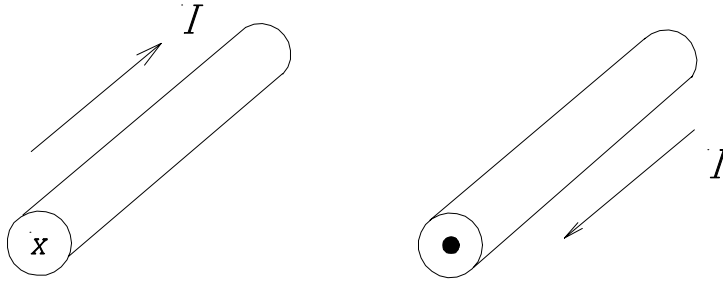


Bild EG921A

Die positive Stromrichtung (entgegengesetzte Richtung der Elektronen-Geschwindigkeit) wird mit einem Pfeil in Richtung des Stromes gekennzeichnet. Häufig verzichtet man auf eine dreidimensionale Darstellung. Der Strom fließt dabei häufig in die Zeichenebene heraus oder hinein. Dieses wird mit einem Punkt oder einem Kreuz gekennzeichnet.

Eselsbrücke:

- Den Punkt sieht man, wenn die Spitze des Strompfeils aus der Zeichenebene heraus ragt. **Punkt kennzeichnet den aus der Zeichenebene heraus fließenden Strom.**
- x Das Kreuz sieht man, wenn der Strompfeil in die Zeichenebene hinein ragen würde (Pfeil von hinten). **Kreuz kennzeichnet den in die Zeichenebene hinein fließenden Strom.**

Nicht nur Ströme werden in der Punkt-Kreuz-Kennzeichnung dargestellt. Auch die Richtungen von Vektoren werden bei zweidimensionaler Darstellung mit der Punkt-Kreuz-Schreibweise gekennzeichnet.

9.2.2. Magnetfeld-Richtungen, Definitionen und Eselsbrücken

Bislang sind den Feldlinien-Bildern des Abschnitts 9.1 keine Richtung zugeordnet.

Definition 1:

Der Nordpol einer Magnetnadel zeigt in die geografische Nordrichtung.

Definition 2:

Die Vektoren der Flußdichte $\vec{B}$ und der Feldstärke $\vec{H}$ zeigen außerhalb des Dauermagneten vom Nord- zum Südpol und innerhalb des Magneten vom Süd- zum Nordpol.

Ungleiche Pole ziehen sich an. Der Nordpol der Kompaßnadel zeigt somit zum magnetischen Südpol. Daraus folgt, daß der geografische Nordpol der magnetische Südpol ist.

Der Nordpol der Kompaßnadel zeigt zum magnetischen Südpol.

Versuch 8: Bestimmung der magnetischen Richtungen im Feld eines Dauermagneten mit Hilfe einer Kompaßnadel

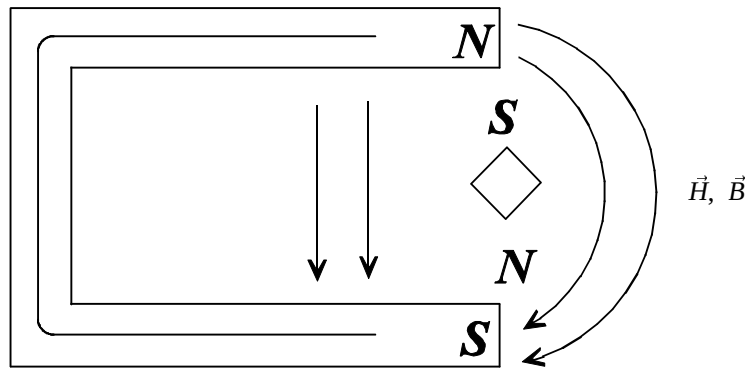


Bild EG922A

In Bild EG92A können die Magnetfeld-Richtungen eingezeichnet werden. Der Nordpol der Kompaßnadel zeigt in Richtung des Magnetfeldes. Aus der These, daß ungleiche Pole sich anziehen, können die Pole des Dauermagneten bestimmt werden.

Eselsbrücke: Südpol ist FeldlinienSenke

Versuch 9: Messung der Magnetfeld-Richtung von stromdurchflossenen Leitern mit dem Kompaß.

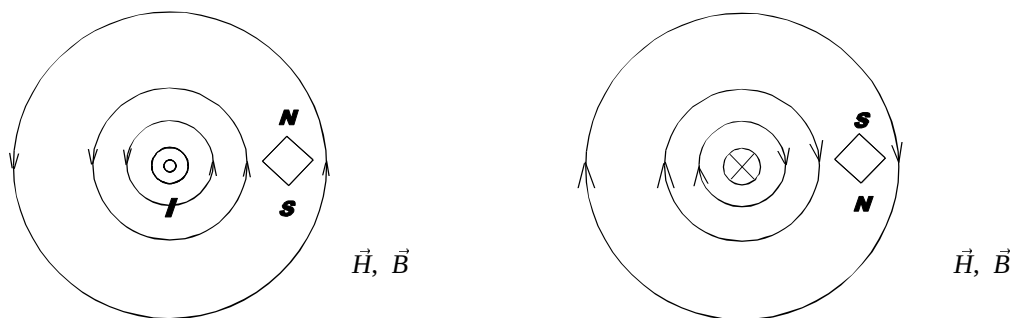


Bild EG922B

Da definitionsgemäß der Nordpol der Kompaßnadel in Richtung des Magnetfeldes (Richtung der Vektoren $\vec{B}$ und $\vec{H}$) zeigt, ist bei Versuch 9 die mit Hilfe des Kompasses ermittelte Magnetfeld-Richtung eingezeichnet, siehe Bild EG922B.

Wie kann man sich die Magnetfeld-Richtung eines Leiters merken, da gibt es drei verschiedene Möglichkeiten (Eselsbrücken), die als nächstes erläutert werden:

- Rechte-Hand-Regel
- Rechts-Schrauben-Regel
- Koordinaten-System-Regel

Rechte-Hand-Regel für Leiter:

Umfaßt man einen Leiter mit der rechten Hand, so daß der Daumen in Stromrichtung zeigt, so zeigen die restlichen vier Finger in Richtung des Magnetfeldes.

Rechts-Schrauben-Regel für Leiter:

Dreht man eine Schraube mit Rechtsgewinde in Stromrichtung, so gibt die Drehrichtung auch die Magnetfeld-Richtung an.

Koordinaten-System-Regel für Leiter:

Fließt in einem rechtsdrehenden Koordinationssystem (x, y, z) der Strom in z -Richtung, so ist die Magnetfeld-Richtung die positive φ -Richtung in der x - y -Ebene. Die positive φ -Richtung ist von der x -Achse zur y -Achse gerichtet.

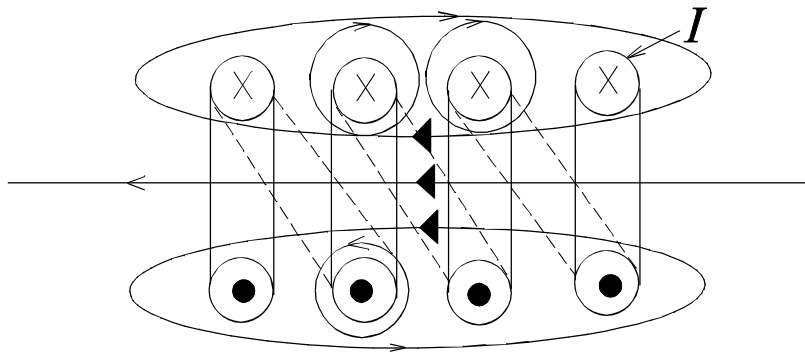
Versuch 10: Bestimmung der Magnetfeld-Richtungen einer Spule

Bild EG922C

V Versuchsergebnis:

Mit dem Kompaß lassen sich die in Bild EG922C eingezeichneten Magnetfeld-Richtungen feststellen.

Physikalische Erklärung:

Die festgestellten Magnetfeld-Richtungen der in Bild EG922C dargestellten Spule lassen sich auch durch Überlagerung der Magnetfelder der Einzeleiter konstruieren:

- Im Inneren der Spule bewirken sowohl die oberen als auch die unteren Leiter nach der Rechten-Hand-Regel für Leiter ein Magnetfeld in der gleichen Richtung nach links. Die einzelnen Leiteranteile verstärken somit das Magnetfeld im Inneren der Spule.
- Auch außerhalb der Spule überlagern sich die einzelnen Anteile der Leiter. Direkt über und unter der Spule läßt sich das Magnetfeld nach der Art der Methode wie im Inneren konstruieren. Dort ist das Magnetfeld entgegengesetzt gerichtet als im Inneren.
- Im weiter entfernten Außenraum tritt in der Nähe der Achse Links-Richtung auf, während in Gebieten senkrecht zur Achse der Spulemitte außerhalb der Spule Rechts-Richtung auftritt. Im Übergangsgebiet tritt ein Wechsel von Links-Richtung auf Rechts-Richtung auf.
- Direkt zwischen den Leitern der Spule heben sich die Magnetfelder benachbarter Leiter auf, es ist kein Magnetfeld vorhanden.

Rechte-Hand-Regel der Spule:

Umfaßt man eine Spule mit der rechten Hand, so daß die vier Finger in Stromrichtung zeigen, so zeigt der Daumen die Magnetfeld-Richtung im Inneren der Spule an.

9.2.3. Beweis der Kraft-Richtung

Noch zu beweisen wäre, daß in der Gleichung (9.1)

$$\vec{F} = q(\vec{v} \times \vec{B})$$

das Vorzeichen richtig ist. Dazu soll die Kraftwirkung auf die Anordnung zweier paralleler Leiter nach Bild EG923A untersucht werden.

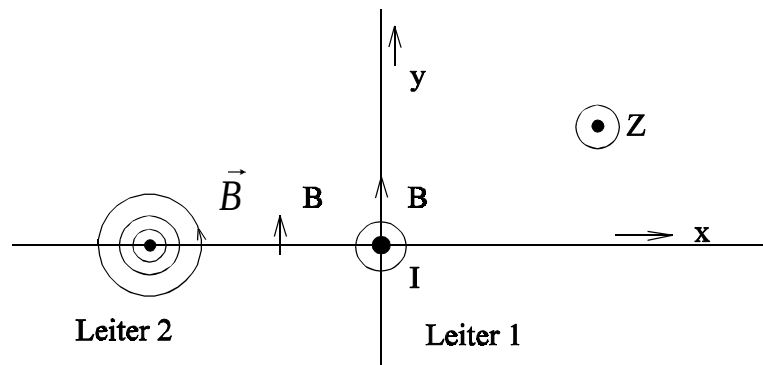


Bild EG923A

Die zu erwartende Kraft auf Leiter 1 soll untersucht werden. Da parallele Leiter mit gleichen Stromrichtungen sich anziehen, wird nur eine Kraftkomponente in negativer x-Richtung erwartet.

Das Magnetfeld von Leiter 2 verursacht die Kraftwirkung auf Leiter 1. Die von Leiter 2 verursachte Flußdichte B kann nach der Rechten-Hand-Regel für Leiter bestimmt werden und ist Bild EG92E eingezeichnet. Mathematisch ergibt sich nur eine positive y-Komponente der Flußdichte:

$$\vec{B} = \begin{pmatrix} 0 \\ +B_y \\ 0 \end{pmatrix}$$

Die Geschwindigkeit positiver Ladungsträger ist gleich der Stromrichtung. Aus Bild EG923A ergibt sich für die Geschwindigkeit v nur eine positive z-Komponente:

$$\vec{v} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ +v_z \end{pmatrix}$$

Das Bilden des Kreuzproduktes ergibt

$$\vec{F} = q * \vec{v} \times \vec{B} = q \begin{vmatrix} 0 & 0 & \vec{e}_x \\ 0 & B_y & \vec{e}_y \\ v_z & 0 & \vec{e}_z \end{vmatrix}$$

$$\vec{F} = -q * v_z * B_y * \vec{e}_x$$

nur eine negative x-Komponente der Kraft. Dieses war aus Beobachtungen (u.a. Versuch 5) her erwartet worden. Damit wäre bewiesen, daß das Vorzeichen im Kreuzprodukt (9.1) richtig angenommen wurde. In Realität bewegen sich in metallischen Leitern negative Ladungen. Dann muß in (9.1) q negativ eingesetzt werden, aber auch die Geschwindigkeit in (9.1) ändert das Vorzeichen. Durch $(-1)^2$ ist somit auch (9.1) erfüllt. Im Rahmen dieser Vorlesung wird noch öfter mit der Bewegung positiver Ladungsträger gerechnet. Wenn sich dabei zwei negative Vorzeichen wieder aufheben ist diese Aktion erlaubt. Die Anschauung wird dabei etwas einfacher.

9.2.4. u-v-w-Regel

Bei dem Kreuzprodukt

$$\vec{w} = c * \vec{u} \times \vec{v}$$

steht der Vektor $\vec{w}$ senkrecht auf der Ebene, die von $\vec{u}$ und $\vec{v}$ aufgespannt wird. Der Betrag von $\vec{w}$ ist die Komponente von $\vec{v}$, in senkrechter Richtung zu $\vec{u}$, multipliziert mit dem Betrag von $\vec{u}$. Bei einfachen Anordnungen zeigen $\vec{u}$ und $\vec{v}$ meist in die Koordinatenrichtungen. Gesucht ist die Richtung von $\vec{w}$. Da gibt es wieder vier Regeln als Eselsbrücken. Die Voraussetzungen für die unten angegebenen Regeln lauten:

- u-Komponente positiv
- v-Komponente positiv
- c positiv
- w-Komponente steht senkrecht auf u und v

Rechte-Hand-Regel für u-v-w

Zeigen die vier Finger von $\vec{u}$ nach $\vec{v}$, so zeigt der Daumen in Richtung von $\vec{w}$.

Rechts-Schrauben-Regel für u-v-w

Dreht man eine Rechts-Schraube von $\vec{u}$ in Richtung $\vec{v}$, so zeigt die Schraube in Richtung von $\vec{w}$.

Koordinaten-System-Regel für u-v-w

Die positiven Richtungen u-v-w bilden ein rechtsdrehenden Koordinaten-System.

Drei Finger-Regel der rechten Hand für u-v-w

Zeigt der Daumen in Richtung $\vec{u}$ und der Zeigefinger in Richtung von $\vec{v}$, so gibt der Mittelfinger die Richtung von $\vec{w}$ an. Zusammenfassung:

Daumen	u
Zeigefinger	v
Mittelfinger	w

Physikalische Interpretation von u-v-w

Bei jedem physikalisches Kreuzprodukt

$$\vec{w} = c * \vec{u} \times \vec{v}$$

kann man (zumindest in EG III auf jeden Fall) aufteilen in

u	- Ursache
v	- Vermittlung
w	- Wirkung
c	- Skalar (Konstante)

Anwendung: Kraft auf stromdurchflossenen Leiter im Magnetfeld

Bei der Kraftwirkung eines Stromes im Magnetfeld (siehe u.a. Bild EG923A) ist die Ursache die Geschwindigkeit der Ladungsträger, Vermittlung ist das Magnetfeld $\vec{B}$, Wirkung ist die Kraft $\vec{F}$.

$$\vec{F} = q * \vec{v} \times \vec{B}$$

u	- Ursache $\vec{v}$
v	- Vermittlung $\vec{B}$
w	- Wirkung Kraft $\vec{F}$

Anwendung der "Drei Finger-Regel der rechten Hand" anhand Bild EG923E

I, v-	u - Ursache	positive z-Richtung	Daumen
B -	v - Vermittlung	positive y-Richtung	Zeigefinger
F -	w - Wirkung	negative x-Richtung	Mittelfinger

9.3. Integrale magnetische Größen


Wiederholung der Vorgehensweise beim elektrischen Strömungsfeld (siehe Kap. 7): Dort wurde der umgekehrte Weg als beim magnetischen Feld bestritten: Aus den integralen Formeln $U = I \cdot R$ und $R = \rho \cdot l / A$ sind die Feldgrößen $\vec{E}$ und $\vec{J}$ definiert worden. Damit konnte der Zusammenhang zwischen E und J ermittelt werden:

$$\vec{J} = \kappa \cdot \vec{E}.$$

Beim magnetischen Feld ist der Zusammenhang zwischen den Feldgrößen $\vec{H}$ und $\vec{B}$ schon bekannt: $\vec{B} = \mu \cdot \vec{H}$

Beim magnetischen Feld sollen nun mit Hilfe der differentiellen Feldgrößen $\vec{B}$ und $\vec{H}$ integrale Größen gefunden werden, die bei der Berechnung von Magnetfeldern hilfreich sind und die das Verständnis für das magnetische Feld fördern.

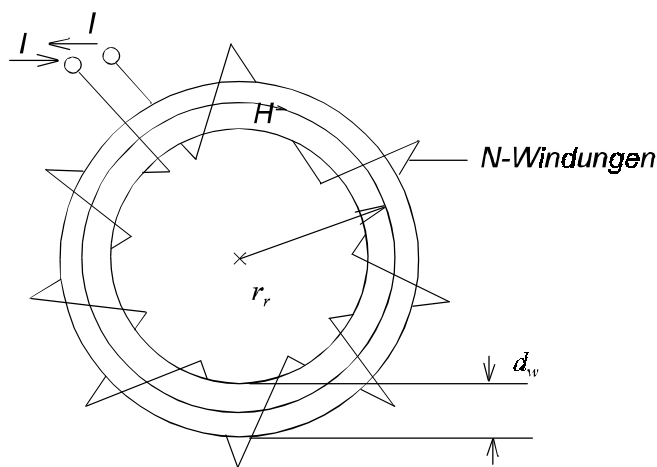Am Beispiel des homogenen Magnetfeldes einer Kreisringspule (schon bekannt aus Versuch 7, Kap. 9.1) sollen integrale Größen in den nächsten Unterabschnitten entwickelt/vorgelegt werden.



$$\text{bekannt: } H = \frac{I \cdot N}{l}$$

Bild EG93A

9.3.1. Durchflutung Θ

Das Produkt $I \cdot N$ wird Durchflutung genannt. Wie das Magnetfeld erzeugt wird, ob mit viel Strom oder mit viel Windungen ist egal. Auswirkung auf das Magnetfeld einer Spule ist nicht der Strom oder die Windungszahl allein, sondern das Produkt, das Durchflutung Θ genannt wird.

$$\Theta = I \cdot N \quad (9.6)$$

Θ = Durchflutung

$$[\Theta] = [I] \cdot [N] = A \cdot 1 = A$$

Wenn mehr als eine Spule vorhanden ist, ergibt sich die Gesamtdurchflutung durch Summation der Einzeldurchflutungen. Auf das Vorzeichen der Durchflutung ist dabei zu achten. Bei n-Spulen gilt:

$$\Theta_{\text{ges}} = \Theta_1 + \Theta_2 + \dots + \Theta_n \quad (9.7)$$

$$\Theta_{\text{ges}} = I_1 \cdot N_1 + I_2 \cdot N_2 + \dots + I_n \cdot N_n$$

$$\Theta_{\text{ges}} = \sum_{i=1}^n \Theta_i \quad \text{mit} \quad \Theta_i = I_i \cdot N_i$$

9.3.2. Der Magnetischer Fluß Φ

Bekannt ist schon die magnetische Flußdichte $\vec{B}$.

Wiederholung: Auch beim elektrischen Strömungsfeld und beim elektrostatischen Feld sind Felddichten, bzw. Flußdichten bekannt:

$$\begin{array}{ll} \vec{J} & - \quad \text{Stromdichte} \\ \vec{D} & - \quad \text{Verschiebungsflußdichte} \end{array}$$

Mit Hilfe der senkrechten Fläche A wurden daraus im homogenen Feld die integralen Flüsse berechnet:

$$\begin{array}{ll} I = J \cdot A & \text{Strom} \\ \Psi = D \cdot A & \text{Verschiebungsfluß} \end{array}$$

Für das inhomogene Feld kann angegeben werden:

$$I = \int_{(A)} \vec{J} d\vec{A}$$

$$\Psi = \int_{(A)} \vec{D} d\vec{A}$$

Bei den zwei schon bekannten Feldarten (Kap. 7 und 8) ergibt sich der Fluß somit aus dem Produkt/Flächenintegral aus Felddichte und Fläche. Daher erfolgt auch beim magnetischen Feld die **Definition** eines magnetischen Flusses, der aus Flußdichte und Fläche berechnet wird:

homogen:	$\Phi = B \cdot A$	(9.8)
inhomogen:	$\Phi = \int_{(A)} \vec{B} \cdot d\vec{A}$	(9.9)

$$[\Phi] = [B] \cdot [A] = \frac{Vs}{m^2} \cdot m^2 = Vs = Wb$$

1 Wb ist eine abgeleitete SI-Einheit, wird aber weniger benutzt als die Einheit Vs.

Beispiel Kreisringspule:

$$A = \frac{\pi}{4} \cdot d_w^2$$

$$\Phi = A \cdot B = A \cdot \mu \cdot H = \frac{\pi}{4} \cdot d_w^2 \cdot \mu_0 \cdot \frac{I \cdot N}{l} = \frac{\pi \cdot d_w^2 \cdot \mu_0 \cdot I \cdot N}{4 l}$$

9.3.3. Magnetische Spannung V, Durchflutungsgesetz

In Analogie zum Elektrischen Feld (Kap. 7 und 8), wo die Spannung zwischen den Punkten 1 und 2 definiert war in folgender Weise:

$$U_{12} = \varphi_1 - \varphi_2 = \int_1^2 \vec{E} d\vec{s}$$

erfolgt beim magnetischen Feld die **Definition einer magnetischen Spannung** in analoger Weise zur elektrischen Spannung als Linienintegral der magnetischen Feldstärke zwischen zwei Punkten:

$$V_{12} = \int_{(1)}^{(2)} \vec{H} d\vec{s} \quad (9.10)$$

$$[V] = [H] * [s] = \frac{A}{m} * m = A$$

Die Richtung von V ist vom Punkt 1 nach Punkt 2 gerichtet. V_{12} ist positiv, wenn die Feldstärke $\vec{H}$ von 1 nach 2 gerichtet ist. Da bei der Integration der Integrationsweg unterbrochen werden kann (Integration ist im Prinzip schon eine Summation), bedeutet eine Integration auch eine Summation. Daher können auch magnetische Spannungen addiert werden, die in Richtung des Integrationsweges liegen, siehe Bild EG933A und nachfolgende Formel:

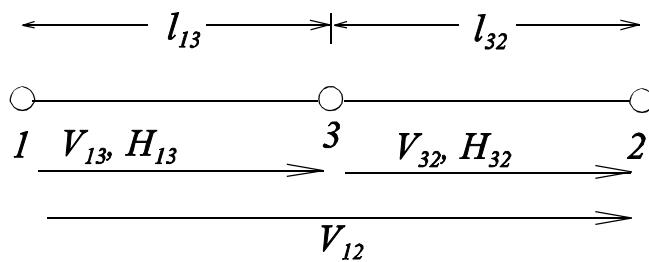


Bild EG933A

$$V_{12} = \int_1^2 \vec{H} d\vec{s} = \int_1^3 \vec{H} d\vec{s} + \int_3^2 \vec{H} d\vec{s} = H_{13} * l_{13} + H_{32} * l_{32} = V_{13} + V_{32}$$

Obige Formeln sagen aus, daß in einer magnetischen Reihenschaltung die magnetischen Spannungen addiert werden können. Auch hier tritt wieder die Analogie zum elektrischen Strömungsfeld auf, wo in einer Reihenschaltung die elektrischen Spannungen addiert werden können.

$$V = \sum_{i=1}^n V_i = V_1 + V_2 + \dots V_n \quad (9.11)$$

Im Fall der Kreisringspule ergibt sich für ein Integral über einen geschlossenen Umlauf entlang einer Feldlinie:

$$V_{ges} = \oint_1 \vec{H} d\vec{s} = H * l = \frac{I * N}{l} * l = I * N = \Theta$$

$$\Theta = V_{ges} = \sum V_i \quad (9.12)$$

Die nachfolgende Gleichung ist bekannt als:

Durchflutungsgesetz

$$\oint \vec{H} d\vec{s} = I \cdot N \quad (9.13)$$

Die obere Gleichung sagt aus: Das geschlossene Integral der magnetischen Feldstärke ergibt die bei diesem Umlauf umschlossene Durchflutung der beteiligten Spulen. Mit einem geschlossenen Umlauf wird auch eine Fläche umrandet. Somit läßt sich auch angeben: **Das geschlossene Integral über den Rand der Fläche A ergibt die durch die Fläche A hindurchgehende Durchflutung.** Die Durchflutung $\Theta = I \cdot N$ einer Fläche ist die Summe der Ströme die durch diese Fläche verlaufen:

$$I \cdot N = \int_{(A)} \vec{J} d\vec{A}$$

Damit kann das Durchflutungsgesetz auch in einer etwas anderen Form angegeben werden:

Zweite Form des Durchflutungssatzes:

$$\oint_{\text{Rand von A}} \vec{H} d\vec{s} = \iint_{(A)} \vec{J} d\vec{A} \quad (9.14)$$

Die obere Gleichung sagt aus: Das Integral der magnetischen Feldstärke über den Rand von A ergibt die Summe der durch A fließenden Ströme.

Der Vergleich zu den stationären elektrischen Feldern (Kap. 7 und 8) fällt hier etwas anders aus. Hier war das Integral der elektrischen Feldstärke Null:

$$\oint \vec{E} d\vec{s} = 0$$

9.3.4. Magnetischer Widerstand, magnetischer Leitwert, ohmsches Gesetz des magnetischen Kreises

Beim elektrischen Strömungsfeld wurden die integralen Größen Anregung U und elektrische Strömung I über das ohmsche Gesetz mit Hilfe des elektrischen Leitwerts miteinander verknüpft:

$$G = \frac{I}{U} \quad \text{elektrischer Leitwert} = \frac{\text{elektrische Strömung}}{\text{elektrische Anregung}}$$

Auch beim magnetischen Feld wird definiert:

$$\text{magnetischer Leitwert} = \frac{\text{magnetische Strömung}}{\text{magnetische Anregung}}$$

Die gesamte magnetische Strömung ist der magnetische Fluß Φ . Als Ursache des Flusses und damit als Anregung ist die Durchflutung Θ vorhanden. Damit ergibt sich mit

Φ	-	magnetische Fluß, magnetische Strömung
Θ	-	Durchflutung, magnetische Anregung
Λ	-	magnetischer Leitwert

der magnetische Leitwert:

$$\Lambda = \frac{\Phi}{\Theta} \quad (9.15)$$

Die obere Formel (9.15) wird ohmsches Gesetz des magnetischen Kreises genannt.

Für die Kreisringspule (und damit auch für ein homogenes Feld) ergibt sich:

$$\Lambda = \frac{\Phi}{\Theta} = \frac{B \cdot A}{I \cdot N} = \frac{\mu \cdot H \cdot A}{I \cdot N} = \frac{\mu \cdot \frac{I \cdot N}{l} \cdot A}{I \cdot N}$$

$$\Lambda = \frac{\mu \cdot A}{l} \quad (9.16)$$

Diese Formel gilt nur für einen homogenen Abschnitt. Der magnetische Leitwert ist - wie erwartet - nur von der Geometrie und von μ abhängig. Analog zur elektrischen Strömung wird auch ein magnetischer Widerstand als Kehrwert des Leitwertes definiert:

$$R_m = \frac{1}{\Lambda} \quad (9.17)$$

$$R_m = \frac{l}{\mu \cdot A} \quad (9.18)$$

$$[\Lambda] = \frac{[\Phi]}{[\Theta]} = \frac{Vs}{A}$$

$$[R_m] = \frac{1}{[\Lambda]} = \frac{A}{Vs}$$

Das ohmsche Gesetz des magnetischen Kreises kann somit auch mit Hilfe des magnetischen Widerstandes angegeben werden:

$$R_m = \frac{\Theta}{\Phi} \quad (9.19)$$

Mit den magnetischen Widerständen und Leitwerten kann genauso gerechnet werden, als mit elektrischen, daß heißt Reihen- und Parallelschaltung können unter gewissen Voraussetzungen berechnet werden.

$$\text{Reihenschaltung:} \quad R_{\text{mges}} = R_{m1} + R_{m2} + \dots R_{mn}$$

$$\text{Parallelschaltung:} \quad \Lambda_{\text{ges}} = \Lambda_1 + \Lambda_2 + \dots \Lambda_n$$

$$\text{ohmsche Gesetz:} \quad \Phi_i = \Lambda_i \cdot V_i$$

Bislang wurde viel Theorie aufgezeigt. Übungen sind dringend erforderlich. Geübt werden soll überwiegend anhand von abschnittsweise homogenen Felder. Da aber die praktische Nutzung der Magnetfelder in der Regel in Verbindung mit Eisen geschieht, soll erst der physikalische Effekt, den Eisen auf Metallfelder hat, im Kap. 9.4 diskutiert werden. Anschließend wird gezeigt, daß in Verbindung mit Eisen sich homogene Felder ergeben können.

9.4. Magnetische Felder in Ferromagnetika

9.4.1. Ursache und Messung

Als Ursache des magnetischen Feldes wird - wie schon erwähnt - die Bewegung von Ladungsträgern angesehen. Elektronen bewegen sich in der Regel in Kugelbahnen um den Kern. D.h. die Elektronen befinden sich statistisch gesehen an jeden Ort einer Kugeloberfläche gleichmäßig oft. Es entsteht zwar ein Magnetfeld, dieses hebt sich aber wegen der statistischen Gleichmäßigkeit im Mittel wieder auf, da die Elektronenbewegung sehr schnell ist. Wenn jetzt aber aus irgendeinem Grunde sich die Elektronen nicht auf Kugel- sondern auf Kreisbahnen bewegen, entsteht aufgrund der Kreisbewegung des einzelnen Elektrons ein Magnetfeld.

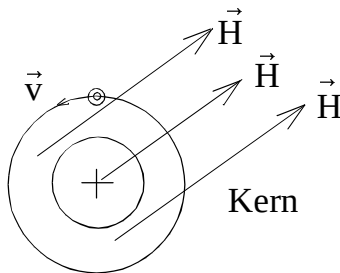


Bild EG941A: Magnetfeld eines Elektrons auf einer Kreisbahn

In jedem Material befinden sich sehr viele Atome. Im Normalzustand weisen alle Atome eine andere Ausrichtung auf. Die Magnetfelder heben sich im statistischen Mittel wieder auf. Es ist vom Material abhängig wie die Materialien auf die Magnetfelder reagieren. Im Abschnitt 9.1 sind die verschiedenen Arten des Magnetismus schon erwähnt worden:


$\mu_r = 1$	Vakuum	
$\mu_r < 1$	Diamagnetismus	$\mu_r = 0.99995\dots$
$\mu_r > 1$	Paramagnetismus	$\mu_r = 1.00005\dots$
$\mu_r \gg 1$	Ferromagnetismus	μ_r bis 10^5

Vakuum, Diamagnetika und Paramagnetika verhalten sich für praktische Anwendungen ungefähr gleich ($\mu_r \approx 1$) und sollen deshalb nicht näher untersucht werden. Die große praktische Bedeutung für die Anwendung haben Ferromagnetika mit relativen Permeabilitäten von bis zu 10^5 .

Ferromagnetika sind u.a.

- Eisen (incl. Gußeisen, Stahl)
- Nickel
- Kobalt
- Legierungen der oberen drei Elemente
- Selten-Erden-Magnete

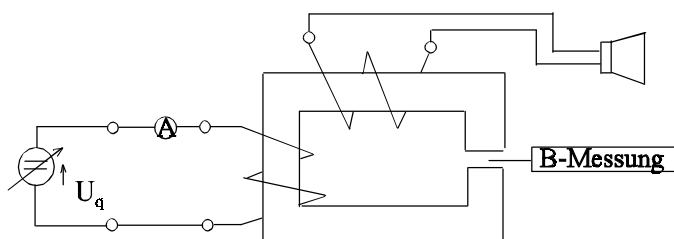Versuch 11: Aufnahme der Magnetisierungs-Kennlinie von Eisen



$$H = \frac{\Theta}{l} = \frac{I \cdot N}{l}$$

Bild EG941B

Ergebnis: Start bei $I = 0$ $H = 0$

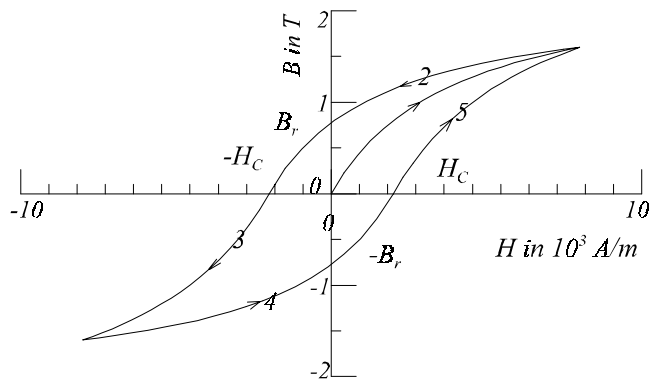


Bild EG941C: Ergebnis der Aufnahme einer Magnetisierungs-Kennlinie

Reihenfolge:

- 1 - Neukurve
- 2 - Entmagnetisierung
- 3 - Negative Magnetisierung
- 4 - Entmagnetisierung
- 5 - Positive Magnetisierung

Kommentar zur aufgenommenen Magnetisierungs-Kennlinie des Bildes EG941C:

- Bei Neukurven und kleinen Feldstärken ist zunächst ein linearer Anstieg der Kennlinie $B = f(H)$ vorhanden.
- Bei größeren Feldstärken wird die Kennlinie $B = f(H)$ nichtlinear mit immer flacherer Steigung.
- Aus Versuch nicht einfach meßbar (Aufwand): Bei großen H ist die differentiale Steigung $dB/dH \approx \mu_0$. Man spricht dann davon, daß das Eisen vollständig gesättigt ist.
- Bei Verringerung der Feldstärke H (Entmagnetisieren) verläuft die Kurve $B = f(H)$ nicht auf dem gleichen Ast als beim Aufmagnetisieren. Das Eisen hat eine Art Gedächtnis. D.h. die sich einstellende Flußdichte B ist nicht nur von der Feldstärke H , sondern auch von der Vorgeschichte des Eisens abhängig.
- Bei Verringerung der Feldstärke auf $H = 0$ ist eine noch meßbare Rest-Flußdichte B vorhanden. Man spricht hier von Remanenz. Die Bezeichnung ist:

B_r - Remanenz-Flußdichte

- Bei weiterer Verringerung der Feldstärke ($H < 0$) wird irgendwann die Flußdichte zu Null. Die dazu notwendige Feldstärke wird genannt:

H_c - Koerzitiv-Feldstärke

- Bei weiterer Variation wird der Verlauf in Bild EG941C aufgenommen. Falls der Versuch immer bis gleicher Maximal-Feldstärke durchgeführt wird, ergibt sich ein Durchfahren der Äste 5, 2, 3 und 4.
- Der angeschlossene Lautsprecher läßt bei Veränderung der Stromstärke I ein Weißes Rauschen (beinhaltet alle Frequenzen) erkennen (Erklärung später).

Hart- und weichmagnetische Magnetisierungskennlinien

Verschiedene Ferromagnetika unterscheiden sich in der Form der Magnetisierungskennlinie. Grob Einteilen läßt sich in weichmagnetische und hartmagnetische Werkstoffe. Der Unterschied ist im Bild EG941D deutlich sichtbar.

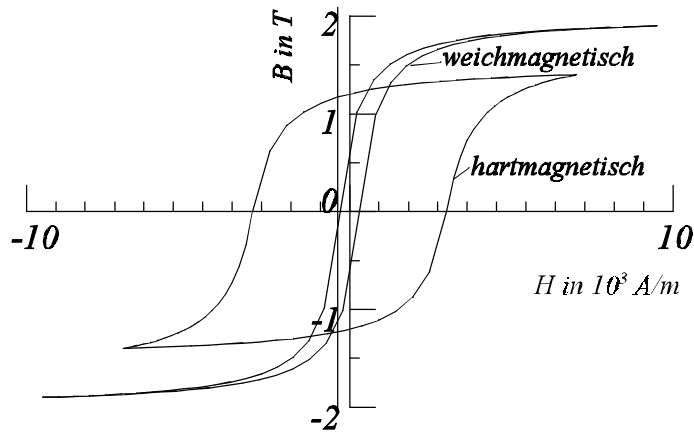


Bild EG941D: Hart- und weichmagnetische Magnetisierungskennlinien


Zum normalen Führen des magnetischen Flusses insbesondere bei Wechselstrom-Anwendungen verlangt man eine schnelle Ummagnetisierbarkeit des Eisens. Dieses bedeutet:

B_R, H_c klein	=>	weichmagnetisch, Dynamoblech
B_C, H_c groß	=>	hartmagnetisch, Dauermagnet.


Im Führen des magnetischen Flusses in elektrischen Maschinen werden überwiegend weichmagnetische Dynamobleche eingesetzt. Bei einigen Gleichstrommaschinen wird auch Grauguß verwendet. Hartmagnetische Werkstoffe werden für Dauermagnete verwendet. Dabei wird verlangt, daß der Dauermagnet resident gegen Entmagnetisierung ist, dieses ist bei Werkstoffen mit hoher Koerzitiv-Feldstärken der Fall.

Erklärung der ferromagnetischen Erscheinung im Eisen:

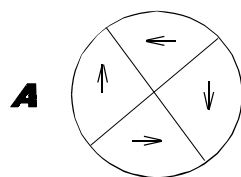
Eisen soll während der langsamen Aufmagnetisierung unter dem Mikroskop betrachtet werden. Die Korngrenzen sind erkennbar und verändern sich mit der Feldstärke H , siehe Bild EG941E. Die Korngrenzen sind zur besseren Übersicht in Bild EG91E gradlinig dargestellt. In Realität verlaufen die Korngrenzen unregelmäßig.



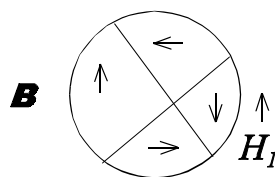
$H = 0$
ohne Vorgeschichte regelmäßig
verteilt



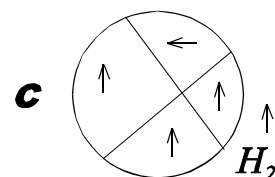
$H_1 > 0$
Wandverschiebung im unterem
steilen Bereich der MKL



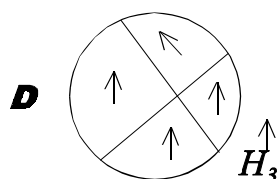
$H_2 > H_1$
Vorzugsrichtungen kippen
schlagartig => Barghausensprünge



$H_2 > H_1$
Beidrehen

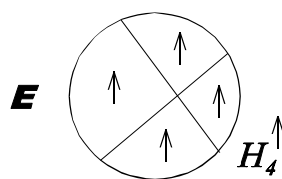

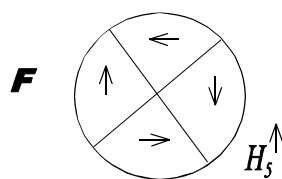$H_4 > H_3$
vollständig polarisiert
 $dB/dH = \mu_0$



$H_5 = 0$
Restverschiebung bleibt erhalten
=> B_r

Bild EG941E: Magnetisierung von Eisen

- A. Unmagnetisiert weisen die einzelnen Kornbereiche eine Ausgangsgröße auf. In den einzelnen Kornbereichen sind Vorzugsrichtungen von vielen kleinen Elementarmagneten ausgerichtet. Da die einzelnen Kornbereiche klein sind, heben sich die Wirkungen der Elementarmagnete makroskopisch wieder auf. Jeder kleine Kornbereich weist eine ungleichmäßige Ausrichtung auf.
- B. Beim Anlegen einer kleinen Feldstärke verschieben sich die Korngrenzen. Das Eisen ist dann nicht mehr magnetisch neutral. Es sind mehr Elementarmagnete in Feldrichtung ausgerichtet als entgegen der Feldrichtung. Die Korngrenzen verschieben sich bei größeren Feldstärken immer mehr. Dieser Effekt tritt im linearen Anfangsbereich der Magnetisierungskennlinie auf.
- C. Bei weiterer Erhöhung der Feldstärke kippen die Vorzugsrichtungen sprunghaft (unter dem Mikroskop nicht erkennbar). In einem sprunghaftigen Signal sind alle Frequenzen enthalten. Dieses Weiße Rauschen genannt, kann mit Hilfe eines Lautsprechers beobachtet werden (Induktionswirkung später). Das Kippen der Vorzugsrichtungen wird Barkhausen-Sprünge genannt.
- D. Noch weitere Erhöhung der Feldstärke führt zum Beidrehen der noch nicht gekippten Kornbereiche. Die Punkte C und D befinden sich im flacher werdenden Ast der Magnetisierungskennlinie.
- E. Nach Ausrichtung aller Gebiete ist eine vollständige Polarisierung vorhanden. Eine weitere Erhöhung der Feldstärke hat auf das Eisen keinen Einfluß mehr. Die Kennlinie $B = f(H)$ weist dann die Steigung $dB/dH = \mu_0$ (Induktionskonstante des Vakuums) auf.
- F. Wird die Feldstärke wieder auf Null verringert, bilden sich die Korngrenzen nicht ganz auf ihre Anfangslage zurück. Es bleibt die Remanenzinduktion B_r erhalten.

9.4.2. Quantitative Magnetisierungs-Kennlinien

In diesem Abschnitt werden an Ferro-Magnetika gemessene **Magnetisierungs-Kennlinien (MKLs)** dargestellt. In Bild EG942A sind alle Phänomene zu erkennen, die schon im Kap. 9.4.1 diskutiert wurden. Die MKLs für die Eisensorten

- verschiedene Elektroleche (Dynamoblech)
- kaltgewalztes Blech
- kornorientiertes Blech
- kornorientiertes Blech in Walzrichtung
- kornorientiertes Blech quer zur Walzrichtung
- Grauguß
- Stahlguß und
- Walzstahl

sind in Bild EG942A dargestellt. Die Flußdichte weist Werte zwischen 0 T und 2 T auf. Da die magnetische Feldstärke H über mehrere Zehnerpotenzen variiert, sind zwei verschiedene Diagramme mit unterschiedlichen Achsenskalierungen in H dargestellt. Die Kennlinien der verschiedenen Materialien unterscheiden sich mehr oder weniger. Auch Dynamoblech ist nicht gleich Dynamoblech, wenn gleich sich die einzelnen Sorten nicht erheblich unterscheiden. Grob einteilen lassen sich alle Kennlinien in Grauguß und Dynamoblech. Stahl hat in etwa die gleiche MKL als Dynamoblech. Grauguß hat bei gleicher Feldstärke eine geringere Flußdichte als Dynamoblech. Die optimale Ausnutzung des Dynamoblechs erfolgt bei Flußdichtewerten zwischen 1 und 1.5 T (dazu später mehr im Kap. 9.14.1.1 Grauguß wird bei Flußdichten unter 1 T verwendet).

Bild EG942B zeigt die MKLs mit der viele Aufgaben im Rahmen dieser Vorlesung berechnet werden sollen, wenn eine MKL notwendig ist. Hier wird nur unterschieden zwischen Grauguß und Dynamoblech. Für Stahl sollte dann die MKL von Dynamoblech verwendet werden. Wegen des schon erwähnten großen H -Bereiches sind in Bild EG942B mehrere MKL in einem Diagramm dargestellt. Die H -Werte einiger Kennlinien müssen mit 10 bzw. 100 multipliziert werden.

Bei Anwendung von Stahl und Grauguß sind die MKLs des Bildes EG942B hinreichend genau, da hier noch Luftspalte vorhanden sind und diese einen höheren magnetischen Spannungsabfall verursachen als Eisen (Beweis später). Bei luftspaltlosen Anordnungen (insbesondere bei Transformatoren werden Dynamobleche eingesetzt) ist es besser mit Herstellerangaben zu rechnen.

Bild EG942A: Magnetisierungskurven von magnetisch weichen Werkstoffen
I Elektroblech V 360-50 B (nach DIN 46400), IV Elektroblech V 100-35 B (desgl), K_L kaltge-
walztes, kornorientiertes Blech mit Magnetisierung in Walzrichtung, K_q dasselbe, quer zur
Walzrichtung magnetisiert, GG Grauguß, StG Stahlguß, WS Walzstahl

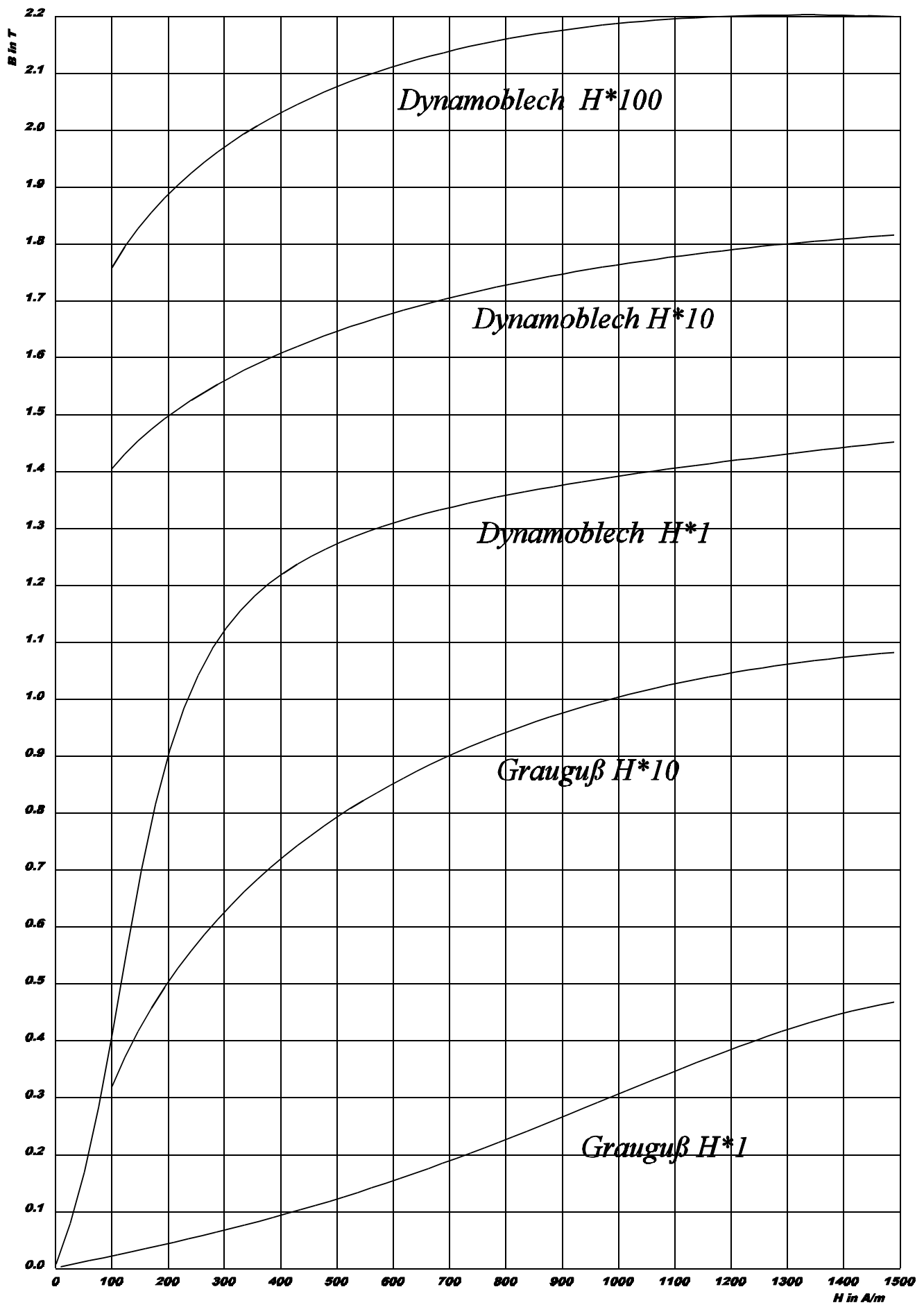


Bild EG942B: MKL von Dynamoblech und Grauguß

Relative Permeabilität von Ferromagnetika

Aus den Gleichungen (9.3) und (9.4) kann die relative Permeabilität bestimmt werden:

$$\mu_r = \frac{B}{\mu_0 * H}$$

Bei Eisen ist die Flußdichte eine Funktion der Feldstärke und somit auch die relative Permeabilität:

$$\mu_r = \frac{B(H)}{\mu_0 * H} = f(H)$$

Die obere Funktion ist für Dynamoblech und für Grauguß mit den Daten des Bildes EG942B für die erste Dekade der Feldstärke ($H \cdot 1$) ausgewertet worden und in Bild EG942C dargestellt.

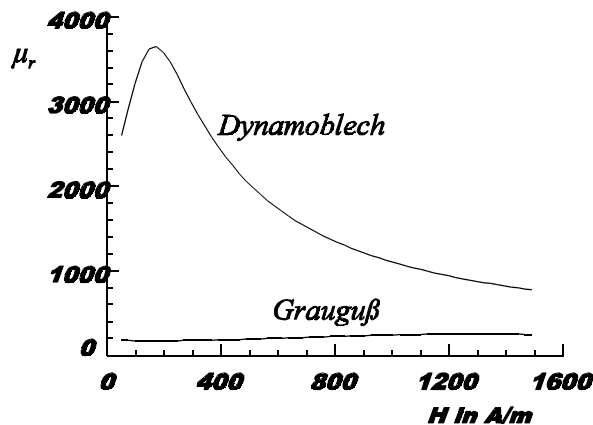


Bild EG942C: Relative Permeabilität von Dynamoblech und Grauguß

Nach Bild EG942C weist die relative Permeabilität von Dynamoblech Werte bis zu 4000 auf, Grauguß hat mit Werten um 100 weitaus geringere Werte. Wegen der Nichtlinearität ist die Permeabilität (wie erwartet) nicht konstant. Mit größer werdender Feldstärke nimmt die Permeabilität in der Regel ab, im Anfangsbereich ist jedoch noch ein kleiner Anstieg zu erkennen. Bei vollständiger Sättigung (weit, weit außerhalb des dargestellten H-Bereiches) geht die relative Permeabilität gegen den Wert "1".

Beispiel : Grafische Ermittlung eines μ_r -Wertes

gesucht: μ_r -Wert für $H = 200 \text{ A/m}$, Dynamoblech

Aus Bild EG942B kann abgelesen werden: $H = 200 \text{ A/m}$

$B = 0.9 \text{ T}$

$$\mu_r = \frac{B}{\mu_0 * H} = \frac{0.9 \frac{\text{Vs}}{\text{m}^2}}{1.25 * 10^{-6} \frac{\text{Vs}}{\text{Am}} * 200 \frac{\text{A}}{\text{m}}} = 3600$$

9.4.3. Entmagnetisieren

Das Entmagnetisieren von Eisen geschieht in der Regel mit Wechselstrom, dessen Amplitude verringert wird, damit werden nach Bild EG943A immer kleiner werdende Hysteresis-Kennlinien durchfahren. Wird der Wechselstrom auf $i = 0$ verringert befindet sich das Eisen wieder im Punkt $H=0$ und $B=0$. Das Eisen ist entmagnetisiert.

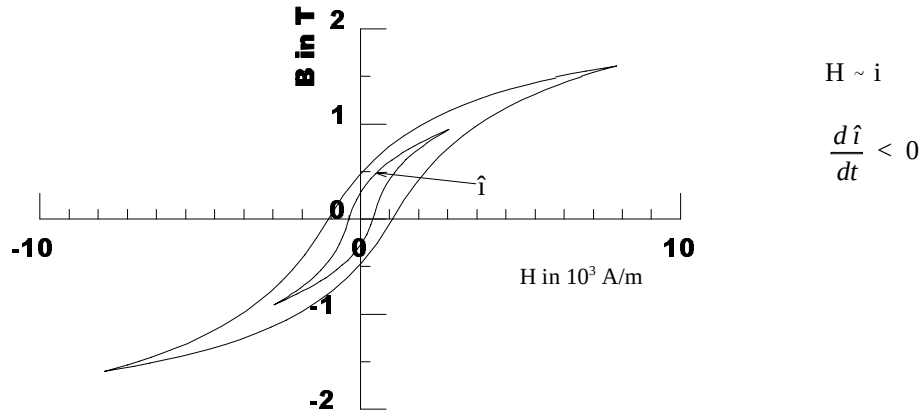


Bild EG943A: Entmagnetisieren von Ferromagnetika mit Wechselstrom

9.5. Lineare Berechnung mit Eisen

Die Berechnung von magnetischen Kreisen mit Eisen ist in der Regel nichtlinear, wegen der nichtlinearen MKL. Wird die MKL mit Hilfe einer Geraden durch Null angenähert, so ist eine lineare Berechnung möglich. Dieses ist insbesondere im Anfangsbereich der MKL erlaubt. Die Bild EG942B dargestellte MKL für Dynamoblech kann im Bereich $H=0$ bis $H=200$ A/m durch eine Gerade recht gut angenähert werden. In diesem Fall gilt:

$$B = \mu_r \cdot \mu_0 \cdot H$$

Der Wert $\mu_{rFe} = 3600$ für $H=200$ A/m wurde schon im Abschnitt 9.4.2 bestimmt.

Die in diesem Abschnitt durchgeführten Berechnungen mit linearer MKL sollen zum einen das Verständnis für das Berechnen linearer magnetischer Kreise fördern und zum anderen werden Teile dieser Berechnungen auch zum Berechnen nichtlinearer magnetischer Kreise (Kap. 9.6) benötigt. Bevor nun vier Beispiele vorgestellt werden, erfolgt die Angabe des Prinzips der linearen Berechnung magnetischer Kreise.

Prinzipien der linearen Berechnung magnetischer Kreise

- Der Gesamtkreis wird in einzelne Abschnitte mit homogenen Feldern unterteilt.
- Für jeden Abschnitt wird der magnetische Leitwert Λ_i nach (9.16), bzw. der magnetische Widerstand R_{mi} nach (9.18) berechnet. Der magnetische Leitwert ist der Kehrwert des magnetischen Widerstandes.
- Da Widerstände und Leitwerte vorhanden sind, kann die Berechnung in Analogie zur Berechnung elektrischer Kreise erfolgen. Es müssen nur die entsprechenden magnetischen Größen verwendet werden. Die hier nachfolgend beschriebenen Angaben werden anschließend in Form einer Tabelle zusammengefaßt.
- In einer Reihenschaltung magnetischer Widerstände werden die Einzelwiderstände zum Gesamtwiderstand addiert:

$$R_m = R_{m1} + R_{m2} \qquad G_m = \frac{G_{m1} * G_{m2}}{G_{m1} + G_{m2}}$$

- In einer Parallelschaltung magnetischer Leitwerte werden die Einzelleitwerte zum Gesamtleitwert addiert:

$$\Lambda = \Lambda_1 + \Lambda_2 \qquad R_m = \frac{R_{m1} * R_{m2}}{R_{m1} + R_{m2}}$$

- Bei der elektrischen Berechnung wurden in einer Parallelschaltung die Ströme addiert. Bei der Parallelschaltung magnetischer Kreise wird die magnetische Strömung, der magnetische Fluß, addiert:

$$\Phi = \Phi_1 + \Phi_2$$

- Im elektrischen Feld ergab sich die elektrische Strömung (Strom I) aus der Multiplikation von Stromdichte und Fläche ($I = J * A$). Auch im magnetischen Feld ergibt sich der magnetische Fluß aus der Multiplikation von Flußdichte und Fläche:

$$\phi = B * A$$

- Bei der elektrischen Berechnung wurden in einer Reihenschaltung die Spannungen addiert. Bei der Reihenschaltung magnetischer Kreise werden die magnetischen Spannungen addiert:

$$V_{12} = V_1 + V_2$$

- Die bei einem geschlossenen Umlauf aufaddierten magnetischen Spannungen ergibt die Summe der umschlossenen Spulendurchflutungen (Begründung: Durchflutungsgesetz $\oint \vec{H} d\vec{s} = \Theta$):

$$\sum \Theta_i = \sum V_i$$

- Im homogen elektrischen Feld konnte die elektrische Spannung zwischen zwei Punkten aus dem Produkt von Feldstärke und Länge bestimmt werden ($U = E * l$). Auch die magnetische Spannung eines Abschnittes kann mit Hilfe des Produktes aus magnetischer Feldstärke und Länge bestimmt werden:

$$V_i = H_i * l_i$$


- Auch für den magnetischen Kreis gibt es ein Ohmsches Gesetz:

$$\phi = \Lambda * \Theta = \Theta / R_{mges}$$

- Das Ohmsche Gesetz des magnetischen Kreises gilt nicht nur für den Gesamtkreis, sondern auch für jeden Abschnitt. Die gesamte Spannung des Kreises Θ der oberen Formel muß dabei durch die magnetischen Spannung V_i des einzelnen Abschnittes ersetzt werden:

$$\phi_i = \Lambda_i * V_i = V_i / R_{mi}$$

Vergleich magnetischer und elektrischer Größen und Formeln		
	elektrisch	magnetisch
Feldstärke	E [E] = V/m	H [H] = A/m
Flußdichte	J [J] = $\frac{A}{m^2}$ D [D] = $\frac{Vs}{m^2}$	B [B] = $\frac{Vs}{m^2} = T$
Fluß	I [I] = A Ψ [Ψ] = As	Φ [Φ] = Vs
Materialkonstante	κ [κ] = $\frac{A}{Vm}$ $\epsilon = \epsilon_0 * \epsilon_r$ [ϵ] = $\frac{As}{Vm}$	$\mu = \mu_0 * \mu_r$ [μ] = $\frac{Vs}{Am}$
Naturkonstante	$\epsilon_0 = 8.854 * 10^{-12} \frac{As}{Vm}$	$\mu_0 = 1.257 * 10^{-6} \frac{Vs}{Am}$
Anregung	U_q [U_q] = V	$\Theta = I * N$ [Θ] = A
Widerstand	$R = \frac{l}{\kappa * A}$ [R] = $\frac{V}{A}$	$R_m = \frac{l}{\mu * A}$ [R_m] = $\frac{A}{Vs}$
Leitwert	$G = \kappa * \frac{A}{l}$ [G] = $\frac{A}{V}$ $C = \epsilon \frac{A}{l}$ [C] = $\frac{As}{V}$	$\Lambda = \mu * \frac{A}{l}$ [Λ] = $\frac{Vs}{A}$
Umrechnung-Leitwert-Widerstand	$G = \frac{1}{R}$	$\Lambda = \frac{1}{R_m}$
Spannung	U [U] = V	V [V] = A
ohmsches Gesetz	$U_q = R_{ges} * I$ $I = G * U$	$\Theta = R_{mges} * \Phi$ $\Phi = \Lambda * V$
Reihenschaltung	$U_{12} = U_1 + U_2$ $R_{12} = R_1 + R_2$	$V_{12} = V_1 + V_2$ $R_{m12} = R_{m1} + R_{m2}$
Parallelschaltung	$I_{12} = I_1 + I_2$ $G_{12} = G_1 + G_2$	$\Phi_{12} = \Phi_1 + \Phi_2$ $\Lambda_{12} = \Lambda_1 + \Lambda_2$
Fluß, Strom	$I = J * A$ $\Psi = B * A$	$\Phi = B * A$

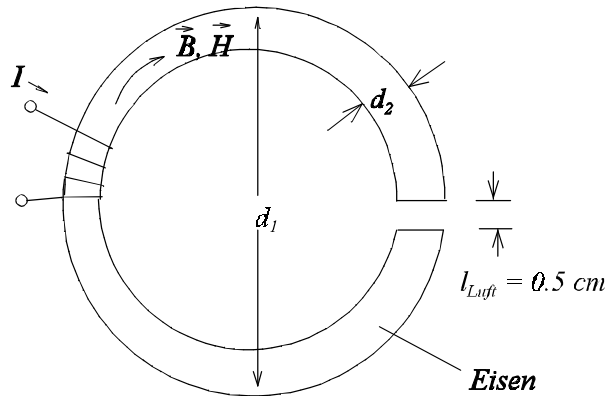Beispiel 1: Kreisringspule mit Luftspalt, damit homogenes Feld

gegeben:

- $d_1 = 8 \text{ cm}$
- $d_2 = 2 \text{ cm}$
- $\mu_{rFe} = 1500$
- $I = 2 \text{ A}$
- $N = 400$

Bild EG95A

gesucht: Φ , B , Richtung von $\vec{B}$, V_{Luft} , V_{Fe}

Lösung:

$$\Theta_{ges} = \Theta = I \cdot N = 2 \text{ A} \cdot 400 = 800 \text{ A}$$

$$V_{ges} = \Theta = 800 \text{ A}$$

$$R_{mFe} = \frac{l_{Fe}}{\mu_{rFe} \cdot \mu_0 \cdot A} = \frac{\pi \cdot d_1 - l_{Luft}}{\mu_r \cdot \mu_0 \cdot \frac{\pi \cdot d_2^2}{4}} = \frac{\pi \cdot 0.08 \text{ m} - 0.005 \text{ m}}{1500 \cdot 1.257 \cdot 10^{-6} \frac{Vs}{Am} \cdot \frac{\pi \cdot (0.02 \text{ m})^2}{4}} = 0.4158 \cdot 10^6 \frac{A}{Vs}$$

$$R_{mLuft} = \frac{l_{Luft}}{\mu_0 \cdot A} = \frac{0.005 \text{ m}}{1.257 \cdot 10^{-6} \frac{Vs}{Am} \cdot \frac{\pi \cdot (0.02 \text{ m})^2}{4}} = 12.66 \cdot 10^6 \frac{A}{Vs}$$

$$R_{mges} = R_{mFe} + R_{mLuft} = 12.66 \cdot 10^6 \frac{A}{Vs} + 0.42 \cdot 10^6 \frac{A}{Vs} = 13.08 \cdot 10^6 \frac{A}{Vs}$$

$$\Phi = \frac{\Theta_{ges}}{R_{mges}} = \frac{800 \text{ A}}{13.08 \cdot 10^6 \frac{Am^2}{Vs}} = 61.16 \cdot 10^{-6} Vs$$

$$B = \frac{\Phi}{A} = \frac{61.16 \cdot 10^{-6} Vs}{\frac{\pi \cdot (0.02 \text{ m})^2}{4}} = 0.1947 \frac{Vs}{m^2}$$


Die Richtung von $\vec{B}$ kann nach der rechten Hand Regel für Spulen in Bild EG95A eingezeichnet werden.

$$V_{Luft} = R_{mLuft} \cdot \Phi = 12.66 \cdot 10^6 \frac{A}{Vs} \cdot 61.16 \cdot 10^{-6} Vs = 774.3 \text{ A}$$

$$V_{Fe} = R_{mFe} \cdot \Phi = 0.4158 \cdot 10^6 \frac{A}{Vs} \cdot 61.16 \cdot 10^{-6} Vs = 25.4 \text{ A}$$

Probe: $V_{Luft} + V_{Fe} = 774.3 \text{ A} + 25.4 \text{ A} = 799.7 \text{ A} \approx 800 \text{ A} = \Theta$ => OK

Die magnetische Spannung fällt größtenteils in Luft ab. Eisen führt wegen der großen Permeabilität den magnetischen Fluß.

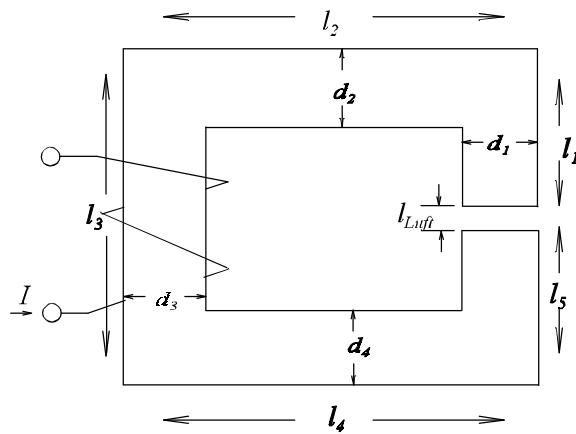Beispiel 2:**gegeben:**

$l_1 = l_5 = 2 \text{ cm}$
 $l_2 = l_4 = 6 \text{ cm}$
 $l_{\text{Luft}} = 0.2 \text{ cm}$
 $l_3 = l_1 + l_5 + l_{\text{Luft}} = 4.2 \text{ cm}$
 $d_1 = d_5 = 1 \text{ cm}$
 $d_2 = 1.5 \text{ cm}$
 $d_3 = 2 \text{ cm}$
 $d_4 = 1 \text{ cm}$
 $B = 0.2 \text{ T im Luftspalt}$
 $A_{\text{leiter}} = 0.1 \text{ mm}^2$
 $J_{\text{max}} = 1 \text{ A/mm}^2$
 $\mu_{\text{rFe}} = 2000$
 Tiefe der Anordnung $b = 2 \text{ cm}$

Bild EG95B

gesucht: N-Windungszahl**Prinzip:** Berechnung der magnetischen Widerstände mit mittleren Feldlinienlängen.

$$R_{m\text{Luft}} = \frac{l_{\text{Luft}}}{\mu_0 \cdot A_{\text{Luft}}} = \frac{l_{\text{Luft}}}{\mu_0 \cdot d_1 \cdot b} = \frac{0.002 \text{ m}}{1.257 \cdot 10^{-6} \frac{\text{Vs}}{\text{Am}} \cdot 0.01 \text{ m} \cdot 0.02 \text{ m}} = 7.955 \cdot 10^6 \frac{\text{A}}{\text{Vs}}$$

$$R_{m1} = \frac{l_1}{\mu_0 \cdot \mu_{\text{rFe}} \cdot d_1 \cdot b} = \frac{0.02 \text{ m}}{1.257 \cdot 10^{-6} \frac{\text{Vs}}{\text{Am}} \cdot 2000 \cdot 0.01 \text{ m} \cdot 0.02 \text{ m}} = 39.77 \cdot 10^3 \frac{\text{A}}{\text{Vs}}$$

$$R_{m2} = \frac{l_2}{\mu_0 \cdot \mu_{\text{rFe}} \cdot d_2 \cdot b} = \frac{0.06 \text{ m}}{1.257 \cdot 10^{-6} \frac{\text{Vs}}{\text{Am}} \cdot 2000 \cdot 0.015 \text{ m} \cdot 0.02 \text{ m}} = 79.55 \cdot 10^3 \frac{\text{A}}{\text{Vs}}$$

$$R_{m3} = \frac{l_3}{\mu_0 \cdot \mu_{\text{rFe}} \cdot d_3 \cdot b} = \frac{0.042 \text{ m}}{1.257 \cdot 10^{-6} \frac{\text{Vs}}{\text{Am}} \cdot 2000 \cdot 0.02 \text{ m} \cdot 0.02 \text{ m}} = 41.77 \cdot 10^3 \frac{\text{A}}{\text{Vs}}$$

$$R_{m4} = \frac{l_4}{\mu_0 \cdot \mu_{\text{rFe}} \cdot d_4 \cdot b} = \frac{0.06 \text{ m}}{1.257 \cdot 10^{-6} \frac{\text{Vs}}{\text{Am}} \cdot 2000 \cdot 0.01 \text{ m} \cdot 0.02 \text{ m}} = 119.3 \cdot 10^3 \frac{\text{A}}{\text{Vs}}$$

$$R_{m5} = R_{m1} = 39.77 \cdot 10^3 \frac{\text{A}}{\text{Vs}}$$

$$R_{m\text{ges}} = R_{m1} + R_{m2} + R_{m3} + R_{m4} + R_{m5} + R_{m\text{Luft}} = (39.77 + 79.55 + 41.77 + 119.3 + 39.77) \cdot 10^3 \frac{\text{A}}{\text{Vs}} + 7.955 \cdot 10^6 \frac{\text{A}}{\text{Vs}}$$

$$R_{m\text{ges}} = 0.3202 \cdot 10^6 \frac{\text{A}}{\text{Vs}} + 7.955 \cdot 10^6 \frac{\text{A}}{\text{Vs}} = 8.275 \cdot 10^6 \frac{\text{A}}{\text{Vs}}$$


Der größte Teil des magnetischen Widerstandes entfällt wieder auf den Luftspalt.

$$\Phi = B \cdot A = B \cdot d_1 \cdot b = 0.2 \frac{\text{Vs}}{\text{m}^2} \cdot 0.01 \text{ m} \cdot 0.02 \text{ m} = 40 \cdot 10^{-6} \text{ Vs}$$

$$\Theta_{\text{ges}} = \Phi \cdot R_{m\text{ges}} = 40 \cdot 10^{-6} \text{ Vs} \cdot 8.275 \cdot 10^6 \frac{\text{A}}{\text{Vs}} = 331.0 \text{ A}$$

$$I_{\text{max}} = A \cdot J_{\text{max}} = 0.1 \text{ mm}^2 \cdot \frac{1 \text{ A}}{\text{mm}^2} = 0.1 \text{ A} = I$$

$$\Theta = I \cdot N \Rightarrow N = \frac{\Theta}{I} = \frac{331.0}{0.1 \text{ A}} = 3310$$

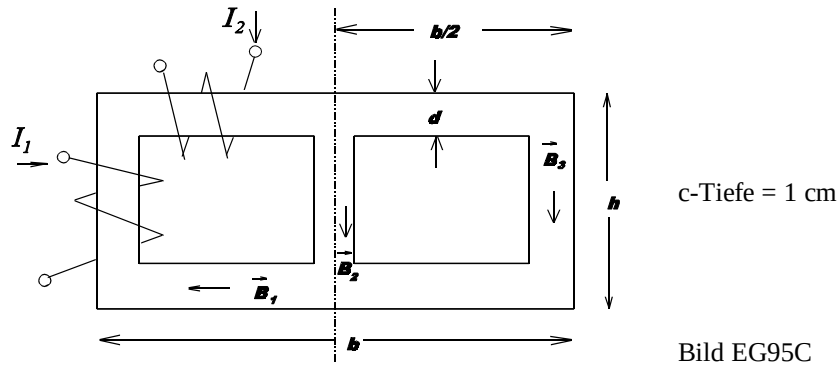Beispiel 3:

gegeben: $I_1 = 0.3 \text{ A}$ $N_1 = 500$
 $I_2 = 0.2 \text{ A}$ $N_2 = 400$
 alle Querschnitte gleich
 $c = 1 \text{ cm}$ Tiefe der Anordnung (senkrecht zur Zeichenebene)
 $d = 1 \text{ cm}$ Breite der Schenkel
 $A = c \cdot d = 1 \text{ cm} \cdot 1 \text{ cm} = 10^{-4} \text{ m}^2$
 $b = 9 \text{ cm}$ gesamte Breite
 $h = 4 \text{ cm}$ Höhe $\mu_r = 800$

gesucht: $\vec{B}_1, \vec{B}_2, \vec{B}_3, \vec{H}_1, \vec{H}_2, \vec{H}_3, V_1, V_2, V_3, \Phi_1, \Phi_2, \Phi_3$

Ersatzschaltbild:

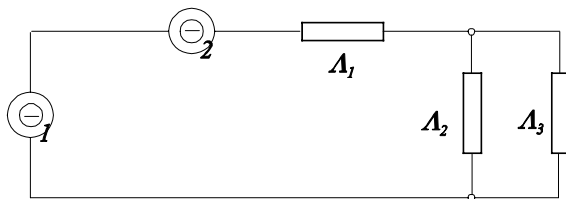


Bild EG95D

Berechnung der mittleren Längen für die drei Abschnitte:

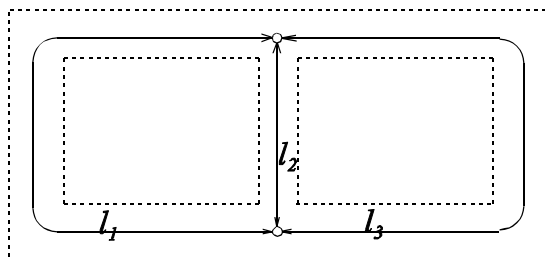


Bild EG95E

$$l_1 = \left(h - 2 \cdot \frac{d}{2} \right) + 2 \left(\frac{b}{2} - \frac{d}{2} \right) = (4 \text{ cm} - 1 \text{ cm}) + 2 \left(\frac{9 \text{ cm}}{2} - \frac{1 \text{ cm}}{2} \right) = 11 \text{ cm} = l_3$$

$$l_2 = h - 2 \cdot \frac{d}{2} = 4 \text{ cm} - 1 \text{ cm} = 3 \text{ cm}$$

Berechnung der magnetischen Leitwerte:

$$\Lambda_1 = \frac{\mu_0 \cdot \mu_r \cdot A}{l_1} = \frac{1.257 \cdot 10^{-6} \frac{\text{Vs}}{\text{Am}} \cdot 800 \cdot 10^{-4} \text{ m}^2}{0.11 \text{ m}} = 0.9142 \cdot 10^{-6} \frac{\text{Vs}}{\text{A}} = \Lambda_3$$

$$\Lambda_2 = \frac{\mu_0 \cdot \mu_r \cdot A}{l_2} = \frac{1.257 \cdot 10^{-6} \frac{\text{Vs}}{\text{Am}} \cdot 800 \cdot 10^{-4} \text{ m}^2}{0.03 \text{ m}} = 3.352 \cdot 10^{-6} \frac{\text{Vs}}{\text{A}}$$

Berechnung der Gesamtdurchflutung:

$$\Theta_{\text{ges}} = I_1 \cdot N_1 - I_2 \cdot N_2 = 0.3 \text{ A} \cdot 500 - 0.2 \text{ A} \cdot 400 = 70 \text{ A}$$

Berechnung des gesamten magnetischen Leitwertes:

$$\Lambda_{23} = \Lambda_2 + \Lambda_3 = (3.352 + 0.9142) \cdot 10^{-6} \frac{\text{Vs}}{\text{A}} = 4.266 \cdot 10^{-6} \frac{\text{Vs}}{\text{A}}$$

$$\Lambda_{\text{ges}} = \frac{\Lambda_{23} \cdot \Lambda_1}{\Lambda_{23} + \Lambda_1} = \frac{4.266 \cdot 0.9142}{4.266 + 0.9142} \cdot 10^{-6} \frac{\text{Vs}}{\text{A}} = 0.7529 \cdot 10^{-6} \frac{\text{Vs}}{\text{A}}$$

Berechnung des magnetischen Flusses Φ_1 :

$$\Phi_1 = \Phi_{\text{ges}} = \Theta_{\text{ges}} \cdot \Lambda_{\text{ges}} = 70 \text{ A} \cdot 0.7529 \cdot 10^{-6} \frac{\text{Vs}}{\text{A}} = 52.70 \cdot 10^{-6} \text{ Vs}$$

Berechnung der magnetischen Spannungen:

$$V_{\text{ges}} = \Theta_{\text{ges}}$$

$$V_1 = \frac{\Phi_1}{\Lambda_1} = \frac{52.70 \cdot 10^{-6} \text{ Vs}}{0.9142 \cdot 10^{-6} \frac{\text{Vs}}{\text{A}}} = 57.64 \text{ A}$$

$$V_2 = V_3 = V_{\text{ges}} - V_1 = 70 \text{ A} - 57.64 \text{ A} = 12.36 \text{ A}$$

Berechnung der magnetischen Teilflüsse:

$$\Phi_2 = V_2 \cdot \Lambda_2 = 12.36 \text{ A} \cdot 3.352 \cdot 10^{-6} \frac{\text{Vs}}{\text{A}} = 41.43 \cdot 10^{-6} \text{ Vs}$$

$$\Phi_3 = V_3 \cdot \Lambda_3 = 12.39 \text{ A} \cdot 0.9142 \cdot 10^{-6} \frac{\text{Vs}}{\text{A}} = 11.33 \cdot 10^{-6} \text{ Vs}$$

$$\text{auch: } \Phi_3 = \Phi_1 - \Phi_2 = 52.70 \cdot 10^{-6} \text{ Vs} - 41.43 \cdot 10^{-6} \text{ Vs} = 11.27 \text{ Vs}$$

Berechnung der magnetischen Flußdichten:

$$B_1 = \frac{\Phi_1}{A} = \frac{52.70 \cdot 10^{-6} \text{Vs}}{10^{-4} \text{m}^2} = 0.5270 \text{ T}$$

$$B_2 = \frac{\Phi_2}{A} = \frac{41.43 \cdot 10^{-6} \text{Vs}}{10^{-4} \text{m}^2} = 0.4143 \text{ T}$$

$$B_3 = \frac{\Phi_3}{A} = \frac{11.33 \cdot 10^{-6} \text{Vs}}{10^{-4} \text{m}^2} = 0.1133 \text{ T}$$

Berechnung der Feldstärken Methode 1:

$$H_1 = \frac{V_1}{l_1} = \frac{57.64 \text{ A}}{0.11 \text{ m}} = 524.0 \frac{\text{A}}{\text{m}}$$

$$H_2 = \frac{V_2}{l_2} = \frac{12.36 \text{ A}}{0.03 \text{ m}} = 412.0 \frac{\text{A}}{\text{m}}$$

$$H_3 = \frac{V_3}{l_3} = \frac{12.36 \text{ A}}{0.11 \text{ m}} = 112.4 \frac{\text{A}}{\text{m}}$$

Berechnung der Feldstärken Methode 2:

$$H_1 = \frac{B_1}{\mu_0 \cdot \mu_r} = \frac{0.5270 \frac{\text{Vs}}{\text{m}^2}}{800 \cdot 1.257 \cdot 10^{-6} \frac{\text{Vs}}{\text{Am}}} = 524.1 \frac{\text{A}}{\text{m}}$$

$$H_2 = \frac{B_2}{\mu_0 \cdot \mu_r} = \frac{0.4143 \frac{\text{Vs}}{\text{m}^2}}{800 \cdot 1.257 \cdot 10^{-6} \frac{\text{Vs}}{\text{Am}}} = 412.0 \frac{\text{A}}{\text{m}}$$

$$H_3 = \frac{B_3}{\mu_0 \cdot \mu_r} = \frac{0.1133 \frac{\text{Vs}}{\text{m}^2}}{800 \cdot 1.257 \cdot 10^{-6} \frac{\text{Vs}}{\text{Am}}} = 112.7 \frac{\text{A}}{\text{m}}$$

Beispiel 4: (Studenten)

gegeben:

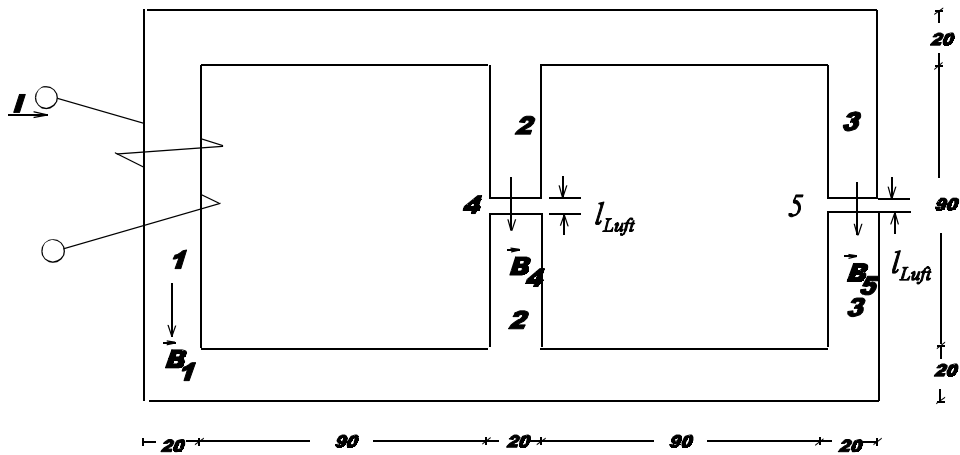


Bild EG95F

alle Masse in der Skizze in mm

c = 30 mm - Tiefe

N = 2500

 $\mu_{\text{rFe}} = 1800$ $l_{\text{Luft}} = 1 \text{ mm}$

I = 0.4 A

gesucht: $\vec{B}_1, \vec{B}_2, \vec{B}_3, \vec{B}_4, \vec{B}_5, \vec{H}_1, \vec{H}_2, \vec{H}_3, \vec{H}_4, \vec{H}_5, V_1, V_2, V_3, V_4, V_5, \Phi_1, \Phi_2, \Phi_3, \Phi_4, \Phi_5$ **Lösung:**

$$\Theta = -1000 \text{ A}$$

$$l_1 = 330 \text{ mm}$$

$$R_{m1} = 243.2 \cdot 10^3 \frac{\text{A}}{\text{Vs}}$$

$$\Phi_1 = 1.015 \cdot 10^{-3} \text{ Vs}$$

$$l_2 = 109 \text{ mm}$$

$$R_{m2} = 80.39 \cdot 10^3 \frac{\text{A}}{\text{Vs}}$$

$$\Phi_2 = -0.5351 \cdot 10^{-3} \text{ Vs}$$

$$l_3 = 329 \text{ mm}$$

$$R_{m3} = 242.2 \cdot 10^3 \frac{\text{A}}{\text{Vs}}$$

$$\Phi_3 = -0.4799 \cdot 10^{-3} \text{ Vs}$$

$$l_4 = 1 \text{ mm}$$

$$R_{m4} = 1327 \cdot 10^3 \frac{\text{A}}{\text{Vs}}$$

$$l_5 = 1 \text{ mm}$$

$$R_{m5} = R_{m4}$$

$$R_{\text{mges}} = 985.2 \cdot 10^3 \frac{\text{A}}{\text{Vs}}$$

$$B_1 = +1.692 \text{ T}$$

$$V_1 = 246.8 \text{ A}$$

$$H_1 = 747.9 \text{ A/m}$$

$$B_2 = -0.8918 \text{ T}$$

$$V_2 = -43.02 \text{ A}$$

$$H_2 = -394.7 \text{ A/m}$$

$$B_3 = -0.800 \text{ T}$$

$$V_3 = -116.2 \text{ A}$$

$$H_3 = -353.2 \text{ A/m}$$

$$B_4 = B_2$$

$$V_4 = -710.1 \text{ A}$$

$$H_4 = -710.1 \cdot 10^3 \text{ A/m}$$

$$B_5 = B_3$$

$$V_5 = -636.8 \text{ A}$$

$$H_5 = -636.8 \cdot 10^3 \text{ A/m}$$

9.6. Nichtlineare Berechnungen mit Eisen

Bei der Berechnung von Magnetkreisen werden zwei Grundaufgaben (siehe u.a. Kap. 9.5) unterschieden:

1. Berechnung der Anregung $\Theta = I \cdot N$ bei gegebenem Magnetfeld $\vec{B}$
2. Berechnung des Magnetfeldes $\vec{B}, \vec{H}$ bei gegebener Anregung $\Theta = I \cdot N$


Bei linearen Berechnung besteht kein wesentlicher Unterschied zwischen den Berechnungsvarianten A und B weil mit magnetischen Widerständen gerechnet wird. Insbesondere die Berechnungsvariante B gestaltet sich bei nichtlinearer Berechnung etwas schwieriger. Bei einem nichtlinearem Zusammenhang $B = f(H)$ muß mit der MKL gearbeitet werden. Der Zusammenhang $B=f(H)$ muß der MKL im Arbeitspunkt entnommen werden. Die MKL kann in folgenden Formen gegeben sein:

- grafisches Diagramm (siehe Bild EG942B)
- Tabelle
- Ersatz-Funktion (Kurvenanpassung)

Für die nichtlineare Berechnung im Rahmen dieser Vorlesung soll in der Regel mit den Kennlinien des Bildes EG942B gearbeitet werden.

9.6.1. Berechnung der Erregung Θ bei gegebener Flußdichte B

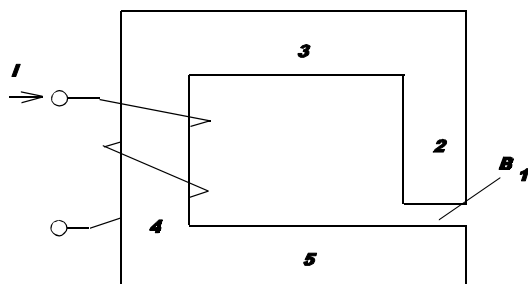A) Prinzip bei nur Reihenschaltung mehrerer Abschnitte nach Bild EG961A:



gegeben: $B_1, N, \text{ Geometrie}$

gesucht: Θ, I

Bild EG961A

- | | |
|--|--|
| a) Geometrien auswerten: | $A_1 \text{ bis } A_5, l_1 \text{ bis } l_5$ |
| b) Der Fluß für alle Abschnitte der Reihenschaltung kann ermittelt werden: | $\Phi = B_1 \cdot A_1$ |
| c) Die Flußdichten in den Abschnitten 2 bis 5 berechnen: | $B_i = \Phi / A_i$ |
| d) Für die Abschnitte 2 bis 5 die Feldstärken aus der MKL ermitteln: | $H_i = f(B_i)$ |
| e) H_1 berechnen: | $H_1 = B_1 / \mu_0$ |
| f) Die magnetischen Spannungsabfälle in den Abschnitten 1 bis 5 berechnen: | $V_i = H_i \cdot l_i$ |
| g) Die Summe der magnetischen Spannungsabfälle bilden: | $V_{\text{ges}} = V_1 + V_2 + V_3 + V_4 + V_5$ |
| h) Strom der Wicklung berechnen: | $V_{\text{ges}} = \Theta \Rightarrow I = \Theta / N$ |

Das Prinzip A wird anhand von Beispiel 1 angewandt.

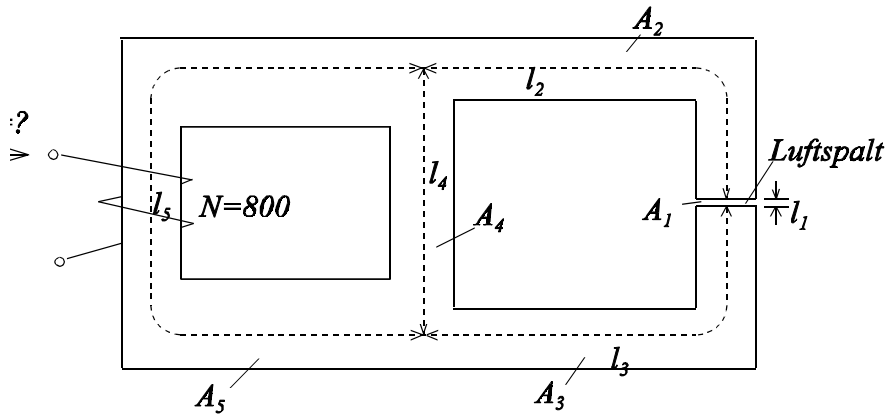
B) Prinzip für die Anordnung nach Bild EG961B:

Bild EG961B

- | | |
|--|--|
| a) Geometrien auswerten: | A_1 bis A_5 , l_1 bis l_5 |
| b) Der Fluß in der Reihenschaltung 1 bis 3 kann ermittelt werden: | $\Phi_{123} = B_1 \cdot A_1$ |
| c) Die Flußdichten in den Abschnitten 2 und 3 berechnen: | $B_i = \Phi_{123} / A_i$ |
| d) Für die Abschnitte 2 und 3 die Feldstärke aus der MKL ermitteln: | $H_i = f(B_i)$ |
| e) H_1 berechnen: | $H_1 = B_1 / \mu_0$ |
| f) Die magnetischen Spannungsabfälle in den Abschnitten 1 bis 3 berechnen: | $V_i = H_i \cdot l_i$ |
| g) Die Summe der magnetischen Spannungsabfälle bilden: | $V_{123} = V_1 + V_2 + V_3$ |
| h) Wegen der Parallelschaltung gilt: | $V_4 = V_{123}$ |
| i) Feldstärke im Abschnitt 4 berechnen: | $H_4 = V_4 / l_4$ |
| j) Flußdichte des Abschnittes 4 aus der MKL bestimmen: | $B_4 = f(H_4)$ |
| k) Fluß des Abschnittes 4 bestimmen: | $\phi_4 = B_4 \cdot A_4$ |
| l) Flüsse der Parallelschaltung addieren: | $\phi_5 = \phi_4 + \phi_{123}$ |
| m) Flußdichte B_5 berechnen: | $B_5 = \phi_5 / A_5$ |
| n) Für den Abschnitte 5 die Feldstärke aus der MKL ermitteln: | $H_5 = f(B_5)$ |
| o) Den magnetischen Spannungsabfall im Abschnitt 5 berechnen: | $V_5 = H_5 \cdot l_5$ |
| p) Die Summe der magnetischen Spannungsabfälle bilden: | $V_{\text{ges}} = V_5 + V_4 = V_5 + V_{123}$ |
| q) Strom der Wicklung berechnen: | $V_{\text{ges}} = \Theta \Rightarrow I = \Theta / N$ |

Das Prinzip B wird anhand von Beispiel 2 angewandt.

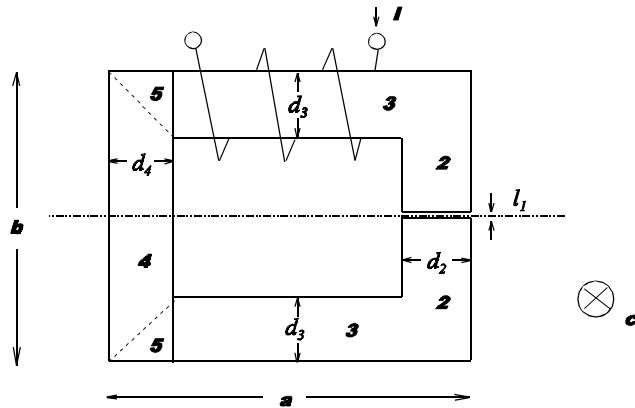
Beispiel 1:

Bild EG961C

gegeben: $B_1 = 0.5 \text{ T}$ Luftspaltinduktion $N = 500$
 $a = 9 \text{ cm}$ $b = 6 \text{ cm}$ $c = 2 \text{ cm}$ Tiefe

Bereich 1: Luftspalt $d_1 = 2 \text{ cm}$ $l_1 = 0.5 \text{ mm}$
 Bereich 2: Dynamoblech $d_2 = 2 \text{ cm}$
 Bereich 3: Dynamoblech $d_3 = 1 \text{ cm}$
 Bereich 4: Grauguß $d_4 = 2 \text{ cm}$

gesucht: I

a) Geometrien auswerten:

$$l_1 = 0.05 \text{ cm} \quad (\text{gegeben}) \quad A_1 = d_1 \cdot c = 2 \text{ cm} \cdot 2 \text{ cm} = 4 \text{ cm}^2$$

$$l_2 = b - 2 \frac{d_3}{2} - l_1 = 6 \text{ cm} - 1 \text{ cm} - 0.05 \text{ cm} = 4.95 \text{ cm} \quad A_2 = d_2 \cdot c = 2 \text{ cm} \cdot 2 \text{ cm} = 4 \text{ cm}^2$$

$$l_3 = 2 \left(a - d_4 - \frac{d_2}{2} \right) = 2 \left(9 \text{ cm} - 2 \text{ cm} - \frac{2 \text{ cm}}{2} \right) = 12 \text{ cm} \quad A_3 = d_3 \cdot c = 1 \text{ cm} \cdot 2 \text{ cm} = 2 \text{ cm}^2$$

$$l_4 = b - 2 \frac{d_3}{2} = 6 \text{ cm} - 1 \text{ cm} = 5 \text{ cm} \quad A_4 = d_4 \cdot c = 2 \text{ cm} \cdot 2 \text{ cm} = 4 \text{ cm}^2$$

$$l_5 = 2 \frac{d_4}{2} = 1 \text{ cm} \quad A_5 = d_3 \cdot c = 1 \text{ cm} \cdot 2 \text{ cm} = 2 \text{ cm}^2$$

b) Fluß der Reihenschaltung ermitteln:

$$\Phi = B_1 \cdot A_1 = 0.5 \text{ T} \cdot 4 \cdot 10^{-4} \text{ m}^2 = 200 \cdot 10^{-6} \text{ Vs}$$

$$\Phi = \Phi_1 = \Phi_2 = \Phi_3 = \Phi_4 = \Phi_5 \quad \text{weil Reihenschaltung}$$

c) Flußdichten in den Abschnitten 2 bis 5 ermitteln:

$$B_1 = 0.5 \text{ T} \quad (\text{gegeben})$$

$$B_2 = B_1 = 0.5 \text{ T} \quad (\text{weil gleicher Querschnitt, } A_1 = A_2)$$

$$B_3 = \frac{\Phi_3}{A_3} = \frac{200 \cdot 10^{-6} \text{ Vs}}{2 \cdot 10^{-4} \text{ m}^2} = 1 \text{ T}$$

$$B_4 = B_1 = 0.5 \text{ T} \quad (\text{weil } A_4 = A_2)$$

$$B_5 = B_3 = 1 \text{ T} \quad (\text{weil } A_5 = A_3)$$

d) Für die Abschnitte 2 bis 5 die Feldstärken aus der MKL ermitteln:

$B_2 = 0.5 \text{ T}$	MKL, Kennlinie Dynamoblech, Bild EG962B	$\Rightarrow H_2 = 115 \frac{\text{A}}{\text{m}}$
$B_3 = 1 \text{ T}$	MKL, Kennlinie Dynamoblech, Bild EG962B	$\Rightarrow H_3 = 235 \frac{\text{A}}{\text{m}}$
$B_4 = 0.5 \text{ T}$	MKL, Kennlinie Grauguß, Bild EG962B	$\Rightarrow H_4 = 2000 \frac{\text{A}}{\text{m}}$
$B_5 = 1 \text{ T}$	MKL, Kennlinie Grauguß, Bild EG962B	$\Rightarrow H_5 = 9800 \frac{\text{A}}{\text{m}}$

e) H_1 berechnen:

$$H_1 = \frac{B_1}{\mu_0} = \frac{0.5 \frac{\text{Vs}}{\text{m}^2}}{1.257 \cdot 10^{-6} \frac{\text{Vs}}{\text{Am}}} = 397.8 \cdot 10^3 \frac{\text{A}}{\text{m}}$$

f) Die magnetischen Spannungsabfälle in den Abschnitten 1 bis 5 berechnen:

$$V_1 = H_1 \cdot l_1 = 397.8 \cdot 10^3 \frac{\text{A}}{\text{m}} \cdot 0.0005 \text{ m} = 198.9 \text{ A}$$

$$V_2 = H_2 \cdot l_2 = 115 \frac{\text{A}}{\text{m}} \cdot 0.0495 \text{ m} = 5.7 \text{ A}$$

$$V_3 = H_3 \cdot l_3 = 235 \frac{\text{A}}{\text{m}} \cdot 0.12 \text{ m} = 28.2 \text{ A}$$

$$V_4 = H_4 \cdot l_4 = 2000 \frac{\text{A}}{\text{m}} \cdot 0.05 \text{ m} = 100 \text{ A}$$

$$V_5 = H_5 \cdot l_5 = 9800 \frac{\text{A}}{\text{m}} \cdot 0.01 \text{ m} = 98 \text{ A}$$

g) Die Summe der magnetischen Spannungsabfälle bilden:

$$\Theta = V_{\text{ges}} = V_1 + V_2 + V_3 + V_4 + V_5 = 198.9 \text{ A} + 5.7 \text{ A} + 28.2 \text{ A} + 100 \text{ A} + 98 \text{ A} = 430.8 \text{ A}$$

h) Strom der Wicklung berechnen:

$$I = \frac{\Theta}{N} = \frac{430.8 \text{ A}}{500} = 0.862 \text{ A}$$

Anmerkung: Das Rechnen mit rechteckigem Querschnitt ist mit Näherungen verbunden. Die Ecken wurden als homogen angenommen. Dieses ist nicht vollständig richtig. Der Bereich 5 (beim oberen Beispiel) wurde eingeführt, weil auch in Grauguß die Flußdichte beim Übergang zum Dynamoblech 1 T beträgt und im überwiegenden Bereich des Graugusses nur 0.5 T. Hier sieht man den nichtlinearen Einfluß:

$$B_4 = 0.5 \text{ T} \quad \Rightarrow \quad H_4 = 2000 \frac{\text{A}}{\text{m}}$$

$$B_5 = 1 \text{ T} \quad \Rightarrow \quad H_4 = 9800 \frac{\text{A}}{\text{m}}$$

Materialien nahe der Sättigung benötigen eine erheblich größere Feldstärke als im Anfangsbereich. Der Bereich der Sättigung soll vermieden werden..

Für Beispiel 1 folgt daraus: Die Grenzfläche zwischen Dynamoblech und Grauguß ist zu klein.

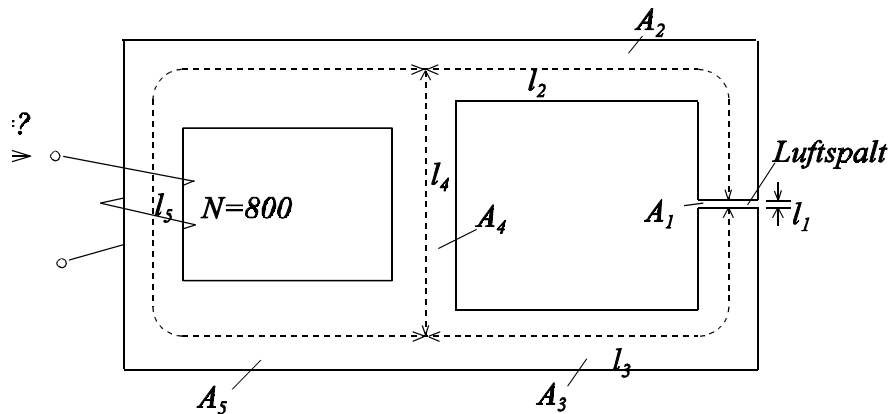
Beispiel 2:

Bild EG961B

gegeben:

Abschnitt 1	Luft	$A_1 = 2 \text{ cm}^2$	$l_1 = 0.8 \text{ mm}$
Abschnitt 2	Dynamoblech	$A_2 = 2 \text{ cm}^2$	$l_2 = 7.5 \text{ cm}$
Abschnitt 3	Dynamoblech	$A_3 = 2 \text{ cm}^2$	$l_3 = 7.5 \text{ cm}$
Abschnitt 4	Dynamoblech	$A_4 = 0.5 \text{ cm}^2$	$l_4 = 5 \text{ cm}$
Abschnitt 5	Grauguß	$A_5 = 3.5 \text{ cm}^2$	$l_5 = 15 \text{ cm}$
$N = 800$,		$B_1 = 1.2 \text{ T}$	

gesucht:**Lösung:****a) Geometrien auswerten:**

A_1 bis A_5 und l_1 bis l_5 sind schon in der Aufgabenstellung gegeben.

b) Den Fluß in der Reihenschaltung 1 bis 3 ermitteln:

$$\Phi_{123} = \Phi_1 = \Phi_2 = \Phi_3 = B_1 \cdot A_1 = 1.2 \frac{\text{Vs}}{\text{m}^2} \cdot 2 \cdot 10^{-4} \text{m}^2 = 240 \cdot 10^{-6} \text{Vs}$$

c) Die Flußdichten in den Abschnitten 2 und 3 berechnen:

$$B_2 = \frac{\Phi_{123}}{A_2} = B_1 = 1.2 \text{ T} \quad (\text{weil } A_2 = A_1)$$

$$B_3 = \frac{\Phi_{123}}{A_3} = B_1 = 1.2 \text{ T} \quad (\text{weil } A_3 = A_1)$$

d) Für die Abschnitte 2 und 3 die Feldstärke aus der MKL ermitteln:

$$B_2 = 1.2 \text{ T} \quad \text{MKL, Kennlinie Dynamoblech, Bild EG962B} \quad \Rightarrow \quad H_2 = 375 \frac{\text{A}}{\text{m}}$$

$$B_3 = 1.2 \text{ T} \quad \text{MKL, Kennlinie Dynamoblech, Bild EG962B} \quad \Rightarrow \quad H_3 = 375 \frac{\text{A}}{\text{m}}$$

e) H_1 berechnen:

$$H_1 = \frac{B_1}{\mu_0} = \frac{1.2 \frac{\text{Vs}}{\text{m}^2}}{1.257 \cdot 10^{-6} \frac{\text{Vs}}{\text{Am}}} = 954.7 \cdot 10^3 \frac{\text{A}}{\text{m}}$$

f) Die magnetischen Spannungsabfälle in den Abschnitten 1 bis 3 berechnen:

$$V_1 = H_1 \cdot l_1 = 954.7 \cdot 10^3 \frac{A}{m} \cdot 0.8 \cdot 10^{-3} m = 763.8 A$$

$$V_2 = H_2 \cdot l_2 = 375 \frac{A}{m} \cdot 0.075 m = 28.1 A$$

$$V_3 = H_3 \cdot l_3 = 375 \frac{A}{m} \cdot 0.075 m = 28.1 A$$

g) Die Summe der magnetischen Spannungsabfälle V_1 bis V_3 bilden:

$$V_{123} = V_1 + V_2 + V_3 = 763.8 A + 28.1 A + 28.1 A = 820 A$$

h) Wegen der Parallelschaltung gilt:

$$V_4 = V_{123} = 820 A$$

i) Feldstärke im Abschnitt 4 berechnen:

$$H_4 = \frac{V_4}{l_4} = \frac{820 A}{0.05 m} = 16400 \frac{A}{m}$$

j) Flußdichte des Abschnittes 4 aus der MKL bestimmen:

$$H_4 = 16400 \frac{A}{m} \text{ MKL, Kennlinie Dynamoblech H*100, Bild EG962B } \Rightarrow B_4 = 1.85 T$$

k) Fluß des Abschnittes 4 bestimmen:

$$\Phi_4 = B_4 \cdot A_4 = 1.85 \frac{Vs}{m^2} \cdot 0.5 \cdot 10^{-4} m^2 = 92.5 \cdot 10^{-6} Vs$$

l) Flüsse der Parallelschaltung addieren:

$$\Phi_5 = \Phi_4 + \Phi_{123} = 92.5 \cdot 10^{-6} Vs + 240 \cdot 10^{-6} Vs = 332.5 \cdot 10^{-6} Vs$$

m) Flußdichte B_5 berechnen:

$$B_5 = \frac{\Phi_5}{A_5} = \frac{332.5 \cdot 10^{-6} Vs}{3.5 \cdot 10^{-4} m^2} = 0.95 T$$

n) Für den Abschnitt 5 die Feldstärke aus der MKL ermitteln:

$$B_5 = 0.95 T \quad \text{MKL, Kennlinie Grauguß, Bild EG942B} \Rightarrow H_5 = 8200 \frac{A}{m}$$

o) Den magnetischen Spannungsabfall im Abschnitt 5 berechnen:

$$V_5 = H_5 \cdot l_5 = 8200 \frac{A}{m} \cdot 0.15 m = 1230 A$$

p) Die Summe der magnetischen Spannungsabfälle bilden:

$$\Theta = V_{\text{ges}} = V_5 + V_4 = V_5 + V_{123} = 1230 A + 820 A = 2050 A$$

q) Strom der Wicklung berechnen:

$$I = \frac{\Theta}{N} = \frac{2050 A}{800} = 2.56 A$$

9.6.2. Berechnung der Flußdichte B bei gegebener Erregung Θ

Die Aufgabe, bei einer gegebenen Flußdichte in einem Eisenbereich die Erregung $\Theta = I \cdot N$ zu bestimmen (Kap. 9.6.1), ist relativ einfach, weil aufgrund magnetischer Gesetze sich die Magnetfeldgrößen in den anderen Abschnitten direkt bestimmen lassen. In diesem Unterkapitel soll die Berechnung in umgekehrter Richtung erfolgen. Die Aufgabe "Berechnung der Flußdichte B bei gegebener Erregung Θ " soll anhand der Beispiele A und B (siehe Bilder EG962A und EG962B) mit Hilfe verschiedener Methoden erläutert werden. Da die Erregung vorgegeben ist, teilt sich der magnetische Spannungsabfall an der Reihenschaltung nichtlinear auf. Die Berechnung ist im allgemeinen in einem Schritt nicht lösbar, nur in Sonderfällen. Die Beispiele A und B sollen in den nächsten Unterkapiteln mit verschiedenen Methoden berechnet werden.

Beispiel A:

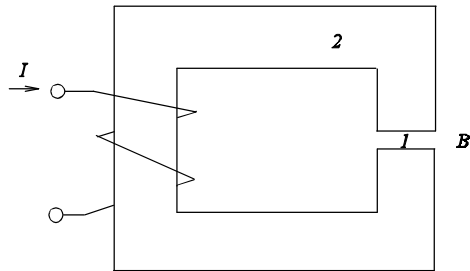


Bild EG962A

gegeben: Bereich 1: Luft $A = 4 \text{ cm}^2$ $l_1 = 1 \text{ mm}$
 Bereich 2: Dynamoblech $A = 4 \text{ cm}^2$ $l_2 = 32 \text{ cm}$
 $I = 0.5 \text{ A}$
 $N = 2000$

gesucht: B

Beispiel B:

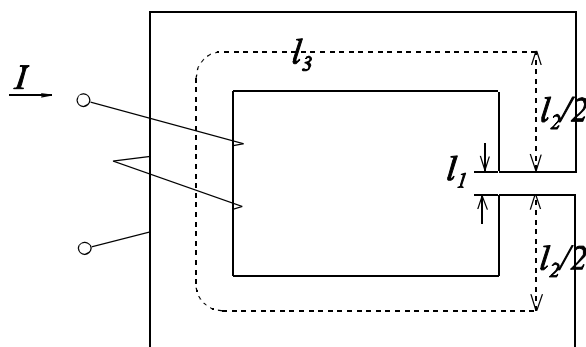


Bild EG962B

gegeben: Bereich 1: Luft $A_1 = 4 \text{ cm}^2$ $l_1 = 2 \text{ mm}$
 Bereich 2: Dynamoblech $A_2 = 4 \text{ cm}^2$ $l_2 = 6 \text{ cm}$
 Bereich 3: Dynamoblech $A_3 = 2 \text{ cm}^2$ $l_3 = 20 \text{ cm}$
 $I = 0.5 \text{ A}$
 $N = 2000$

gesucht: B

In diesem Abschnitt 9.6.2 mit den Unterabschnitten soll mit einer mathematisch etwas leichter zu beschreibenden MKL (siehe Bild EG962C) gerechnet werden. Der Vergleich mit Bild EG942 läßt eine kleine aber nicht zu große Abweichung erkennen. Die in Bild EG962C dargestellte Kennlinie läßt sich beschreiben durch

$$B = 1.04 \text{ T} \cdot \arctan \left(\frac{H}{200 \text{ A/m}} \right)$$

oder umgestellt nach H:

$$H = 200 \frac{\text{A}}{\text{m}} \cdot \tan \left(\frac{B}{1.04 \text{ T}} \right)$$

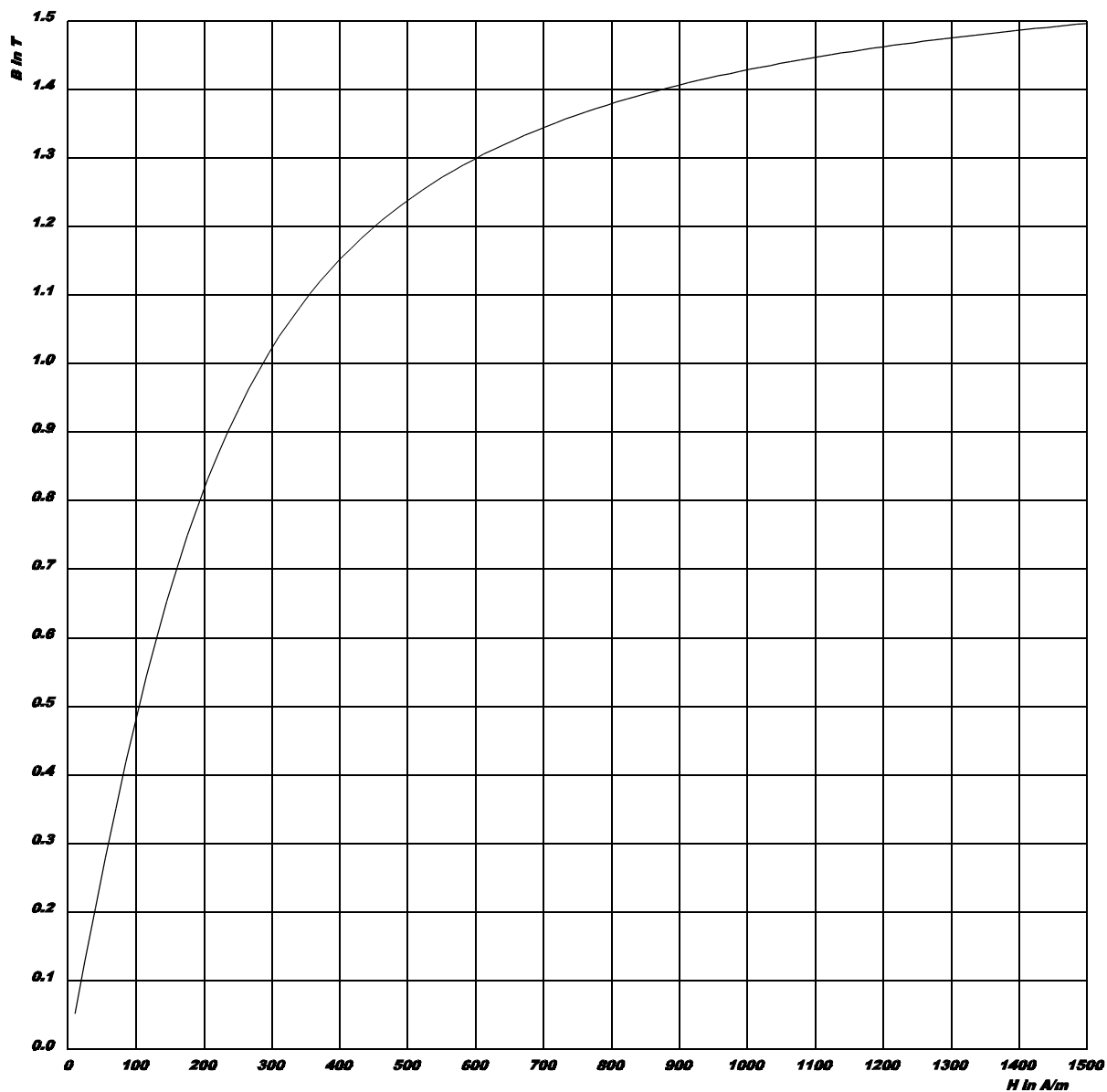
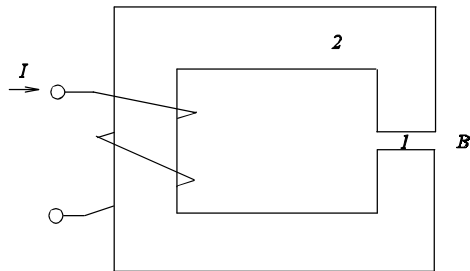


Bild EG962C: MKL zur Berechnung der Aufgaben aus den Abschnitten 9.6.2.1 bis 9.6.2.7

9.6.2.1. Magnetisierungs- Charakteristik

Prinzip: Die Funktion $\Theta = f(B)$ wird für mehrere Werte von B mit Hilfe der in Kap. 9.6.1 beschriebenen Methode berechnet und dargestellt. Aus der Kennlinie $\Theta = f(B)$ kann grafisch der gesuchte Wert von B ermittelt werden.

Voraussetzung: Der magnetische Kreis lässt sich mit der Methode nach Kap. 9.6.1 berechnen.

Beispiel A:**gegeben:**

Bereich 1: Luft $A = 4 \text{ cm}^2$ $l_1 = 1 \text{ mm}$
 Bereich 2: Dynamoblech $A = 4 \text{ cm}^2$ $l_2 = 32 \text{ cm}$
 $I = 0.5 \text{ A}$
 $N = 2200$

Bild EG962A

gesucht: B

Lösung Teil 1: Für verschiedene B-Werte die Durchflutung Θ berechnen:

Exemplarisch wird die Berechnung für drei verschiedene Werte von B_1 vorgenommen. Die drei Werte werden einfach willkürlich gewählt:

$$B_1(1) = 0.7 \text{ T}$$

$$B_1(2) = 1.0 \text{ T}$$

$$B_1(3) = 1.3 \text{ T}$$

Wegen der gleichen Querschnittsflächen in beiden Abschnitten ($A_1 = A_2$) gilt:

$$B_2(1) = B_1(1) = 0.7 \text{ T}$$

$$B_2(2) = B_1(2) = 1.0 \text{ T}$$

$$B_2(3) = B_1(3) = 1.3 \text{ T}$$

Aus der MKL (Bild EG962C) lassen sich die Feldstärken im Eisen ablesen:

$$B_2(1) = 0.7 \text{ T} \quad \text{MKL} \quad \Rightarrow \quad H_2(1) = 160 \text{ A/m}$$

$$B_2(2) = 1.0 \text{ T} \quad \text{MKL} \quad \Rightarrow \quad H_2(2) = 280 \text{ A/m}$$

$$B_2(3) = 1.3 \text{ T} \quad \text{MKL} \quad \Rightarrow \quad H_2(3) = 600 \text{ A/m}$$

Die Feldstärken in Luft werden ermittelt:

$$H_1(1) = \frac{B_1(1)}{\mu_0} = \frac{0.7 \text{ T}}{1.257 \cdot 10^{-6} \frac{\text{Vs}}{\text{Am}}} = 0.557 \cdot 10^6 \frac{\text{A}}{\text{m}}$$

$$H_1(2) = \frac{B_1(2)}{\mu_0} = \frac{1.0 \text{ T}}{1.257 \cdot 10^{-6} \frac{\text{Vs}}{\text{Am}}} = 0.796 \cdot 10^6 \frac{\text{A}}{\text{m}}$$

$$H_1(3) = \frac{B_1(3)}{\mu_0} = \frac{1.3 \text{ T}}{1.257 \cdot 10^{-6} \frac{\text{Vs}}{\text{Am}}} = 1.03 \cdot 10^6 \frac{\text{A}}{\text{m}}$$

Die magnetischen Spannungsabfälle sind zu berechnen:

$$\begin{aligned} V_1(1) &= H_1(1) \cdot l_1 = 0.557 \cdot 10^6 \text{ A/m} \cdot 10^{-3} \text{ m} = 557 \text{ A} \\ V_1(2) &= H_1(2) \cdot l_1 = 0.796 \cdot 10^6 \text{ A/m} \cdot 10^{-3} \text{ m} = 796 \text{ A} \\ V_1(3) &= H_1(3) \cdot l_1 = 1.03 \cdot 10^6 \text{ A/m} \cdot 10^{-3} \text{ m} = 1030 \text{ A} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} V_2(1) &= H_2(1) \cdot l_2 = 160 \text{ A/m} \cdot 0.32 \text{ m} = 51 \text{ A} \\ V_2(2) &= H_2(2) \cdot l_2 = 280 \text{ A/m} \cdot 0.32 \text{ m} = 90 \text{ A} \\ V_2(3) &= H_2(3) \cdot l_2 = 600 \text{ A/m} \cdot 0.32 \text{ m} = 192 \text{ A} \end{aligned}$$

Die Durchflutung ist in einer magnetischen Reihenschaltung die Summe der magnetische Spannungsabfälle:

$$\begin{aligned} \Theta(1) &= V_1(1) + V_2(1) = 557 \text{ A} + 51 \text{ A} = 608 \text{ A} & \Rightarrow B_1 (\Theta = 608 \text{ A}) &= 0.7 \text{ T} \\ \Theta(2) &= V_1(2) + V_2(2) = 796 \text{ A} + 90 \text{ A} = 886 \text{ A} & \Rightarrow B_1 (\Theta = 886 \text{ A}) &= 1.0 \text{ T} \\ \Theta(3) &= V_1(3) + V_2(3) = 1030 \text{ A} + 192 \text{ A} = 1222 \text{ A} & \Rightarrow B_1 (\Theta = 1222 \text{ A}) &= 1.3 \text{ T} \end{aligned}$$

Lösung Teil 2: Diagramm $B_1 = f(\Theta)$ zeichnen

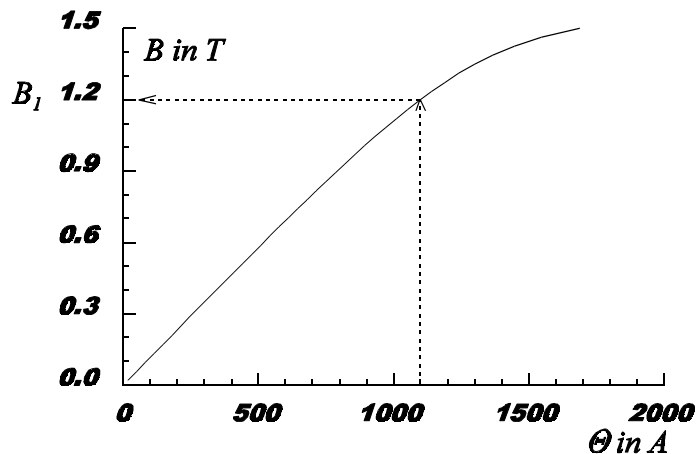


Bild EG9621A: Magnetisierungscharakteristik für Beispiel A

Lösung Teil 3: Aus Diagramm $B = f(\Theta)$ den Wert B ermitteln

$$\Theta = I \cdot N = 0.5 \text{ A} \cdot 200 = 1100 \text{ A}$$

Für $\Theta = 1100 \text{ A}$ ergibt sich aus Bild EG9621A:

$$\Theta = 1100 \text{ A} \quad \Rightarrow \quad B = 1.2 \text{ T}$$

Kommentar: Die Kennlinie $B = f(\Theta)$ stellt im Prinzip eine bearbeiteten MKL dar. Die Nichtlinearität ist durch die MKL verursacht. Durch den Luftspalt ergibt sich eine Linearisierung der MKL, besonders im Anfangsbereich.

Die Berechnung der vielen Werte kann etwas vereinfacht werden, siehe Beispiel B.

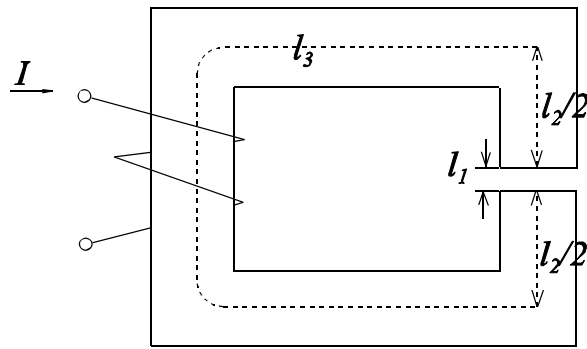
Beispiel B:

Bild EG962B

gegeben:

Bereich 1: Luft	$A_1 = 4 \text{ cm}^2$	$l_1 = 2 \text{ mm}$
Bereich 2: Dynamoblech	$A_2 = 4 \text{ cm}^2$	$l_2 = 6 \text{ cm}$
Bereich 3: Dynamoblech	$A_3 = 2 \text{ cm}^2$	$l_3 = 20 \text{ cm}$
$I = 0.5 \text{ A}$		
$N = 2600$		

gesucht: B

Lösung Teil 1: Für verschiedene B_1 -Werte allgemein $\Theta = f(B_1)$ angeben:

Flußdichte-Werte berechnen:

$$\begin{array}{lll} B_2 = B_1 & \text{weil } A_1 = A_2 & \\ B_3 = 2B_1 & \text{weil } A_3 = A_1/2 & B_1 \cdot A_1 = \Phi = B_3 \cdot A_3 \end{array}$$

Zur Berechnung der Feldstärken im Eisen muß von der MKL die Umkehrfunktion gebildet werden:

$$B = f(H) \quad \rightarrow \quad H = g(B)$$

Die Anweisung $H = g(B)$ bedeutet nun bei den weiteren Berechnungen ein Ablesen von H aus der MKL, bei gegebener Flußdichte B. Die Bestimmung der Feldstärken ergibt:

$$\begin{aligned} H_1 &= \frac{B_1}{\mu_0} \\ H_2 &= g(B_2) = g(B_1) \\ H_3 &= g(B_3) = g(2B_1) \end{aligned}$$

Berechnung der magnetischen Spannungsabfälle:

$$V_1 = H_1 \cdot l_1 = \frac{B_1}{\mu_0} \cdot l_1 = B_1 \cdot \frac{2 \cdot 10^{-3} \text{ m}}{1.257 \cdot 10^{-6} \frac{\text{Vs}}{\text{Am}}} = 1591 \frac{\text{Am}^2}{\text{Vs}} \cdot B_1$$

$$\begin{aligned} V_2 &= H_2 \cdot l_2 = g(B_1) \cdot 0.06 \text{ m} \\ V_3 &= H_3 \cdot l_3 = g(2B_1) \cdot 0.20 \text{ m} \end{aligned}$$

Durchflutung berechnen:

$$\Theta = V_1 + V_2 + V_3$$

$$\Theta(B_1) = 1591 \frac{\text{Am}^2}{\text{Vs}} * B_1 + 0.06 \text{ m} * g(B_1) + 0.20 \text{ m} * g(2B_1) \quad (\text{A})$$

Exemplarische Berechnung für einen Wert

$$\begin{aligned} B_1 &= 0.5 \text{ T} & \text{MKL, Bild EG962C} & \Rightarrow 104 \text{ A/m} \\ 2B_1 &= 1.0 \text{ T} & \text{MKL, Bild EG962C} & \Rightarrow 287 \text{ A/m} \\ \Theta(B_1=0.5 \text{ T}) &= 1591 \frac{\text{Am}^2}{\text{Vs}} * 0.5 \frac{\text{Vs}}{\text{m}^2} + 0.06 \text{ m} * 104 \frac{\text{A}}{\text{m}} + 0.20 \text{ m} * 287 \frac{\text{A}}{\text{m}} = 859 \text{ A} \end{aligned}$$

Lösung Teil 2: Diagramm $B_1 = f(\Theta)$ zeichnen:

Wird die obere Berechnung häufiger durchgeführt, kann die Funktion $B_1 = f(\Theta)$ grafisch in Bild EG9621B dargestellt werden:

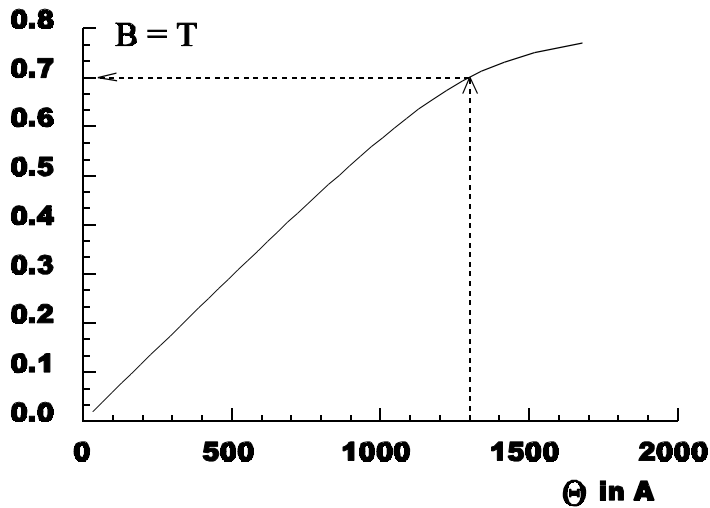


Bild EG9621B: Magnetisierungscharakteristik für Beispiel B

Lösung Teil 3: Aus Diagramm $B = f(\Theta)$ den Wert B ermitteln

$$\Theta = I * N = 0.5 \text{ A} * 2600 = 1300 \text{ A}$$

Für $\Theta = 1300 \text{ A}$ ergibt sich aus Bild EG9621B:


$$\Theta = 1300 \text{ A} \quad \Rightarrow \quad B = 0.7 \text{ T}$$

9.6.2.2. Iterative Veränderung einer Flußdichte

Prinzip: Die Methode ist fast die gleiche als bei der Berechnung der Magnetisierungs-Charakteristik (Kap. 9.6.2.1). Dort wurde für mehrere Werte von B_1 mit Hilfe der in Kap. 9.6.1 beschriebenen Methode die Durchflutung Θ berechnet und in Form eines Diagramms dargestellt. Auch bei der iterativen Methode wird für mehrere Werte von B_1 der magnetische Kreis berechnet, nur nicht so oft. Aus dem Ergebnis (berechnetes Θ) wird nun entschieden, wie B_1 verändert werden soll. Diese Methode entspricht im wesentlichen der iterativen Lösung von Gleichungen. Der Unterschied ist nur, daß hier keine numerische Gleichung gegeben ist. Hier muß zur Bestimmung der Größe Θ der Magnetkreis einmal durchgerechnet werden. Da die Berechnung von Magnetkreisen ein wenig mehr Aufwand bedeutet, als den Funktionswert einer Gleichung zu bestimmen, lohnen sich evtl. höherwertige Iterationsverfahren als z.B. Regula-Falsi anzuwenden.

Voraussetzung: Der magnetische Kreis läßt sich mit der Methode nach Kap. 9.6.1 berechnen.

Beispiel A:

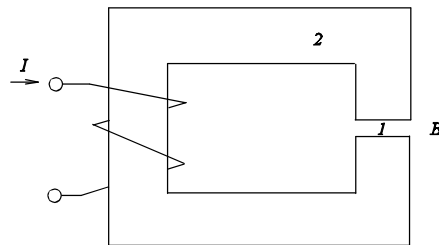

gegeben:

Bereich 1: Luft $A = 4 \text{ cm}^2$ $l_1 = 1 \text{ mm}$
 Bereich 2: Dynamoblech $A = 4 \text{ cm}^2$ $l_2 = 32 \text{ cm}$
 $I = 0.5 \text{ A}$
 $N = 2200$

Bild EG962A

gesucht: B

Lösung: Da der Magnetkreis öfter durchgerechnet werden muß, lohnt sich die Angabe einer Formel für Θ nach Art von Beispiel 2, Kap. 9.6.2.1 (letzter Abschnitt)

$$A_1 = A_2 \quad \Rightarrow \quad B_1 = B_2$$

$$H_1 = \frac{B_1}{\mu_0}$$

$$H_2 = g(B_2) = g(2B_1) \quad (\text{MKL})$$

$$V_1 = H_1 \cdot l_1 = \frac{B_1}{\mu_0} \cdot l_1$$

$$V_2 = H_2 \cdot l_2 = g(B_1) \cdot l_2$$

$$\Theta = V_1 + V_2 = \frac{B_1 \cdot l_1}{\mu_0} + l_2 \cdot g(B_1) = \frac{10^{-3} \text{ m}}{1.257 \cdot 10^{-3} \frac{\text{Vs}}{\text{Am}}} \cdot B_1 + 0.32 \text{ m} \cdot g(B_1)$$

$$\Theta = 795.5 \frac{\text{Am}^2}{\text{Vs}} \cdot B_1 + 0.32 \text{ m} \cdot g(B_1) \quad (\text{B})$$

$$\Theta_{\text{soll}} = I \cdot N = 0.5 \text{ A} \cdot 2200 = 1100 \text{ A}$$

Lösungsmethode: Regula-Falsi bei Beispiel A

Die zwei schon berechneten Werte von Abschnitt 9.6.2.1 können hier verwandt werden:

$$\begin{aligned} B_1 = 1.0 \text{ T} & \Rightarrow \Theta_1 = 886 \text{ A} \\ B_2 = 1.3 \text{ T} & \Rightarrow \Theta_2 = 1222 \text{ A} \end{aligned}$$

Lineare Interpolation (entspricht Regula-Falsi) ergibt für den vorgegebenen Wert von $\Theta = 1100 \text{ A}$:

$$B_3 = B_1 + \frac{B_2 - B_1}{\Theta_1 - \Theta_2} * (\Theta - \Theta_1) = 1.0 \text{ T} + \frac{1.3 \text{ T} - 1.0 \text{ T}}{1222 \text{ A} - 886 \text{ A}} * (1100 \text{ A} - 886 \text{ A}) = 1.209 \text{ T}$$

Aus (B) mit Hilfe der MKL (Bild EG962C) kann ermittelt werden:

$$B_3 = 1.21 \text{ T} \quad \Rightarrow \quad H_3 = 465 \text{ A/m} \quad \Theta_3 = (795.5 * 1.21 + 0.32 * 465) \text{ A} = 1110 \text{ A}$$

Nochmalige Anwendung von Regula-Falsi mit den Punkten "3" und "2":

$$B_4 = B_3 + \frac{B_2 - B_3}{\Theta_2 - \Theta_3} * (\Theta - \Theta_3) = 1.209 \text{ T} + \frac{1.3 \text{ T} - 1.209 \text{ T}}{1222 \text{ A} - 1110 \text{ A}} * (1100 \text{ A} - 1110 \text{ A}) = 1.201 \text{ T}$$

$$B_4 = 1.201 \text{ T} \quad \Rightarrow \quad \Theta_4 = 1100 \text{ A}$$

Damit ist die Lösung gefunden, weil eine weitere Iteration (hier nicht gezeigt) keine Änderung mehr ergibt.

Höherwertige Iterationsmethode

Bedingung: Drei Werte-Paar (B_1, Θ_1) , (B_2, Θ_2) und (B_3, Θ_3) werden berechnet. Ein Θ_1 -Wert muß über bzw. unterhalb des gegebenen Θ -Werts liegen.

Methode: Drei Punkte können durch eine Parabel 2. Ordnung angepaßt werden deren Nullstelle bestimmt wird.

$$\Theta = a_0 + a_1 B + a_2 B^2$$

Ansatz: $y = a_0 + a_1 B + a_2 B^2 - \Theta = 0$

gegeben: (B_1, Θ_1) , (B_2, Θ_2) und (B_3, Θ_3)

Die Ergebnisse (Mathematik I) sollen nur übernommen und nicht hergeleitet werden:

$$\begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & B_1 & B_1^2 \\ 1 & B_2 & B_2^2 \\ 1 & B_3 & B_3^2 \end{pmatrix}^{-1} * \begin{pmatrix} \Theta_0 \\ \Theta_1 \\ \Theta_3 \end{pmatrix}$$


Durch Umformen der Funktion y können zwei Werte für B berechnet werden:

$$a_2 B^2 + a_1 B + a_0 - \Theta = 0$$

$$B^2 + \frac{a_1}{a_2} B + \frac{a_0 - \Theta}{a_2} = 0$$

$$B_{12} = -\frac{a_1}{2a_2} \pm \sqrt{\left(\frac{a_1}{2a_2}\right)^2 + \frac{\Theta - a_0}{a_2}} \quad (\text{C})$$

Es muß der Wert der oberen Lösung als Wert für die nächste Iteration verwendet werden, der im Bereich der Werte B_1 , B_2 und B_3 liegt.

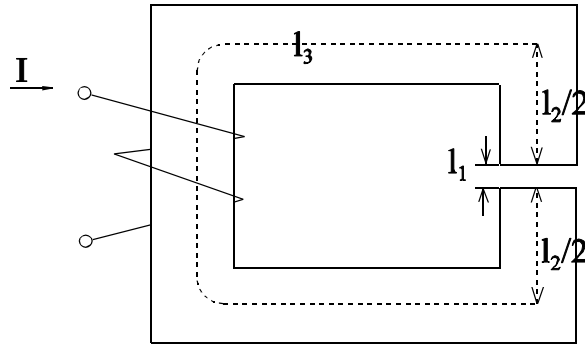Beispiel B:**gegeben:**

Bereich 1: Luft	$A_1 = 4 \text{ cm}^2$	$l_1 = 2 \text{ mm}$
Bereich 2: Dynamoblech	$A_2 = 4 \text{ cm}^2$	$l_2 = 6 \text{ cm}$
Bereich 3: Dynamoblech	$A_3 = 2 \text{ cm}^2$	$l_3 = 20 \text{ cm}$
$I = 0.5 \text{ A}$		
$N = 2600$		

Bild EG962B

gesucht: B

Nach Abschnitt 9.6.2.1, Beispiel B ergab sich

$$\Theta(B_1) = 1591 \frac{\text{Am}^2}{\text{Vs}} * B_1 + 0.06 \text{ m} * g(B_1) + 0.20 \text{ m} * g(2B_1) \quad (\text{A})$$

Mit Hilfe der MKL g(B), Bild EG962C und Gleichung (B) kann für zwei vorgegebene B-Werte die Durchflutung Θ berechnet werden. Ergebnis:

$$\begin{aligned} B_1 = 0.3 \text{ T} & \Rightarrow \Theta_1 = 507 \text{ A} \\ B_2 = 0.75 \text{ T} & \Rightarrow \Theta_2 = 1513 \text{ A} \end{aligned}$$

Ein dritter Punkt wird mit Hilfe von Regula-Falsie ermittelt:

$$B_3 = B_1 + \frac{B_2 - B_1}{\Theta_1 - \Theta_2} * (\Theta - \Theta_1) = 0.3 \text{ T} + \frac{0.75 \text{ T} - 0.3 \text{ T}}{1513 \text{ A} - 507 \text{ A}} * (1300 \text{ A} - 507 \text{ A}) = 0.655 \text{ T}$$

$$B_3 = 0.655 \text{ T} \quad \text{MKL, (B)} \quad \Rightarrow \quad \Theta_3 = 1175 \text{ A}$$

Die Koeffizienten a_0 , a_1 und a_2 werden bestimmt:

$$\begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & B_1 & B_1^2 \\ 1 & B_2 & B_2^2 \\ 1 & B_3 & B_3^2 \end{pmatrix}^{-1} * \begin{pmatrix} \Theta_1 \\ \Theta_2 \\ \Theta_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0.3 \text{ T} & (0.3 \text{ T})^2 \\ 1 & 0.75 \text{ T} & (0.75 \text{ T})^2 \\ 1 & 0.655 \text{ T} & (0.655 \text{ T})^2 \end{pmatrix}^{-1} * \begin{pmatrix} 507 \text{ A} \\ 1513 \text{ A} \\ 1175 \text{ A} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 757 \text{ A} \\ -2077 \text{ Am}^2 \text{Vs}^{-1} \\ 4146 \text{ Am}^4 \text{Vs}^{-2} \end{pmatrix}$$

Mit (C) ergibt sich:

$$B_{12} = -\frac{a_1}{2a_2} \pm \sqrt{\left(\frac{a_1}{2a_2}\right)^2 + \frac{\Theta - a_0}{a_2}} \quad (\text{C})$$

$$B_{01} = 0.691 \text{ T} \quad B_{02} = -0.190 \text{ T}$$

auswählen: $B_4 = 0.691 \text{ T}$ Mit B_4 , B_2 und B_3 kann ein neuer Iterationsverlauf gestartet werden.

Dieses Verfahren ist für den relativ einfachen Kreis des Beispiels B nicht angebracht, weil eine Berechnung des magnetischen Kreises nicht so aufwendig ist. Dieses Verfahren konnte nur anhand von Beispiel B relativ gut

dargestellt werden. Arbeitersparnis bedeutet dieses Verfahren erst für Magnetkreise mit komplexeren Strukturen. Sinn macht dieses Verfahren erst, wenn ein Unterprogramm vorhanden ist, daß bei Übergabe der drei Wertepaare (B_i, Θ_i) den neuen Wert von B sofort berechnet. Die Iteration verläuft schneller als mit Regula-Falsi.

9.6.2.3. Exakte Lösung

Voraussetzung 1: Der magnetische Kreis läßt sich mit der Methode nach Kap. 9.6.1 berechnen.


Voraussetzung 2: Bei einer Reihenschaltung reicht es aus, wenn die MKL für alle beteiligten Eisensorten analytisch in der Form $H = g(B)$ gegeben ist. Die gegebene MKL in Diagramm-Form muß dabei durch eine analytische Funktion angepaßt werden.

Bei gemischten Reihen- und Parallelschaltungen muß die MKL für alle beteiligten Eisensorten analytisch sowohl in der Form $B = f(H)$ als auch in Form der Umkehrfunktion $H = g(B)$ gegeben sein. Die MKL in Diagramm-Form muß dabei durch zwei analytische Funktionen angepaßt werden.

Prinzip: Die Methode basiert wieder auf der in Kap. 9.6.1 beschriebenen Methode zur Bestimmung der Durchflutung Θ . Mit Hilfe einer vorerst angenommenen Flußdichte (B_1) werden alle anderen magnetischen Größen bestimmt. Es ergibt sich eine Gleichung $\Theta = w(B_1)$, wobei die Funktionsvorschrift $w(B_1)$ auch die MKLs enthält. Die Gleichung $\Theta = w(B_1)$ kann in der Regel nur iterativ gelöst werden.

Kommentar: Diese Methode wird vom Praktiker kaum angewandt.

Beispiel A:

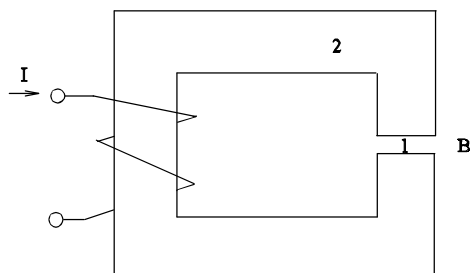

gegeben:

Bereich 1: Luft $A = 4 \text{ cm}^2$ $l_1 = 1 \text{ mm}$
 Bereich 2: Dynamoblech $A = 4 \text{ cm}^2$ $l_2 = 32 \text{ cm}$
 $I = 0.5 \text{ A}$
 $N = 2200$

gesucht: B
 Bild EG962A

Das Ergebnis für Beispiel A aus Abschnitt 9.6.2.2, Gleichung (B), kann übernommen werden:

$$\Theta = 795.5 \frac{\text{Am}^2}{\text{Vs}} * B_1 + 0.32 \text{ m} * g(B_1) \quad (\text{B})$$

Die vorgegebene Durchflutung beträgt:

$$\Theta = I * N = 0.5 \text{ A} * 2200 = 1100 \text{ A}$$

Die Funktion $g(B_1)$ kann aus Abschnitt 9.6.2 übernommen werden:

$$H(B_1) = g(B_1) = 200 \frac{\text{A}}{\text{m}} * \tan \left(\frac{B_1}{1.04 \text{ T}} \right)$$

Einsetzen von $g(B_1)$ und Θ in (B) ergibt:

$$1100 \text{ A} = 795.5 \frac{\text{Am}^2}{\text{Vs}} * B_1 + 0.32 \text{ m} * 200 \frac{\text{A}}{\text{m}} * \tan \left(\frac{B_1}{1.04 \text{ T}} \right) = 795.5 \frac{\text{Am}^2}{\text{Vs}} * B_1 + 64 \text{ A} * \tan \left(\frac{B_1}{1.04 \text{ T}} \right)$$

Die iterative Lösung (z.B. Taschenrechner, Newton, Regula-Falsi) der oberen Gleichung ergibt:

$$B_1 = 1.201 \text{ T}$$

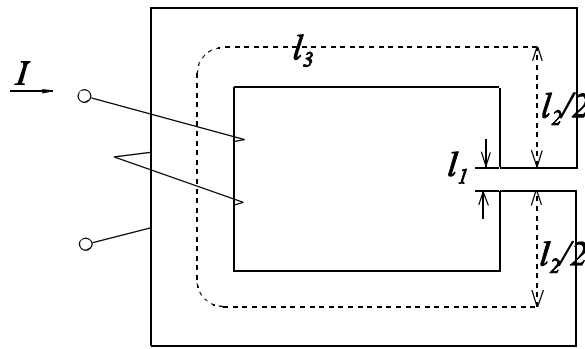
Beispiel B

Bild EG962B

gegeben: Bereich 1: Luft $A_1 = 4 \text{ cm}^2$ $l_1 = 2 \text{ mm}$
 Bereich 2: Dynamoblech $A_2 = 4 \text{ cm}^2$ $l_2 = 6 \text{ cm}$
 Bereich 3: Dynamoblech $A_3 = 2 \text{ cm}^2$ $l_3 = 20 \text{ cm}$
 $I = 0.5 \text{ A}$
 $N = 2600$

gesucht: B

Das Ergebnis für das Beispiel B aus Abschnitt 9.6.2.1, Gleichung (A), kann übernommen werden:

$$\Theta = 1591 \frac{Am^2}{Vs} * B_1 + 0.06 m * g(B_1) + 0.20 m * g(2B_1) \quad (A)$$

Die vorgegebene Durchflutung beträgt:

$$\Theta = I * N = 0.5 \text{ A} * 2600 = 1300 \text{ A}$$

Die Funktion $g(B_1)$ kann aus Abschnitt 9.6.2 übernommen werden:

$$H(B_1) = g(B_1) = 200 \frac{A}{m} * \tan \left(\frac{B_1}{1.04 T} \right)$$

$$H(2B_1) = g(2B_1) = 200 \frac{A}{m} * \tan \left(\frac{2B_1}{1.04 T} \right) = 200 \frac{A}{m} * \tan \left(\frac{B_1}{0.52 T} \right)$$

Einsetzen von $g(B_1)$ und Θ in (A) ergibt:

$$1300 \text{ A} = 1591 \frac{Am^2}{Vs} * B_1 + 0.06 m * 200 \frac{A}{m} * \tan \left(\frac{B_1}{1.04 T} \right) + 0.20 m * 200 \frac{A}{m} * \tan \left(\frac{B_1}{0.52 T} \right)$$

$$1300 \text{ A} = 1591 \frac{Am^2}{Vs} * B_1 + 12 \text{ A} * \tan \left(\frac{B_1}{1.04 T} \right) + 40 \text{ A} * \tan \left(\frac{B_1}{0.52 T} \right)$$

Die iterative Lösung der oberen Gleichung ergibt:

$$B_1 = 0.7005 \text{ T}$$

9.6.2.4. Iterative Bestimmung von μ

Prinzip: Der magnetische Kreis wird mit linearen Methoden (siehe Abschnitt 9.5) berechnet.

Problem: Nach der Formel $\mu = B / H$ ist wegen der Nichtlinearität der MKL der Wert von μ nicht bekannt.

Prinzip: Der Wert von μ wird iterativ bestimmt.

Methode:

- Anfangswert von $\mu_{\text{rj}}(i=0)$ schätzen oder bestimmen. Der Wert in Klammern repräsentiert die Nummer des Iterationsschrittes. Sind mehrere Eisenbereiche vorhanden, steht j für den Teilbereich.
- Mit den $\mu_{\text{rj}}(i)$ magnetischen Kreis mit linearen Methoden (Kap. 9.5) berechnen.
- Aufgrund der unter b) ermittelten Flußdichten können mit Hilfe der MKL neue $\mu_{\text{rj}}(i+1)$ berechnet werden.
- Gehe iterativ zu Punkt b) bis keine Änderung zwischen den $\mu_{\text{rj}}(i)$ und den $\mu_{\text{rj}}(i+1)$ mehr vorhanden ist.

Anwendung: Immer möglich, auch bei verkoppelten magnetischen Netzwerken.

Achtung: Bei iterativen Verfahren ist die Güte der Konvergenz und die Konvergenz selbst von den Anfangsbedingungen abhängig.

Bestimmung der Anfangsbedingungen:

Methode 1: Steigung des linearen Teils der MKL auswerten.

Methode 2: Nur bei einer Reihenschaltung mit Luftspalt möglich: In einer Reihenschaltung von magnetischen Widerständen fällt der größte Teil des magnetischen Spannungsabfalls im Luftspalt ab. Im Schritt 0 kann daher der Fluß (bzw. die Flußdichte) nur mit Hilfe des magnetischen Widerstandes des Luftspaltes bestimmt werden. Mit Hilfe der MKL kann danach μ_{rFe} bestimmt werden.

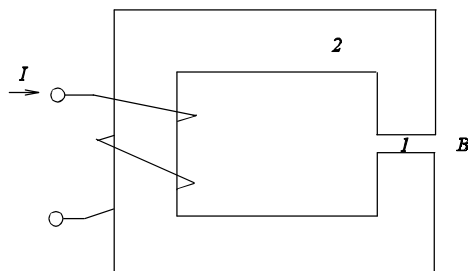
Beispiel A:

Bild EG962A

gegeben:	Bereich 1: Luft	$A = 4 \text{ cm}^2$	$l_1 = 1 \text{ mm}$
	Bereich 2: Dynamoblech	$A = 4 \text{ cm}^2$	$l_2 = 32 \text{ cm}$
	$I = 0.5 \text{ A}$		
	$N = 2200$		

gesucht: B

Lösung:**Vorbereitung: Magnetische Widerstände und Durchflutung berechnen**

$$R_{m1} = \frac{l_1}{\mu_0 * A} = \frac{10^{-3} m}{1.257 * 10^{-6} \frac{Vs}{Am} * 4 * 10^{-4} m^2} = 1.989 * 10^6 \frac{A}{Vs}$$

$$R_{m2} = \frac{l_2}{\mu_{r2} * \mu_0 * A} = \frac{1}{\mu_{r2}} \frac{0.32 m}{1.257 * 10^{-6} \frac{Vs}{Am} * 4 * 10^{-4} m^2} = \frac{1}{\mu_r} * 636.4 * 10^6 \frac{A}{Vs}$$

$$\Theta = I * N = 0.5 A * 2200 = 1100 A$$

a) Anfangswert μ_{r2} bestimmen nach Methode 2:

$$\Phi(0) = \frac{\Theta}{R_{mluft}} = \frac{\Theta}{R_{m1}} = \frac{1100 A}{1.989 * 10^6 \frac{A}{Vs}} = 553.0 * 10^{-6} Vs$$

$$B(0) = \frac{\Phi(0)}{A} = \frac{553.0 * 10^{-6} Vs}{4 * 10^{-4} m^2} = 1.38 T$$

$$B(0) = 1.38 T \quad \text{MKL, Bild EG962C} \quad \Rightarrow \quad H_2(0) = 804 A/m$$

$$\mu_{r2}(0) = \frac{B(0)}{\mu_0 * H_2(0)} = \frac{1.38 \frac{Vs}{m^2}}{1.257 * 10^{-6} \frac{Vs}{Am} * 804 \frac{A}{m}} = 1365$$

b1) Mit $\mu_r(0) = 1365$ magnetischen Kreis mit linearen Methoden berechnen:

$$R_{m2}(1) = \frac{636.4 * 10^6 \frac{A}{Vs}}{\mu_{r2}(0)} = \frac{636.4 * 10^6 \frac{A}{Vs}}{1365} = 0.466 * 10^6 \frac{A}{Vs}$$

$$R_{mges}(1) = R_{m1} + R_{m2}(0) = 1.989 * 10^6 \frac{A}{Vs} + 0.466 * 10^6 \frac{A}{Vs} = 2.455 * 10^6 \frac{A}{Vs}$$

$$\Phi(1) = \frac{\Theta}{R_{mges}(1)} = \frac{1100 A}{2.455 * 10^6 \frac{A}{Vs}} = 448.1 * 10^{-6} Vs$$

$$B(1) = \frac{\Phi(1)}{A} = \frac{448.1 * 10^{-6} Vs}{4 * 10^{-4} m^2} = 1.12 T$$

c1) $\mu_{r2}(1)$ berechnen:

$$B(1) = 1.12 T \quad \text{MKL, Bild EG962C} \quad \Rightarrow \quad H_2(1) = 371 A/m$$

$$\mu_{r2}(1) = \frac{B(1)}{\mu_0 * H_2(1)} = \frac{1.12 \frac{Vs}{m^2}}{1.257 * 10^{-6} \frac{Vs}{Am} * 371 \frac{A}{m}} = 2401$$

b2) Mit $\mu_r(1) = 2401$ magnetischen Kreis mit linearen Methoden berechnen:

$$R_{m2}(2) = \frac{636.4 \cdot 10^6 \frac{A}{Vs}}{\mu_{r2}(1)} = \frac{636.4 \cdot 10^6 \frac{A}{Vs}}{2401} = 0.265 \cdot 10^6 \frac{A}{Vs}$$

$$R_{mges}(2) = R_{m1} + R_{m2}(2) = 1.989 \cdot 10^6 \frac{A}{Vs} + 0.265 \cdot 10^6 \frac{A}{Vs} = 2.254 \cdot 10^6 \frac{A}{Vs}$$

$$\Theta(2) = \frac{\Theta}{R_{mges}(2)} = \frac{1100 A}{2.254 \cdot 10^6 \frac{A}{Vs}} = 448.0 \cdot 10^{-6} Vs$$

$$B(2) = \frac{\Phi(2)}{A} = \frac{448.0 \cdot 10^{-6} Vs}{4 \cdot 10^{-4} m^2} = 1.22 T$$

c2) $\mu_{r2}(2)$ berechnen:

$$B(2) = 1.22 T \quad \text{MKL, Bild EG962C} \quad \Rightarrow \quad H_2(2) = 476 A/m$$

$$\mu_{r2}(2) = \frac{B(2)}{\mu_0 \cdot H_2(2)} = \frac{1.22 \frac{Vs}{m^2}}{1.257 \cdot 10^{-6} \frac{Vs}{Am} \cdot 476 \frac{A}{m}} = 2039$$

b3) Mit $\mu_r(2) = 2039$ magnetischen Kreis mit linearen Methoden berechnen:

$$R_{m2}(3) = \frac{636.4 \cdot 10^6 \frac{A}{Vs}}{\mu_{r2}(2)} = \frac{636.4 \cdot 10^6 \frac{A}{Vs}}{2039} = 0.311 \cdot 10^6 \frac{A}{Vs}$$

$$R_{mges}(3) = R_{m1} + R_{m2}(3) = 1.989 \cdot 10^6 \frac{A}{Vs} + 0.311 \cdot 10^6 \frac{A}{Vs} = 2.300 \cdot 10^6 \frac{A}{Vs}$$

$$\Phi(3) = \frac{\Theta}{R_{mges}(3)} = \frac{1100 A}{2.300 \cdot 10^6 \frac{A}{Vs}} = 478.3 \cdot 10^{-6} Vs$$

$$B(3) = \frac{\Phi(3)}{A} = \frac{478.3 \cdot 10^{-6} Vs}{4 \cdot 10^{-4} m^2} = 1.196 T$$

c3) $\mu_{r2}(3)$ berechnen:

$$B(3) = 1.20 T \quad \text{MKL, Bild EG962C} \quad \Rightarrow \quad H_2(3) = 452 A/m$$


$$\mu_{r2}(3) = \frac{B(3)}{\mu_0 \cdot H_2(3)} = \frac{1.20 \frac{Vs}{m^2}}{1.257 \cdot 10^{-6} \frac{Vs}{Am} \cdot 452 \frac{A}{m}} = 2112$$

$$b4) \quad B(4) = 1.201 T \quad c4) \quad \mu_{r2}(4) = 2111$$

$$b5) \quad B(5) = 1.201 T \quad c5) \quad \mu_{r2}(5) = 2111$$

Kommentar zu Beispiel 1:

- Der relativ große Rechenaufwand kann verkürzt werden, siehe Beispiel 2.
- Die Iteration verläuft nicht so schnell als bei z.B. bei Regula-Falsi. Das Verfahren ist aber auch dort einsetzbar (z.B. vermaschtes magnetisches Netz) wo Regula-Falsi nicht nutzbar ist.

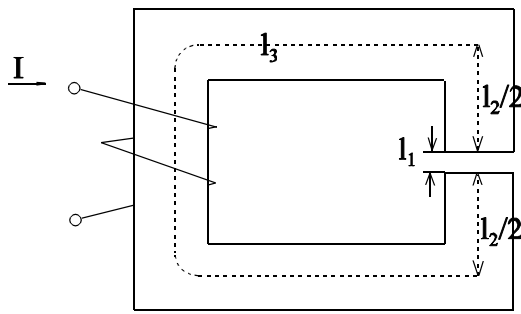Beispiel B:**gegeben:**

Bereich 1: Luft $A_1 = 4 \text{ cm}^2$ $l_1 = 2 \text{ mm}$
 Bereich 2: Dynamoblech $A_2 = 4 \text{ cm}^2$ $l_2 = 6 \text{ cm}$
 Bereich 3: Dynamoblech $A_3 = 2 \text{ cm}^2$ $l_3 = 20 \text{ cm}$
 $I = 0.5 \text{ A}$
 $N = 2600$

gesucht: B

Bild EG962B

Lösung: Vorbereitung: B-allgemein berechnen

$$R_{m1} = \frac{l_1}{\mu_0 \cdot A_1} = \frac{2 \cdot 10^{-3} \text{ m}}{1.257 \cdot 10^{-6} \frac{\text{Vs}}{\text{Am}} \cdot 4 \cdot 10^{-4} \text{ m}^2} = 3.978 \cdot 10^6 \frac{\text{A}}{\text{Vs}}$$

$$R_{m2} = \frac{l_2}{\mu_{r2} \cdot \mu_0 \cdot A_2} = \frac{0.06 \text{ m}}{1.257 \cdot 10^{-6} \frac{\text{Vs}}{\text{Am}} \cdot \mu_{r2} \cdot 4 \cdot 10^{-4} \text{ m}^2} = \frac{119.3 \cdot 10^6 \frac{\text{A}}{\text{Vs}}}{\mu_{r2}}$$

$$R_{m3} = \frac{l_3}{\mu_{r3} \cdot \mu_0 \cdot A_3} = \frac{0.2 \text{ m}}{1.257 \cdot 10^{-6} \frac{\text{Vs}}{\text{Am}} \cdot \mu_{r3} \cdot 2 \cdot 10^{-4} \text{ m}^2} = \frac{795.5 \cdot 10^6 \frac{\text{A}}{\text{Vs}}}{\mu_{r3}}$$

$$R_{mges} = R_{m1} + R_{m2} + R_{m3} = 3.978 \cdot 10^6 \frac{\text{A}}{\text{Vs}} + \frac{119.3 \cdot 10^6 \frac{\text{A}}{\text{Vs}}}{\mu_{r2}} + \frac{795.5 \cdot 10^6 \frac{\text{A}}{\text{Vs}}}{\mu_{r3}}$$

$$\Phi = \frac{\Theta}{R_{mges}} = \frac{I \cdot N}{R_{mges}}$$

$$B_2 = \frac{\Phi}{A_2} = \frac{I \cdot N}{A_2 \cdot R_{mges}} = \frac{0.5 \text{ A} \cdot 2600}{4 \cdot 10^{-4} \text{ m}^2 \cdot R_{mges}} = \frac{3.25 \cdot 10^6 \frac{\text{A}}{\text{m}^2}}{R_{mges}}$$

$$B_2 = \frac{3.25 \cdot 10^6 \frac{\text{A}}{\text{m}^2}}{3.978 \cdot 10^6 \frac{\text{A}}{\text{Vs}} + \frac{119.3 \cdot 10^6 \frac{\text{A}}{\text{Vs}}}{\mu_{r2}} + \frac{795.5 \cdot 10^6 \frac{\text{A}}{\text{Vs}}}{\mu_{r3}}} = \frac{1 \text{ T}}{1.224 + \frac{36.71}{\mu_{r2}} + \frac{244.8}{\mu_{r3}}}$$

$$B_3 = 2B_2 \quad (\text{weil } A_3 = 1/2 A_2)$$

a) Anfangswert μ_{r2} und μ_{r3} bestimmen

Methode: Anfangssteigung auswerten:

MKL, Bild EG962C

 $\Rightarrow$ $H_0 = 200 \text{ A/m}$ $B_0 = 0.82 \text{ T}$

$$\mu_{r1}(0) = \mu_{r2}(0) = \frac{B_0}{\mu_0 \cdot H_0} = \frac{0.82 \frac{\text{Vs}}{\text{m}^2}}{1.257 \cdot 10^{-6} \frac{\text{Vs}}{\text{Am}} \cdot 200 \frac{\text{A}}{\text{m}}} = 3260$$

$$\mathbf{b1)} \quad B_2(1) = \frac{1 \text{ T}}{1.224 + \frac{36.71}{\mu_{r2}(0)} + \frac{224.8}{\mu_{r3}(0)}} = \frac{1 \text{ T}}{1.224 + \frac{36.71}{3260} + \frac{244.8}{3260}} = 0.767 \text{ T}$$

$$B_3(1) = 2B_2(1) = 1.53 \text{ T}$$

$$\mathbf{c1)} \quad \begin{array}{lll} B_2(1) = 0.767 \text{ T} & \text{MKL, Bild EG962C} & \Rightarrow H_2(1) = 182 \text{ A/m} \\ B_3(1) = 1.53 \text{ T} & \text{MKL, Bild EG962C} & \Rightarrow H_3(1) = 2070 \text{ A/m} \end{array}$$

$$\mu_{r2}(1) = \frac{B_2(1)}{\mu_0 * H_2(1)} = \frac{0.767 \frac{\text{Vs}}{\text{m}^2}}{1.257 * 10^{-6} \frac{\text{Vs}}{\text{Am}} * 182 \frac{\text{A}}{\text{m}}} = 3353$$

$$\mu_{r3}(1) = \frac{B_3(1)}{\mu_0 * H_3(1)} = \frac{1.53 \frac{\text{Vs}}{\text{m}^2}}{1.257 * 10^{-6} \frac{\text{Vs}}{\text{Am}} * 2070 \frac{\text{A}}{\text{m}}} = 588$$

$$\mathbf{b2)} \quad B_2(1) = \frac{1 \text{ T}}{1.224 + \frac{36.71}{\mu_{r2}(1)} + \frac{224.8}{\mu_{r3}(2)}} = \frac{1 \text{ T}}{1.224 + \frac{36.71}{3353} + \frac{244.8}{588}} = 0.618 \text{ T}$$

$$B_3(2) = 2B_2(2) = 1.24 \text{ T}$$

$$\mathbf{c1)} \quad \begin{array}{lll} B_2(2) = 0.618 \text{ T} & \text{MKL, Bild EG962C} & \Rightarrow H_2(2) = 135 \text{ A/m} \\ B_3(2) = 1.24 \text{ T} & \text{MKL, Bild EG962C} & \Rightarrow H_3(2) = 498 \text{ A/m} \end{array}$$

$$\mu_{r2}(2) = \frac{B_2(2)}{\mu_0 * H_2(2)} = \frac{0.618 \frac{\text{Vs}}{\text{m}^2}}{1.257 * 10^{-6} \frac{\text{Vs}}{\text{Am}} * 135 \frac{\text{A}}{\text{m}}} = 3642$$

$$\mu_{r3}(2) = \frac{B_3(2)}{\mu_0 * H_3(2)} = \frac{1.24 \frac{\text{Vs}}{\text{m}^2}}{1.257 * 10^{-6} \frac{\text{Vs}}{\text{Am}} * 498 \frac{\text{A}}{\text{m}}} = 1981$$

Iterationsbeschleunigung: (Schritt 3)


$$\mu_{r2}(3) = \frac{\mu_{r2}(1) + \mu_{r2}(2)}{2} = \frac{3353 + 3642}{2} = 3498$$

$$\mu_{r3}(3) = \frac{\mu_{r3}(1) + \mu_{r3}(2)}{2} = \frac{588 + 1981}{2} = 1284$$

b4)	$B_2(4) = 0.709 \text{ T}$	$B_3(4) = 1.42$	c4)	$\mu_{r2}(4) = 3474$	$\mu_{r3}(4) = 1182$
b5)	$B_2(4) = 0.702 \text{ T}$	$B_3(4) = 1.40$	c4)	$\mu_{r2}(4) = 3489$	$\mu_{r3}(4) = 1255$
b6)	$B_2(4) = 0.707 \text{ T}$	$B_3(4) = 1.41$	c4)	$\mu_{r2}(4) = 3478$	$\mu_{r3}(4) = 1202$
b7)	$B_2(4) = 0.704 \text{ T}$	$B_3(4) = 1.41$	c4)	$\mu_{r2}(4) = 3486$	$\mu_{r3}(4) = 1240$
b8)	$B_2(4) = 0.706 \text{ T}$	$B_3(4) = 1.41$	c4)	$\mu_{r2}(4) = 3480$	$\mu_{r3}(4) = 1212$
b9)	$B_2(4) = 0.704 \text{ T}$	$B_3(4) = 1.41$	c4)	$\mu_{r2}(4) = 3484$	$\mu_{r3}(4) = 1232$

Kommentar zu Beispiel B:

Ab Schritt 4 wurden automatisch mit einem Rechner die Werte bestimmt. Manuell wäre ab Schritt 6 keine Änderung mehr festzustellen, weil das Ablesen aus der grafischen Kennlinie keine genaueren Ergebnisse liefert.

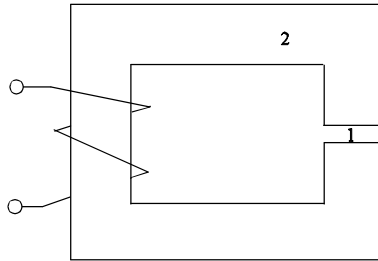9.6.2.5. Scherung der MKL, Variante 1**Voraussetzung:** Reihenschaltung Luftspalt und Eisen, überall gleicher Querschnitt in Eisen und Luft**gegeben:**

$$B = f(H_{Fe})$$

$$A = A_{Luft} = A$$

$$l_{Luft}, l_{Fe}$$

$$\Theta = I \cdot N$$

MKL

gleiche Querschnittsfläche

Feldlinienlänge

Durchflutung

Bild EG9625A

Prinzip:

Durch die grafische Addition der MKL (nichtlinear) und der Luftspaltgeraden (linear) kann die Kennlinie der magnetischen Reihenschaltung konstruiert werden. Aus dieser kann der Wert von B abgelesen werden.

Mathematische Herleitung:

Wegen gleicher Querschnittsflächen gilt:

$$A_{Fe} = A_{Luft} = A \Rightarrow B_{Fe} = B_{Luft} = B$$

Umkehrfunktion der MKL bilden:

$$H_{Fe} = H_{Fe}(B)$$

Feldstärke in Luft berechnen:

$$H_{Luft} = \frac{B}{\mu_0}$$

Durchflutungsgesetz:

$$\Theta = V_{Fe} + V_{Luft} = H_{Fe} \cdot l_{Fe} + H_{Luft} \cdot l_{Luft}$$

Einsetzen der oberen Werte für H

$$\Theta = H_{Fe}(B) \cdot l_{Fe} + \frac{B}{\mu_0} \cdot l_{Luft}$$

Umformen:

$$\frac{\Theta}{l_{Fe}} = H_{Fe}(B) + \frac{l_{Luft}}{l_{Fe} \cdot \mu_0} B$$

Definieren einer neuen Funktion:

$$H^*(B) = H_{Fe}(B) + \frac{l_{Luft}}{l_{Fe} \cdot \mu_0} B \quad (A)$$

Den Wert von B bestimmen:

$$H^*(B) = \frac{\Theta}{l_{Fe}} \quad (B)$$

Die obere Gleichung (A) sagt aus: Es müssen Feldstärke-Werte (H-Werte) addiert werden. Zur der MKL $H_{Fe} = f(B)$ muß die Luftspalt-Gerade

$$\frac{l_{Luft}}{l_{Fe} \cdot \mu_0} \cdot B$$

addiert werden. Die beiden Kennlinien müssen in H-Richtung addiert werden. Die sich ergebene Kennlinie $H^*(B)$ wird gescherzte MKL genannt. Die Addition erfolgt bei konstanten B in H-Richtung, weil in einer Reihenschaltung bei gleichem Querschnitt die Größe B im gesamten Kreis gleich ist. Der Flußdichte Wert B kann (A) bei

$$H^* = \frac{\Theta}{l_{Fe}}$$

abgelesen werden. Das Schema soll anhand von Bild EG9625B erläutert werden.

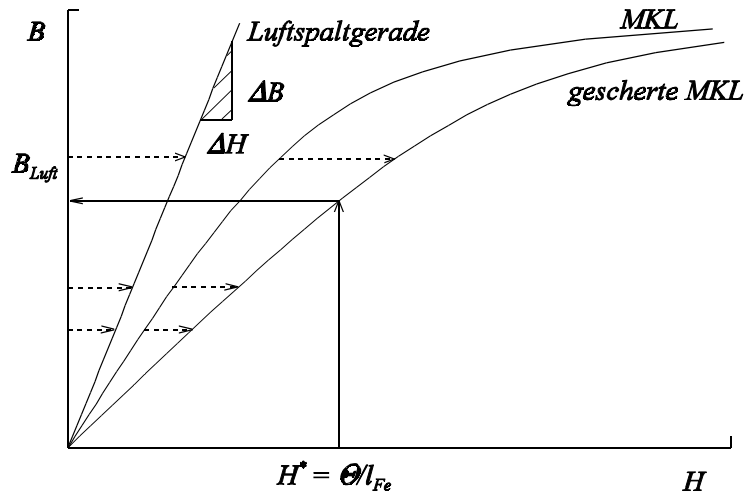


Bild EG9625B

A] **Diagramm der MKL vorhanden**

B] **In das Diagramm der MKL Luftspaltgerade durch Null einzeichnen**

Steigung: $\frac{\Delta H}{\Delta B} = \frac{l_{Luft}}{l_{Fe} \cdot \mu_0}$ oder $\frac{\Delta B}{\Delta H} = \mu_0 \frac{l_{Fe}}{l_{Luft}}$

Zur Konstruktion der Luftspaltgeraden muß außer dem Nullpunkt ein zweiter Punkt gefunden werden. Dazu wird **entweder** ein $B = \Delta B$ **oder** ein $H = \Delta H$ vorgegeben und der andere Wert mit Hilfe der umgestellten Steigung berechnet:

Vorgabe	ΔB	entweder	oder	ΔH
berechnen	$\Delta H = \frac{l_{Luft}}{l_{Fe} \cdot \mu_0} \Delta B$		$\Delta B = \mu_0 \frac{l_{Fe}}{l_{Luft}} \Delta H$	


Liegt der so ermittelte Punkt außerhalb des Wertebereichs der Zeichenebene oder zu nah am Nullpunkt, muß ein modifizierter Δ -Wert vorgegeben werden.

C] **MKL und Luftspaltgerade zur gesicherten MKL in H-Richtung addieren:**

Auf Parallelen zur H-Achse werden gleiche Abschnitte der MKL zur Luftspaltgeraden grafisch addiert, siehe **gestrichelte** Pfeile in Bild EG9652B. Die Enden der addierten Pfeile werden zur gesicherten MKL verbunden.

D] **B-Wert ablesen**

Auf der Abszisse (H-Achse) wird der Wert $H^* = \Theta / l_{Fe}$ abgetragen, der zugehörige B-Wert der gesicherten Kennlinie gibt die Flußdichte B in Luft und Eisen an. Das Ablesen von B verdeutlichen die durchgezogenen Pfeile in Bild EG9652B.

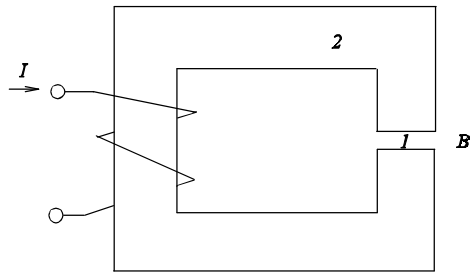Beispiel A:**gegeben:**

Bereich 1: Luft $A = 4 \text{ cm}^2$ $l_1 = 1 \text{ mm}$
 Bereich 2: Dynamoblech $A = 4 \text{ cm}^2$ $l_2 = 32 \text{ cm}$
 $I = 0.5 \text{ A}$
 $N = 2200$

gesucht: B

Bild EG962A

A] MKL gegeben, siehe Bild EG9652C

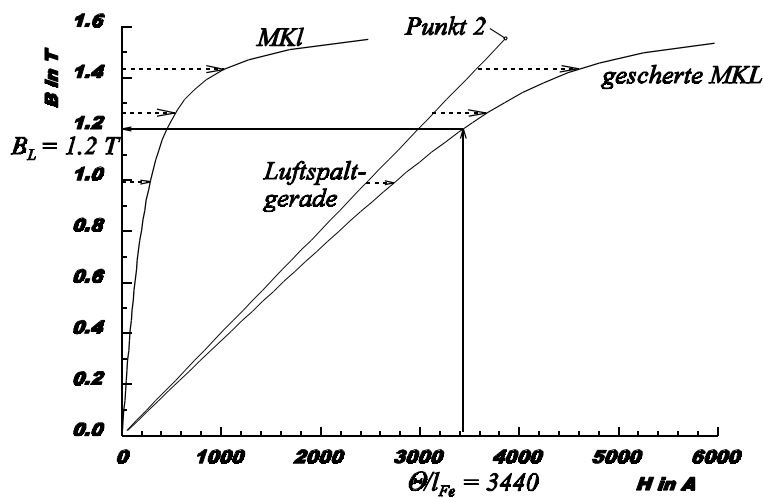


Bild EG9652C

B] Luftspaltgerade einzeichnen:

Vorgabe: $\Delta H = 6000 \text{ A/m}$

$$\Delta B = \mu_0 \frac{l_{Fe}}{l_{Luft}} \Delta H = 1.257 \cdot 10^{-6} \frac{\text{Vs}}{\text{Am}} \cdot \frac{320}{1} \cdot 6000 \frac{\text{A}}{\text{m}} = 2.41 \text{ T}$$

Punkt 1: ($H = 6000 \text{ A/m}$, $B = 2.41 \text{ T}$) nicht im Diagramm

Bessere Vorgabe: $\Delta B = 1.6 \text{ T}$

$$\Delta H = \frac{l_{Luft}}{l_{Fe} \cdot \mu_0} \Delta B = \frac{1}{320} \frac{1.6 \frac{\text{Vs}}{\text{m}^2}}{1.257 \cdot 10^{-6} \frac{\text{Vs}}{\text{Am}}} = 3980 \frac{\text{A}}{\text{m}}$$


Der Punkt 2: ($H = 3980 \text{ A/m}$, $B = 1.6 \text{ T}$) wird in Bild EG9652C eingezeichnet und mit dem Nullpunkt zur Luftgeraden verbunden.

C] Luftspaltgerade und MKL zur gesicherten MKL $H^*(B)$ addieren. (Mit Hilfe der gestrichelten Pfeile in Bild EG9652C)

$$D] \quad H^* = \frac{\Theta}{l_{Fe}} = \frac{I \cdot N}{l_{Fe}} = \frac{0.5 \text{ A} \cdot 2200}{0.32} = 3440 \text{ A}$$

H^* auf der H-Achse von Bild EG9652C eintragen und den B-Wert ablesen, siehe durchgezogene Pfeile in Bild EG9652C. Ablesen:

$$B = 1.2 \text{ T}$$

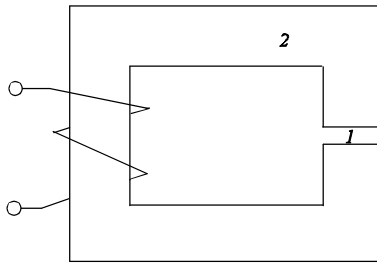9.6.2.6. Scherung der MKL, Variante 2**Voraussetzung:** Reihenschaltung Luftspalt und Eisen, überall gleicher Querschnitt in Eisen. und Luft**gegeben:**

$$B = f(H_{Fe})$$

$$A = A_{Luft} = A$$

$$l_{Luft}, l_{Fe}$$

$$\Theta = I \cdot N$$

MKL

gleiche Querschnittsfläche

Feldlinienlänge

Durchflutung

Bild EG9625A

Prinzip: Durch das grafische Gleichsetzen der MKL (nichtlinear) und der zusammengefaßten Kennlinie von Luftspaltgeraden und Erregung kann der Wert von B abgelesen werden.**Mathematische Herleitung:**

Wegen gleicher Querschnittsflächen gilt:

$$A_{Fe} = A_{Luft} = A \Rightarrow B_{Fe} = B_{Luft} = B$$

Umkehrfunktion der MKL bilden:

$$H_{Fe} = H_{Fe}(B)$$

Feldstärke in Luft berechnen:

$$H_{Luft} = \frac{B}{\mu_0}$$

Durchflutungsgesetz:

$$\Theta = V_{Fe} + V_{Luft} = H_{Fe} \cdot l_{Fe} + H_{Luft} \cdot l_{Luft}$$

Einsetzen der oberen Werte für H

$$\Theta = H_{Fe}(B) \cdot l_{Fe} + \frac{B}{\mu_0} \cdot l_{Luft}$$

Umformen:

$$\frac{\Theta}{l_{Fe}} = H_{Fe}(B) + \frac{l_{Luft}}{l_{Fe} \cdot \mu_0} B$$

$$\frac{\Theta}{l_{Fe}} - \frac{l_{Luft}}{l_{Fe} \cdot \mu_0} B = H_{Fe}(B)$$

Definieren einer neuen Funktion:

$$H^*(B) = \frac{\Theta}{l_{Fe}} - \frac{l_{Luft}}{l_{Fe} \cdot \mu_0} B \quad (A)$$

Den Wert von B bestimmen durch das grafische Gleichsetzen der Funktionen:

$$H^*(B) = H_{Fe}(B) \quad (B)$$

Die Funktion $H^*(B)$ der oberen Gleichung (A) ist die Funktion, die sich aus Luftspalt und Erregung ergibt. Setzt man grafisch nach (B) die Funktion $H^*(B)$ gleich der MKL, so ergibt sich im Schnittpunkt die gesuchte Flußdichte. Entweder kann die Funktion $H^*(B)$ in die MKL eingezeichnet werden oder die Umkehrfunktion $B(H^*)$.

Schema: Scherung der MKL, Variante 2

- A] **MKL vorhanden, siehe Bild EG9652A oder Bild EG9652B.**
- B] **Gerade aus Luftspalt und Erregung $H^*(B)$ einzeichnen.** Konstruieren mit Hilfe eines Punktes und der Steigung

Methode 1	Methode 2
$H^* = \frac{\Theta}{l_{Fe}} - \frac{l_{Luft}}{l_{Fe} * \mu_{y0}} * B$	$B = \frac{\Theta * \mu_0}{l_{Luft}} - \frac{l_{Fe} * \mu_0}{l_{Luft}} * H^*$
$H^* = H_0 - \frac{\Delta H}{\Delta B} * B$	$B = B_0 - \frac{\Delta B}{\Delta H} * H^*$
Ein Punkt der Geraden $H_0 = \frac{\Theta}{l_{Fe}}, \quad B = 0$	Ein Punkt der Geraden $B_0 = \frac{\Theta * \mu_0}{l_{Luft}}, \quad H = 0$
Steigung der Geraden $\frac{\Delta H}{\Delta B} = \frac{l_{Luft}}{l_{Fe} * \mu_0}$	Steigung der Geraden $\frac{\Delta B}{\Delta H} = \frac{l_{Fe} * \mu_0}{l_{Luft}}$
Bild EG9626B	Bild EG9626A
Anwendung bei steilen Luftspaltgeraden	Anwendung bei flachen Luftspaltgeraden

- C] **Wert von B aus Schnittpunkt MKL und Gerade ablesen**

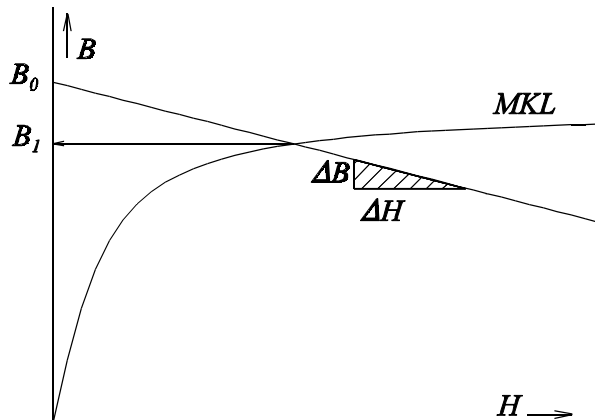


Bild EG9626A

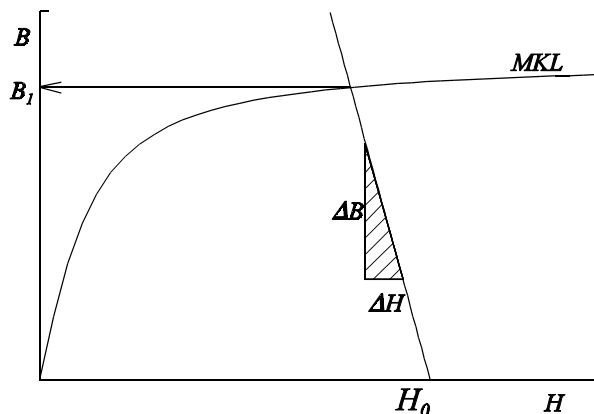


Bild EG9626B

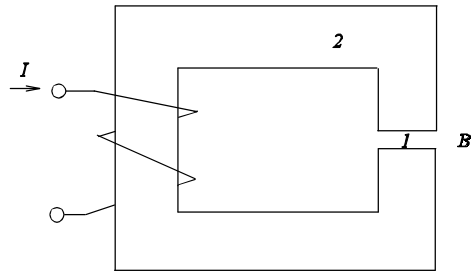
Beispiel A:**gegeben:**Bereich 1: Luft $A = 4 \text{ cm}^2$ $l_1 = 1 \text{ mm}$ Bereich 2: Dynamoblech $A = 4 \text{ cm}^2$ $l_2 = 32 \text{ cm}$ $I = 0.5 \text{ A}$ $N = 2200$ **gesucht:** B

Bild EG962A

Versuch Anwendung Methode 1:

$$H_0 = \frac{\Theta}{l_{Fe}} = \frac{I \cdot N}{l_{Fe}} = \frac{0.5 \text{ A} \cdot 2200}{0.32 \text{ m}} = 3440 \frac{\text{A}}{\text{m}}$$

 H_0 liegt außerhalb des H-Bereiches der in Bild EG9626C dargestellten MKL. Darum Methode 2 wählen:

$$B_0 = \frac{\Theta \cdot \mu_0}{l_{Luft}} = \frac{I \cdot N \cdot \mu_0}{l_{Luft}} = \frac{0.5 \text{ A} \cdot 2200 \cdot 1.257 \cdot 10^{-6} \frac{\text{Vs}}{\text{Am}}}{10^{-3} \text{ m}} = 1.383 \text{ T}$$

ein Punkt: $P_1 = (H = 0, B_0 = 1.38 \text{ T})$ Steigung: $\Delta B = \frac{l_{Fe} \cdot \mu_0}{l_{Luft}} \cdot \Delta H$ Wahl: $\Delta H = 500 \text{ A/m}$

$$\Delta B = \frac{0.32 \text{ m} \cdot 1.257 \cdot 10^{-6} \frac{\text{Vs}}{\text{Am}}}{10^{-3} \text{ m}} \cdot 500 \frac{\text{A}}{\text{m}} = 0.201 \text{ T}$$

Punkt P_1 und Steigungsdreieck werden im Bild EG9626C eingezeichnet und daraus die Gerade konstruiert.

Aus den Schnittpunkt MKL und Gerade in Bild EG9626C kann man ablesen:

$$B_1 = 1.2 \text{ T}$$


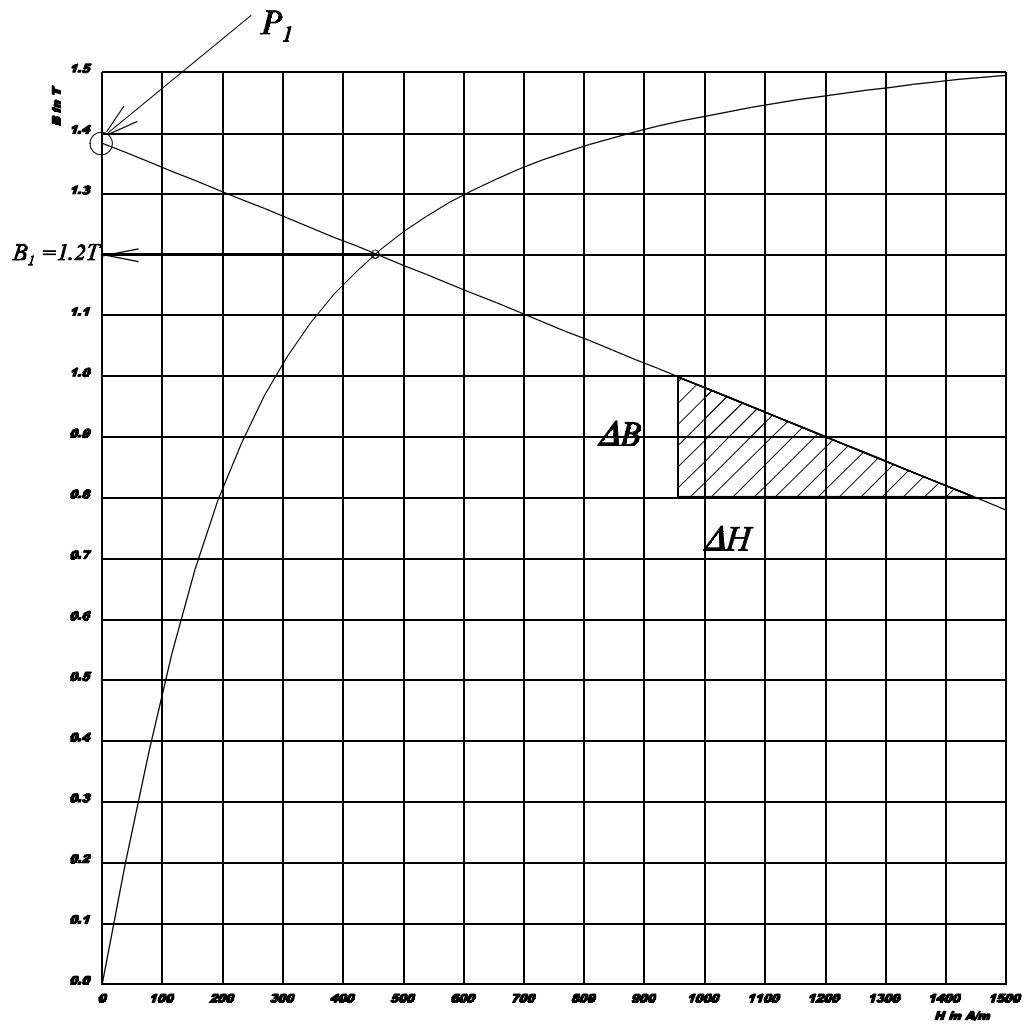


Bild EG9626C

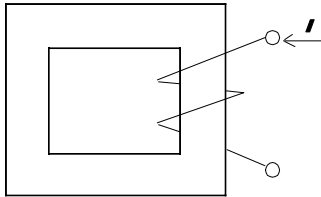9.6.2.7. Direkte Berechnung über die MKL

Voraussetzung: Nur ein magnetischer Bereich mit einheitlichem ferromagnetischen Material mit gleichem Querschnitt ist im magnetischen Kreis vorhanden.



gegeben: A, l_{Fe}, I, N

gesucht: B


Bild EG9623A

Methode: Der Wert der Feldstärke kann direkt berechnet werden und aus der MKL die Flußdichte B abgelesen werden.

Mathematische Herleitung

$$H = \frac{\Theta}{l_{Fe}}$$

$$B = f(H) = f\left(\frac{\Theta}{l_{Fe}}\right)$$

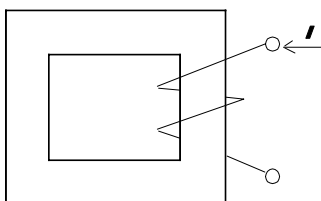Beispiel:

gegeben: Dynamoblech nach Bild EG

$$A = 5 \text{ cm}^2$$

$$l_{Fe} = 20 \text{ cm}$$

$$I = 0.1 \text{ A}$$

$$N = 3000$$

gesucht: B, H

Bild EG9623A

Lösung: $\Theta = 0.1 \text{ A} \cdot 3000 = 300 \text{ A}$

$$H = \frac{\Theta}{l_{Fe}} = \frac{300 \text{ A}}{0.2 \text{ m}} = 1500 \frac{\text{A}}{\text{m}}$$

$$H = 1500 \frac{\text{A}}{\text{m}}$$

MKL, Bild EG962C

$$\Rightarrow B = 1.49 \text{ T}$$

9.7. Dauermagnete im magnetischen Kreis

9.7.1. Eigenschaften und Einsatz von hartmagnetischen Werkstoffen

Der Unterschied zwischen hart- und weichmagnetischen Werkstoffen ist schon aus Kap. 9.4.1, Bild EG941D bekannt, die wichtigsten Eigenschaften der hartmagnetischen Werkstoffe noch einmal wiederholt:

- Remanenzflußdichte B_R vorhanden
- hohe Koerzitiv-Feldstärke
- schwer entmagnetisierbar
- großer Inhalt der Hysterese-Kennlinie

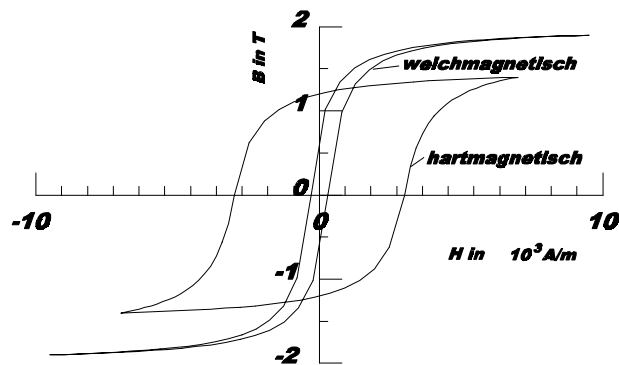


Bild EG941D

Magnetfelder werden nach Kap. 9.1 entweder durch stromdurchflossene Spulen (Leiter) oder durch Dauermagnete bewirkt. Zur Erzeugung der Magnetfelder in der Elektrotechnik kommen sowohl Spulen als auch Dauermagnete zum Einsatz. Hartmagnetische Werkstoffe eignen sich besonders zur Erzeugung von Magnetfeldern für verschiedene Anwendungen:

- Dynamos
- kleine E-Motoren
- Lautsprecher
- Relais
- Mikrofone
- Kompaß
- Meßgeräte
- Bildfehlerkorrektur in Elektronenstrahlssystemen

Bild EG971A zeigt Magnetisierungskennlinien verschiedener Dauermagnet-Werkstoffe. In Bild EG971A ist nur der 3. Quadrant dargestellt, Begründung später. Die einzelnen Dauermagnet-Materialien unterscheiden sich in der Größe der Remanenzflußdichte und der Koerzitivfeldstärke. Bis auf die Kennlinie 1 (bildet eine Ausnahme) weisen die Kennlinien einen großen linearen Bereich auf. Die MKLs 2 bis 4 weisen nach EG971A einen fast gleichen Anstieg auf. Am teuersten sind die Selten Erden-Werkstoffe.

Bild EG971A: Entmagnetisierungskurven von Dauermagnet-Materialien
 1 AlNiCo-Werkstoff
 2 und 3 keramischer Ferrit-Werkstoff (Oxit 300 und Oxit 150)
 4 Seltene Erden

Da die MKLs 2 bis 4 nach Bild EG971A einen fast gleichen Anstieg aufweisen, soll die Steigung der Kennlinie 4 ermittelt werden:

Ablesen aus Bild EG971A ergibt die Werte:

$$\Delta B = 0.83 \text{ T} \qquad \Delta H = 6.6 \cdot 10^5 \frac{\text{A}}{\text{m}}$$

Es soll hier nicht die absolute Permeabilität $\mu = B/H$ ermittelt werden, sondern die differentielle Permeabilität der Steigung:

$$\mu = \frac{\Delta B}{\Delta H} = \frac{0.83 \frac{\text{Vs}}{\text{m}^2}}{6.6 \cdot 10^5 \frac{\text{A}}{\text{m}}} = 1.26 \cdot 10^{-6} \frac{\text{Vs}}{\text{Am}}$$

Diese Steigung wird nun wieder auf die Permeabilität des Vakuums bezogen:

$$\mu_{rD} = \frac{\mu_D}{\mu_0} = \frac{1.26 \cdot 10^{-6} \frac{\text{Vs}}{\text{Am}}}{1.256 \cdot 10^{-6} \frac{\text{Vs}}{\text{Am}}} = 1 \qquad \mu_{r0} \approx 1$$

Fazit: **Dauermagnet-Werkstoffe weisen eine relative Steigung nahe 1 auf.**

9.7.2. Der magnetische Kreis ohne elektrische Anregung, Schergerade

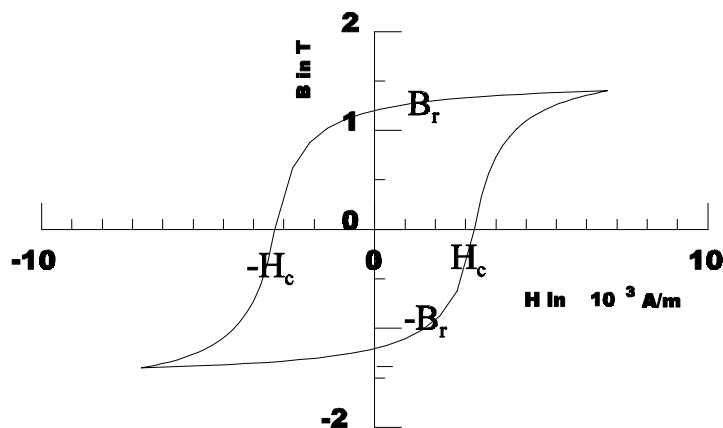


Bild EG972A

Welcher Punkt der Hysterese-Kennlinie nach Bild EG972A stellt sich im Dauermagnetkreis ein? Vermuten würde man, daß sich die Remanenz-Flußdichte B_R einstellt. Dieses ist aber nicht der Fall. Die Begründung erfolgt anhand des in Bild EG972B dargestellten Dauermagnetkreises. Eine Remanenz-Flußdichte B_R bewirkt einen Fluß Φ im Weicheisen und im Luftspalt. Magnetischer Fluß an einem magnetischen Widerstand verursacht einen magnetischen Spannungsabfall und damit eine magnetische Feldstärke. Das Integral $\oint H ds$ zwischen den Polen außerhalb des Dauermagneten (über Weicheisen und Luftspalt) ist nicht Null. Da kein Strom fließt, muß $\oint H ds$ nach dem Durchflutungsgesetz gleich Null sein. Daher muß auch im Dauermagnet eine magnetische Feldstärke vorhanden sein, die im folgenden berechnet werden soll.

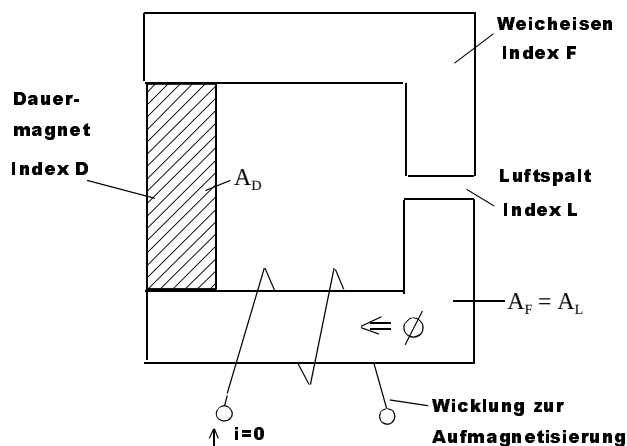


Bild EG972B: Dauermagnetkreis

Bilden des Umlaufintegrals ergibt:

$$\oint H ds = \Theta = i \cdot N = 0$$

$$H_F \cdot l_F + H_L \cdot l_L + H_D \cdot l_D = 0 \quad (A)$$

$$H_F = \frac{B_F}{\mu_0 \cdot \mu_{rF}} \quad H_L = \frac{B_L}{\mu_0}$$

Die Feldstärken werden in (A) eingesetzt:

$$\frac{B_F}{\mu_0 \cdot \mu_{rF}} \cdot l_F + \frac{B_L}{\mu_0} \cdot l_L = -H_D \cdot l_D \quad (B)$$

Da die Flächen im Eisen und Luft gleich sind und angenommen wird, daß der Fluß im Eisen und Luft gleich ist, ergibt sich:

$$A_L = A_F \qquad \Phi_L = \Phi_F \qquad B_L = B_E$$

Definition eines Faktors: Der Fluß in Eisen und der Luft beträgt das τ -fache des Flusses im Dauermagneten:

$$\Phi_L = \Phi_F = \tau \Phi_D \qquad \tau \leq 1$$

Der Fluß wird durch Flußdichte und Fläche ersetzt:

$$A_L * B_L = A_F * B_F = \tau * A_D * B_D$$

Durch Umstellung der oberen Formel läßt sich die Flußdichte in Luft und Eisen durch die Flußdichte im Dauermagneten ausdrücken:

$$B_L = B_F = \tau \frac{A_D}{A_L} * B_D \quad (C)$$

Durch Einsetzen von (C) in (B) läßt sich angeben:

$$\frac{\tau \frac{A_D}{A_L} * B_D}{\mu_0 * \mu_{rF}} l_F + \frac{\tau \frac{A_D}{A_L} * B_D}{\mu_0} l_L = -H_D * l_D$$

Ausklammern des oberen Ausdruckes und Division durch l_D ergibt:

$$\left\{ \tau * \frac{A_D}{A_L} * \frac{l_L}{l_D} \left[\frac{l_F}{\mu_{rF} * l_L} + 1 \right] \right\} * \frac{1}{\mu_0} * B_D = -H_D \quad (D)$$

Der Ausdruck in der geschweiften Klammer in (D) ist nur von Geometrien und Materialdaten abhängig. Der erwähnte Ausdruck wird als Entmagnetisierungsfaktor definiert:

$$N_D = \tau \frac{A_D}{A_L} \frac{l_L}{l_D} \left[1 + \frac{l_F}{\mu_{rF} * l_L} \right] \quad (9.20)$$

N_D -Entmagnetisierungsfaktor $[N_D] = 1$

mit (9.20) kann (D) angegeben werden als

$$N_D * \frac{1}{\mu_0} * B_D = -H_D$$

$$H_D(B_D) = \frac{-N_D}{\mu_0} * B_D \quad (E)$$

Interpretation des oberen Ausdruckes (E):

Die Umkehrfunktion der MKL $H_D(B_D)$ ist gleich der Geraden mit negativer Steigung. Durch Umformen von (E) ergibt sich die Schergerade

$$B_D = -\frac{\mu_0}{N_D} H_D \quad (9.21)$$

Das Gleichsetzen der oberen Geraden und der MKL verdeutlicht Bild EG972C. Aus dem Schnittpunkt von MKL und Gerade kann der Arbeitspunkt ermittelt werden, aus dem die Größen B_D und H_D abgelesen werden können.

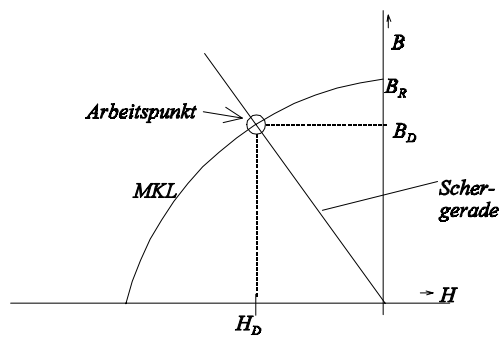


Bild EG972C

Aus Bild EG971A ist zu erkennen, daß viele Dauermagnet-Werkstoffe eine fast lineare Kennlinie aufweisen. Damit eine analytische Berechnung möglich ist, werden die nichtlinearen MKLs durch eine Gerade angenähert. Damit läßt sich die MKL beschreiben als:

$$B_D(H_D) = B_R + \mu_0 * \mu_{rD} * H_D \quad (9.22)$$

Bild EG972D zeigt die Verhältnisse des Bild EG972C mit linearisierter Kennlinie.

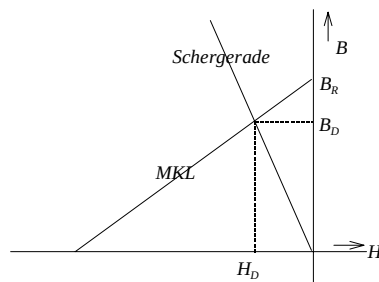


Bild EG972D

Der Schnittpunkt zweier Geraden läßt sich bekanntlich mathematisch bestimmen. Einsetzen von (E) in (9.22) und Umformen ergibt:

$$B_D = B_R + \mu_0 * \mu_{rD} * \left(-\frac{N_D}{\mu_0} B \right) = B_R - \mu_{rD} * N_D * B_D$$

$$B_D + \mu_{rD} * N_D * B_D = B_R$$

$$B_D = \frac{B_R}{1 + \mu_{rD} * N_D} \quad (9.23)$$

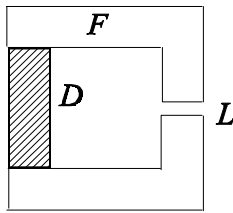
Beispiel:

Bild EG972E

gegeben:

$$\begin{aligned}
 A_D &= 2 \text{ cm}^2 \\
 B_R &= 0.8 \text{ T} \\
 \mu_{rD} &= 1.1 \\
 l_D &= 4 \text{ cm} \\
 A_F &= A_L = 1 \text{ cm}^2 \\
 l_F &= 16 \text{ cm} \\
 \mu_{rF} &= 2000 \\
 l_L &= 0.5 \text{ cm} \\
 \Phi_D &= \Phi_L
 \end{aligned}$$

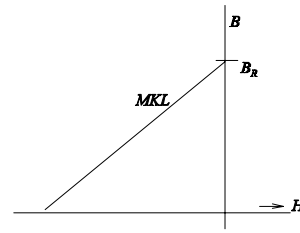


Bild EG972F

gesucht: B_D, B_L

$$N_D = \tau \frac{A_D}{A_L} \frac{l_L}{l_D} \left[1 + \frac{l_F}{\mu_{rF} \cdot l_L} \right] = 1 \frac{2}{1} \frac{0.5}{4} \left[1 + \frac{16}{2000 \cdot 0.5} \right] = 0.254$$

$$B_D = \frac{B_R}{1 + N_D \cdot \mu_{rD}} = \frac{0.8 \text{ T}}{1 + 0.254 \cdot 1.1} = 0.625 \text{ T}$$

$$B_L = B_D \frac{A_D}{A_L} = 0.625 \text{ T} \cdot \frac{2}{1} = 1.25 \text{ T}$$

9.7.3. Entmagnetisierung

Im letzten Abschnitt 9.7.2 wurde der Dauermagnetkreis berechnet. In diesem Abschnitt soll die Veränderung des Luftspaltes eines Dauermagnetkreises diskutiert werden. Wird der Luftspalt vergrößert verändert sich nach (9.21) die Steigung der Schergeraden, weil N_D von der Luftspaltlänge abhängig ist. Eine Vergrößerung des Luftspaltes bewirkt nach (9.20) und (9.21) eine flachere Steigung der Schergeraden. Die Auswirkung einer Vergrößerung des Luftspaltes ist in Bild EG973A dargestellt. Durch die Vergrößerung des Luftspaltes wandert der Arbeitspunkt von P_1 nach P_2 . Die Flußdichte wird geringer. Wird der Luftspalt wieder auf den ursprünglichen Wert verringert und der Werkstoff befindet sich im reversiblen Bereich, wird der Punkt P_1 wieder erreicht, siehe Bild EG973A.

Wird der Luftspalt wieder auf den ursprünglichen Wert verringert und der Werkstoff befindet sich im irreversiblen Bereich, wird der anstatt Punkt P_1 der Punkt P_1' erreicht, siehe Bild EG973B. Wird die Steigung der Schergeraden noch flacher, gelangt man in Richtung Koerzitivfeldstärke. Es besteht die Gefahr der Entmagnetisierung.

Die Veränderung der Schergeraden erfolgt u.a. durch die Veränderung des Luftspaltes. Z.B. Ausbauen des Läufers aus einem Dauermagnet erregten Motor ist eine Aufweitung des Luftspaltes und kann u.U. eine Entmagnetisierung bewirken. Dauermagnete sollten, wenn möglich, im magnetischen Kurzschluß aufbewahrt werden. Bestimmte kleine, hochwertige Stabmagnete dürfen im ausgebauten Zustand (Luftspalt sehr groß) nicht einzeln ohne magnetischen Kurzschluß (auch nicht kurzzeitig) sich befinden. Durch Reihung von mehreren Magneten wird der Effekt der Entmagnetisierung verhindert.

Je hochwertiger das Dauermagnetmaterial ist, desto empfindlicher ist der Magnet gegen Erschütterung. Ein Schlag mit dem Hammer reicht in manchen Fällen zur Entmagnetisierung.

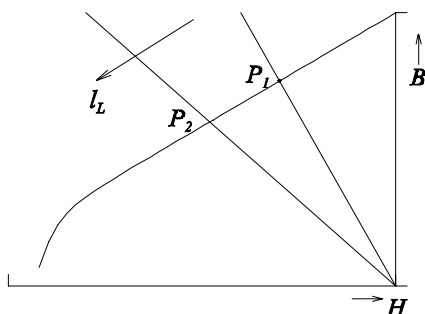


Bild EG973A


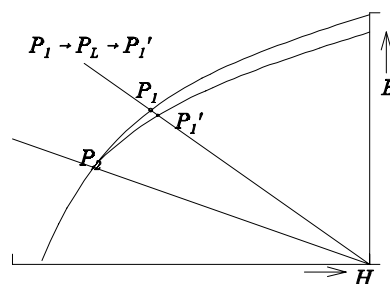


Bild EG973B

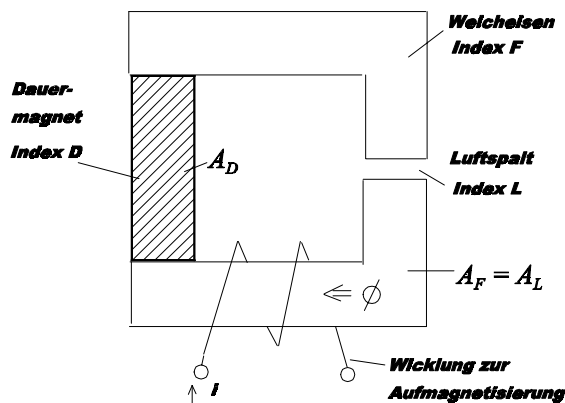9.7.4. Der magnetische Dauermagnetkreis mit elektrischer Anregung

Wird der Dauermagnetkreis auf Abschnitt 9.7.2 (Bild EG972A) zusätzlich mit einem elektrischen Strom angeregt, muß der Kreis nach Bild EG974A untersucht werden.



$$\oint H_{ds} = i \cdot N$$

$$H_F \cdot l_F + H_L \cdot l_L + H_D^* \cdot l_D = i \cdot N$$

Bild EG974A

Umformung:
$$H_F \cdot l_F + H_L \cdot l_L = - \left(H_D^* + \frac{-i \cdot N}{l_D} \right) \cdot l_D$$

H_D^* repräsentiert in den oberen Gleichungen die Feldstärke mit elektrischer Anregung ($i \neq 0$). Im Abschnitt 9.7.2 ergab die Gleichung (A) ein H_D ohne elektrische Anregung.

$$H_F \cdot l_F + H_L \cdot l_L = -H_D \cdot l_D$$

Ein Vergleich der beiden oberen Gleichungen läßt erkennen:

$$H_D^* - \frac{i \cdot N}{l_D} = H_D$$


$$H_D^* = H_D + \frac{i \cdot N}{l_D}$$

Mit der Abkürzung

$$H_{el} = \frac{i \cdot N}{l_D}$$

ergibt sich die Feldstärke bei Stromfluß

$$H_D^* = H_D + H_{el}$$

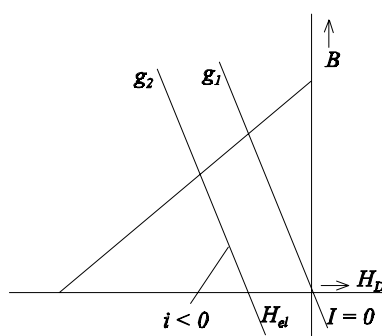


durch Koordinatenverschiebung der Schergeraden um die elektrisch erzeugte Feldstärke. Das Ergebnis ist in Bild EG974B dargestellt. Der normale Betriebsbereich bei Dauermagneten liegt im 2. Quadranten. Für die Anordnung nach Bild EG974A bedeutet dieses negative Ströme. Wird der Strom zu negativ, bewirkt dieses eine weitere Verschiebung der Schergeraden nach links. Die Gefahr der Entmagnetisierung besteht.

Bild EG1474B

9.8. Magnetfeld von Leitern

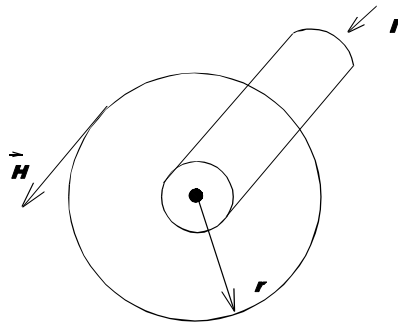9.8.1. Feld langer gerader Einzelleiter

Für einen langen geraden Leiter nach Bild EG981A soll das Magnetfeld bestimmt werden.



gegeben: r_0 - Leiterradius

Bild EG981A

A] Außenbereich

Das Magnetfeld eines langen geraden Einzelleiters verläuft in azimuthaler (Winkelrichtung) Richtung, siehe auch Versuch 4 (Kap. 9.1). Die sich ergebende Richtung in Bild EG981A ist mit der Rechten-Hand-Regel für Leiter festzustellen. Der Durchflutungssatz im Außenbereich des Leiters lautet:

$$\oint \vec{H} d\vec{s} = \Theta = I \cdot N = I \quad (\text{weil } N = 1)$$

Da bei den in Bild EG181A eingezeichneten Kreisweg die Feldstärke und das Linienelement des Weges in die gleiche Richtung zeigen, ergibt das Linienintegral die Multiplikation von Feldstärke und Weg:

$$\oint \vec{H} d\vec{s} = H_\varphi \cdot l = H_\varphi \cdot (2\pi \cdot r) = 2\pi \cdot r \cdot H_\varphi = I$$

Nach H_φ umgestellt, läßt sich die Feldstärke und die Flußdichte ($B = \mu \cdot H$) des Leitersaußenraumes angeben:

$$H_\varphi^{au} = \frac{I}{2\pi \cdot r} = \frac{I}{2\pi \cdot r_0} \frac{r_0}{r} \quad (9.24)$$

$$B_\varphi^{au} = \mu_0 \frac{I}{2\pi \cdot r} = \mu_0 \frac{I}{2\pi \cdot r_0} \frac{r_0}{r} \quad (9.25)$$

A] Innenbereich

Obere Formel gilt nur im Außenbereich eines Leiters, weil nur dort bei einem Umlauf im Kreis alle Stromfäden umschlossen sind. Für den Innenbereich des Leiters wird die zweite Form des Durchflutungssatzes benutzt:

$$\oint_{R.v.A.} \vec{H} d\vec{s} = \int \int_{(A)} \vec{J} dA \quad (A)$$

Die linke Seite des oberen Durchflutungssatzes ändert sich im Vergleich zum Außenbereich nicht:

$$\oint \vec{H} d\vec{s} = 2\pi \cdot r \cdot H_\varphi \quad (B)$$

Bei der rechten Seite des Durchflutungssatzes muß über eine Kreisfläche mit dem Radius r integriert werden. Bei konstanter Stromdichte ($J = I/A_0$) ergibt sich die Doppelintegration als Multiplikation vom Stromdichte und Fläche des umschlossenen Integrationsweges mit dem Radius r .

$$\iint J dA = J \cdot A = \frac{I}{\pi r_0^2} \cdot \pi r^2 = I \left(\frac{r}{r_0} \right)^2 \quad (C)$$

Einsetzen von (B) und (C) in (A):

$$2\pi r H_\varphi = I \frac{r^2}{r_0^2}$$


Durch Umstellung der oberen Gleichung lassen sich die magnetische Feldstärke und Flußdichte des Leiterinnenraumes angeben:

$$H_\varphi^{in} = \frac{I}{2\pi r_0} \frac{r}{r_0} = \frac{I}{2\pi r_0^2} r \quad (9.26)$$

$$B_\varphi^{in} = \frac{\mu_0 I}{2\pi r_0} \frac{r}{r_0} = \frac{\mu_0 I}{2\pi r_0^2} r \quad (9.27)$$

Zusammenfassung

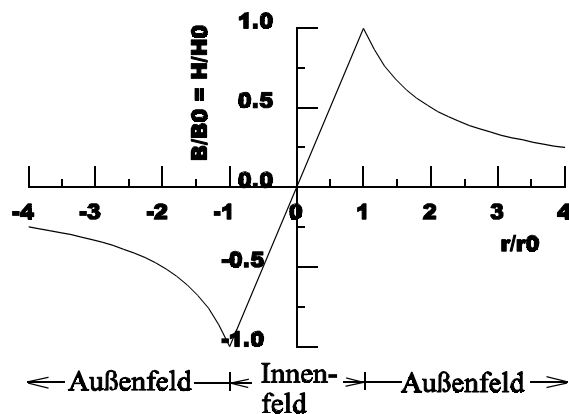Im Inneren des Einzelleiters steigt das magnetische Feld vom Leitermittelpunkt linear bis zum Außenradius an und nimmt ab da hyperbelförmig ab. Die so festgestellte radikale Feldstärke und Flußdichte-Abhängigkeit ist in Bild EG981B dargestellt.



$$H_0 = \frac{I}{2\pi r_0}$$

$$B_0 = \mu_0 \frac{I}{2\pi r_0}$$

Bild EG981B: Magnetfeld eines geraden langen Einzelleiters mit Stromrichtung aus der Zeichenebene heraus

9.8.2. Feld von zwei langen geraden parallelen Leitern

Feld auf der Verbindungslinie der Leiter

Das Feld zweier paralleler Leiter mit gleichen Radien und gleichen Strömen, aber unterschiedlichen Richtungen, soll untersucht werden. Dieses entspricht dem Feld einer langen Gleichstromleitung mit Hin- und Rückleiter.

Das Feld eines Einzeleleiters ist schon aus Bild EG981B bekannt. Fließt der Strom nun in die Zeichenebene hinein, dreht sich das Vorzeichen in Bild EG981B um. Die beiden Leiter sind versetzt angeordnet. Bild EG982A zeigt die Felddiagramme von zwei Einzeleleitern mit unterschiedlichen Stromrichtungen. Um das Gesamtfeld zu bekommen, werden die Einzelfelder überlagert, Ergebnis siehe Bild EG982B.

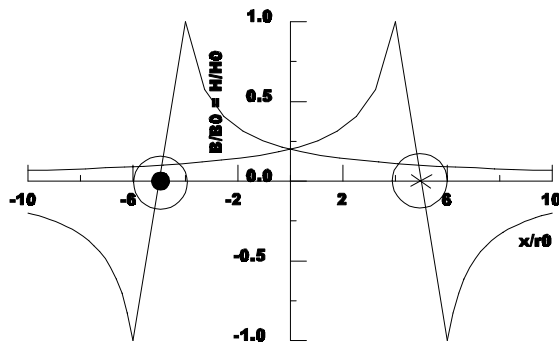


Bild EG972A: Einzelfelder von zwei Leitern auf der Verbindungslinie


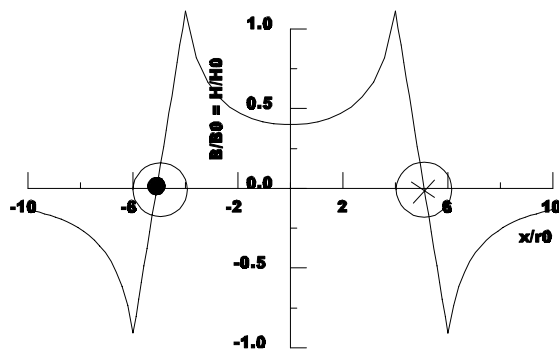


Bild EG982B: Feld zweier paralleler Leiter auf der Verbindungslinie

Feld allgemein

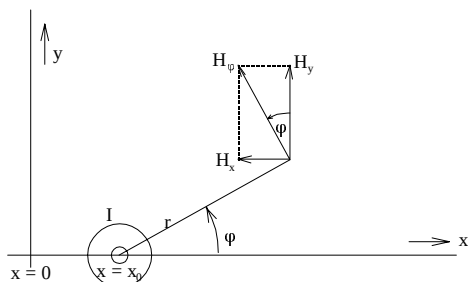Die zwei langen geraden Leiter rufen Feldstärken hervor, die im allgemeinen vektoriell addiert werden müssen. Vektoriell addiert werden die kartesischen Komponenten H_x und H_y . Bekannt sind nur die Komponente H_φ , die auf H_x und H_y umgerechnet werden müssen.



Nach Bild EG982C lässt sich geometrisch ablesen:

$$\begin{aligned}
 H_x &= -\sin(\varphi) \cdot H_\varphi \\
 H_y &= \cos(\varphi) \cdot H_\varphi \\
 r &= \sqrt{(x - x_0)^2 + y^2} \\
 \sin(\varphi) &= \frac{y}{r} \\
 \cos(\varphi) &= \frac{x - x_0}{r}
 \end{aligned}$$

Bild EG982C

Mit H_φ aus (9.24)


$$H_\varphi = \frac{I}{2\pi \cdot r}$$

und Kombination der oberen Gleichung ergibt sich:

$$H_x = -\frac{y}{r} \cdot \frac{I}{2\pi \cdot r} = -\frac{I}{2\pi} \frac{y}{r^2}$$

$$H_y = \frac{x - x_0}{r} \cdot \frac{I}{2\pi \cdot r} = \frac{I}{2\pi} \cdot \frac{x - x_0}{r^2}$$

Feld eines Leiters nach Bild EG982C	
$H_x = -\frac{I}{2\pi} \frac{y}{(x - x_0)^2 + y^2}$	(A)
$H_y = \frac{I}{2\pi} \frac{x - x_0}{(x - x_0)^2 + y^2}$	(B)

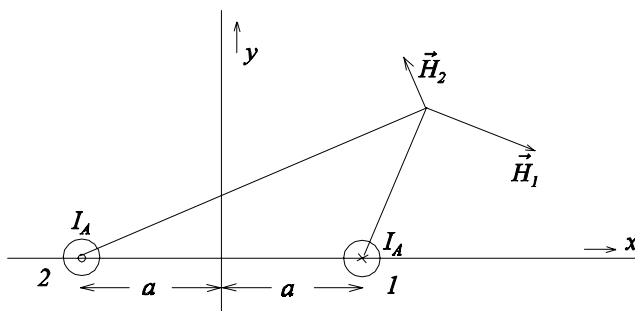

Vergleich der Bilder EG982C und EG982D ergibt:

Leiter 1	$I = -I_A$	$x_0 = a$
Leiter 2	$I = I_A$	$x_0 = -a$

Bild EG982D

Werden die oberen Werte in die Gleichungen (A) und (B) eingesetzt, lässt sich angeben:

$$H_{1x} = \frac{I_A}{2\pi} \frac{y}{(x - a)^2 + y^2}$$

$$H_{1y} = -\frac{I_A}{2\pi} \frac{x - a}{(x - a)^2 + y^2}$$


$$H_{2x} = -\frac{I_A}{2\pi} \frac{y}{(x + a)^2 + y^2}$$

$$H_{2y} = \frac{I_A}{2\pi} \frac{x + a}{(x + a)^2 + y^2}$$

Zur Gesamt-Feldstärke H müssen die Komponente von $\vec{H}_1$ und $\vec{H}_2$ addiert werden:


$$\begin{aligned} H_x &= H_{1x} + H_{2x} \\ H_y &= H_{1y} + H_{2y} \end{aligned}$$

$H_x = \frac{I_A}{2\pi} \left[\frac{y}{(x - a)^2 + y^2} - \frac{y}{(x + a)^2 + y^2} \right]$	(C)
$H_y = \frac{I_A}{2\pi} \left[-\frac{x - a}{(x - a)^2 + y^2} + \frac{x + a}{(x + a)^2 + y^2} \right]$	(D)

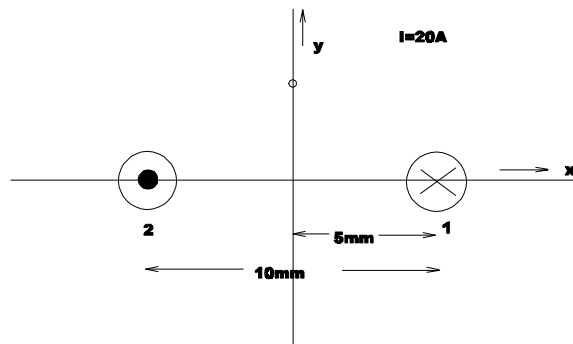Beispiel :**gesucht:**

- a) $\vec{H}(5 \text{ mm}, 5 \text{ mm})$
 b) $\vec{H}(12 \text{ mm}, 9 \text{ mm})$
 c) $\vec{H}(x, y)$

Bild EG21482E

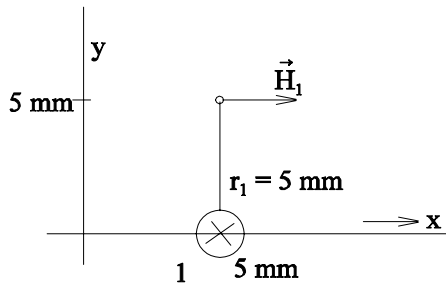Teilaufgabe a)**a1) Feld des Leiters 1 im Punkt (x = 5 mm, y = 5 mm)**

Aus Bild EG982F lässt sich ablesen:

$$\begin{aligned} H_{1x} &= H_1 \\ H_{1y} &= 0 \\ r_1 &= 5 \text{ mm} \end{aligned}$$

Bild EG982F

Mit H_φ aus (9.24)

$$H_1 = \frac{I}{2\pi \cdot r_1} = \frac{20 \text{ A}}{2\pi \cdot 5 \cdot 10^{-3} \text{ m}} = 636.6 \frac{\text{A}}{\text{m}}$$

Damit können die Komponenten bestimmt werden:

$$\vec{H}_1 = \begin{pmatrix} H_{x1} \\ H_{y1} \end{pmatrix} = 636.6 \frac{\text{A}}{\text{m}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

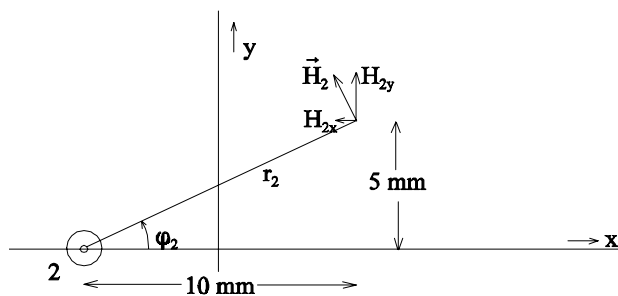
a2) Feld des Leiters 2 im Punkt (x = 5 mm, y = 5 mm)

Bild EG982G:

Aus Bild EG982G kann abgelesen werden:

$$\varphi_2 = \arctan \frac{5}{10} = 26.57^\circ$$

$$r_2 = \sqrt{(10 \text{ mm})^2 + (5 \text{ mm})^2} = 11.18 \text{ mm}$$

$$H_{2x} = -H_2 \sin(\varphi)$$

$$H_{2y} = H_2 \cos(\varphi)$$

Mit Hilfe von (9.24) lässt sich berechnen:

$$H_2 = \frac{I}{2\pi \cdot r_2} = \frac{20 \text{ A}}{2\pi \cdot 11.18 \text{ mm}} = 284.7 \frac{\text{A}}{\text{m}}$$

Damit können die Komponenten bestimmt werden:

$$H_{2x} = -284.7 \frac{\text{A}}{\text{m}} \cdot \sin(26.57^\circ) = -127.3 \frac{\text{A}}{\text{m}}$$

$$H_{2y} = 284.7 \frac{\text{A}}{\text{m}} \cdot \cos(26.57^\circ) = 254.6 \frac{\text{A}}{\text{m}}$$

$$\vec{H}_2 = \begin{pmatrix} -127.3 \\ 254.6 \end{pmatrix} \frac{\text{A}}{\text{m}}$$

a3) Feldstärken der Leiter 1 und 2 addieren

$$\vec{H} = \vec{H}_1 + \vec{H}_2 = \begin{pmatrix} 636.6 \\ 0 \end{pmatrix} \frac{\text{A}}{\text{m}} + \begin{pmatrix} -127.3 \\ 254.6 \end{pmatrix} \frac{\text{A}}{\text{m}} = \begin{pmatrix} 509.3 \\ 254.6 \end{pmatrix} \frac{\text{A}}{\text{m}}$$

$$H = \sqrt{H_x^2 + H_y^2} = \sqrt{\left(509.3 \frac{\text{A}}{\text{m}}\right)^2 + \left(254.6 \frac{\text{A}}{\text{m}}\right)^2} = 569.4 \frac{\text{A}}{\text{m}}$$

Teilaufgabe b)

(Studenten)

Ergebnis bzw. Zwischenergebnis:

$$r_1 = 11.40 \text{ mm}$$

$$\varphi_1 = 52.13^\circ$$

$$r_2 = 19.24 \text{ mm}$$

$$\varphi_2 = 27.90^\circ$$

$$H_1 = 279.2 \frac{\text{A}}{\text{m}}$$

$$H_2 = 165.4 \frac{\text{A}}{\text{m}}$$

$$\vec{H}_1 = \begin{pmatrix} 220.4 \\ -171.4 \end{pmatrix} \frac{\text{A}}{\text{m}}$$

$$\vec{H}_2 = \begin{pmatrix} -77.4 \\ 146.2 \end{pmatrix} \frac{\text{A}}{\text{m}}$$

$$\vec{H} = \begin{pmatrix} 143.0 \\ -25.2 \end{pmatrix} \frac{\text{A}}{\text{m}}$$

$$H = 145.2 \text{ A/m}$$

Teilaufgabe c)

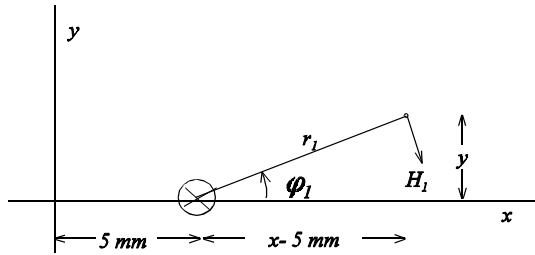


Bild EG982H

$$r_1^2 = (x - 5 \text{ mm})^2 + y^2$$

$$\cos(\varphi_1) = \frac{x - 5 \text{ mm}}{r_1}$$

$$\sin(\varphi_1) = \frac{y}{r_1}$$

$$H_1 = \frac{I}{2\pi * r_1}$$

$$\vec{H}_1 = H_1 \begin{pmatrix} \sin(\varphi_1) \\ -\cos(\varphi_1) \end{pmatrix}$$

$$\vec{H}_1 = \frac{I}{2\pi * r_1} * \begin{pmatrix} \frac{y}{r_1} \\ -\frac{x-5 \text{ mm}}{r_1} \end{pmatrix}$$

$$\vec{H}_1 = \frac{I}{2\pi * r_1^2} \begin{pmatrix} y \\ -(x-5 \text{ mm}) \end{pmatrix}$$

$$\vec{H} = \vec{H}_1 + \vec{H}_2 = \frac{I}{2\pi * r_1^2} * \begin{pmatrix} y \\ -(x-5 \text{ mm}) \end{pmatrix} + \frac{I}{2\pi * r_2^2} \begin{pmatrix} -y \\ x+5 \text{ mm} \end{pmatrix}$$

$$\vec{H} = \frac{I}{2\pi} * \begin{pmatrix} \frac{y}{r_1^2} - \frac{y}{r_2^2} \\ -\frac{x}{r_1^2} + \frac{x}{r_2^2} + \frac{5 \text{ mm}}{r_1^2} + \frac{5 \text{ mm}}{r_2^2} \end{pmatrix}$$

$$\vec{H} = \frac{I}{2\pi} * \begin{pmatrix} y \left(\frac{1}{r_1^2} - \frac{1}{r_2^2} \right) \\ -x \left(\frac{1}{r_1^2} - \frac{1}{r_2^2} \right) + 5 \text{ mm} \left(\frac{1}{r_1^2} + \frac{1}{r_2^2} \right) \end{pmatrix}$$

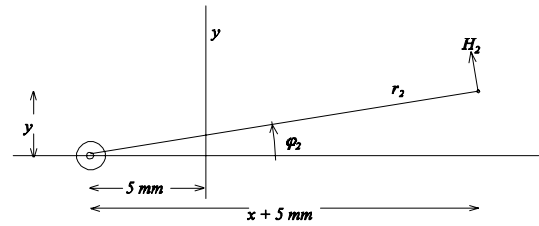


Bild EG982I

$$r_2^2 = (x + 5 \text{ mm})^2 + y^2$$

$$\cos(\varphi_2) = \frac{x + 5 \text{ mm}}{r_2}$$

$$\sin(\varphi_2) = \frac{y}{r_2}$$

$$H_2 = \frac{I}{2\pi * r_2}$$

$$\vec{H}_2 = H_2 \begin{pmatrix} -\sin(\varphi_2) \\ \cos(\varphi_2) \end{pmatrix}$$

$$\vec{H}_2 = \frac{I}{2\pi * r_2} * \begin{pmatrix} -\frac{y}{r_2} \\ \frac{x+5 \text{ mm}}{r_2} \end{pmatrix}$$

$$\vec{H}_2 = \frac{I}{2\pi * r_2^2} \begin{pmatrix} -y \\ x+5 \text{ mm} \end{pmatrix}$$

9.8.3. Biot-Savart-Gesetz

Das Biot-Savart-Gesetz soll nicht hergeleitet, sondern nur angegeben werden:

$$d\vec{H} = \frac{i_1}{4\pi} \frac{d\vec{l} \times \vec{r}}{r^3} \quad (9.28)$$

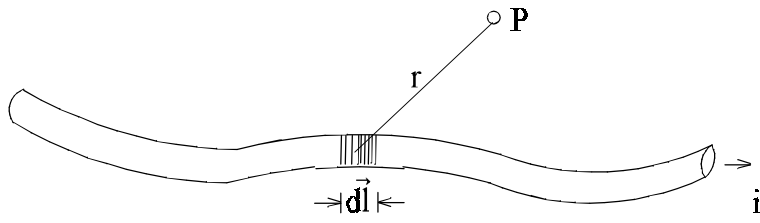


Bild EG983A

Die Gleichung (9.28) beschreibt den Anteil der Feldstärke im Punkt P des Bildes EG983A, der von der Längenelement $d\vec{l}$ verursacht wird. Die Richtung dieses Anteils steht senkrecht auf dem Radius r und der Leiterrichtung $d\vec{l}$, dieses wird durch das Kreuzprodukt mathematisch beschrieben. Zur Berechnung des Magnetfeldes des gesamten Leiters muß das Linienintegral über die Leiterlänge gebildet werden.

Die Anwendung des Biot-Savart-Gesetzes erfolgt in den nächsten zwei Abschnitten. Bildet man den Betrag von (9.28) erhält man mit der Definition des Kreuzproduktes

$$|d\vec{l} \times \vec{r}| = dl * r * \sin(\angle d\vec{l}, \vec{r})$$

das Biot-Savart-Gesetz in betragsmäßiger Form:

$$dH = \frac{i_1}{4\pi * r^2} * dl * \sin(\angle d\vec{l}, \vec{r}) \quad (9.29)$$

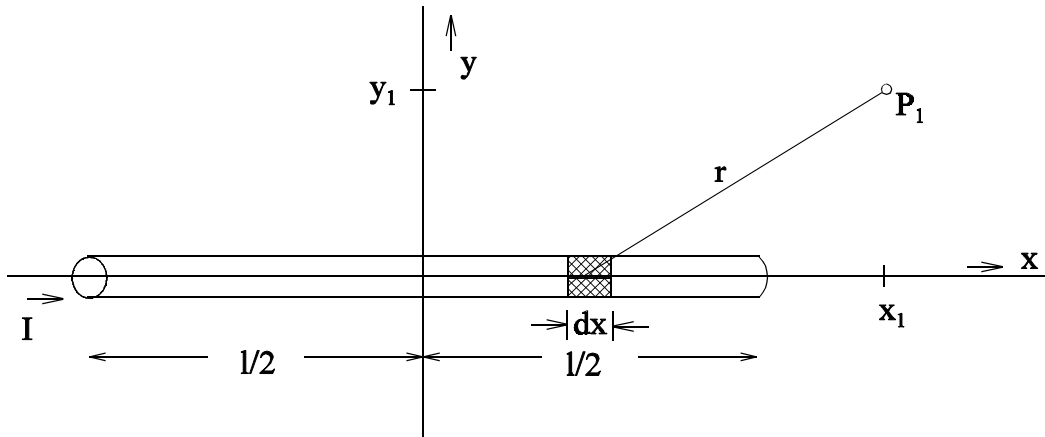
9.8.4. Feld eines kurzen geraden Leiters

Bild EG984A

Das Magnetfeld des in Bild EG984A dargestellten Leiters der Länge l soll bestimmt werden.

Nach (9.28) steht das Magnetfeld des Anteiles dx senkrecht auf der Leiter-Richtung (x -Achse) und senkrecht auf der Verbindung r (dx nach P_1). Dieses bedeutet, daß im Punkt P_1 (Bild EG984A) alle Anteile der Feldstärke aus der Zeichenebene herausragen. Somit kann das Biot-Savart-Gesetze im Betragsform (9.29) angewandt werden:

$$dH = \frac{i_1}{4\pi r^2} * dl * \sin(\angle d\vec{l}, \vec{r}) \quad (9.29)$$

Aus Bild EG984A kann bezeugen werden:

$$dl = dx$$

$$i_1 = I$$

$$r = \sqrt{(x_1 - x)^2 + y_1^2}$$

$$\sin(\angle dx, r) = \frac{y_1}{r} = \frac{y_1}{\sqrt{(x_1 - x)^2 + y_1^2}}$$

Die oberen Gleichungen in (9.29) eingesetzt:

$$dH = \frac{I}{4\pi[(x - x_1)^2 + y_1^2]} dx \frac{y_1}{\sqrt{(x - x_1)^2 + y_1^2}^3}$$

$$dH = \frac{I}{4\pi} y_1 \frac{1}{[(x - x_1)^2 + y_1^2]^{3/2}} dx$$

Die gesamt Feldstärke H ergibt sich aus der Integration der oberen Gleichung:

$$H = \int_{x=-l/2}^{+l/2} dH = \frac{I}{4\pi} y_1 \int_{x=-l/2}^{+l/2} \frac{1}{[(x - x_1)^2 + y_1^2]^2} dx$$

Substitution: $x - x_1 = u \quad dx = du$

$$H = \frac{I}{4\pi} y_1 \int_{u=-l/2-x_1}^{+l/2-x_1} \frac{1}{[u^2 + y_1^2]^{3/2}} du$$

Tabelle: $\int \frac{1}{(x^2 + a^2)^{3/2}} dx = \frac{1}{a^2} \frac{x}{\sqrt{x^2 + a^2}}$

$$H = \frac{I}{4\pi} y_1 * \frac{1}{y_1^2} * \frac{u}{\sqrt{u^2 + y_1^2}} \bigg|_{u=-l/2-x_1}^{+l/2-x_1}$$

$$H = \frac{I}{4\pi * y_1} * \left[\frac{l/2 - x_1}{\sqrt{(l/2 - x_1)^2 + y_1^2}} - \frac{-l/2 - x_1}{\sqrt{(l/2 + x_1)^2 + y_1^2}} \right]$$

$$H = \frac{I}{4\pi * y_1} * \left[\frac{x_1 + l/2}{\sqrt{(x_1 + l/2)^2 + y_1^2}} - \frac{x_1 - l/2}{\sqrt{(x_1 - l/2)^2 + y_1^2}} \right]$$

Für die Flächen senkrecht zur Leitermitte ($x_1 = 0$) gilt:

$$H = \frac{I}{4\pi * y_1} * \left[\frac{l/2}{\sqrt{(l/2)^2 + y_1^2}} + \frac{l/2}{\sqrt{(l/2)^2 + y_1^2}} \right]$$

$$H = \frac{I}{2\pi * y_1} * \frac{l/2}{\sqrt{(l/2)^2 + y_1^2}}$$

Für lange Leiter $l/2 \rightarrow \infty$ kann bei der oberen Gleichung der Grenzübergang durchgeführt werden, dieses ergibt die schon aus 9.8.1 bekannte Gleichung:

$$H = \frac{I}{2\pi * y_1} \quad (y_1 \triangleq r)$$

9.8.5. Feld von Zylinderspulen

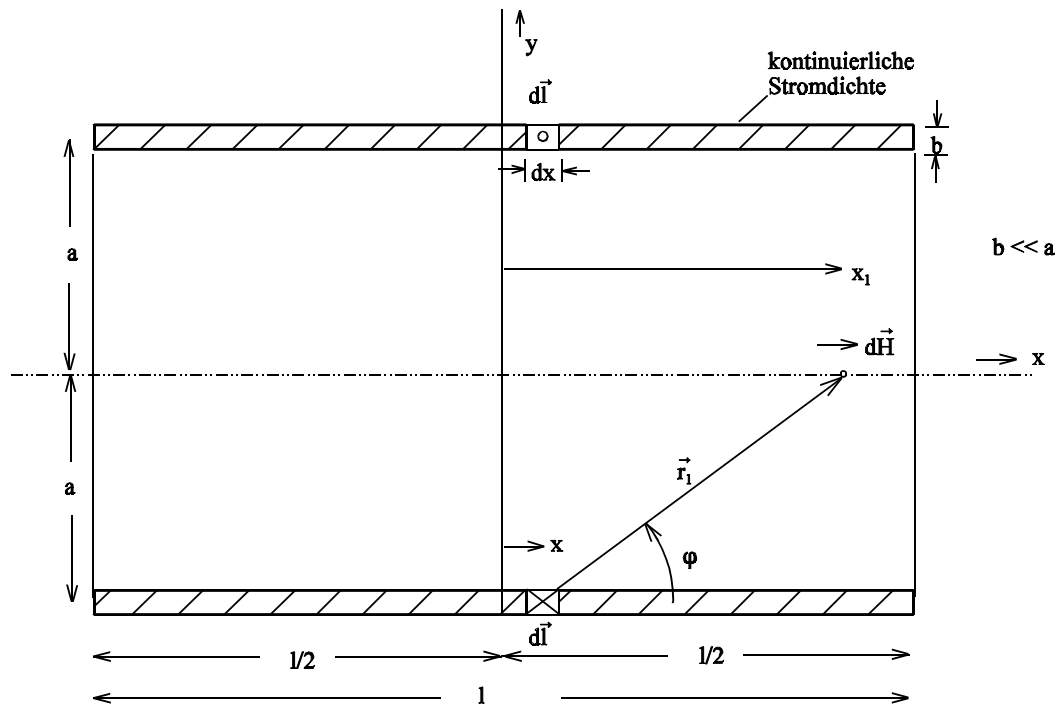


Bild EG985A

Das Magnetfeld (die x-Komponente H_x) einer Zylinderspule nach Bild EG984A soll auf der Mittelachse ($y = 0$) bestimmt werden. Mit Hilfe des Biot-Savart-Gesetzes

$$d\vec{H}_1 = \frac{di_1}{4\pi} \frac{d\vec{l} \times \vec{r}_1}{r_1^3} \quad (A)$$

wird der Strom i_1 ersetzt durch eine kontinuierliche Stromverteilung in der schraffierten Fläche (Bild EG984A). Die Durchflutung lässt sich auch als Produkt vom Stromdichte und Fläche beschreiben:

$$I_1 \cdot N = J_1 \cdot A = J_1 \cdot l \cdot b \quad J_1 = \frac{I_1 \cdot N}{l \cdot b}$$

Der Strom-Anteil des Elementes $dx \cdot b$ beträgt:

$$J_1 \cdot dA = di_1 \quad \text{mit} \quad dA = b \cdot dx$$

$$di_1 = J_1 \cdot b \cdot dx = \frac{I_1 \cdot N}{l \cdot b} \cdot b \cdot dx = \frac{I_1 \cdot N}{l} dx \quad (B)$$

Der Strom fließt bei dem in Bild EG985A dargestellten Schnitt aus der Zeitebene heraus oder hinein. Das Längenelement dl ist in Richtung des Stromes gerichtet.

Die Länge $d\vec{l}$ ist somit der Umfang der Spule

$$\int d\vec{l} = 2\pi a \quad (C)$$

Aus Bild EG985A ist zu erkennen, daß alle Vektoren $\vec{r}_1$ und $d\vec{l}$ senkrecht aufeinander stehen, so daß das Kreuzprodukt in ein normales Produkt übergeht. Mit dieser Erkenntnis, (B) und (C) in (A) eingesetzt ergibt sich der Betrag von dH_1 :

$$dH_1 = \frac{\frac{I_1 \cdot N}{l} dx}{4\pi} \frac{2\pi \cdot a \cdot r_1}{r_1^3} = \frac{I_1 \cdot N}{l} \frac{1}{2} \frac{a}{r_1^2} dx \quad (D)$$

Die gesuchte x-Komponente dH_x läßt sich mit Hilfe trigonometrischer Funktionen aus Bild EG984A ablesen:

$$dH_x = dH_1 \cdot \sin(\varphi) = \frac{I_1 \cdot N}{l} \frac{1}{2} \frac{a}{r_1^2} dx \cdot \sin(\varphi)$$

$$\sin(\varphi) = \frac{a}{r_1} \quad (\text{aus Bild EG985A ablesbar})$$

$$dH_x = \frac{I_1 \cdot N}{l} \frac{1}{2} \frac{a}{r_1^2} dx \frac{a}{r_1} = \frac{I_1 \cdot N}{l} \frac{a^2}{2} \frac{1}{r_1^3} dx$$

Die Länge r_1 ist aus Bild EG984A zu bestimmen:

$$r_1 = \sqrt{(x_1 - x)^2 + a^2} = \sqrt{(x - x_1)^2 + a^2}$$

$$dH_x = \frac{I_1 \cdot N}{l} \frac{a^2}{2} \frac{dx}{\left(\sqrt{(x - x_1)^2 + a^2}\right)^3}$$

$$H_x = \int_{x=-l/2}^{l/2} d\vec{H}_x = \frac{I_1 \cdot N}{l} \frac{a^2}{2} \int_{x=-l/2}^{l/2} \frac{dx}{\left(\sqrt{(x - x_1)^2 + a^2}\right)^3}$$

Substitution: $x - x_1 = u$ $du = dx$

$$H_x = \frac{I_1 \cdot N}{l} \frac{a^2}{2} \int_{u=-l/2-x_1}^{l/2-x_1} \frac{du}{\left(\sqrt{u^2 + a^2}\right)^3}$$

Tabelle: $\int \frac{1}{(x^2 + a^2)^{3/2}} dx = \frac{1}{a^2} \frac{x}{\sqrt{x^2 + a^2}}$

$$H_x = \frac{I_1 \cdot N}{l} \frac{a^2}{2} \frac{u}{a^2 \sqrt{u^2 + a^2}} \bigg|_{u=-l/2-x_1}^{l/2-x_1}$$

$$H_x = \frac{I_1 \cdot N}{l} \frac{1}{2} \left[\frac{l/2 - x_1}{\sqrt{(l/2 - x_1)^2 + a^2}} + \frac{l/2 + x_1}{\sqrt{(l/2 + x_1)^2 + a^2}} \right] \quad (E)$$

Das Bild EG985B zeigt für Spulen mit $l = 10$ cm Länge und verschiedenen Radien die Feldstärke in der Spulenmitte nach (E).

Fazit:

Für lange Spulen ($l \gg r$) ist die Feldstärke in der Mitte konstant mit

$$H = \frac{I \cdot N}{l}$$

und außen fast Null. Das Durchflutungsgesetz muß erfüllt sein:

$$\int_{x=-\infty}^{\infty} H_x dx = I \cdot N$$

Für kurze Spulen ist auch außerhalb der Spule ein merkliches Feld vorhanden. Dieses bewirkt, daß innerhalb das Feld kleiner ist, siehe auch oben Durchflutungsgesetz.

Es könnte auch noch die Stromverteilung in y betrachtet werden. Dieses hat aber auf die Spulenmitte keinen großen Einfluß, hier nicht nachgewiesen.

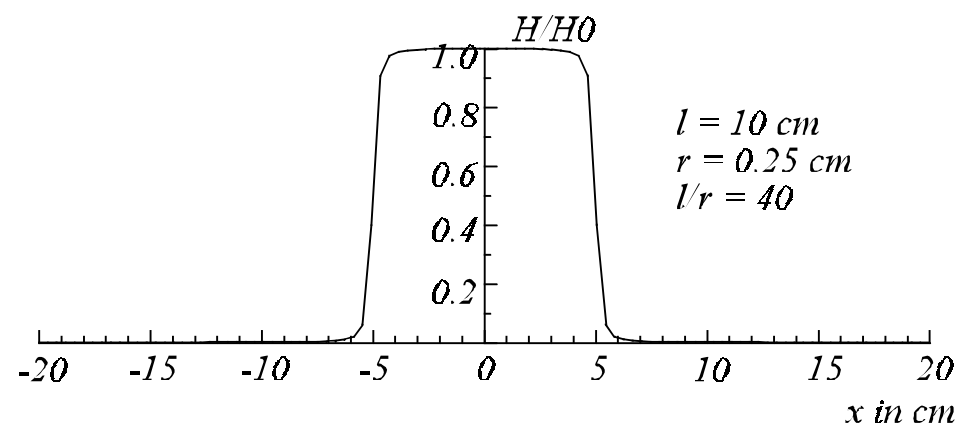
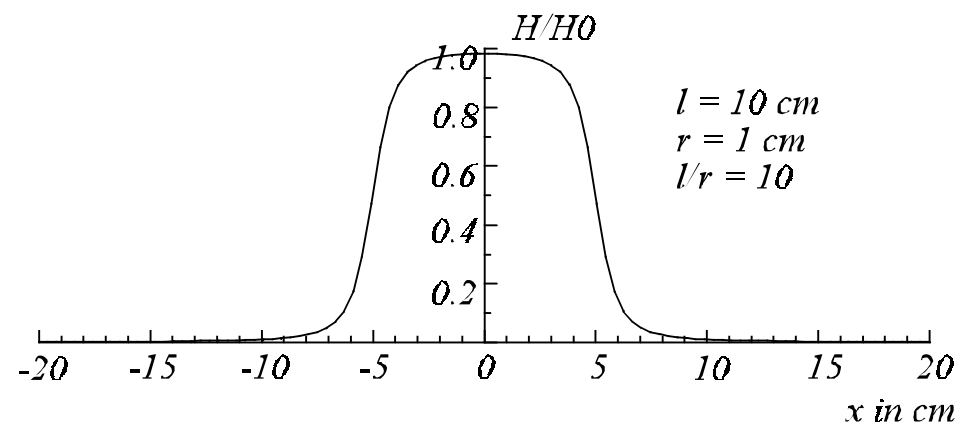
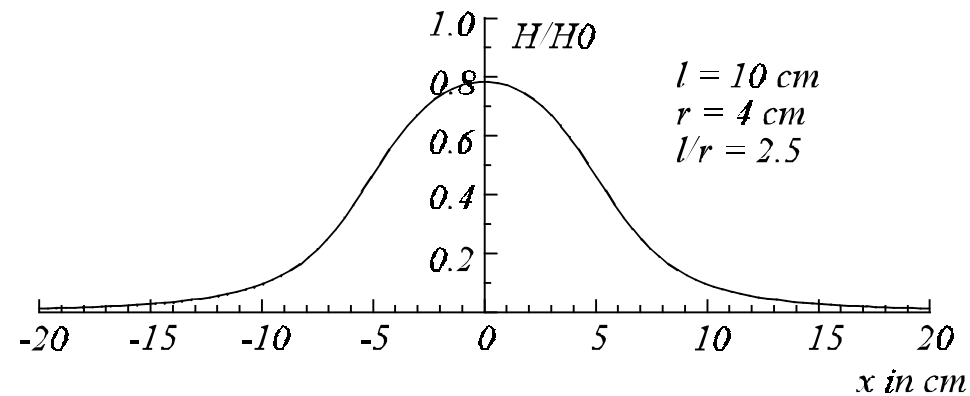
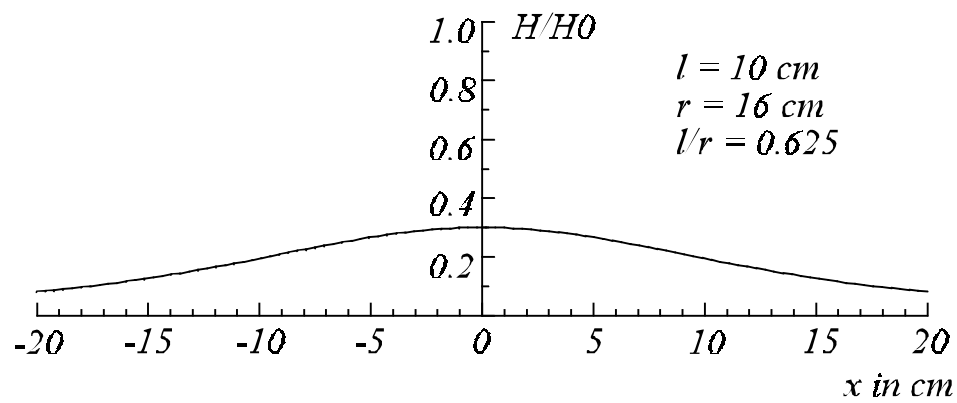


Bild EG985B: Magnetfeld auf der Achse von Zylinderspulen

$$H_0 = \frac{I \cdot N}{l}$$

9.9. Induktionsgesetz

Anhand von vier Versuchen soll das Phänomen einer **induzierten Spannung** erläutert werden.

Versuch 12: Transformatorprinzip

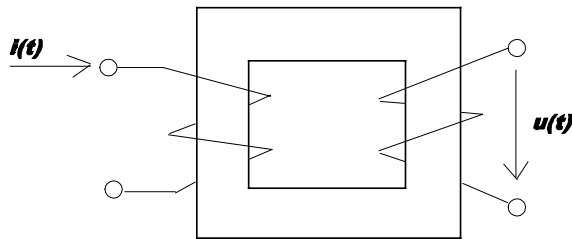


Bild EG99A

Einspeisung: $i(t) = \hat{i} \cdot \sin(\omega t)$

Messung: $\hat{u} \sim \omega$, $\hat{u} \sim \hat{i}$
 $u(t) = C \cdot \hat{i} \cdot \cos(\omega t)$

Versuch einer Beschreibung des Zusammenhangs zwischen $u(t)$ und $i(t)$:

Die Kosinus-Funktion ist die Ableitung der Sinus-Funktion. Ableitung von $i(t)$ ergibt:

$$\frac{di}{dt} = \omega \cdot \hat{i} \cdot \cos(\omega t)$$

Beobachtung: Die induzierte Spannung ist proportional zur Änderung (Ableitung nach der Zeit) des eingespeisten Stroms.

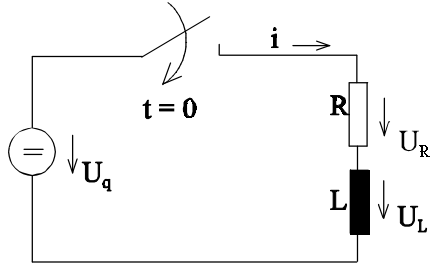
Versuch 13: Einschalten einer Spule

Bild EG99B

Messung des Stromes in der Schaltung Bild EG99B ergibt (siehe Bild EG99C):

$$i(t) = \frac{U_q}{R} (1 - e^{-t/T})$$

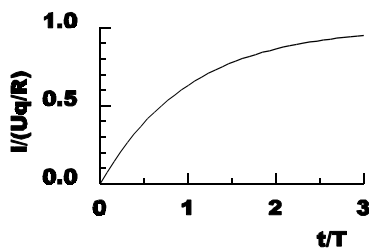


Bild EG99C

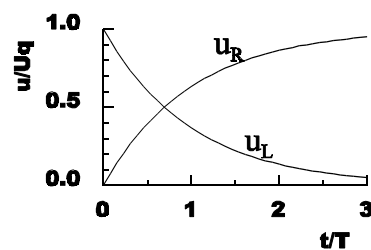


Bild EG99D

Indirekter Beweis einer induzierten Spannung: Würde nach Bild EG99B keine Spannung u_L auftreten, tritt gleich nach dem Einschalten der volle Strom auf. Da dieses nicht der Fall ist, muß eine Spannung u_L vorhanden sein. Aus dem oberen Strom kann mit Hilfe des ohmschen Gesetz die Spannung an R bestimmt werden:

$$u_R(t) = R \cdot i(t) = U_q \cdot (1 - e^{-t/T})$$

Die Spannung $u_R(t)$ ist in Bild EG99D dargestellt. Bildet man nach Bild EG99B den Maschenumlauf, erhält man die zusätzliche Spannung:

$$u_L(t) = U_q - u_R(t) = U_q - U_q \cdot (1 - e^{-t/T}) = U_q \cdot e^{-t/T}$$

Auch die Spannung $u_L(t)$ ist in Bild EG99D dargestellt. Die Ursache dieser Spannung ist wieder eine Induktion. Vergleicht man auch hier den Strom mit der induzierten Spannung und versucht den Strom zu differenzieren, ergibt sich:


$$u_L = U_q \cdot e^{-t/T}$$

$$i = \frac{U_q}{R} (1 - e^{-t/T})$$

$$\frac{di}{dt} = \frac{U_q}{R} \frac{1}{T} e^{-t/T}$$

$$\Rightarrow u_L \sim \frac{di}{dt}$$

Beobachtung: Auch beim Einschalten einer Spule ist die induzierte Spannung proportional zur zeitlichen Ableitung des Stromes.

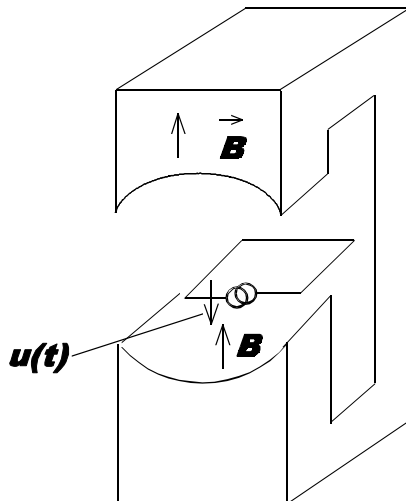Versuch 14: Drehen einer Spule im homogenen Magnetfeld

Drehung: $\varphi(t) = \omega t$
 Messung: $u(t) = -\hat{u} \cdot \sin(\omega t)$ $\hat{u} \sim \omega$
 Sinusförmige Spannung wird induziert. Spannung ist betragsmäßig am größten bei $\varphi = \pm 90^\circ$

Bei den Versuchen 12 und 13 ist festgestellt worden, daß die induzierte Spannung proportional der zeitlichen Änderung eines Stromes ist. Ein Strom tritt aber hier nicht auf. Hier soll die integrale magnetische Größe Fluß untersucht werden. Die Fläche senkrecht zur Flussdichte B beträgt:

Bild EG99E


$$A(t) = A_{\max} \cdot \cos(\omega t)$$

$$\Phi(t) = A \cdot B = \Phi_{\max} \cdot \cos(\omega t)$$

Die zeitliche Ableitung des Flusses beträgt:

$$\frac{d\Phi}{dt} = -\omega \cdot B \cdot A_{\max} \cdot \sin(\omega t)$$

Die zeitliche Ableitung des Flusses könnte hier die Ursache für die induzierte Spannung sein, weil die gemessene Sinus-Funktion bestätigt wird und auch der Maximalwert proportional zu ω ist. Dieses hatte auch die Messung ergeben.

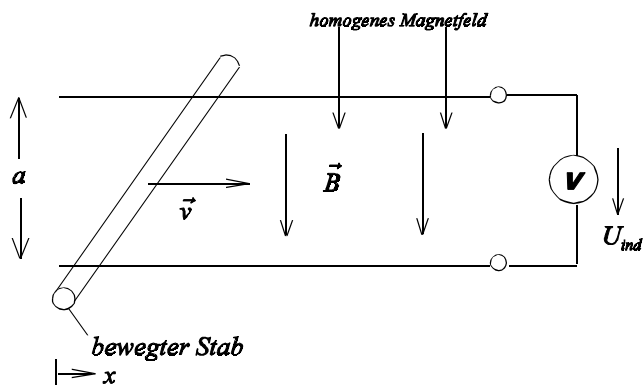Versuch 15: Translatorische Bewegung eines Leiters

Meßergebnis: $u_{\text{ind}} \sim v$

Bild EG99F

Da auch hier kein Strom fließt, soll der Fluß der Leiterschleife nach Bild EG99F untersucht werden:

$$\Phi = B \cdot A = B \cdot a \cdot x \quad A = a \cdot x$$

$$\frac{d\Phi}{dt} = B \cdot a \cdot \frac{dx}{dt} = B \cdot a \cdot v$$

damit: $\frac{d\Phi}{dt} \sim v$ und $u \sim v$

Auch hier bestätigt das Meßergebnis die Vermutung, daß die induzierte Spannung proportional der zeitlichen Änderung des Flusses ist.

Resümee der Versuche 12 bis 15

Aus den Versuchen 12 und 13 wird vermutet:

$$u_{ind} \sim \frac{di}{dt}$$

Aus den Versuchen 14 und 15 wird dagegen vermutet:

$$u_{ind} \sim \frac{d\Phi}{dt}$$

Wie lassen die beiden oberen Beobachtungen auf eine Ursache zurückführen? Antwort: Der bei den Versuchen 12 und 13 beobachtete Strom verursacht nach den Gesetzen des magnetischen Kreises einen proportionalen magnetischen Fluß und somit auch eine Änderung des magnetischen Flusses. Für alle vier Versuche 12 bis 15 kann somit festgestellt werden:

Der zeitlich veränderliche magnetische Fluß einer Leiterschleife ist die Ursache einer induzierten Spannung.

Im homogenen Feld, bzw. inhomogen Feld, gilt:

$$\Phi = B \cdot A \qquad \Phi = \int \vec{B} d\vec{A}$$

Wie kann nun eine Veränderung des magnetischen Flusses Φ verursacht werden? Antwort: Nach den oberen Gleichungen ergibt eine Variation der magnetischen Flußdichte B oder der Fläche A eine Fluß-Veränderung. Bei den Versuchen 12 bis 15 ändert sich jeweils eine Größe (B oder A), je nach Ursache der Flußänderung kann in zwei Kategorien eingeteilt werden:

Kategorie 1:	Versuche 12,13	B ändert sich, A konstant
Kategorie 2:	Versuche 14,15	A ändert sich, B konstant

Zu Kategorie 1:

Die Flußdichte B ändert sich, wenn eine zeitlich veränderliches Magnetfeld bei konstanter Spulenfläche vorhanden ist. Eine konstante Spulenfläche ist bei einem nicht bewegten Leiter vorhanden. **Ein zeitlich verändertes Magnetfeld bei ruhenden Leitern bewirkt eine induzierte Spannung.** Zu dieser Gruppe zählen die Versuche 12 und 13: Transformator und Einschalten einer Spule.

Zu Kategorie 2:

Wenn eine Leiterschleife im konstanten Magnetfeld B bewegt wird, kann sich die Spulenfläche senkrecht zur Flußdichte B verändern. Dieses bedeutet eine Flußänderung. **Bei bewegten Leitern im konstanten Magnetfeld wird eine Spannung induziert.** Zu dieser Gruppe zählen die Versuche 14 und 15: Drehung einer Spule im Magnetfeld und translatorische Bewegung eines Leiters im Magnetfeld.

Zu Kategorie 3:

Die Effekte von Kategorie 1 und Kategorie 2 können auch gleichzeitig auftreten.

Zusammenfassung:

Durch die Änderung des magnetischen Flusses in einer Spule wird eine Spannung induziert.

Diese kann durch zwei Ursachen bewirkt werden:

- **Bewegung von Leitern in einem konstanten Magnetfeld**
- **veränderliches Magnetfeld bei ruhenden Leitern.**

Beide Ursachen sollen in den nächsten beiden Abschnitten diskutiert werden. Bislang ist nur der Effekt aufgezeigt worden. Die Größe der induzierten Spannung wurde noch nicht angegeben worden. Im nächsten Abschnitt wird das Induktionsgesetz quantitativ erarbeitet.

9.9.1. Induzierte Spannung in bewegten Leitern

Es soll versucht werden, die induzierte Spannung aus Versuch 15 quantitativ zu berechnen.

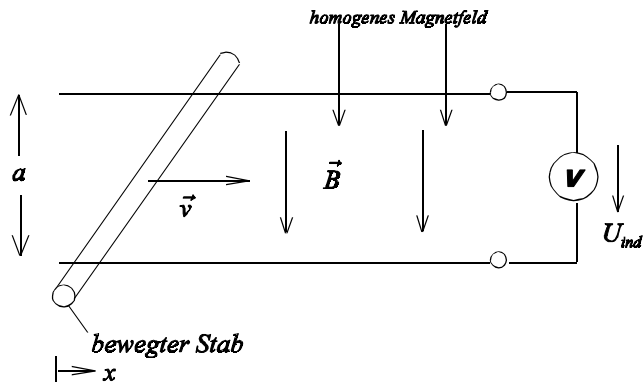


Bild EG99F

Methode: Berechnung der Feldstärke E im bewegten Stab. Danach durch Integration u-Berechnung.

In Kap. 9.1 ist festgestellt worden, daß bei einer Bewegung von Ladungsträgern eine Kraft auf die Ladungsträger ausgeübt wird:

$$\vec{F}_{\text{mag}} = Q \cdot \vec{v} \times \vec{B} \quad - \text{magnetische Kraft, Lorentz-Kraft}$$

Für den Stab aus Versuch 15:

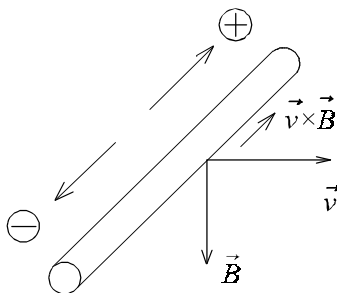


Bild EG991A

bedeutet das, daß die positiven Ladungsträger nach oben ausgelenkt werden (Beweis mit Hilfe der rechten Hand Regel oder u-v-w-Regel). Es läßt sich besser mit positiven Ladungsträgern rechnen. Die real existierenden negativen Ladungsträger werden nach unten ausgelenkt. Durch die Verschiebung der Ladungsträger entsteht eine elektrische Feldstärke. Aus Kap. 8.2 (2.Semester) ist die Kraft auf eine Ladung im elektrischen Feld bekannt:

$$\vec{F}_{\text{el}} = Q \cdot \vec{E} \quad - \text{elektrostatische Kraft}$$

Im stationären Fall muß ein Kräfte-Gleichgewicht vorhanden sein (Summe aller Kräfte gleich Null):

$$F_{\text{el}} + F_{\text{mag}} = 0$$

$$Q \cdot \vec{v} \times \vec{B} + Q \cdot \vec{E} = 0$$

$\vec{E} = -\vec{v} \times \vec{B}$	(9.30)
-------------------------------------	--------

Die induzierte Feldstärke $\vec{E}$ ergibt aus Kreuzprodukt $-\vec{v} \times \vec{B}$. Alle drei Größen sind differentielle Größen. Gesucht ist die integrale Größe Spannung.

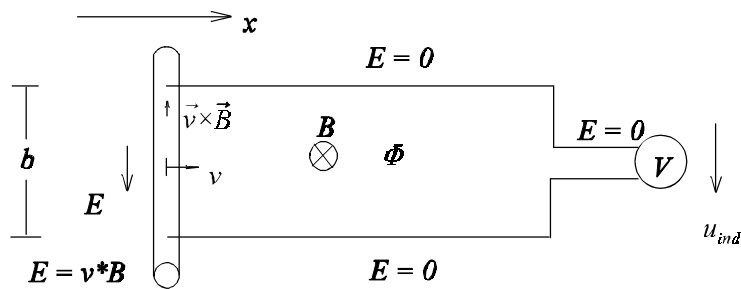


Bild EG991B

Für die Anordnung nach Bild EG991B soll die induzierte Spannung u_{ind} berechnet werden. Eine Feldstärke E tritt nur im bewegten Leiter auf. Die Spannung u_{ind} läßt sich berechnen aus Feldstärke E und betrachteter Leiterlänge b :

$$u_{\text{ind}} = E \cdot b$$

Der Betrag der Feldstärke wird (9.30) eingesetzt:

$$u_{\text{ind}} = v \cdot B \cdot b \quad (\text{A})$$

Da als Ursache der induzierten Spannung die zeitliche Änderung des magnetischen Flusses angesehen wird, erfolgt die Berechnung von Φ und dessen Ableitung. Aus Bild EG991B kann die Fläche der Leiterschleife abgelesen werden, die mit der Flußdichte multipliziert werden muß:

$$\Phi = A(x) \cdot B = (x_0 - x) \cdot b \cdot B$$

$$\frac{d\Phi}{dt} = -\frac{dx}{dt} \cdot b \cdot B = -v \cdot b \cdot B$$

$$\frac{d\Phi}{dt} = -u_{\text{ind}}$$

Obere Gleichung wird Induktionsgesetz genannt, allerdings gilt obere Gleichung nur für eine Leiterschleife (Spule mit nur einer Windung). Durchsetzt der Fluß mehrere Windungen, so muß zur Berechnung von u_{ind} mit der Windungszahl N multipliziert werden. Das Induktionsgesetz in allgemeiner Form lautet:

$$u_{\text{ind}} = -N \cdot \frac{d\Phi}{dt} \quad ((9.31))$$

Üblich ist auch einen Spulenfluß Ψ einzuführen

$$\Psi = N \cdot \Phi \quad - \text{Spulenfluß}$$


Damit läßt sich das Induktionsgesetz auch angeben in der Form:

$$u_{\text{ind}} = -\frac{d\Psi}{dt}$$

Zur Richtung von u_{ind} und Φ wird wieder die rechte Handregel für Spulen verwendet:

Wenn die Flußrichtung durch den Daumen gekennzeichnet wird, so zeigen die vier Finger die in die Richtung der induzierten Spannung u_{ind} . Das Minus-Zeichen im Induktionsgesetz muß anschließend beachtet werden. Durch dieses Minus-Zeichen kehrt sich die Richtung um.

In manchen Literaturstellen wird das Induktionsgesetz auch ohne "-" angegeben. Das Vorzeichen ist von den vereinbarten Richtungen abhängig.

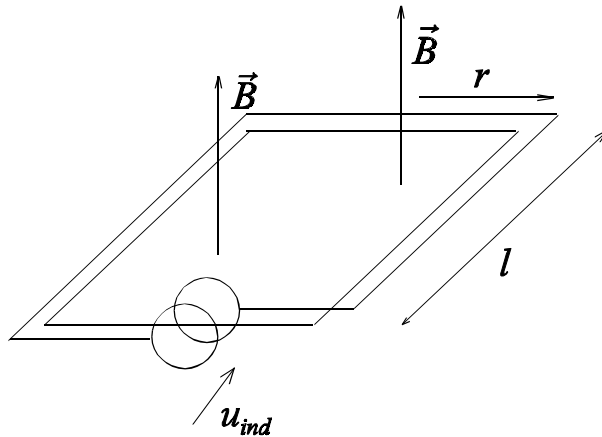Beispiel: Bewegte Spule im konstanten MagnetfeldBild EG991C: Abnahme der Spannung u_{ind} über Schleifringe

gegeben: $B = 10 \text{ mT}$
 $N = 1000$
 $r = 2 \text{ cm}$
 $l = 5 \text{ cm}$
 $\omega = 314 \text{ 1/s}$

gesucht: $u(t)$

Lösung:

$$\Phi_{spule} = B \cdot l \cdot 2r \cdot \cos(\omega t)$$

$$u_{ind} = -N \frac{d\Phi}{dt} = -N \cdot \frac{d[2B \cdot l \cdot r \cdot \cos(\omega t)]}{dt}$$

$$u_{ind} = 2N \cdot B \cdot l \cdot r \cdot \omega \cdot \sin(\omega t)$$

$$u_{ind} = 2 \cdot 1000 \cdot 10 \cdot 10^{-3} \frac{\text{Vs}}{\text{m}^2} \cdot 5 \cdot 10^{-2} \text{m} \cdot 2 \cdot 10^{-2} \text{m} \cdot 314 \frac{1}{\text{s}} \cdot \sin(\omega t)$$

$$u_{ind} = 6.28 \text{ V} \cdot \sin(314 \text{ s}^{-1} \cdot t)$$

Oberes Beispiel verdeutlicht das Generator-Prinzip. Effektive Nutzung ist praktisch nur möglich, wenn (im Gegensatz zum Beispiel) innerhalb der Spule der Fluß noch eisengeführt ist, damit die Flußdichte-Werte von über 1 T erreicht werden. Das obere Beispiel diente nur der Anwendung des Induktionsgesetzes und ist keine realistische Anordnung.

9.9.2. Induzierte Spannung in ruhenden Leitern

Auch ein veränderliches Magnetfeld verursacht eine induzierte Spannung. Auch hier gilt (ohne weitere Ableitung) das in Kap. 9.9.1 festgestellte Induktionsgesetz. Zur Wiederholung:

$$u_{\text{ind}} = -N \cdot \frac{d\Phi}{dt}$$

$$u_{\text{ind}} = -\frac{d\Psi}{dt}$$

$$\Psi = N \cdot \Phi$$

Fluß- und Spannungsrichtung sind nach der rechten Hand-Regel definiert: Vier Finger umfassen die Spule in Richtung der induzierten Spannung. Daumen zeigt in $+\Phi$ -Richtung. ("-" Zeichen beachten!)

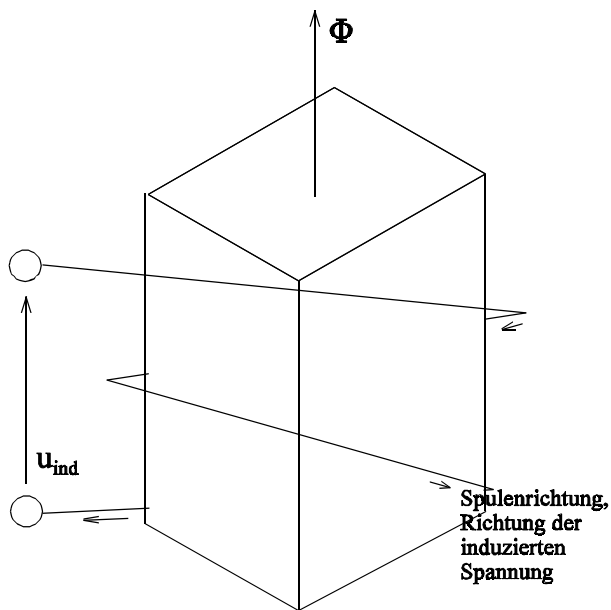


Bild EG992A: Richtung der nach dem Induktionsgesetz induzierten Spannung

Wie die Flußänderung in einer ruhenden Spule erfolgt, ist egal. Der Fluß wird bewirkt durch:

- eine zweite feste Spule von Wechselstrom durchflossenen (Transformator),
- einen sich drehenden Dauermagneten,
- eine sich drehende vom Gleichstrom durchflossene Spule wirkt auch als sich drehender Dauermagnet.

Beispiel:

gegeben: $B = 1 \text{ T} \cdot \sin(t \cdot 314 \text{ s}^{-1})$
 $A = 2 \text{ cm} \cdot 2 \text{ cm}$
 $N = 500$

gesucht: $u_{\text{ind}}(t)$

Lösung:

$$\Phi(t) = A \cdot B(t) = 4 \cdot 10^{-4} \text{ Vs} \cdot \sin(\omega t)$$

$$\frac{d\Phi}{dt} = 0.1256 \text{ V} \cdot \cos(\omega t)$$

$$u(t) = -N \cdot \frac{d\Phi}{dt} = -62.8 \text{ V} \cdot \cos(\omega t)$$

$$\omega = 314 \text{ s}^{-1}$$

9.10. Selbst- und Gegeninduktion

In diesem Abschnitt erfolgt die Anwendung des Induktionsgesetzes. Der magnetische Fluß einer Spule kann entweder durch die Spule selbst oder durch eine andere Spule verursacht werden. Bewirkt die Änderung des magnetischen Flusses eine induzierte Spannung, spricht man von Selbst- oder Gegeninduktion.

Selbstinduktion: Die induzierte Spannung wird von der Flußänderung verursacht, die vom Spulenstrom der betrachteten Leiterschleife selbst verursacht wird. Auch die Wirkung des Versuches 13 aus Kap. 9.9 basiert auf dem Prinzip der Selbstinduktion.

Gegeninduktion: Die induzierte Spannung wird von der Flußänderung einer anderen Spule verursacht. Dieses Prinzip ist als Transformator bekannt. Auch die Wirkung des Versuches 12 aus Kap. 9.9 basiert auf dem Prinzip der Gegeninduktion.

9.10.1. Selbstinduktion, Induktivität

Versuch 13 (Kap. 9.9): Beim Einschalten einer Spule ist der Anfangsstrom Null. Ein einfacher Widerstand der Kupferwicklung reicht nicht aus zur Beschreibung der Spule mit Hilfe eines Ersatzschaltbildes. Bild EG9101A zeigt die Anordnung einer Spule, aus der ein Ersatzschaltbild (ESB) entwickelt werden soll.


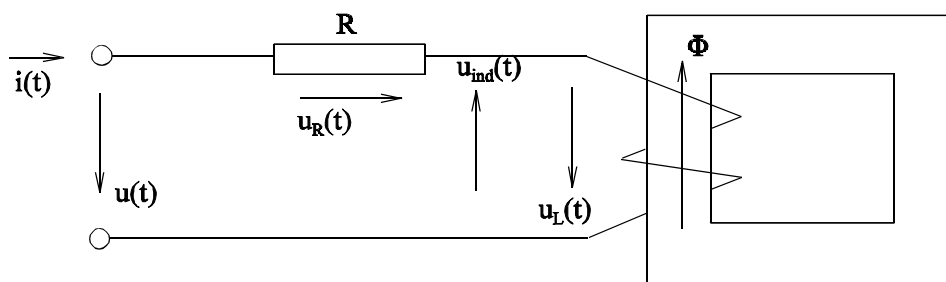


Bild EG9101A

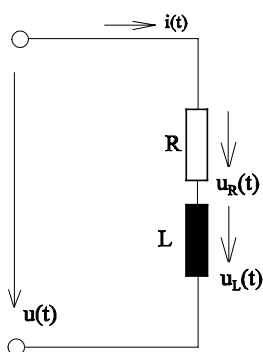Die Spannung u_R ist bekannterweise durch das ohmsche Gesetz beschreibbar: $u_R = R \cdot i$. Eine mathematische Beschreibung der Spannung u_L ist gesucht. Die Anordnung in Bild EG9101A soll durch das ESB in Bild EG9101B beschreibbar sein.



Der **Widerstand R** repräsentiert den ohmschen Anteil des Kupferwiderstandes der Windungen. Die **Induktivität L** soll die induzierte Spannung repräsentieren.

Bild EG9101B: ESB einer realen Induktivität

In Bild EG9101A wird die Richtung des von $i(t)$ erzeugten Flusses $\Phi(t)$ mit Hilfe der rechten Hand-Regel eingezeichnet. Die Richtung der induzierten Spannung u_{ind} nach dem Induktionsgesetz wird ebenfalls mit Hilfe der rechten Hand-Regel in Bild EG9101A eingezeichnet. Diese induzierte Spannung u_{ind} hat vom, Vorzeichen her die entgegengesetzte Richtung zu u_L . Die Spannung u_{ind} kann nach dem Induktionsgesetz (9.31) berechnet werden:

$$u_{ind} = -N \cdot \frac{d\Phi}{dt}$$

$$u_L(t) = -u_{ind} = N \cdot \frac{d\Phi}{dt} \quad (A)$$

Da ein Zusammenhang $u_L(i)$ gesucht ist, muß der magnetische Fluß durch den Strom i ersetzt werden, dieses ist mit Hilfe des ohmschen Gesetzes des magnetischen Kreises möglich:

$$\Phi = \Theta * \Lambda = i * N * \Lambda$$

Da die Windungszahlen N immer konstant ist und im linearem Fall der magnetischen Leitwert Λ auch, ergibt das Differenzieren der oberen Gleichung:

$$\frac{d\Phi}{dt} = N * \Lambda \frac{di}{dt}$$

Durch Einsetzen der oberen Gleichung in (A) kann die Spannung $u_L(t)$ berechnet werden:

$$u_L(t) = N * \frac{d\Phi}{dt} = N * N * \Lambda \frac{di}{dt}$$

$$u_L(t) = N^2 * \Lambda * \frac{di}{dt}$$

(B)

Definition des Induktionskoeffizienten L (Induktivität)

$L = N^2 * \Lambda$	(9.32)
---------------------	--------

L - Induktivität

$$[L] = [\Lambda] = \frac{Vs}{A}$$

abgeleitete SI-Einheit	$1 H = 1 \frac{Vs}{A}$	Henry
------------------------	------------------------	-------

Durch Einsetzen von (9.32) in (B) ergibt sich der Zusammenhang zwischen Strom und Spannung an einer Induktivität:

$u_L(t) = L * \frac{di}{dt}$	(9.33)
------------------------------	--------

Beispiel 1:

Die Induktivität der Kreisringspule aus Beispiel 1 (Kap. 9.5, Bild EG95A) soll bestimmt werden. Schon berechnete bzw. bekannte Daten aus Kap. 9.5:


gegeben: $N = 400$
 $R_m = 13.08 * 10^6 A/Vs$

gesucht: L

Lösung:

$$L = N^2 * \Lambda = \frac{N^2}{R_m} = \frac{400^2}{13.08 * 10^6 \frac{A}{Vs}}$$

$$L = 12.23 * 10^{-3} \frac{Vs}{A} = 12.23 mH$$

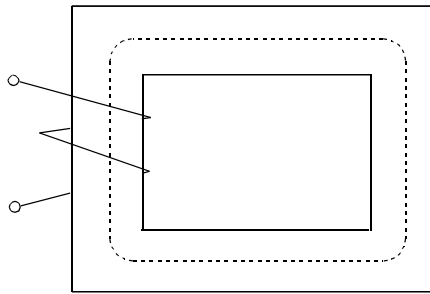Beispiel 2:


gegeben: $A = 10 \text{ cm}^2$
 $N = 1000$
 $l_{\text{Fe}} = 30 \text{ cm}$
 $\mu_{\text{rFe}} = 2000$

gesucht: L

Bild EG9101C

Lösung: $\Lambda = \frac{\mu_0 \cdot \mu_r \cdot A}{l} = \frac{1.257 \cdot 10^{-6} \frac{\text{Vs}}{\text{Am}} \cdot 2000 \cdot 10 \cdot 10^{-4} \text{ m}^2}{0.3 \text{ m}} = 8.380 \cdot 10^{-6} \frac{\text{Vs}}{\text{A}}$

$$L = N^2 \cdot \Lambda = 10^6 \cdot 8.380 \cdot 10^{-6} \frac{\text{Vs}}{\text{A}} = 8.38 \text{ H}$$

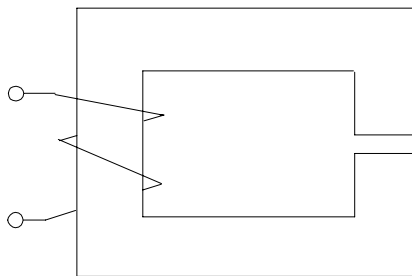Beispiel 3:

gegeben: $A = 10 \text{ cm}^2$
 $N = 1000$
 $l_{\text{Fe}} = 30 \text{ cm}$
 $\mu_{\text{rFe}} = 2000$
 $l_{\text{Luft}} = 1 \text{ cm}$

gesucht: L

Bild EG9101D

Lösung: $R_{\text{mFe}} = \frac{l_{\text{Fe}}}{\mu_0 \cdot \mu_{\text{rFe}} \cdot A} = \frac{0.3 \text{ m}}{1.257 \cdot 10^{-6} \frac{\text{Vs}}{\text{Am}} \cdot 2000 \cdot 10 \cdot 10^{-4} \text{ m}^2} = 0.1193 \cdot 10^6 \frac{\text{A}}{\text{Vs}}$

$$R_{\text{mLuft}} = \frac{0.01 \text{ m}}{1.257 \cdot 10^{-6} \frac{\text{Vs}}{\text{Am}} \cdot 10^{-3} \text{ m}^2} = 7.955 \cdot 10^6 \frac{\text{A}}{\text{Vs}}$$

$$R_{\text{mges}} = R_{\text{mFe}} + R_{\text{mLuft}} = 8.074 \cdot 10^6 \frac{\text{A}}{\text{Vs}}$$

$$\Lambda_{\text{ges}} = \frac{1}{R_{\text{mges}}} = \frac{1}{8.074 \cdot 10^6 \frac{\text{A}}{\text{Vs}}} = 0.1239 \cdot 10^{-6} \frac{\text{Vs}}{\text{A}}$$

$$L = \Lambda_{\text{ges}} \cdot N^2 = 0.1239 \text{ H}$$

Vergleich Beispiel 2 und Beispiel 3

Die beiden Beispiele unterscheiden sich nur durch den zusätzlichen Luftspalt bei Beispiel 3. Der Luftspalt verringert durch den erhöhten magnetischen Widerstand die Induktivität.

Nichtlineare Induktivität

Bei der nichtlinearen Induktivität muß die Nichtlinearität der MKL beachtet werden:

$$u_L = N \cdot \frac{d\Phi}{dt} = N \cdot \frac{d(A \cdot B)}{dt} = N \cdot A \cdot \frac{d\{B[H(i(t))]\}}{dt}$$

$$u_L = N \cdot A \cdot \frac{dB}{dH} \cdot \frac{dH}{di} \cdot \frac{di}{dt}$$

$$\frac{dB}{dH} = f(i) \quad \Rightarrow \quad \text{Steigung der MKL ist von } i \text{ abhängig}$$

$$\frac{dH}{di} \quad \text{Konstante} \quad \text{z.B. } H = \frac{i \cdot N}{l_{Fe}} \quad \Rightarrow \quad \frac{dH}{di} = \frac{N}{l_{Fe}}$$

$$u_L = f_1(i) \cdot \frac{di}{dt}$$

In Verbindung mit einem Maschenumlauf eines Stromkreises bedingt die obere Gleichung eine nichtlineare DGL.

9.10.2. Lenz'sche Regel

Die durch Induktionswirkung erzeugten Ströme sind so gerichtet, daß sie ihrer Entstehung entgegenwirken.

Damit läßt sich die Richtung der induzierten Spannung, insbesondere bei Selbstinduktion, leichter erklären als über das Induktionsgesetz.

Am Beispiel des Induktivitäts-ESBs aus Bild EG9101B soll mit Hilfe der Lenz'schen Regel die Richtung bzw. das Vorzeichen von u_L in Bild EG9102A bestimmt werden.

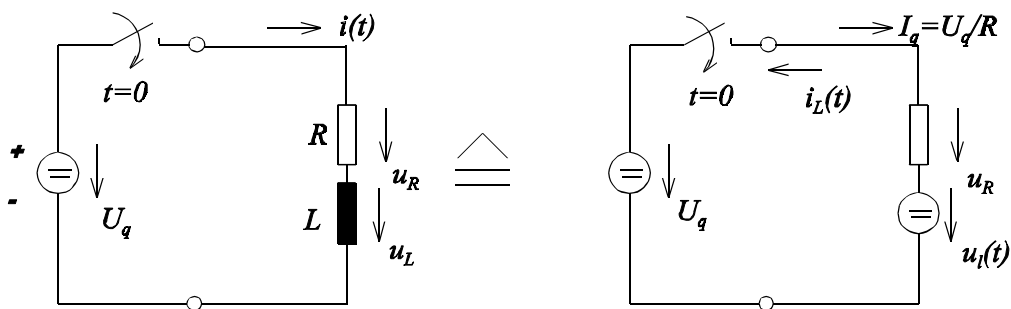


Bild EG9102A

Die Spannung $u_L(t)$ wird (ausnahmsweise) in eine zeitabhängige Spannungsquelle gewandelt, siehe Bild EG9102A. Nach dem Überlagerungsprinzip können bei linearen Netzwerken die Auswirkungen jeder Spannungsquelle einzeln überlagert werden. Die Spannungsquelle U_q treibt den Strom $I_q = U_q/R$. Die zeitabhängige Spannungsquelle $u_L(t)$ muß nach der Lenz'schen Regel einen Strom treiben, der Ursache (den erzeugenden Strom I_q) entgegenwirkt.

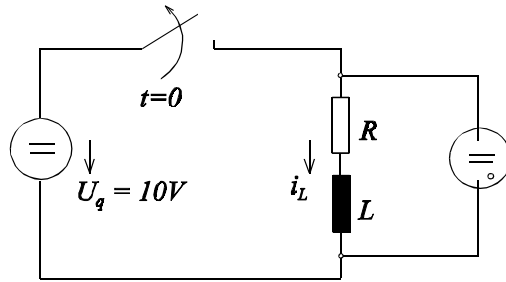
Versuch 16: Abschalten einer Induktivität

Bild EG9102B

Versuchsbeobachtung:

Nach Öffnen des Schalters blitzt die zur Induktivität parallel geschaltete Glühlampe kurz auf. Glühlampen zünden aber erst ab Spannungen über 100 V. Wie ist der Vorgang bei einer Spannung der Quelle von $U_q = 10\text{ V}$ zu erklären?

Mathematische Erklärung:

Bei Öffnen des Schalters nach Bild EG9102B vermutet man (im ersten Moment bei Unkenntnis), daß sich der Strom i_L sprunghaft von $i_L = U_q/R$ auf $i_L = 0$ verringert. Nach dem Induktionsgesetz $u_L = L \cdot di/dt$ würde der Sprung eine unendliche Spannung u_L verursachen. Da aber u_L praktisch nicht unendlich werden kann, ändert sich auch der Strom i_L nicht sprunghaft. Beim Versuch 16 wird eine so hohe Spannung induziert, daß der Strom i_L über die Glühlampe kurzzeitig weiterfließen kann. Falls kein Parallelzweig vorhanden ist, kommt es zu einem Lichtbogen, der den Strom i_L weiterfließen läßt.

Begründung anhand der Lenz'schen Regel:


Es wurde festgestellt (Versuch 16), daß ein vorhandener Strom durch eine Induktivität aufrecht erhalten bleiben möchte, daher ergibt sich die zweite Form der Lenz'schen Regel.

Die induzierte Spannung ist so gerichtet, daß ein einmal vorhandener Strom aufrecht erhalten bleibt.

Die beiden speziellen Lenz'schen Regeln können zur allgemeinen Lenz'schen Regel zusammengefaßt werden:

Die Induktionsspannung ist so gerichtet, daß ein einmal vorhandener Stromzustand (oder magnetischer) erhalten bleiben möchte.

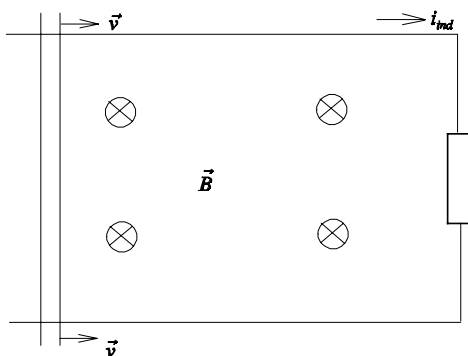Richtung der induzierten Spannung aus Versuch 15 anhand der Lenz'schen Regel erklärt:



Durch die Bewegung des Leiters mit der Geschwindigkeit v (Bild EG9102C) wird der Fluß der Leiter-schleife verringert. Nach der Lenz'schen Regel ist der induzierte Strom so gerichtet, daß der Zustand Fluß aufrecht erhalten bleiben möchte. Da müßte nach der Rechten-Hand-Regel für Spulen (hier $N = 1$) der Strom in Richtung von i_{ind} fließen. Dieses bewirkt eine Verstärkung des Magnetfeldes und damit des Flusses. Bei der umgekehrten Richtung der Geschwindigkeit dreht sich auch der Strom i_{ind} um, weil dann i_{ind} der Flußvergrößerung entgegenwirken muß.

Bild EG9102C

9.10.3. Gegeninduktion

Bislang wurde das Magnetfeld einer Spule mit einem Strom und einer Spannung untersucht. Sind zwei Spulen magnetisch gekoppelt, so entsteht eine Gegeninduktion. In einer Spule wird eine Spannung induziert, aufgrund des Magnetfeldes (Ursache Strom) einer zweiten Spule. Am besten lässt sich dieses nach dem Überlagerungsprinzip herleiten. Dazu wird erst das Magnetfeld des Stromes i_1 , dann das Magnetfeld von i_2 betrachtet und anschließend überlagert. Die Magnetfelder der Ströme i_1 und i_2 sind in Bild EG9103A schematisch angedeutet.

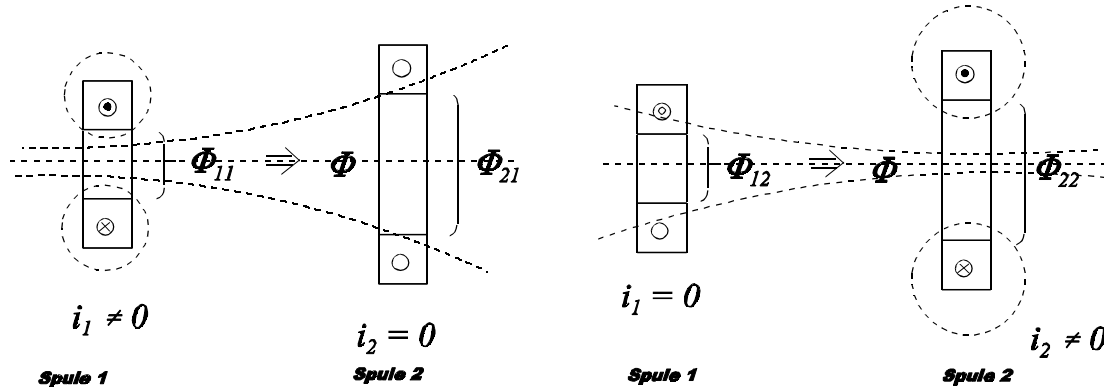


Bild EG9103A

Folgende Anteile des magnetischen Flusses sind aus Bild EG9103A feststellbar:

- Φ_{11} Fluß durch Spule 1 durch Spule 1 erzeugt
- Φ_{22} Fluß durch Spule 2 durch Spule 2 erzeugt
- Φ_{12} Fluß durch Spule 1 durch Spule 2 erzeugt
- Φ_{21} Fluß durch Spule 2 durch Spule 1 erzeugt

Aus der Überlagerung beider Flüsse ergibt sich

$$\Phi_1 = \Phi_{11} + \Phi_{12}$$

$$\Phi_2 = \Phi_{21} + \Phi_{22}$$

Die Teilflüsse können mit Hilfe der magnetischen Leitwerte durch die Ströme ausgedrückt werden:

$$\begin{aligned}\Phi_{11} &= \Lambda_{11} \cdot N_1 \cdot i_1 \\ \Phi_{21} &= \Lambda_{21} \cdot N_1 \cdot i_1\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\Phi_{12} &= \Lambda_{12} \cdot N_2 \cdot i_2 \\ \Phi_{22} &= \Lambda_{22} \cdot N_2 \cdot i_2\end{aligned}$$

Durch Einsetzen der Teilflüsse in die Gesamtflüsse lassen sich die Gesamtflüsse in Abhängigkeit der Ströme ausdrücken:

$$\Phi_1 = \Lambda_{11} \cdot N_1 \cdot i_1 + \Lambda_{12} \cdot N_2 \cdot i_2$$

$$\Phi_2 = \Lambda_{21} \cdot N_1 \cdot i_1 + \Lambda_{22} \cdot N_2 \cdot i_2$$

Über das Induktionsgesetz

$$u_1 = N_1 \cdot \frac{d\Phi_1}{dt}$$

$$u_2 = N_2 \cdot \frac{d\Phi_2}{dt}$$

ergeben sich durch Ableitung der Gesamtflüsse die Spannungen der Spulen:

$$u_1 = N_1 \cdot \Lambda_{11} \cdot N_1 \frac{di_1}{dt} + N_1 \cdot \Lambda_{12} \cdot N_2 \frac{di_2}{dt}$$

$$u_2 = N_2 \cdot \Lambda_{21} \cdot N_1 \frac{di_1}{dt} + N_2 \cdot \Lambda_{22} \cdot N_2 \frac{di_2}{dt}$$

Mit den Induktivitäten:

$L_1 = \Lambda_{11} \cdot N_1^2$	(9.34)
----------------------------------	--------

$L_2 = \Lambda_{22} \cdot N_2^2$	(9.35)
----------------------------------	--------

und der Gegeninduktivität

$$M_{21} = M_{12} = M = N_1 \cdot N_2 \cdot \Lambda_{12} = N_1 \cdot N_2 \cdot \Lambda_{21} \quad (\Lambda_{12} = \Lambda_{21} \text{ ohne Beweis}) \quad (9.36)$$

lassen sich die Spannungen in Abhängigkeit der Ströme angeben:

$$u_1 = L_1 \frac{di_1}{dt} + M \frac{di_2}{dt} \quad (9.37)$$

$$u_2 = M \frac{di_1}{dt} + L_2 \frac{di_2}{dt} \quad (9.38)$$

Die Koppelung von Spule 1 auf Spule 2 ist gleich groß der Koppelung von Spule 2 auf Spule 1.

Beispiel:

Das Beispiel könnte einen Transformator symbolisieren. Zwei Spulen befinden sich auf einem Kern. Durch den kleinen Steg 3 fließt ein Fluß, der nicht durch Spule 1 und Spule 2 gemeinsam fließt. Dieses symbolisiert den Streufluß durch Luft bei einem Transformator.

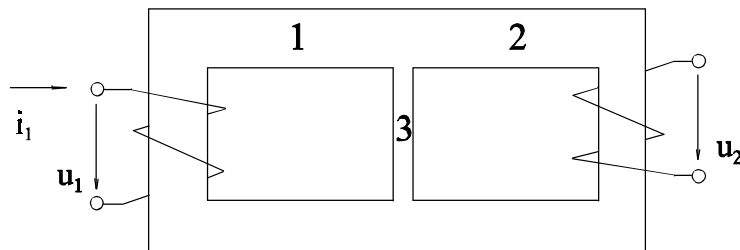


Bild EG9103B

gegeben:

Bereich 1:	$l_1 = 20 \text{ cm}$	$A_1 = 10 \text{ cm}^2$	$N_1 = 1000$	
Bereich 2:	$l_2 = 16 \text{ cm}$	$A_2 = 10 \text{ cm}^2$	$N_2 = 200$	
Bereich 3:	$l_3 = 5 \text{ cm}$	$A_3 = 0.2 \text{ cm}^2$		
	$\mu_{\text{rFe}} = 1000$	$u_1 = 100 \text{ V} \cdot \sin(\omega t)$	$i_2 = 0$	$f = 50 \text{ Hz}$

gesucht: $L_1, L_2, M, u_2(t), i_1(t)$

A] Formelmäßige Lösung

$$i_2 = 0$$

$$\Phi_1 = \Lambda_{\text{ges1}} * \Theta_1 = \Lambda_{\text{ges1}} * i_1 * N_1$$

$$\Lambda_{\text{ges1}} = \frac{\Lambda_1 * \Lambda_{23}}{\Lambda_1 + \Lambda_{23}} \quad \Lambda_{23} = \Lambda_2 + \Lambda_3$$

$$\Lambda_{\text{ges1}} = \frac{\Lambda_1 * (\Lambda_2 + \Lambda_3)}{\Lambda_1 + \Lambda_2 + \Lambda_3}$$

$$L_1 = N_1^2 * \Lambda_{\text{ges1}} = N_1^2 \frac{\Lambda_1 * (\Lambda_2 + \Lambda_3)}{\Lambda_1 + \Lambda_2 + \Lambda_3}$$

$$L_2 = N_2^2 \frac{\Lambda_2 * (\Lambda_1 + \Lambda_3)}{\Lambda_1 + \Lambda_2 + \Lambda_3}$$

$$\Phi_{\text{ges1}} = \Theta_1 * \Lambda_{\text{ges1}} = N_1 * i_1 * \Lambda_{\text{ges1}} = N_1 * i_1 * \frac{\Lambda_1 * (\Lambda_2 + \Lambda_3)}{\Lambda_1 + \Lambda_2 + \Lambda_3}$$

$$\Phi_2 = \Phi_{\text{ges1}} \frac{\Lambda_2}{\Lambda_2 + \Lambda_3} = N_1 * i_1 * \frac{\Lambda_1 * \Lambda_2}{\Lambda_1 + \Lambda_2 + \Lambda_3}$$

$$u_2 = N_2 * \frac{d\Phi_2}{dt} = N_2 * N_1 * \frac{\Lambda_1 * \Lambda_2}{\Lambda_1 + \Lambda_2 + \Lambda_3} \frac{di_1}{dt} = M * \frac{di_1}{dt}$$

$$M = \frac{\Lambda_1 * \Lambda_2}{\Lambda_1 + \Lambda_2 + \Lambda_3} N_1 * N_2$$

allgemein:

$$u_1 = L_1 * \frac{di_1}{dt} + M * \frac{di_2}{dt}$$

$$u_2 = L_2 * \frac{di_1}{dt} + M * \frac{di_2}{dt}$$

$$i_2 = 0$$

$$u_1 = L_1 * \frac{di_1}{dt}$$

$$u_2 = M * \frac{di_1}{dt}$$

$$\frac{u_2}{u_1} = \frac{M}{L_1} = \frac{\frac{\Lambda_1 * \Lambda_2}{\Lambda_1 + \Lambda_2 + \Lambda_3} N_1 * N_2}{\frac{\Lambda_1 * \Lambda_2 + \Lambda_1 * \Lambda_3}{\Lambda_1 + \Lambda_2 + \Lambda_3} N_1^2} = \frac{\Lambda_1 * \Lambda_2}{\Lambda_1 * \Lambda_2 + \Lambda_1 * \Lambda_3} * \frac{N_2}{N_1} = \frac{1}{1 + \frac{\Lambda_3}{\Lambda_2}} \frac{N_2}{N_1}$$

$$\frac{\Lambda_3}{\Lambda_2} = \frac{\mu * \frac{A_3}{l_3}}{\mu * \frac{A_2}{l_2}} = \frac{A_3 * l_2}{A_2 * l_3} = \frac{0.2 * 16}{10 * 5} = 0.064$$

$$\frac{u_2}{u_1} = \frac{1}{1 + 0.064} * \frac{200}{1000} = 0.1880 = \frac{1}{5.32}$$

Zahlenwertmäßige Lösung:

$$\Lambda_1 = \mu_0 \cdot \mu_r \cdot \frac{A_1}{l_1} = 1.257 \cdot 10^{-6} \frac{\text{Vs}}{\text{Am}} \cdot 1000 \cdot \frac{10 \cdot 10^{-4} \text{ m}^2}{0.2 \text{ m}} = 6.285 \cdot 10^{-6} \frac{\text{Vs}}{\text{A}}$$

$$\Lambda_2 = \mu_0 \cdot \mu_r \cdot \frac{A_2}{l_2} = 1.257 \cdot 10^{-6} \frac{\text{Vs}}{\text{Am}} \cdot 1000 \cdot \frac{10 \cdot 10^{-4} \text{ m}^2}{0.16 \text{ m}} = 7.856 \cdot 10^{-6} \frac{\text{Vs}}{\text{A}}$$

$$\Lambda_3 = \mu_0 \cdot \mu_r \cdot \frac{A_3}{l_3} = 1.257 \cdot 10^{-6} \frac{\text{Vs}}{\text{Am}} \cdot 1000 \cdot \frac{0.2 \cdot 10^{-4} \text{ m}^2}{0.05 \text{ m}} = 0.5028 \cdot 10^{-6} \frac{\text{Vs}}{\text{A}}$$

$$\Lambda_{23} = \Lambda_2 + \Lambda_3 = 8.359 \cdot 10^{-6} \frac{\text{Vs}}{\text{A}}$$

$$\Lambda_{\text{ges1}} = \frac{\Lambda_1 \cdot \Lambda_{23}}{\Lambda_1 + \Lambda_{23}} = 3.588 \cdot 10^{-6} \frac{\text{Vs}}{\text{A}}$$

$$L_1 = N_1^2 \cdot \Lambda_{\text{ges1}} = (1000)^2 \cdot 3.588 \cdot 10^{-6} \frac{\text{Vs}}{\text{A}} = 3.588 \text{ H}$$

$$X_1 = \omega \cdot L_1 = 2\pi \cdot 50 \frac{1}{\text{s}} \cdot 3.588 \text{ H} = 1127 \Omega$$

$$\hat{i}_1 = \frac{\hat{u}_1}{j X_1} = -j \frac{\hat{u}_1}{X_1}$$

$$u_1 = \hat{u}_1 \cdot \sin(\omega t) \qquad \underline{\hat{u}_1} = \hat{u}_1 \underline{|-90^\circ}$$

$$\hat{i}_1 = \frac{\hat{u}_1}{X_1} = \frac{100 \text{ V}}{1127 \Omega} = 88.73 \text{ mA}$$

$$\hat{i}_1 = -j \frac{\hat{u}_1 \underline{|-90^\circ}}{X_1} = \frac{\hat{u}_1}{X_1} \underline{|-180^\circ}$$

$$i_1(t) = -88.73 \text{ mA} \cdot \cos(\omega t)$$

$$\phi_1(t) = \Lambda_{\text{ges1}} \cdot i_1(t) \cdot N_1 = 3.588 \cdot 10^{-6} \frac{\text{Vs}}{\text{A}} \cdot (-88.73 \text{ mA}) \cdot 1000 \cdot \cos(\omega t) = -318.4 \cdot 10^{-6} \text{ Vs} \cdot \cos(\omega t)$$

$$\phi_2(t) = \frac{\Lambda_2}{\Lambda_2 + \Lambda_3} \cdot \phi_1(t)$$

$$\frac{\Lambda_2}{\Lambda_2 + \Lambda_3} = \frac{7.856}{7.856 + 0.5028} = 0.9398$$

$$\phi_2(t) = -0.2992 \cdot 10^{-3} \text{ Vs} \cdot \cos(\omega t)$$

$$u_2(t) = N_2 \cdot \frac{d\phi_2}{dt} = 200 \cdot 0.2992 \cdot 10^{-3} \text{ Vs} \cdot 314.2 \frac{1}{\text{s}} \cdot \sin(\omega t) = 18.80 \text{ V} \cdot \sin(\omega t)$$

9.10.4. Schaltung von Induktivitäten

9.10.4.1. Reihenschaltung ohne magnetischer Kopplung

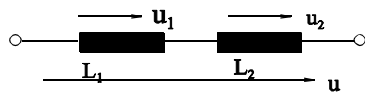


Bild EG91041A

$$u = u_1 + u_2$$

$$L \frac{di}{dt} = L_1 \frac{di}{dt} + L_2 \frac{di}{dt} = (L_1 + L_2) \frac{di}{dt}$$

$$L = L_1 + L_2$$

(9.39)

9.10.4.2. Reihenschaltung mit magnetischer Kopplung

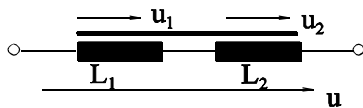


Bild EG91042A

$$u_1 = L_1 \frac{di}{dt} + M \frac{di}{dt}$$

$$u_2 = M \frac{di}{dt} + L_2 \frac{di}{dt}$$

$$u = u_1 + u_2 = (L_1 + 2M + L_2) \frac{di}{dt} = L \frac{di}{dt}$$

$$L = L_1 + 2M + L_2$$

(9.40)

9.10.4.3. Experimentelle Bestimmung einer Gegeninduktivität

Methode: Die Induktivität L_A bei Reihenschaltung zweier Induktivitäten mit positiver Koppelung M wird bestimmt. Die Klemmen einer Induktivität werden vertauscht, dadurch ergibt sich eine negative Koppelung. Die Induktivität L_B bei negativer Koppelung wird auch gemessen. Aus der Differenzbildung von L_A und L_B kann mathematisch die Gegeninduktivität M bestimmt werden.

$$A] \quad L_A \text{ messen mit } M > 0 \quad L_A = L_1 + 2M + L_2$$

$$B] \quad L_B \text{ messen mit } M < 0 \quad L_B = L_1 - 2M + L_2$$

$$L_A - L_B = 4M$$

$$M = \frac{L_A - L_B}{4}$$

(9.41)

9.10.4.4. Parallelschaltung von Induktivitäten mit magnetischer Koppelung

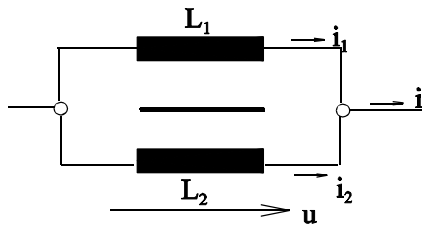


Bild EG91044A

$$u_1 = u_2 = u$$

$$u_1 = L_1 \frac{di_1}{dt} + M \frac{di_2}{dt} = u$$

$$u_2 = M \frac{di_1}{dt} + L_2 \frac{di_2}{dt} = u$$

$$\begin{pmatrix} L_1 & M \\ M & L_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} di_1/dt \\ di_2/dt \end{pmatrix} = u \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} di_1/dt \\ di_2/dt \end{pmatrix} = \frac{1}{L_1 L_2 - M^2} \begin{pmatrix} L_2 & -M \\ -M & L_1 \end{pmatrix} * u \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{L_1 L_2 - M^2} \begin{pmatrix} L_2 - M \\ -M + L_1 \end{pmatrix} u$$

$$\frac{di_1}{dt} = \frac{L_2 - M}{L_1 L_2 - M^2} u$$

$$\frac{di_2}{dt} = \frac{-M + L_1}{L_1 L_2 - M^2} u$$

$$\frac{di}{dt} = \frac{di_1}{dt} + \frac{di_2}{dt} = \frac{L_1 + L_2 - 2M}{L_1 L_2 - M^2} * u$$

$$u = \frac{L_1 L_2 - M^2}{L_1 + L_2 - 2M} * \frac{di}{dt} = L \frac{di}{dt}$$

$$L = \frac{L_1 L_2 - M^2}{L_1 + L_2 - 2M} \quad (9.42)$$

9.10.4.5. Parallelschaltung von Induktivitäten ohne magnetische Koppelung

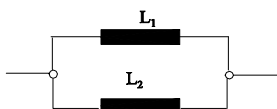


Bild EG91045A

Mit $M = 0$ ergibt sich nach dem vorigen Abschnitt:

$$L = \frac{L_1 L_2}{L_1 + L_2} \quad (9.43)$$

9.10.5. Selbstinduktion einer langen geraden Doppelleitung

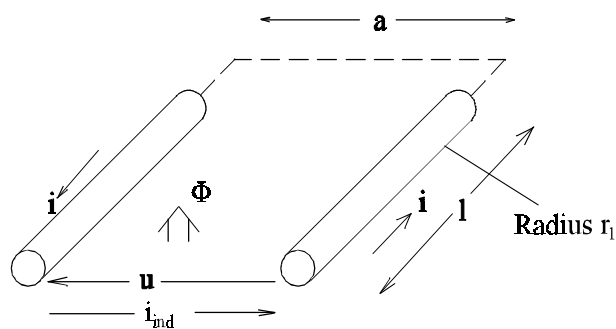


Bild EG9105A

Die Selbstinduktion (Induktivität L) einer langen geraden Doppelleitung nach Bild EG9105A soll bestimmt werden.

Methode: Der magnetische Fluß $\Phi(i)$ durch die Leiterschleife wird berechnet. Ableitung des Flusses ergibt mit $N = 1$ die induzierte Spannung

$$u = -u_{ind} = \frac{d\Phi(i)}{dt} = \text{Konstante} * \frac{di}{dt}$$

Der obere Ausdruck wird mit der Definition der Induktivität (9.33) verglichen

$$u = L * \frac{di}{dt}$$

Jeder der beiden Leiter in Bild EG9105A liefert einen Beitrag zum Gesamtfluß der Spule. Sind beide Radien $r_1 = r_2 = r_0$ der Leiter gleich, ergeben sich aus Symmetriegründen auch gleiche Flußanteile der beiden Leiter.

$$\Phi = \Phi_1 + \Phi_2 = 2 * \Phi_1$$

Der Fluß ergibt sich aus der Integration der Flußdichte über der Fläche:

$$\Phi = \int B \, dA \quad dA = l * dr$$

Somit kann der Fluß eines Leiters angegeben werden:

$$\Phi_1 = \int_{r=0}^{r=a} B * l * dr$$

Aus Kap. 9.8.1 ist die Flußdichte eines Einzeleleiters bekannt:

$$B^{in} = \frac{\mu_0 * i}{2\pi r_0^2} * r$$

$$B^{au} = \frac{\mu_0 * i}{2\pi} * \frac{1}{r}$$

Da für den Innenbereich und den Außenbereich unterschiedliche Funktionen gelten, muß der Integrationsweg des oberen Integrals bei $r = a$ unterbrochen werden:

$$\Phi_1 = \int_{r=0}^{r_0} B_r^{in}(r) * l * dr + \int_{r=r_0}^a B_r^{au}(r) * l * dr = \Phi_1^{in} + \Phi_1^{au}$$

Berechnung des Flusses im Innenraum des Leiters:

$$\Phi_1^{in} = \int_{r=0}^{r_0} B_r^{in}(r) * l * dr = \int_{r=0}^{r_0} \frac{\mu_0 * i}{2\pi r_0^2} * r * l * dr = \frac{\mu_0 * i * l}{2\pi r_0^2} * \frac{1}{2} r^2 \bigg|_{r=0}^{r_0} = \frac{\mu_0 * i * l}{2\pi r_0^2} * \frac{1}{2} r_0^2 = \frac{\mu_0 i * l}{4\pi}$$

Berechnung des Flusses im Außenraum zwischen den Leitern:

$$\Phi_1^{au} = \int_{r=r_0}^a B_r^{au}(r) * l * dr = \int_{r=r_0}^a \frac{\mu_0 * i}{2\pi} \frac{1}{r} * l * dr = \frac{\mu_0 * i * l}{2\pi} * \ln(r) \bigg|_{r=r_0}^a = \frac{\mu_0 * i * l}{2\pi} * \ln\left(\frac{a}{r_0}\right)$$

Da der innere Fluß die Leiterschleife nur zur Hälfte durchsetzt (linearer Anstieg von B) darf dieser nur zur Hälfte bewertet werden! Danach ergibt sich der Gesamtfluß:

$$\Phi = 2 \left(\frac{\Phi_1^{in}}{2} + \Phi_1^{au} \right) = \frac{\mu_0 * i * l}{\pi} \left(\frac{1}{4} + \ln \frac{a}{r_0} \right)$$

$$u = \frac{d\Phi}{dt} = \frac{\mu_0 * l}{\pi} \left(\frac{1}{4} + \ln \frac{a}{r_0} \right) \frac{di}{dt} = L * \frac{di}{dt}$$

$L = \frac{\mu_0 * l}{\pi} \left(\frac{1}{4} + \ln \frac{a}{r_0} \right)$	(9.44)
--	--------

9.10.6. Wirbelströme, Stromverdrängung, Wirbelstrombremse

Versuch 17:

Hochfrequenzspule und Eisen

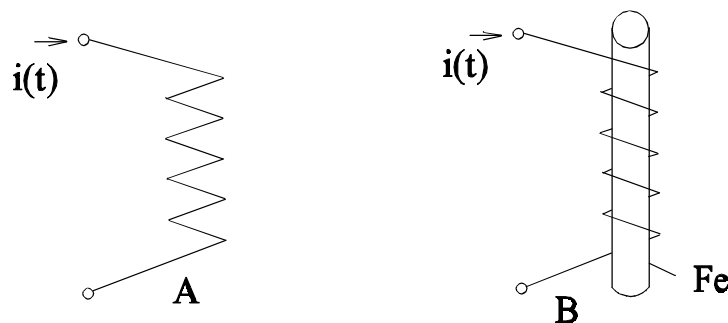


Bild EG9106A

Teilmessung A

$f = 2 \text{ MHz}$
 Phasenverschiebung fast 90°
 $P_v \approx 0$

Teilmessung B


$f = 2 \text{ MHz}$
 Phasenverschiebung 50°
 sehr große Verluste P_v

Kommentar zur Messung

Bekannt war schon, daß Eisen die Induktivität einer Spule erhöht. Wie aber ist die Tatsache zu erklären, daß durch das Eisen auch der ohmsche Widerstand der Spule erhöht wird?

Physikalische Erklärung

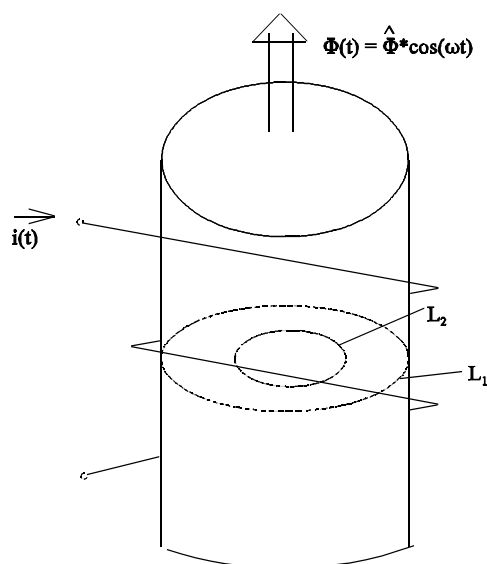Anhand von Bild EG9106B soll das beobachtete Phänomen erläutert werden.



L_1 : gedachte Leiterschleife 1
 L_2 : gedachte Leiterschleife 2

Das Eisen wird vom magnetischen Fluß Φ durchsetzt. Das Eisen ist elektrisch leitfähig. Im Bild EG9106B sind zwei gedachte Leiterschleifen eingezeichnet, die mehr oder weniger vom magnetischen Wechselfluß durchsetzt werden. Nach dem Induktionsgesetz bewirkt eine Flußänderung in einer Leiterschleife eine induzierte Spannung. Die induzierte Spannung verursacht in dem in Bild EG9106B eingezeichneten Leiterschleifen einen Strom, der im Kreis fließt. Man spricht von Wirbelströmen.

Bild EG9106B

Man könnte sich die Effekte der Teilmessung B auch nach dem Transformatorprinzip erklären. Die Einspeisung stellt eine Spule dar. Der Eisenstab ist eine kurzgeschlossene Spule mit einer Windung. Nach dem Transformatorprinzip treten zwei gekoppelte Spulen in Wechselwirkung.

Die Teilmessung B verdeutlicht das Prinzip der induktiven Erwärmung, welches in der Elektrowärme-Industrie Anwendung findet.

Fazit: Wird ein elektrischer Leiter von einem veränderlichen magnetischen Fluß durchsetzt, treten Wirbelströme auf.

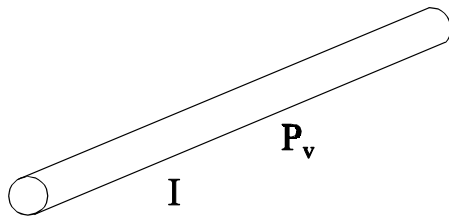
Versuch 18: Messung des ohmschen Widerstandes eines Cu-Vollrohres

Bild EG9106C

gemessen:	$l = 5 \text{ m}$	Leiterlänge	
	$d = 10 \text{ cm}$	Durchmesser	
	$I = 30 \text{ kA}$	DC, $f = 0 \text{ Hz}$	$P_{v-} = 10.3 \text{ kW}$
	$I = 30 \text{ kA}$	AC, $f = 50 \text{ Hz}$	$P_{v\sim} = 27.0 \text{ kW}$

Berechnen des Widerstandes aus der Messung

$$R_{-} = \frac{P_{v-}}{I^2} = \frac{10.3 \cdot 10^3 \text{ VA}}{(30 \cdot 10^3 \text{ A})^2} = 11.4 \mu\Omega$$

$$R_{\sim} = \frac{P_{v\sim}}{I^2} = \frac{27.0 \cdot 10^3 \text{ VA}}{(30 \cdot 10^3 \text{ A})^2} = 30.0 \mu\Omega$$

Berechnung des theoretischen Kupferwiderstandes

$$R_{Cu} = \frac{l}{\kappa \cdot A} = \frac{5 \text{ m}}{56 \frac{\text{m}}{\Omega \text{ mm}^2} \cdot \frac{\pi}{4} (100 \text{ mm})^2} = 11.4 \mu\Omega$$

Der Gleichstromwiderstand entspricht dem rechnerisch erwarteten Widerstand. Bei Wechselstrom tritt ein zusätzlicher Effekt auf.



Physikalische Erklärung L_1, L_2 gedachte Leiterschleifen

Bild EG9106D

Anhand von Bild EG9106D soll das beobachtete Phänomen erläutert werden. Nach Kap. 9.8.1 tritt auch im Inneren eines Leiters ein Magnetfeld auf, das von der Leitermitte nach außen linear zunimmt. Somit bewirkt ein Wechselstrom $i(t)$ bei den in Bild EG9106D eingezeichneten gedachten Leiterschleifen eine Flußveränderung. Diese Änderung des Flusses verursacht nach dem Induktionsgesetz eine induzierte Spannung und somit auch Wirbelströme. Nach der rechten Hand-Regel und Umkehrung der Richtung wegen des Induktivitätsgesetzes ($u_{\text{ind}} = -d\Phi/dt$), erhält man die nach Bild EG9106D eingezeichnete Stromrichtung i_{ind} . Diese induzierten Ströme verringern die Stromdichte in der Mitte des Leiters und verstärken die Stromdichte am Außenrand. Man spricht vom Stromverdrängung.

Fazit: Bei einem von Wirbelstrom durchflossenen Leiter erfolgt eine Stromverdrängung in die Außenbereiche.

Tip für Praxis

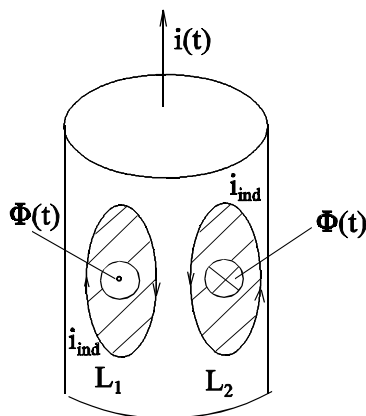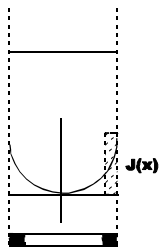

=> Verdrängung in die Randbereiche

Bild EG9106E

Bild EG9106E zeigt das Ergebnis einer theoretischen Untersuchung (siehe Kap. 9.17.3). Die Stromdichte wird in die Randbereiche verdrängt. Die Stromdichte kann durch eine äquivalente Rechteckfläche mit der Eindringtiefe h ersetzt werden. Für die Berechnung von Wechselstromwiderständen $R_{\sim}$ muß diese Eindringtiefe vom Außenrand des Leiter berücksichtigt werden. Die Eindringtiefe beträgt (siehe Kap. 9.17.3):

$$h = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{\omega \cdot \mu \cdot \kappa}}$$

oder als relative Formel

$$h = \frac{1 \text{ cm}}{\sqrt{\frac{f}{50 \text{ Hz}} \cdot \mu_r \cdot \frac{\kappa}{50 \frac{\text{m}}{\Omega \text{ mm}^2}}}}$$

Für die wichtige Frequenz von $f = 50 \text{ Hz}$ für Kupfer läßt sich berechnen

$$h = 9.54 \text{ mm}$$

Man spricht hier von Stromverdrängung. Der Strom wird bei allen Leitern nach außen verdrängt. Bei höheren Frequenzen fließt der Strom nur noch an der Oberfläche; er bildet sozusagen eine Haut. Daher auch der Name Skin-Effekt. Die theoretische Berechnung dieses Effekt gestaltet sich etwas schwieriger. In der Regel rechnet der Praktiker mit der äquivalenten Eindringtiefe h . D.h. falls der Leiterradius größer ist als die äquivalenten Eindringtiefe h , muß mit den Querschnittsflächen gerechnet werden, die sich nicht weiter als die Eindringtiefe h von der Oberfläche befinden. Der Skin-Effekt nimmt mit der Frequenz zu, bei Gleichstrom ($f = 0$) ist die Eindringtiefe ∞ .

Beispiel:

gegeben: Cu-Leiter
 $d = 1 \text{ mm}$ Durchmesser
 $l = 5 \text{ m}$ Länge
 $f = 1 \text{ MHz}$
 $\kappa_{\text{Cu}} = 56 \cdot 10^6 \text{ A/Vm}$
 $\mu_r = 1$


gesucht: $R_{\sim}$

Lösung:

Berechnung der Eindringtiefe:

$$h = \sqrt{\frac{2}{2\pi \cdot f \cdot \mu \cdot \kappa}} = \sqrt{\frac{2}{2\pi \cdot 10^6 \frac{1}{s} \cdot 1,257 \cdot 10^{-6} \frac{\text{Vs}}{\text{Am}} \cdot 56 \cdot 10^6 \frac{\text{A}}{\text{Vm}}}} = 0,0672 \text{ mm}$$

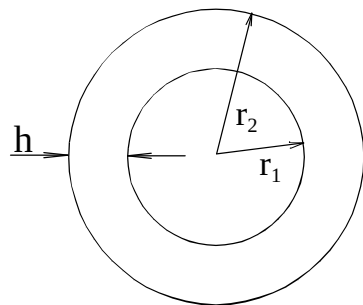Berechnung der wirksamen Querschnittsfläche:



$$r_2 = \frac{d}{2} = \frac{1 \text{ mm}}{2} = 0,5 \text{ mm}$$

$$r_1 = r_2 - h = 0,5 \text{ mm} - 0,0672 \text{ mm} = 0,4328 \text{ mm}$$

Bild EG9106F

$$A = \pi \cdot (r_2^2 - r_1^2) = \pi \cdot [(0,5 \text{ mm})^2 - (0,4328 \text{ mm})^2] = 0,1969 \text{ mm}^2$$

Berechnung des Widerstandes:

$$R = \frac{l}{\kappa \cdot A} = \frac{5 \text{ m}}{56 \frac{\text{m}}{\Omega \text{ mm}^2} \cdot 0,1969 \text{ mm}^2} = 0,453 \Omega$$

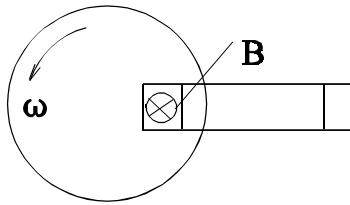
Versuch 19: Wirbelstrombremse

Bild EG9106G

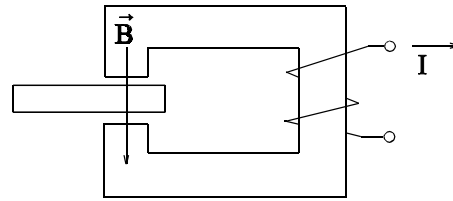


Bild EG9106H

Messung A

$$I = 0$$

Scheibe läuft leicht.

Messung B

$$I \neq 0$$

Scheibe wird abgebremst.

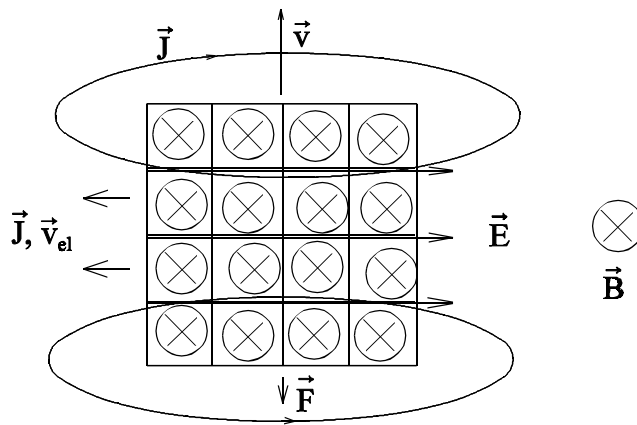
Physikalische Erklärung

Bild EG9106I

Die physikalische Erklärung erfolgt mit Hilfe von Bild EG9106I, das den Ausschnitt aus der Scheibe darstellt, der sich unterhalb der Pole befindet.

Aufgrund der Bewegung eines Leiters im Magnetfeld ergibt sich nach (9.30) eine induzierte Feldstärke

$$\vec{E} = -\vec{v} \times \vec{B}$$

Die Richtung von $\vec{E}$ kann unter Beachtung des Minuszeichens in Bild EG9106I eingezeichnet werden. Die induzierte Feldstärke E ruft Wirbelströme hervor, die in entgegengesetzter Richtung zu E fließen, weil E als Spannungsquelle angesehen werden kann. Innerhalb der Spannungsquelle fließt der Strom von „-“ nach „+“. Damit ist die Stromdichte entgegengesetzt zu E gerichtet. Die positiven (gedachten Ladungsträger) bewegen sich in die gleiche Richtung als die Stromdichte:

$$\text{Richtung } (\vec{E}) = -\text{Richtung } (\vec{J}) = -\text{Richtung } [v_{el} (+q)]$$

Auf die Wirbelströme mit der Geschwindigkeit v_{el} und der Ladung $+q$ wirkt eine Kraft nach (9.1)

$$\vec{F} = q \cdot \vec{v}_{el} \times \vec{B}$$

Die Kraftrichtung kann mit Hilfe der Rechten-Hand-Regel in Bild EG9106I eingezeichnet werden. Man stellt fest: Kraft und Geschwindigkeit sind entgegengesetzt gerichtet. Die Scheibe wird gebremst.

9.11. Energie und Magnetismus

9.11.1. Energie einer Induktivität

Die elektrische Energie, die eine ideale Induktivität aufgenommen hat, muß gleich der magnetischen Energie sein:


$$W_m = W_{el} = \int i \cdot u \cdot dt \quad u = L \cdot \frac{di}{dt}$$

$$W_m = \int i \cdot L \cdot \frac{di}{dt} \cdot dt = L \int i \cdot di$$

$$W_m = \frac{1}{2} \cdot L \cdot i^2 = \frac{1}{2} \cdot L \cdot I^2 \quad (9.45)$$

analog $W_{el} = \frac{1}{2} C \cdot u^2$ $W_{kin} = \frac{1}{2} m \cdot v^2$

9.11.2. Energie des Magnetfeldes

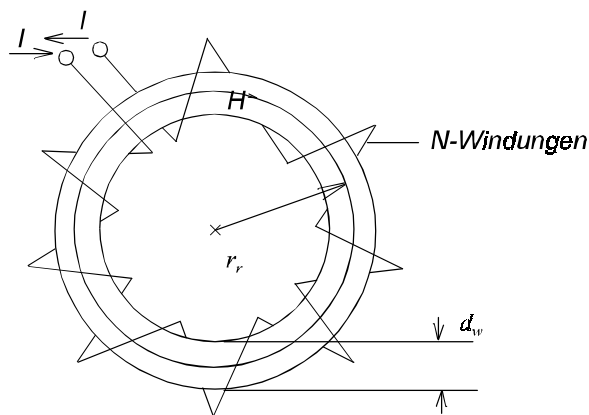

bekannt: $H = \frac{I \cdot N}{l}$

Bild EG93A

Für das homogene Feld der Kreislingspule nach Bild EG93A soll die magnetische Energie berechnet werden. Die magnetische Energie wird wieder gleich der elektrisch zugeführten Energie gesetzt:

$$W_m = W_{el} = \int i \cdot u \cdot dt \quad u = N \cdot \frac{d\Phi}{dt}$$

$$W_m = \int i \cdot N \cdot \frac{d\Phi}{dt} \cdot dt = \int i \cdot N \cdot d\Phi \quad H = \frac{i \cdot N}{l}, i \cdot N = H \cdot l \quad \Phi = B \cdot A, d\Phi = A \cdot dB$$

$$W_m = \int (H \cdot l) \cdot (A \cdot dB) = A \cdot l \int H \cdot dB \quad A \cdot l = V$$

$W_m = V \cdot \int H \cdot dB$	magnetische Energie (9.46)
---------------------------------	----------------------------

$w_m = \frac{W_m}{V} = \int H * dB$	Dichte der magnetische Energie (9.47)
-------------------------------------	--

Das Integral $\int H dB$ soll anhand des Bildes EG9112A physikalisch interpretiert werden.

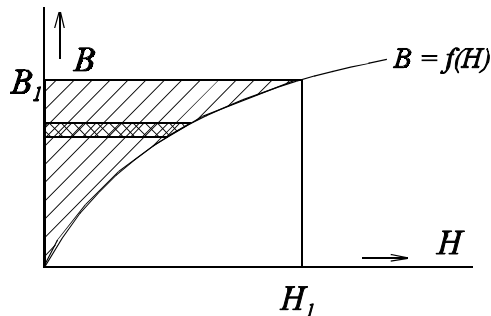


Bild EG9112A: Schraffierte Fläche als Energiedichte des magnetischen Feldes

Die Vorschrift $\int H dB$ sagt aus, daß Werte von H aufsummiert (integriert) werden müssen für verschieden B-Werte (in Abhängigkeit von B). Die in Bild EG9112A schraffierte Fläche stellt somit die Energiedichte dar, die notwendig ist um vom dem Zustand ($H = 0, B = 0$) in den Zustand ($H = H_1, B = B_1$) zu gelangen.

Für eine lineare MKL kann in (9.47) H durch $H = B/\mu$ ersetzt werden:

$$w_m = \int_{B=0}^{B_1} \frac{B}{\mu} * dB = \frac{1}{2\mu} B^2 \bigg|_{B=0}^{B_1} = \frac{1}{2\mu} * B_1^2$$

$$w_m = \frac{1}{2\mu} B^2 = \frac{1}{2\mu} (\mu H)^2 = \frac{1}{2} \mu * H^2 = \frac{1}{2} \mu H * H = \frac{1}{2} H * B$$

$w_m = \frac{B^2}{2\mu} = \frac{1}{2} \mu * H^2 = \frac{1}{2} H * B$	(9.48)
--	--------

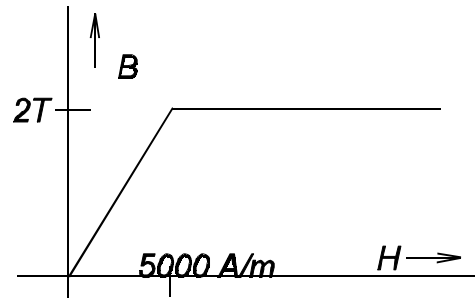
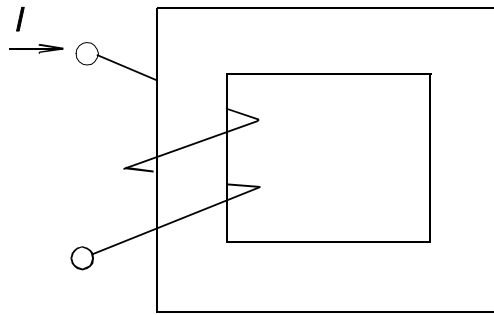
Beispiel:

Bild EG9112B

gegeben: $A_{Fe} = 20 \text{ cm}^2$
 $l_{Fe} = 40 \text{ cm}$
 $N = 1000$
 MKL siehe oben

- a) $I = 1.5 \text{ A}$
 b) $I = 4 \text{ A}$
 c) $I = 10 \text{ A}$

gesucht: W

Lösung: $H = \frac{I \cdot N}{l_{Fe}}$

$$\text{a) } H_a = \frac{1.5 \text{ A} \cdot 1000}{0.4 \text{ m}} = 3750 \frac{\text{A}}{\text{m}}$$

$$\text{b) } H_b = \frac{4 \text{ A} \cdot 1000}{0.4 \text{ m}} = 10000 \frac{\text{A}}{\text{m}}$$

$$\text{c) } H_c = \frac{10 \text{ A} \cdot 1000}{0.4 \text{ m}} = 25000 \frac{\text{A}}{\text{m}}$$

Teillösung a) Methode: $W_m = \frac{1}{2} \cdot L \cdot I^2$

Da für $H = 0$ bis $H = H_a = 3750 \text{ A/m}$ die MKL einen linearen Verlauf aufweist, kann die gespeicherte magnetische Energie W_m mit Hilfe der Induktivität L berechnet werden.

$$L = N^2 \cdot \Lambda = N^2 \cdot \frac{\mu \cdot A}{l} \quad \mu = \frac{B_{\max}}{H_{\text{Eck}}} = \frac{2 \text{ T}}{5000 \text{ A/m}}$$

$$L = N^2 \cdot \frac{\frac{B_{\max}}{H_{\text{Eck}}} \cdot A}{l} = N^2 \cdot \frac{B_{\max} \cdot A}{l \cdot H_{\text{Eck}}} = 1000^2 \cdot \frac{2 \frac{\text{Vs}}{\text{m}^2} \cdot 20 \cdot 10^{-4} \text{ m}^2}{0.4 \text{ m} \cdot 5000 \frac{\text{A}}{\text{m}}} = 2 \frac{\text{Vs}}{\text{A}} = 2 \text{ H}$$

$$W_m = \frac{1}{2} \cdot L \cdot I^2 = \frac{1}{2} \cdot 2 \frac{\text{Vs}}{\text{A}} \cdot (1.5 \text{ A})^2 = 2.25 \text{ Ws}$$

Teillösung a) Methode:

$$w_m = \int H dB$$

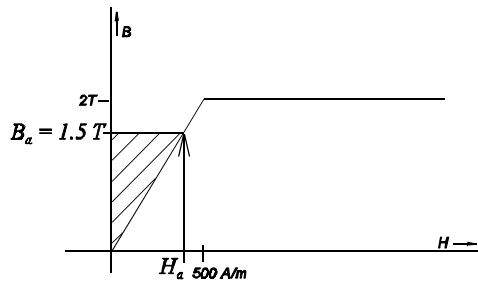


Bild EG9112C

Aus Bild EG9112C kann die Größe der schraffierten Fläche abgelesen werden:

$$w_m = \frac{1}{2} * B_a * H_a = \frac{1}{2} * 1.5 \frac{Vs}{m^2} * 500 \frac{A}{m} = 375 \frac{Ws}{m^2}$$

$$V = A_{Fe} * l_{Fe} = 20 * 10^{-4} m^2 * 0.4 m = 0.8 * 10^{-3} m^3$$

$$W_m = V * w_m = 0.8 * 10^{-3} m^3 * 375 \frac{Ws}{m^2} = 0.3 \text{ Js}$$

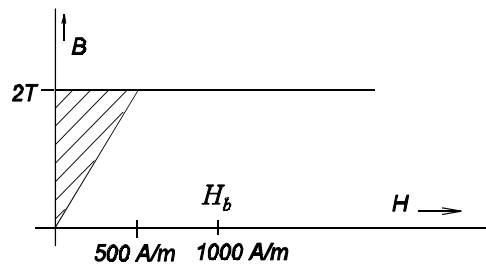
Teillösung b:

Bild EG9112D

Für Feldstärken $H > 5000 \text{ A/m}$ vergrößert sich die schraffierte Fläche nicht mehr, d.h. auch die gespeicherte Energie wird ab $H > 5000 \text{ A/m}$ nicht mehr größer. Die MKL im Bild EG9112B ist nur eine Annahme. In Realität ist immer noch eine sehr kleine Steigung $\Delta B / \Delta H = \mu_0$ vorhanden, die auch die gespeicherte Energie noch ein wenig erhöht. Aus Bild EG9112D kann die Größe der schraffierten Fläche abgelesen werden:

$$w_m = \frac{1}{2} * 2 \frac{Vs}{m^2} * 5000 \frac{A}{m} = 5000 \frac{Ws}{m^2}$$

$$W_m = V * w_m = 0.8 * 10^{-3} m^3 * 5000 \frac{Ws}{m^2} = 4 \text{ Js}$$

Teillösung c:

Wie schon unter b) erwähnt erfolgt ab $H > 5000 \text{ A/m}$ keine Erhöhung der gespeicherten Energie mehr.

$$W_m = 4 \text{ Js}$$

9.12. Magnetismus und Verluste

9.12.1. Hystereseverluste P_{VH}

Bei Anwendung von Wechselströmen wird die MKL zyklisch im Takt der Frequenz f durchfahren. Die gespeicherte Energie wurde im letzten Abschnitt behandelt. Bei Wechselstrom verändert sich die gespeicherte Energie entsprechend der MKL. Innerhalb einer Periodendauer wird die Hysteresekennlinie einmal durchfahren. Die Energie-Verhältnisse für die positive Halbperiode zeigen die Bilder EG9121A und EG9121B.

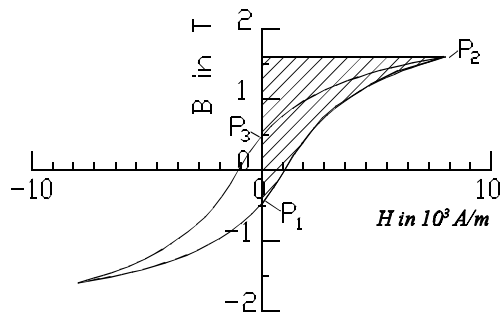


Bild EG9121A: Benötigte Energie zum Aufmagnetisieren

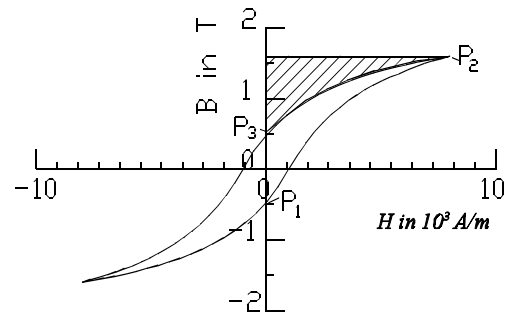


Bild EG9121B: Beim Entmagnetisieren wieder abgegebene Energie

In Bild EG9121A repräsentiert die schraffierte Fläche die notwendige Energie zum Aufmagnetisieren. Die schraffierte Fläche in Bild EG9121B ergibt die wieder abgegebene Energiedichte beim Entmagnetisieren. Durch Vergleich der Bilder EG9121A und EG9121B ergibt sich der Inhalt der Hysteresekennlinie als Differenz zwischen aufgebrachtener und zurückerhaltener Energiedichte während einer Periode des Wechselstromes. Die Energiedichte wird zum Ummagnetisieren in Form von Reibung benötigt. Man spricht von Ummagnetisierungsverlusten oder Hystereseverlusten. Der Inhalt der Hysteresekennlinie nach Bild EG9121C entspricht den Verlustenergiedichte W_{Hys} während einer Periode.

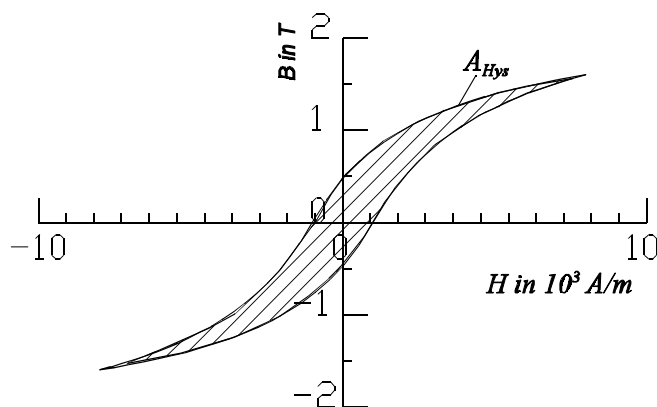


Bild EG9121C: Inhalt der Hysteresekennlinie als Energieverlustdichte pro Periode

$$w_{Hys} = A_{Hys} \quad - \text{Inhalt der Hysteresekennlinie}$$

$$W_{Hys} = V \cdot w_{Hys}$$

$$P_{VH} = P_{Hys} = \frac{W_{Hys}}{\Delta t} = \frac{W_{Hys}}{T} = f \cdot W_{Hys}$$

$$P_{VH} \sim f$$

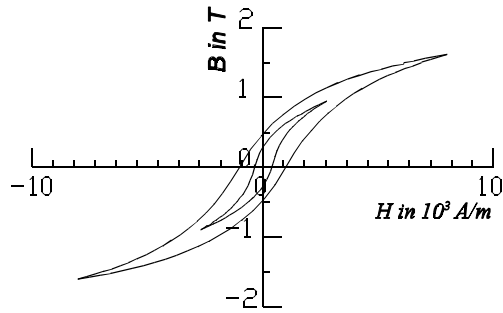
Bild EG9121D: Einfluß von $\hat{B}$ auf die Verluste

Bild EG9121D zeigt zwei Hysteresekennlinien, einmal bei $\hat{B} = B_0$ und einmal $\hat{B} = B_0/2$. Da beide Achsen etwa um $\frac{1}{2}$ gestreckt werden, gehen die Verluste um $1/4$ zurück. Die Verluste (Energieinhalt der Hysteresekennlinie) sind in etwa proportional zum Quadrat der Flußdichte.

$$P_{VH} \sim \hat{B}^2$$

Zusammenfassend:

$$P_{VH} \sim f \cdot \hat{B}^2$$

Die Hysteres- oder Ummagnetisierungs-Verluste sind proportional zur Frequenz und zum Quadrat der Flußdichte.

Beispiel:

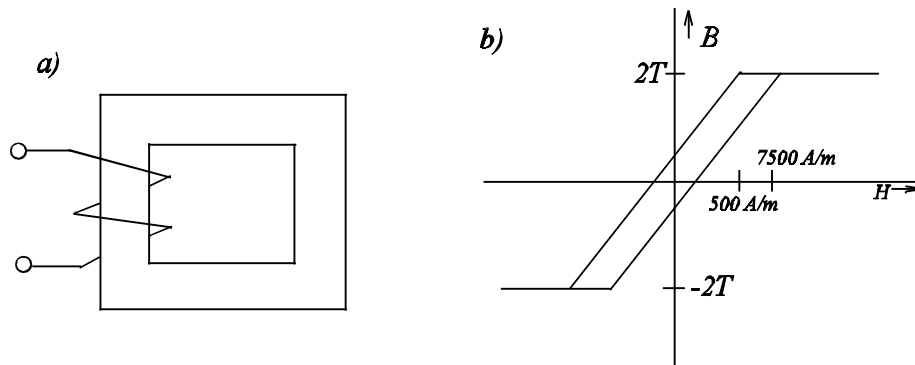


Bild EG9121E

gegeben: $A_{Fe} = 20 \text{ cm}^2$
 $l_{Fe} = 40 \text{ cm}$
 $f = 50 \text{ Hz}$
 $\hat{B} = 2 \text{ T}$
 MKL nach Bild EG9121E b)

gesucht: P_{VH}

Lösung: Aus Bild EG9121Eb):

$$A_{Hys} = 4 \text{ T} \cdot 2500 \frac{\text{A}}{\text{m}} = 10^4 \frac{\text{Ws}}{\text{m}^3}$$

$$w_{VH} = V_{Fe} \cdot w_{VH} = A_{Fe} \cdot l_{Fe} \cdot w_{VH} = 20 \cdot 10^{-4} \text{ m}^2 \cdot 0.4 \text{ m} \cdot 10^4 \frac{\text{Ws}}{\text{m}^3} = 8 \text{ Ws}$$

$$P_{VH} = w_{VH} \cdot f = 8 \text{ Ws} \cdot 50 \frac{1}{\text{s}} = 400 \text{ W}$$

9.12.2. Wirbelstromverluste P_{VW}

Nach Kap. 9.10.6 werden in jedem Leiter der einen veränderlichen magnetischen Fluß aufweist, Wirbelströme induziert, also auch in jedem Eisen zur Flußleitung bei Wechselstromanwendungen. Ohne Ableitung kann angegeben werden:

$$P_{VW} \sim \kappa * f^2 * \hat{B}^2 * d^2$$

Die Wirbelstromverluste sind proportional zu:

- der Leitfähigkeit κ
- dem Quadrat der Frequenz f
- dem Quadrat des Maximalwertes der Flußdichte
- dem Quadrat der Blechdicke d bzw. der Eindringtiefe

Bei Wechselstrom-Magnetfeldanwendungen werden ausschließlich dünne isolierte Bleche eingesetzt, damit die Verluste gering gehalten werden.

9.12.3. Gesamte Eisenverluste

$$P_{VFe} = P_{VH} + P_{VW}$$

Zur Ermittlung der Verluste gibt der Hersteller eine Verlustziffer V in W/kg an. Der Index der Verlustziffer gibt den zehnfachen Maximalwert der Flußdichte in Tesla an.

Bezeichnung	d/mm	V_{10} W/Kg	V_{15} W/Kg	B/T(H=10 ⁴ A/m)	Füllfaktor
V 360 - 50 B	0.5	3.6	8.2	1.77	0.95
V 150 - 50 B	0.5	1.5	3.6	1.70	0.95
V 90 - 35 B	0.35	0.9	2.3	1.70	0.93
V 360 - 50 A	0.5	3.6	8.1	1.78	0.97
V 150 - 50 A	0.5	1.5	3.5	1.71	0.97
V 110 - 35 A	0.35	1.1	2.7	1.71	0.95

Bei Mittelfrequenz-Maschinen $f = 400$ Hz werden Bleche von $d = 0.1$ mm eingesetzt.

Der Füllfaktor ist durch die Isolierung der Bleche bedingt.

Erfahrungswert: $\frac{P_{VW}}{P_{VH}} \approx 0.3 \quad \text{bei} \quad B = 1 \text{ T}$

9.13. Magnetfeld und Kräfte

9.13.1. Kraft auf einem stromdurchflossenen Leiter im Magnetfeld

Eingangs im Kap. 9.1 wurde das Magnetfeld anhand der Kräfte erklärt. Dabei wurde die Grundgleichung der Lorentz-Kraft (9.1) aufgestellt, mit der die Flußdichte B definiert wurde:

$$\vec{F} = Q \cdot \vec{v} \times \vec{B}$$

$$F = Q \cdot v \cdot B$$

Obere Kraft gilt für Ladungsträger mit der Ladung Q . Betrachtet werden soll nun ein kurzes Leiterstück der Länge dl und der Ladung dQ

$$dF = dQ \cdot v \cdot B \quad (A)$$

Die Ladung ergibt sich aus Strom und Zeit

$$dQ = i \cdot dt \quad (B)$$

und v ist die resultierende Bewegungsgeschwindigkeit. Die Ladung dQ hat in der Zeit dt die Strecke dl zurückgelegt

$$v = \frac{dl}{dt} \quad (C)$$

Einsetzen von (B) und (C) in (A) ergibt:

$$dF = i \cdot dt \cdot \frac{dl}{dt} \cdot B = i \cdot dl \cdot B$$

Die Kraft ist ein Vektor, i ein Skalar, l und B sind auch Vektoren. Nach (9.1) steht die Lorentz-Kraft senkrecht auf Geschwindigkeit (in Richtung des Leiters) und der Flußdichte B . Vektoriell kann die obere Gleichung angegeben werden:

$$d\vec{F} = i \cdot d\vec{l} \times \vec{B} \quad (9.49)$$

Für einen geraden Leiter der Länge l ergibt sich:

$$\vec{F} = i \cdot \vec{l} \times \vec{B} \quad (9.50)$$

Interpretation: Ein stromdurchflossener Leiter erfährt im Magnetfeld eine Kraft. Die Richtung der Kraft steht (nach dem Kreuzprodukt) senkrecht auf Flußdichte und Leiterrichtung.

Stromdurchflossene Leiter im Magnetfeld ist die Basis der Elektromotoren. In der Regel werden zwei Spulen benötigt. Eine erzeugt das Magnetfeld (da kann auch ein Dauermagnet verwendet werden) und die andere wird von dem Strom durchflossen, auf dem eine Kraft wirkt.

9.13.2. Kraft auf zwei parallele Leiter

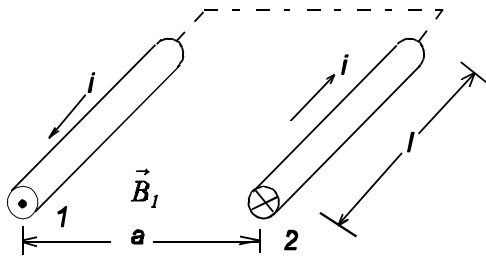


Bild EG9132A

Die Kraft auf die Leiter in Bild EG9132A dargestellten Leiter soll berechnet werden. Das Magnetfeld von Leiter 1 am Ort des Leiters 2 ergibt sich nach Kap. 9.8.1:

$$B = \frac{\mu_0 * i}{2\pi * a}$$

$$F = i * l * B$$

weil l und B senkrecht aufeinander stehen

$$F = i * l * \frac{\mu_0 * i}{2\pi * a} = i^2 * \frac{\mu_0 * l}{2\pi * a}$$

$$F = i^2 * \frac{\mu_0 * l}{2\pi * a} \quad (9.51)$$

9.13.3. Kraft von Elektromagneten

Prinzip: Die Kraft wird aus der Änderung der magnetischen Energie nach dem Ort abgeleitet, weil angenommen werden kann, daß die mechanische Arbeit über das Magnetfeld übertragen wird.

$$W_{\text{mech}} = W_{\text{mag}}$$

$$\frac{dW_{\text{mech}}}{ds} = \frac{dW_{\text{mag}}}{ds}$$

$$F = \frac{dW_{\text{mag}}}{ds} \quad (9.52)$$

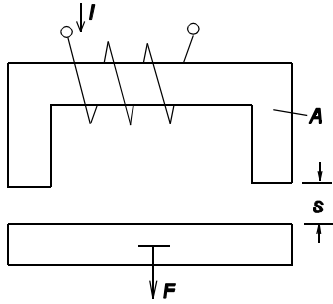
Die Kraft ist die Ableitung der magnetischen Energie nach dem Weg in Kraftrichtung.

Beispiel 1: Kraft auf einen Leiter der Länge l im Magnetfeld B

$$dW_m = u * i * dt = (E * l) * i * dt = v * B * l * i * dt \quad v = \frac{dl}{dt}$$

$$dW_m = \frac{dl}{dt} * B * l * i * dt = dl * B * l * i$$

$$F = \frac{dW_m}{dl} = B * l * i \quad (\text{siehe auch Kap. 9.13.1})$$

Beispiel 2:

Berechnung der Kraft eines Zugmagneten

gegeben:

$A = 2 \text{ cm}^2$

$N = 500$

$I = 1 \text{ A}$

$l_{\text{Fe}} = 20 \text{ cm}$

$l_{\text{Luft}} = 2 \text{ s}$

a) $\mu_{\text{rFe}} \rightarrow \infty$

b) $\mu_{\text{rFe}} = 2000$

konstant im magnet. Kreis

$\Rightarrow W_{\text{mFe}} = 0$

Bild EG9133A

gesucht: F**Lösung a:**

$$H_L = \frac{i \cdot N}{2s}$$

$$H_{\text{Fe}} = \frac{B_{\text{Fe}}}{\mu_{\text{rFe}}} = \frac{B_{\text{Fe}}}{\infty} = 0$$

$$V_L = 2 \cdot s \cdot A$$

$$W_m = \frac{1}{2} \mu_0 \cdot H_L^2 \cdot V_L = \frac{1}{2} \mu_0 \left(\frac{i \cdot N}{2s} \right)^2 \cdot 2 \cdot s \cdot A = \frac{1}{4} \mu_0 \cdot i^2 \cdot N^2 \cdot A \cdot \frac{1}{s}$$

$$F = \frac{dW_m}{ds} = -\frac{1}{4} \mu_0 \cdot i^2 \cdot N^2 \cdot A \cdot \frac{1}{s^2}$$

$$F = -\mu_0 \cdot A \cdot \left(\frac{i \cdot N}{2s} \right)^2 = -\mu_0 \cdot A \cdot H^2 = -A \frac{B^2}{\mu_0}$$

Achtung: Die Fläche A wird hier zweimal vom Fluß durchflossen. In manchen Literaturstellen wird die Formel für die Kraft folgendermaßen angegeben:

$$F = A \cdot \frac{B^2}{2 \mu_0}$$

Die Fläche $A^* = 2 A$ ist dann die gesamte vom Fluß durchflossene Fläche.**Zahlenwerte:**

$$F = -1.257 \cdot 10^{-6} \frac{\text{Vs}}{\text{Am}} \cdot 2 \cdot 10^{-4} \text{ m}^2 \cdot \frac{(1 \text{ A})^2 \cdot 500^2}{4 \frac{\text{s}^2}{1 \text{ mm}^2}} \cdot \frac{1}{(10^{-3} \text{ m})^2} = -15.7 \frac{\text{VAs}}{\text{m}} \frac{1}{(\text{s/mm})^2} = -15.7 \text{ N} \cdot \frac{1}{(\text{s/mm})^2}$$

Lösung b:

$$R_{mLu} = \frac{2s}{\mu_0 * A}$$

$$R_{mFe} = \frac{l_{Fe}}{\mu_0 * \mu_r * A}$$

$$R_m = R_{mLu} + R_{mFe} = \frac{1}{\mu_0 * A} \left(2s + \frac{l_{Fe}}{\mu_r} \right)$$

$$\Theta = I * N$$

$$\Phi = \frac{\Theta}{R_m} = \frac{I * N * \mu_0 * A}{2s + \frac{l_{Fe}}{\mu_r}}$$

$$B = \frac{\Phi}{A} = \frac{I * N * \mu_0}{2s + \frac{l_{Fe}}{\mu_r}} = B_{Fe} = B_{Lu}$$

$$W_m = \frac{1}{2} \frac{B^2}{\mu} * V = \frac{1}{2} B^2 \left(\frac{V_{Fe}}{\mu_0 * \mu_{rFe}} + \frac{V_L}{\mu_0} \right)$$

$$W_m = \frac{1}{2} B^2 \frac{1}{\mu_0} * \left(\frac{A * l_{Fe}}{\mu_{rFe}} + A * 2s \right) = \frac{1}{2} \frac{B^2}{\mu_0} * A \left(\frac{l_{Fe}}{\mu_{rFe}} + 2s \right)$$

$$W_m = \frac{1}{2} \frac{I^2 * N^2 * \mu_0^2}{\left(2s + \frac{l_{Fe}}{\mu_r} \right)^2} \frac{1}{\mu_0} * A * \left(\frac{l_{Fe}}{\mu_{rFe}} + 2s \right) = \frac{1}{2} A * I^2 * N^2 * \mu_0 \frac{1}{2s + \frac{l_{Fe}}{\mu_r}}$$

$$F = \frac{dW_m}{ds} = \frac{1}{2} A * I^2 * N^2 * \mu_0 \frac{-1}{\left(2s + \frac{l_{Fe}}{\mu_r} \right)^2} * 2$$

$$F = -A * I^2 * N^2 * \mu_0 \frac{1}{\left(2s + \frac{l_{Fe}}{\mu_r} \right)^2} = -A \frac{B^2}{\mu_0}$$

Anmerkung: Auch hier ergibt sich die gleiche Gleichung in Abhängigkeit von B als ohne Berücksichtigung des Eisens.

Zusammenfassung der Ergebnisse:

$$\text{a) } F = -\frac{1}{4} \mu_0 * A (I * N)^2 * \frac{1}{s^2} \qquad F = -A \frac{B^2}{\mu_0}$$

$$\text{b) } F = -\frac{1}{4} \mu_0 * A (I * N)^2 * \frac{1}{\left(s + \frac{l_{Fe}}{2\mu_r} \right)^2} \qquad F = -A \frac{B^2}{\mu_0}$$

Während für $\mu_r \rightarrow \infty$ der Pol bei Null war, verschiebt dieser sich aufgrund des Eisens auf

$$-\frac{l_{Fe}}{2\mu_r} = -\frac{200 \text{ mm}}{2000 * 2} = -0.05 \text{ mm}$$

9.14. Transformator, Überträger, Meßwandler

Zwei gekoppelte magnetische Spulen bilden einen Transformator oder in der Nachrichtentechnik auch genannt einen Überträger. In der Meßtechnik ist die Bezeichnung Meßwandler üblich. Die Theorie zum Transformator wurde schon in Kap. 9.10.3 (Gegeninduktion) aufgezeigt. Hier wurde die Kopplung zweier Spulen mathematisch hergeleitet. In diesem Abschnitt soll die Anschauung und praktische Berechnung mit Transformatoren aufgezeigt werden.

9.14.1. Der ideale Transformator

9.14.1.1. Herleitung der Formeln des idealen Transformators

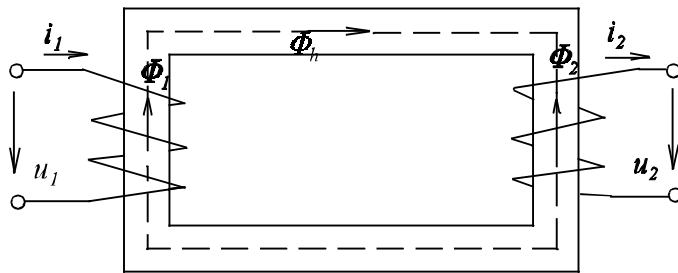


Bild EG91411A: Prinzip des idealen Transformators

Die Prinzipien des idealen Transformators lauten:

- A] Die Wicklungswiderstände sind Null:

$$R_1 = R_2 = 0$$

- B] Eisen hat eine sehr große Permeabilität. Für den idealen Transformator wird μ_{rFe} als unendlich angesehen:

$$\mu_{rFe} \Rightarrow \infty$$

Durch hohe (unendliche) Permeabilität wird der Fluß vom Eisen geführt, so daß gilt:

$$\Phi_1 = \Phi_h = -\Phi_2$$

Die Gesamtdurchflutung ergibt sich aus der Summe der Einzeldurchflutungen:

$$\Theta_{ges} = \Theta_1 + \Theta_2$$

$$\Theta_{ges} = N_1 \cdot I_1 - N_2 \cdot I_2 \quad (A)$$

Mit den Gesetzen des magnetischen Kreises läßt sich Θ_{ges} ebenfalls berechnen:

$$\Phi_h = \Theta_{ges} \cdot \Lambda = \Theta_{ges} \cdot \frac{\mu_0 \cdot \mu_r \cdot A}{l}$$

$$\Theta_{ges} = \Phi_h \cdot \frac{l}{\mu_0 \cdot \mu_r \cdot A}$$

Mit dem Grenzübergang $\mu_r \rightarrow \infty$ ergibt sich bei sonst endlichen Größen (der oberen Formel), daß beim idealen Transformator die Gesamtdurchflutung Null wird:

$$\mu_r \rightarrow \infty \Rightarrow \Theta_{\text{ges}} = 0 \quad (\text{B})$$

Durch die Verknüpfung von (A) und (B) läßt sich das Verhältnis der Ströme beim idealen Transformator bestimmen:

$$\Theta_{\text{ges}} = N_1 \cdot I_1 - N_2 \cdot I_2 = 0$$

$$N_1 \cdot I_1 = N_2 \cdot I_2$$

$$\frac{I_2}{I_1} = \frac{N_1}{N_2}$$

Das Verhältnis von N_1 zu N_2 wird als Übersetzungsverhältnis definiert:

$$\ddot{u} = \frac{N_1}{N_2} \text{ - Übersetzungsverhältnis Transformator} \quad (9.53)$$

Damit läßt sich das Verhältnis der Ströme auch mit Hilfe von $\ddot{u}$ angeben:

$$\frac{I_2}{I_1} = \frac{N_1}{N_2} = \ddot{u} \quad (9.54)$$

Beim idealen Transformator verhalten sich die Ströme umgekehrt proportional zu den Windungszahlen.

Wie aber sieht nun das Verhältnis der Spannungen aus? Dazu erfolgt ein sinusförmiger Ansatz des Flusses:

$$\Phi(t) = \hat{\Phi} \cdot \sin(\omega t)$$

Mit dem Induktionsgesetz

$$u = N \cdot \frac{d\Phi}{dt}$$

ergibt sich durch differenzieren:

$$u(t) = \hat{\Phi} \cdot \omega \cdot N \cdot \cos(\omega t)$$

Aus der oberen Gleichung läßt sich der Scheitelwert der Spannung $u(t)$ ablesen:

$$\hat{u} = \hat{\Phi} \cdot \omega \cdot N$$

Elektrische Größen werden als Effektivwerte und magnetische Größen (B , Φ , H) als Maximalwerte (Scheitelwerte) angegeben. Mit

$$U = \frac{\hat{u}}{\sqrt{2}} \quad \text{und} \quad \omega = 2\pi \cdot f$$

läßt sich der Effektivwert der Spannung berechnen

$$U = \frac{\hat{\Phi} \cdot 2\pi \cdot f \cdot N}{\sqrt{2}}$$

Mit dem Zahlenwert

$$\frac{2\pi}{\sqrt{2}} = 4.44$$

ist die obere Gleichung bekannt als

$U = 4.44 \cdot f \cdot N \cdot \hat{\Phi}$	Transformatorgleichung , Transformator-Entwurfsgleichung	(9.55)
---	--	--------

Der Transformatorbauer benutzt diese Gleichung um den Querschnitt des Eisens zu dimensionieren. $\hat{\Phi}$ muß begrenzt werden, damit der Sättigungsbereich der Magnetisierungskennlinie nicht erreicht wird

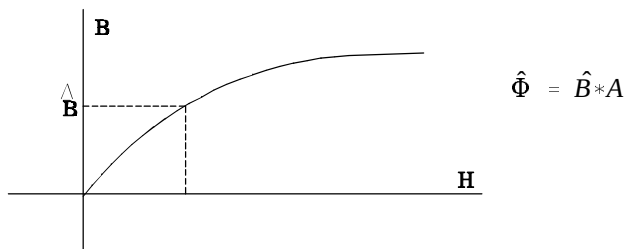


Bild EG91411B

Zweitens ist aus der Transformatorgleichung ersichtlich, was passiert, wenn sich die Frequenz ändert. (USA 60 Hz, Japan 50/60 Hz). Schließt man einen europäischen Trafo in den USA ans Netz ist der Fluß geringer => erlaubt. Die Spannung könnte sogar noch erhöht werden.

Die Berechnung des Spannungsverhältnis erfolgt mit

$$|\Phi_1| = |\Phi_h| = |\Phi_2|$$

über die Transformatorgleichung

$$U_1 = 4.44 \cdot f \cdot N_1 \cdot \Phi_1 = 4.44 \cdot f \cdot N_1 \cdot \Phi_h$$

$$U_2 = 4.44 \cdot f \cdot N_2 \cdot \Phi_2 = 4.44 \cdot f \cdot N_2 \cdot \Phi_h$$

durch Division der beiden oberen Gleichungen ergibt sich das Spannungsverhältnis

$$\frac{U_1}{U_2} = \frac{N_1}{N_2}$$

Dieses läßt sich auch mit Hilfe des Übersetzungsverhältnis ausdrücken:

$\frac{U_1}{U_2} = \frac{N_1}{N_2} = \ddot{u}$	-956
--	------

Beim idealen Transformator verhalten sich die Spannungen wie die Windungszahlen.

Mit den Verhältnissen (9.54) und (9.56) läßt sich ein Ersatzschaltbild (ESB) des idealen Transformators angeben:

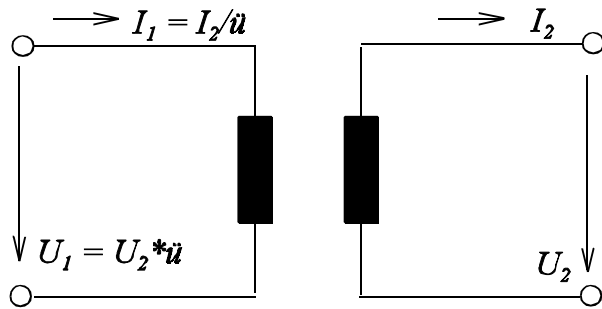


Bild EG91411C: ESB des idealen Transformators

Am anschaulichsten ist die Berechnung - mit einem idealen Transformator im Kreis - anhand eines Beispiels zu erläutern, siehe Kap. 9.14.1.3.

9.14.1.2 Zusammenfassung der Formeln des idealen Transformators

Das Übersetzungsverhältnis ist das Verhältnis der Windungszahlen:

$$\ddot{u} = \frac{N_1}{N_2}$$

Beim idealen Transformator verhalten sich die Spannungen wie die Windungszahlen:

$$\frac{U_1}{U_2} = \frac{N_1}{N_2} = \ddot{u}$$

Die Ströme dagegen sind umgekehrt proportional zum Verhältnis der Windungszahlen:

$$\frac{I_1}{I_2} = \frac{N_2}{N_1} = \frac{1}{\ddot{u}}$$

Der Fluß im Eisenkern des Transformators ist verknüpft mit der Spannung und der Frequenz. Die Beziehung ist bekannt als Transformatorgleichung:

$$U = 4.44 * f * N * \hat{\Phi}$$

9.14.1.3 Beispielberechnung mit idealem Transformator

Beispiel:

Eine Wechselspannung von $U_q = 220 \text{ V}$ mit $R_q = 100 \Omega$ Innenwiderstand wird mit einem idealen Transformator ($\ddot{u} = U_1/U_2 = 10$) und dem Lastwiderstand $R_L = 10 \Omega$ verbunden, siehe Bild EG91413A.

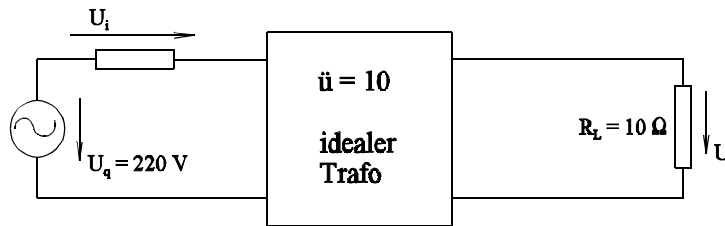


Bild EG91413A

Für den idealen Transformator in Bild EG91413A wird das ESB aus Bild EG91411C eingesetzt, das Ergebnis ist in Bild EG91413B dargestellt.

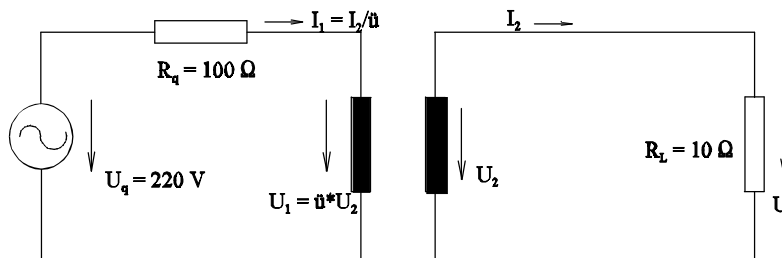


Bild EG91413B

Auf der Eingangsseite des Transformators werden transformierte Größen definiert:

$I_1' = \ddot{u} \cdot I_1$	(9.57)
$U_1' = \frac{U_1}{\ddot{u}}$	-958

Mit (9.54) und (9.56) umgestellt

$$I_1 = \frac{I_2}{\ddot{u}}$$

$$U_1 = U_2 \cdot \ddot{u}$$

ergibt sich

$$I_1' = \ddot{u} \cdot \frac{I_2}{\ddot{u}} = I_2$$

$$U_1' = \frac{U_2 \cdot \ddot{u}}{\ddot{u}} = U_2$$

daß die transformierten (mit Strich versehenen) Eingangsgrößen gleich den Ausgangsgrößen beim idealen Transformator sind, siehe Bild EG91413C.

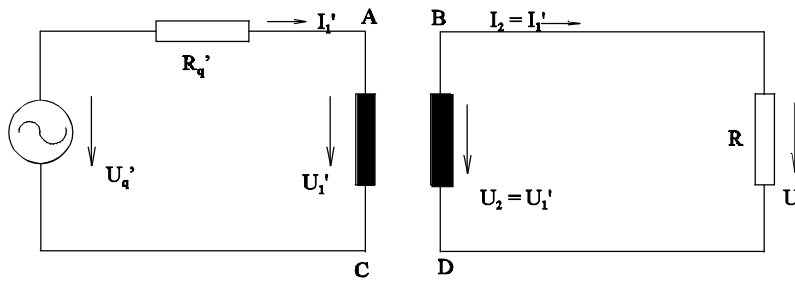


Bild EG91413C

Es ist auch die umgekehrte Transformation der Größen möglich, daß die Ausgangsgrößen mit Strich versehen werden (in diesem Kapitel nicht angewandt). Da nun aber die Ströme und Spannungen links und rechts im ESB von Bild E91413C gleich sind, können die Punkte A und B sowie C und D miteinander verbunden werden, ohne eine Auswirkung auf die elektrischen Größen. Damit ergibt sich ein neues ESB in Bild EG91413D.

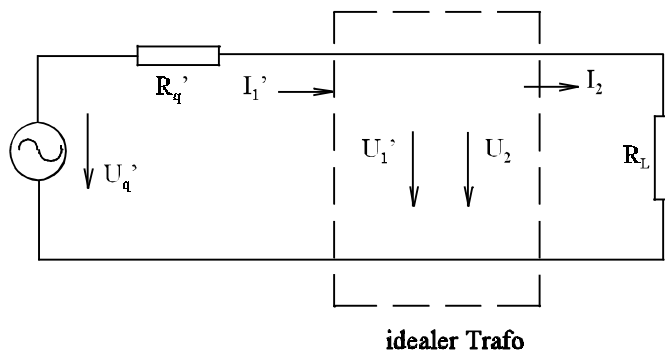


Bild EG91413D: ESB mit idealem Transformator

Durch die Transformation der einen Seite wurde das ESB des idealen Transformators auf zwei leitende Verbindungen zurückgeführt.

Bleibt noch die Umrechnung der Widerstände:

$$Z_1' = \frac{U_1'}{I_1'}$$

Einsetzen von (9.57) und (9.58) ergibt,

$$Z_1' = \frac{U_1/\ddot{u}}{I_1*\ddot{u}} = \frac{U_1}{I_1} * \frac{1}{\ddot{u}^2} = \frac{Z_1}{\ddot{u}^2}$$

daß die Widerstände mit dem Quadrat des Übersetzungsverhältnisses umgerechnet werden müssen.

Die Umwandlung der Leistungen kann ebenso berechnet werden:

$$S_1' = I_1' * U_1'$$

$$S_1' = \frac{U_1}{\ddot{u}} * I_1 * \ddot{u} = U_1 * I_1 = S_1$$

Die Leistungen werden durch die Transformation nicht beeinflußt.

Zusammenfassung: Transformation der Strichgrößen	
$I_1' = \ddot{u} \cdot I_1$	-957
$U_1' = \frac{U_1}{\ddot{u}}$	-958
$Z_1' = \frac{Z_1}{\ddot{u}^2}$	-959
$S_1' = S_1$	-960

Die Eingangsgrößen werden also wie folgt in die Strichgrößen umgewandelt:

Spannungen durch $\ddot{u}$ dividieren
 Ströme mit $\ddot{u}$ multiplizieren
 Widerstände durch $\ddot{u}^2$ dividieren
 Leistungen bleiben erhalten

Eselsbrücke für die Umwandlung von Widerständen:

- Die gestrichenen Spannungen werden mit $\ddot{u}$ an die nicht gestrichene Seite angepaßt.
- Die gestrichenen Widerstände müssen mit $\ddot{u}^2$ transformiert werden.
- An der höheren Spannung ist auch der höhere Widerstand vorhanden.

Zurück zum Beispiel

U_q und R_q werden mit Hilfe von (9.58), (9.59) umgerechnet:

$$U_q' = \frac{U_q}{\ddot{u}} = \frac{220 \text{ V}}{10} = 22 \text{ V} \qquad R_q' = \frac{R_q}{\ddot{u}^2} = \frac{100 \Omega}{10^2} = 1 \Omega$$

Obere Größe werden in das ESB, Bild EG91413D eingetragen, Ergebnis siehe Bild EG91413D.

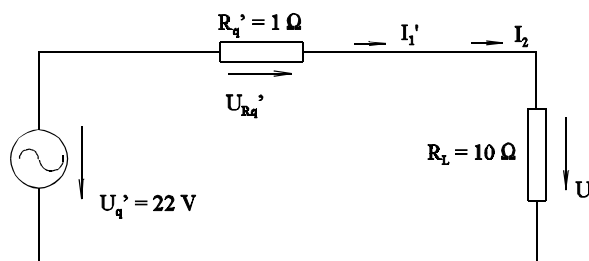


Bild EG1413E: ESB zur Berechnung von Bild EG91413A

In diesem Abschnitt wurden - nur zur Herleitung - sehr viele Zwischenschritte vorgenommen. Man sollte aus dem Bild EG91413A sofort das Bild EG1413E angeben können. Nur die Transformation auf die gegebenen Strichgrößen (hier U_q' , R_q') muß dann noch vorgenommen werden.

Aus Bild EG91413E können die Ströme I_1' und I_2 und die Spannungen U und U_i' sofort bestimmt werden:

$$I_1' = I_2 = \frac{U_q'}{R_q' + R_L} = \frac{22 \text{ V}}{10 \Omega + 1 \Omega} = 2 \text{ A} \qquad U_{Rq}' = I_2' \cdot R_q' = 2 \text{ A} \cdot 1 \Omega = 2 \text{ V}$$

$$U = I_2 \cdot R_L = 2 \text{ A} \cdot 10 \Omega = 20 \text{ V}$$

Als letztes bleibt die Umrechnung der Strichgrößen auf die Original-Größen mit Hilfe von (9.57) und (9.58)

$$I_1 = \frac{I_1'}{\ddot{u}} = \frac{2 \text{ A}}{10} = 0.2 \text{ A} \qquad U_{Rq} = U_{Rq}' \cdot \ddot{u} = 2 \text{ V} \cdot 10 = 20 \text{ V}$$

9.14.2. Der reale Transformator

Der ideale Transformator ist schon aus Abschnitt 9.14.1 bekannt. Dabei wurden Größen einer Seite mit dem Übersetzungsverhältnis ($\ddot{u} = N_1/N_2$) transformiert zu Strichgrößen. Der reale Transformator läßt sich realisieren durch die Reihenschaltung eines idealen Transformators und eines realen mit zwei gleichen Windungszahlen, dazu sind dann auf der linken Seite in Bild E9142A schon Strichgrößen eingeführt.

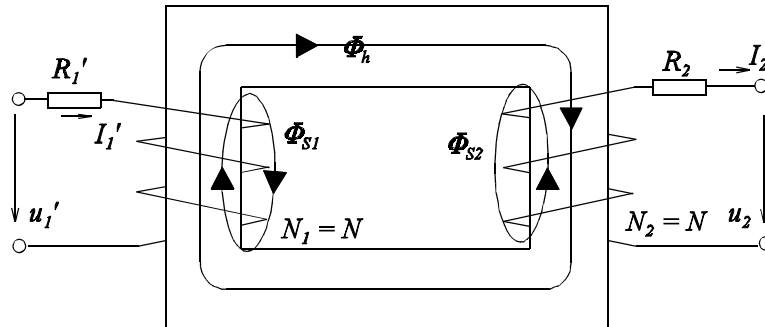


Bild EG9142A: Prinzipschaltbild zur Herleitung der Transformator Gleichungen.

Aus Bild EG9143A ergeben sich für die Wicklungen folgende Flüsse:

$$\Phi_1 = \Phi_{S1} + \Phi_h \quad (A)$$

$$\Phi_2 = \Phi_{S2} - \Phi_h \quad (B)$$

Die Flüsse Φ_{S1} und Φ_{S2} werden als Streuflüsse bezeichnet, Φ_h als Hauptfluß. Mit dem Induktionsgesetz

$$u = N \cdot \frac{d\Phi}{dt}$$

und zwei Maschenumläufen aus Bild EG9142A erhält man:

$$u_1' = R_1' \cdot i_1' + N \cdot \frac{d\Phi_1}{dt} \quad (C)$$

$$u_2 = -R_2 \cdot i_2 - N \cdot \frac{d\Phi_2}{dt} \quad (D)$$

Einsetzen von (A) in (C) und (B) in (D) ergibt:

$$u_1' = R_1' \cdot i_1' + N \cdot \frac{d\Phi_{S1}}{dt} + N \cdot \frac{d\Phi_h}{dt} \quad (E)$$

$$u_2 = -R_2 \cdot i_2 - N \cdot \frac{d\Phi_{S2}}{dt} + N \cdot \frac{d\Phi_h}{dt} \quad (F)$$

Es ist bekannt, daß ein Ausdruck

$$u(t) = N \cdot \frac{d\Phi}{dt}$$

mit Hilfe der Induktivität umgeformt werden kann in

$$u(t) = L \cdot \frac{di}{dt}$$

und weiter mit Hilfe der komplexen Rechnung umgerechnet werden kann:

$$\underline{U} = j\omega L * \underline{I}$$

Damit läßt sich transformieren

$$N * \frac{d\Phi}{dt} \quad \text{in} \quad j\omega L * \underline{I} \quad (G)$$

Die Gleichungen (E) und (F) mit Hilfe von (G) in komplexe Gleichungen überführt ergibt:

$$\underline{U}'_1 = R'_1 * \underline{I}'_1 + j\omega L'_{S1} * \underline{I}'_1 + j\omega L_h \underline{I}_h \quad (H)$$

$$\underline{U}_2 = -R_2 * \underline{I}_2 - j\omega L_{S2} * \underline{I}_2 + j\omega L_h * \underline{I}_h \quad (I)$$

Mit

$$X'_1 = \omega L'_{S1}$$

$$X_2 = \omega L_{S2}$$

$$X_h = \omega L_h$$

läßt sich (H) und (I) umschreiben

$$U'_1 = R'_1 * I'_1 + j * X'_1 * I'_1 + j * X_h * I_h \quad (J)$$

$$U_2 = -R_2 * I_2 - j * X_2 * I_2 + j * X_2 * I_h \quad (K)$$

Jetzt ist nach einem ESB zu suchen, welches die Gleichungen (J) und (K) erfüllt. Dazu soll das ESB in Bild EG9142B untersucht werden.

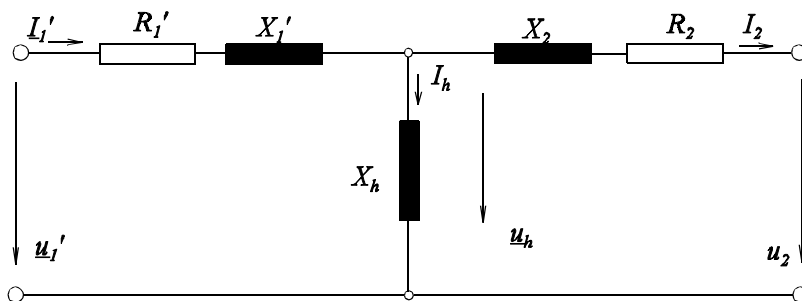


Bild EG9142B: Vermutliches ESB des Transformator

Repräsentiert das Bild EG9142B die Gleichungen (J) und (K)? Die Gleichung (J) ergibt sich aus dem Umlauf in der linken Masche, die Gleichung (K) aus dem Umlauf der rechten Masche.

Die einzelnen Elemente in Bild EG9142B repräsentieren

R'_1 - Wicklungsverluste in der Wicklung 1


R_2 - Wicklungsverluste in der Wicklung 2

X'_1 - Streufluß in der Wicklung 1

X_2 - Streufluß in der Wicklung 2

X_h - Hauptfluß des Transformators

Verluste im Transformator

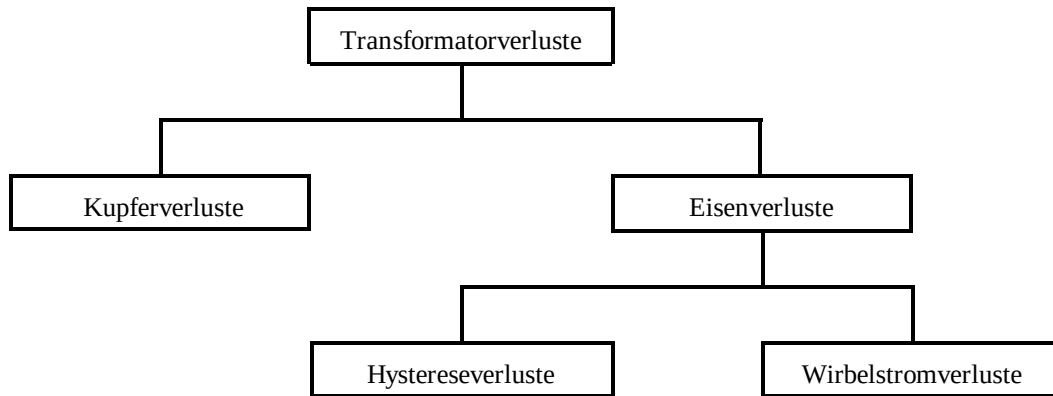

Kupferverluste (Wicklungsverluste)

$$P_{VCu} \sim I^2$$

Hystereseverluste

$$P_{VH} \sim \hat{B}^2 * f$$

Wirbelstromverluste

$$P_{VW} \sim \hat{B}^2 * f^2 * b^2 \quad b - \text{Blecbreite}$$

Da die Wirbelstromverluste proportional zur Breite sind, werden elektrische Maschinen geblecht.

Gesamte Eisenverluste

$$P_{VFe} = P_{VH} + P_{VW} \sim \hat{B}^2$$

Die Kupferverluste treten im ESB, Bild EG9142B, in den Wicklungswiderständen R_1' und R_2 auf. Wo aber treten die Eisenverluste auf? Da die Größe des magnetischen Haupt-Flusses (auch Flußdichte) von X_h' und u_h abhängig sind und die Eisenverluste proportional $\hat{B}^2$ sind, ergeben sich die Eisenverluste proportional u_h^2 . Dieses ist durch einen ohmschen Widerstand an u_h zu realisieren.

9.14.3. Ersatzschaltbild (ESB)

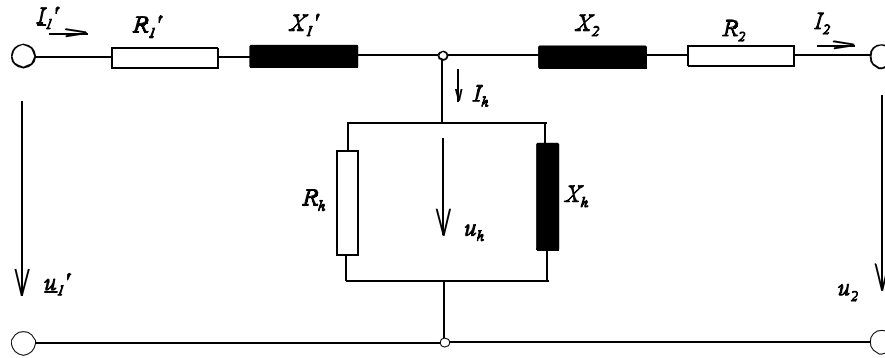


Bild EG9143A: **Vollständiges ESB des Transformators**

Kurzschluß ESB

Im Kurzschluß und im Nennbetrieb gilt: $I'_1, I_2, \gg I_h$

Damit kann der Querszweig (R_h, X_h) aus Bild EG9143A vernachlässigt werden. Die Widerstände werden zusammengefaßt:

$$R_k = R'_1 + R_2$$

$$X_k = X'_1 + X_2$$

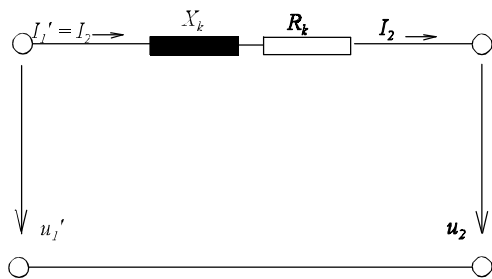


Bild EG9143B: **Kurzschluß-ESB**

Leerlauf ESB

Im Leerlauf $I_2 = 0$ tritt kaum Spannungsabfall an R'_1 und X'_1 auf, weil $I_h \ll I_N$. Dieses bedeutet, daß der Längszweig mit R'_1 und X'_1 aus Bild EG9143A vernachlässigt werden kann, man erhält das Leerlauf ESB in Bild EG9143C.


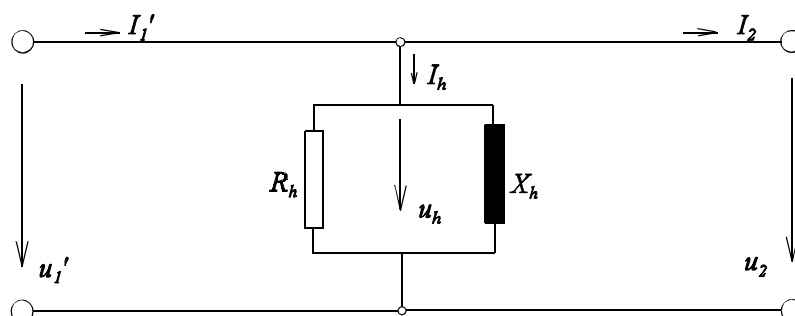


Bild EG9143C: **Leerlauf-ESB****9.14.4. Relative Kurzschlußspannung**

Eine sehr wichtige Definition ist die relative Kurzschlußspannung (steht auf dem Typenschild). Die Messung der relativen Kurzschlußspannung, siehe Bild EG9144A ist wie folgt definiert:

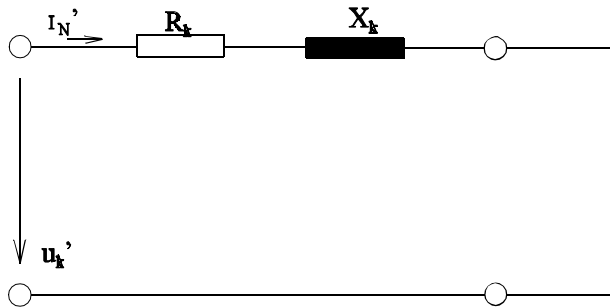- Eine Transformatorseite wird kurzgeschlossen
- Auf der anderen Transformatorseite wird die Kurzschlußspannung U_k so eingestellt, daß Nennstrom I_N fließt.



U_k = Kurzschlußspannung
 u_k = relative Kurzschlußspannung

Bild EG9144A: Schaltung zur Messung der Kurzschlußspannung

Die relative Kurzschlußspannung ergibt sich als die absolute Kurzschlußspannung bezogen auf die Nennspannung

$$u_k = 100 \% \frac{U_k}{U_N}$$

-961

9.14.5. Bestimmung der ESB-Daten

Die Elemente des ESBs können bestimmt werden

- durch Messung
- durch Berechnung mit Hilfe des Typenschildes

Ein Transformator-Anwender rechnet, wenn vorhanden, mit dem Typenschild-Daten. Dagegen wird der Transformator-Bauer den Transformator zur Berechnung der Typenschild-Daten durchmessen. Auch wenn keine Typenschild-Daten vorhanden sind, muß gemessen werden.

Bestimmung der ESB-Daten durch Messung

Zur Bestimmung der Daten des vollständigen ESB müssen zwei Messungen vorgenommen werden: Kurzschlußmessung und Leerlaufmessung.

A) Kurzschlußmessung:

Die Kurzschlußmessung kann ober- und unterspannungsseitig erfolgen, siehe Bilder EG9145A und EG9145B. Das zur Kurzschlußmessung verwendete ESB ist das Kurzschluß-ESB.

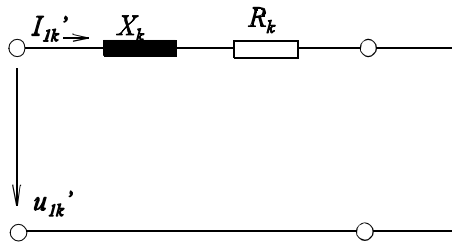


Bild EG9145A: Kurzschlußmessung, überspannungsseitig

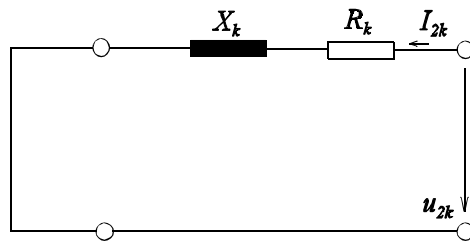


Bild EG9145B: Kurzschlußmessung, unterspannungsseitig

Eingestellt wird der Nennstrom:

$$I_1' = I_{1K}' = I_{1N}' \quad (I_1 = I_N)$$

$$I_2 = I_{2K} = I_{2N}$$

Gemessen bzw., berechnet mit ü werden:

$$U_{1K}' - \text{Kurzschlußspannung}$$

$$- U_{2K}$$

$$P_{1K}' - \text{Kurzschlußverluste}$$

$$- P_{2K}$$

Daraus werden die oberen Daten X_K , R_K berechnet:

$$Z_K = \frac{U_{1K}'}{I_{1K}'}$$

$$Z_K = \frac{U_{2K}}{I_{2K}}$$

$$P_K = I_{1K}'^2 * R_K$$

$$P_K = I_{2K}^2 * R_K$$

$$R_K = \frac{P_{1K}'}{I_{1K}'^2}$$

$$R_K = \frac{P_K}{I_{2K}^2}$$

$$X_K = \sqrt{Z_K^2 - R_K^2}$$

$$X_K = \sqrt{Z_K^2 - R_K^2}$$

$Z_K = \frac{U_K}{I_K}$
$P_K = \frac{P_K}{I_K^2}$
$X_K = \sqrt{Z_K^2 - R_K^2}$

B) Leerlaufmessung:

Die Leerlaufmessung kann auch ober- oder unterspannungsseitig durchgeführt werden, siehe Bild EG9145C und EG9145D. Das zur Leerlaufmessung verwendete ESB ist das Leerlauf-ESB.

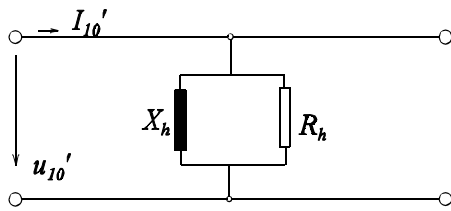


Bild EG9145C: Leerlaufmessung, überspannungsseitig

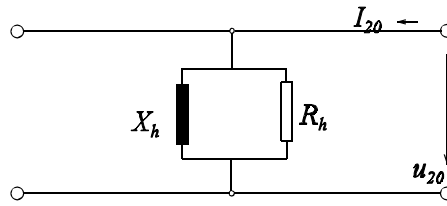


Bild EG9145D: Leerlaufmessung, unterspannungsseitig

Eingestellt wird die Nennspannung:

$$U_1' = U_{10}' = U_{1N}', (U_1 = U_{N1})$$

$$U_2 = U_{20} = U_{N2}$$

Gemessen (bzw. mit ü umgerechnet) werden:

$$I_{10}' \quad - \text{ Leerlaufstrom}$$

$$- I_{20}$$

$$P_{10} \quad - \text{ Leerlaufverluste}$$

$$- P_{20}$$

Daraus können die oberen Daten R_h und X_h berechnet werden:

$$Y_h = \frac{I_{10}'}{U_{10}'}$$

$$Y_h = \frac{I_{20}}{U_{20}}$$

$$P_{10} = \frac{U_{10}'^2}{R_h} = G_h \cdot U_{10}'^2$$

$$P_{20} = \frac{U_{20}^2}{R_h} = G_h \cdot U_{20}^2$$

$$\frac{1}{R_h} = G_h = \frac{P_{10}}{U_{10}'^2}$$

$$\frac{1}{R_h} = G_h = \frac{P_{20}}{U_{20}^2}$$

$$|B_h| = \frac{1}{X_h} = \sqrt{Y_h^2 - G_h^2}$$

$$|B_h| = \frac{1}{X_h} = \sqrt{Y_h^2 - G_h^2}$$

$Y_h = \frac{I_0}{U_0} = \frac{1}{Z_h}$
$\frac{1}{R_h} = G_h = \frac{P_0}{U_0^2}$
$ B_h = \frac{1}{X_h} = \sqrt{Y_h^2 - G_h^2}$

Bestimmung der ESB-Daten aus den Typenschild

Auf dem Typenschild eines Transformators steht z.B.

$$\begin{array}{ll} u_k = 13 \% & S_N = 10 \text{ kVA} \\ U_{N1} = 20 \text{ kV} & U_{N2} = 1 \text{ kV} \\ P_{VCuN} = 50 \text{ W} & \end{array}$$

Was kann aus den oberen Daten ermittelt werden? Die Daten X_h und R_h können nicht daraus ermittelt werden, wohl aber X_K und R_K .

$$Z_k = \frac{U_k}{I_k}$$

$$I_K = I_{2N} = \frac{S_N}{U_{N2}}$$

$$U_K = \frac{u_K}{100 \%} * U_{N2}$$

$$Z_k = \frac{\frac{u_k}{100 \%} * U_{N2}}{\frac{S_N}{U_{N2}}}$$

$$Z_k = \frac{u_k}{100 \%} * \frac{U_{N2}^2}{S_N}$$

$$P_{VCuN} = I_{2N}^2 * R_K = \left(\frac{S_N}{U_{2N}} \right)^2 * R_K$$

$$R_K = P_{VCuN} * \frac{U_{2N}^2}{S_N^2}$$

$$X_K = \sqrt{Z_K^2 - R_K^2}$$

Ergebnis zu oben: $Z_K = 12 \Omega$ $R_K = 0.5 \Omega$ $X_K = 11.99 \Omega$

9.14.6. Der Drehstromtransformator

Drehstrom ist Drei-Phasen-Wechselstrom, wobei die Phasen jeweils um 120° verschoben sind. Ein Transformator wäre im Prinzip auch mit drei Wechselstrom-Transformatoren aufzubauen, dieses ist aber nicht üblich. Einen möglichen Aufbau eines Drehstrom-Transformators zeigt Bild EG9146A.

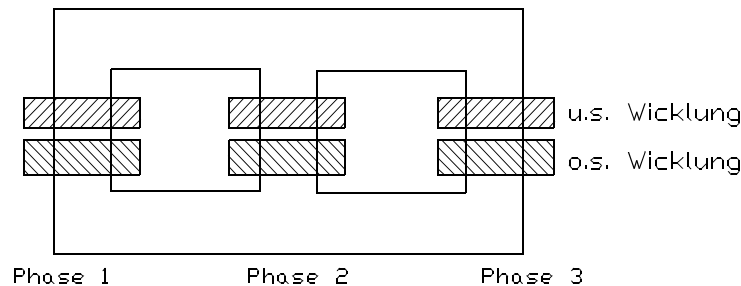


Bild EG9146A: Möglicher Aufbau eines Drehstromtransformators

Drei Wicklungen besitzen sechs Anschlüsse. Zum Energietransport werden nur drei Leitungen benötigt. Dieses bedeutet, daß die Wicklungen entsprechend verschaltet werden. Am bekanntesten sind Dreieck- und Sternschaltung.

Unterspannungswicklung (US) und Oberspannungswicklung (OS) können unterschiedlich verschaltet werden. Dabei kann sich eine Phasenverschiebung zwischen OS und US ergeben.

Kennzeichnung der Schaltgruppe

Erster Buchstabe groß: Oberspannungswicklung OS

- D - Dreieck
- Y - Stern
- Z - Zickzack

Zweiter Buchstabe klein: Unterspannungswicklung US

- d - Dreieck
- y - Stern
- z - Zickzack

Zusatz zum ersten oder zweiten Buchstaben

- N - Nulleiter ist OS herausgeführt (nicht für D)
- n - Nulleiter ist US herausgeführt (nicht für d)

evtl. dritter Buchstabe:

Nicht jeder Transformator kann unsymmetrisch oder nichtlinear belastet werden, weil Flußausgleich ($\sum \Phi = 0$) im Transformator vorhanden sein muß. Manche Transformatoren sind deshalb mit einer zusätzlichen im Dreieck geschalteten Wicklung ausgestattet, die nicht nach außen geführt ist. Bei symmetrischer Last ist die Kreisspannung Null und bewirkt keinen Kreisstrom. Bei unsymmetrischer Last sorgt diese Wicklung für Flußausgleich.

Kennzahl

Die Kennzahl mit 30° multipliziert ergibt die Nacheilung der US-Spannung gegenüber der OS-Spannung.

Schaltgruppe setzt sich zusammen aus:

- ersten Buchstaben
- zweiten Buchstaben
- evtl. dritten Buchstaben
- Kennzahl

Beispiel für Kennzeichnung einer Schaltgruppe:


Yd 5 => OS Stern US Dreieck 150° Phasenverschiebung

9.14.7. Beispiel mit Transformator

Ein ohmscher Widerstand $R = 1.2 \Omega$ wird über eine Leitung ($R_L = 50 \text{ m}\Omega$, $X_L = 400 \text{ m}\Omega$) und einen Transformator ($S_N = 100 \text{ kVA}$, $U_{N1} = 10 \text{ kV}$, $U_{N2} = 400 \text{ V}$, $u_k = 10 \%$, $P_{\text{VCuN}} = 2 \text{ kW}$) aus einem 10 kV - Netz ($X_{\text{Netz}} = 5 \Omega$) versorgt. Zu bestimmen sind sämtliche Ströme und Spannungen und die Leistung an R :

gegeben:	Netz:	$U_{\text{Netz}} = 10 \text{ kV}$	$X_{\text{Netz}} = 5 \Omega$	
	Trafo:	$U_{N1} = 10 \text{ kV}$	$U_{N2} = 400 \text{ V}$	
		$S_N = 100 \text{ kVA}$	$u_k = 10 \%$	$P_{\text{VCuN}} = 2 \text{ kW}$
	Leitung:	$R_L = 50 \text{ m}\Omega$	$X_L = 400 \text{ m}\Omega$	
	Verbraucher:	$R = 1.2 \Omega$		

ESB

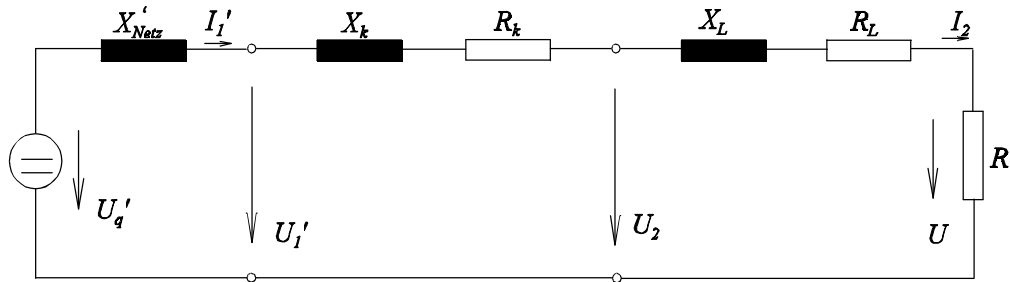

Bestimmung der ESB-Daten

$$\ddot{u} = \frac{U_{N1}}{U_{N2}} = \frac{10 \text{ kV}}{0.4 \text{ kV}} = 25$$

Umrechnung auf Strichgrößen: $U_q' = \frac{U_{\text{Netz}}}{\ddot{u}} = \frac{10 \text{ kV}}{25} = 400 \text{ V}$

$$X'_{\text{Netz}} = \frac{X_{\text{Netz}}}{\ddot{u}^2} = \frac{5 \Omega}{25^2} = 8 \text{ m}\Omega$$

Trafo: $Z_k = \frac{u_k}{100 \%} \frac{U_{N2}^2}{S_N} = \frac{10 \%}{100 \%} \frac{(400 \text{ V})^2}{100 \cdot 10^3 \text{ VA}} = 160 \text{ m}\Omega$

$$R_k = P_{\text{VCuN}} \frac{U_{N2}^2}{S_N^2} = 2 \cdot 10^3 \text{ VA} \frac{(400 \text{ V})^2}{(100 \cdot 10^3 \text{ VA})^2} = 32 \text{ m}\Omega$$

$$X_k = \sqrt{Z_k^2 - R_k^2} = \sqrt{(160 \text{ m}\Omega)^2 - (32 \text{ m}\Omega)^2} = 157 \text{ m}\Omega$$

Stromberechnung:

$$I_2 = I_1' = \frac{U_q'}{\sqrt{(X'_{\text{Netz}} + X_k + X_L)^2 + (R_k + R_L + R)^2}}$$

$$I_2 = I_1' = \frac{400 \text{ V}}{\sqrt{(8 \text{ m}\Omega + 157 \text{ m}\Omega + 400 \text{ m}\Omega)^2 + (32 \text{ m}\Omega + 50 \text{ m}\Omega + 1200 \text{ m}\Omega)^2}} = 285.5 \text{ A}$$

Spannungsberechnung:

$$U = R \cdot I_2 = 1.2 \Omega \cdot 285.5 \text{ A} = 342.6 \text{ V}$$

$$U_2 = \sqrt{X_L^2 + (R_L + R)^2} \cdot I_2 = \sqrt{(400 \text{ m}\Omega)^2 + (50 \text{ m}\Omega + 1200 \text{ m}\Omega)^2} \cdot 285.5 \text{ A} = 374.7 \text{ V}$$

$$U_1' = \sqrt{(X_k + X_L)^2 + (R_k + R_L + R)^2} \cdot I_2 = \sqrt{(157 + 400)^2 + (32 + 50 + 1200)^2} \text{ m}\Omega \cdot 285.5 \text{ A} = 399.1 \text{ V}$$

Zurücktransformation der Strichgrößen: $I_1 = \frac{I_1'}{\ddot{u}} = \frac{285.5 \text{ V}}{25} = 11.42 \text{ A}$

$$U_1 = U_1' \cdot \ddot{u} = 399.1 \text{ V} \cdot 25 = 9.98 \text{ kV}$$

9.14.8. Der Transformator in Matrizenschreibweise

Hier soll dem Transformator als Vierpol nach Bild EG9148A behandelt werden.



Bild EG9148A: Transformator als Vierpol

gegeben: $\underline{U}_1$
gesucht: $\underline{I}_1, \underline{U}_2, \underline{I}_2$ benötigt: drei komplexe Gleichungen

bekannt aus Kap. 9.10.3, Gleichung (9.37) und (9.38):

$$u_1 = L_1 \frac{di_1}{dt} + M_{21} \frac{di_2}{dt}$$

$$u_2 = M_{12} \frac{di_1}{dt} + L_2 \frac{di_2}{dt}$$

Überführung in komplexe Schreibweise, wobei Differentiation die Multiplikation mit $j\omega$ bedeutet.

$$\underline{U}_1 = j\omega L_1 \underline{I}_1 + j\omega M \underline{I}_2$$

$$\underline{U}_2 = j\omega M \underline{I}_1 + j\omega L_2 \underline{I}_2$$

Die dritte noch notwendige Gleichung ergibt sich nach dem ohmsche Gesetz:

$$\underline{U}_2 = -\underline{I}_2 * \underline{Z}$$

Die letzte Gleichung in die zwei oberen eingesetzt:

$$\omega L_1 \underline{I}_1 + j\omega M \underline{I}_2 = \underline{U}_1$$


$$j\omega M \underline{I}_1 + j\omega L_2 \underline{I}_2 + \underline{I}_2 * \underline{Z} = 0$$

Im Matrix-Schreibweise umgeformt:

$$\begin{pmatrix} j\omega L_1 & j\omega M \\ j\omega M & j\omega L_2 + \underline{Z} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \underline{I}_1 \\ \underline{I}_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \underline{U}_1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Die obere Matrix läßt sich interpretieren als die eines Gleichungssystems, aufgestellt nach dem Maschenstromverfahren. Die Maschenströme, siehe Bild EG9148A, sind die Ströme $\underline{I}_1$ und $\underline{I}_2$. In der Hauptdiagonale stehen die in den Kreisen direkt vorhandenen komplexen Widerstände, mit L_1 und L_2 als positive Größen. In den Nebenelementen standen bei einem normalen Netzwerk die von zwei Maschenströmen gleichzeitig durchflossenen komplexen Widerstände, also die Koppellemente. Auch hier beim Transformator, stehen in den Nebenelementen die magnetischen Koppelungen in Form der Gegeninduktivität. Achtung Vorzeichen! Umklemmen nur einer Spule (des Transformators) bewirkt nur ein Vorzeichenwechsel in M .

9.15. Luftspaltaufweitung

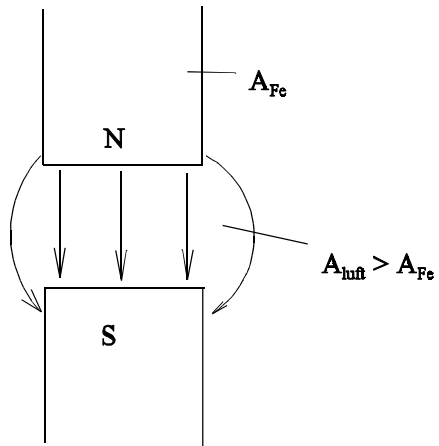


$$A_{Luft} = (1+b) \cdot A_{Fe}$$

Bild EG915A

Faktor $b \ll 1$ empirisch ermitteln
 Achtung: Beachtung des Eisenfüllfaktors

9.16. Verhalten an Grenzflächen

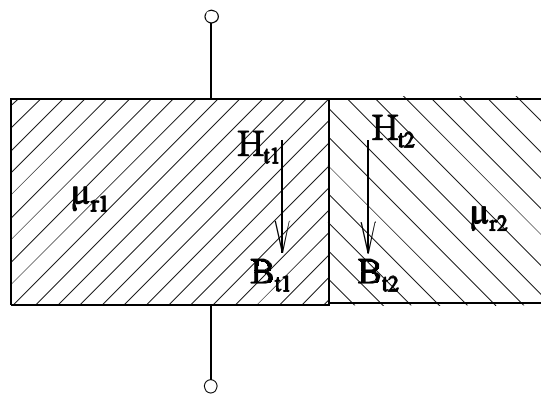


$$H_{t1} = H_{t2}$$

$$\frac{B_{t1}}{\mu_1} = \frac{B_{t2}}{\mu_2}$$

$$\frac{B_{t1}}{B_{t2}} = \frac{\mu_{r1}}{\mu_{r2}}$$

Bild EG916A

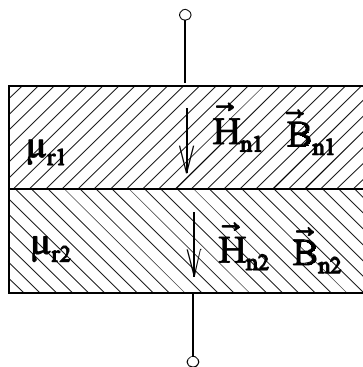

$$B_{n1} = B_{n2}$$

$$\mu_1 \cdot H_{n1} = \mu_2 \cdot H_{n2}$$

$$\frac{H_{n1}}{H_{n2}} = \frac{\mu_{r2}}{\mu_{r1}}$$

Bild EG916B

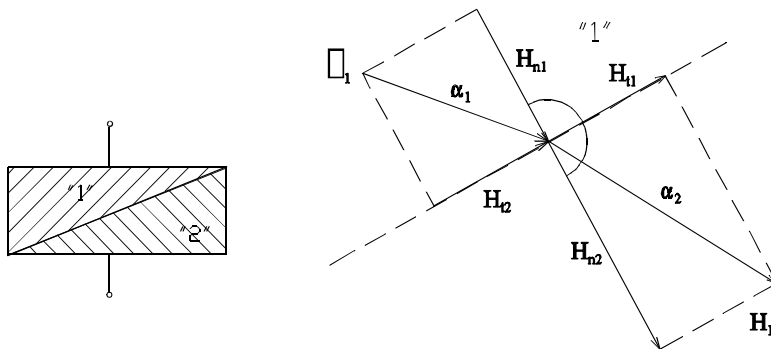


Bild EG916C

$$H_{t1} = H_{t2}$$

$$\tan(\alpha_1) = \frac{H_{t1}}{H_{n1}}$$

$$\frac{H_{n1}}{H_{n2}} = \frac{\mu_{r2}}{\mu_{r1}}$$

$$\tan(\alpha_2) = \frac{H_{t2}}{H_{n2}}$$

$$\frac{\tan(\alpha_1)}{\tan(\alpha_2)} = \frac{\frac{H_{t1}}{H_{n1}}}{\frac{H_{t2}}{H_{n2}}} = \frac{H_{t1}}{H_{t2}} \cdot \frac{H_{n2}}{H_{n1}} = 1 \cdot \frac{\mu_{r1}}{\mu_{r2}}$$

$$\frac{\tan(\alpha_1)}{\tan(\alpha_2)} = \frac{\mu_{r1}}{\mu_{r2}}$$

Verhalten Eisen-Luft

$$\mu_{r2} = \mu_{rFe} \rightarrow \infty$$

$$\mu_{r1} = \mu_{rLuft} = 1$$

$$\frac{\tan(\alpha_1)}{\tan(\alpha_2)} = \frac{1}{\infty} \approx 0 \Rightarrow$$

$$\tan(\alpha_1) = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow$$

Feldlinien stehen auf Eisen senkrecht

9.17. Magnetische und elektrische Felder

9.17.1. Vergleich elektrischer und magnetischer Felder

Größe	Strömungsfeld	Elektrostatisches Feld	magnetisches Feld
Feldstärke	$\vec{E} \quad \left[\frac{V}{m} \right]$	$\vec{E} \quad \left[\frac{V}{m} \right]$	$\vec{H} \quad \left[\frac{A}{m} \right]$
Felddichte	$\vec{J} \quad \left[\frac{A}{m^2} \right]$	$\vec{D} \quad \left[\frac{As}{m^2} \right]$	$\vec{B} \quad \left[\frac{Vs}{m^2} \right]$
Zusammenhang	$\vec{J} = \kappa * \vec{E}$	$\vec{D} = \epsilon_0 * \epsilon_r \vec{E}$	$\vec{B} = \mu_0 * \mu_r * \vec{H}$
Naturkonstante	-	$\epsilon_0 = 8.854 * 10^{-12} \frac{As}{Vm}$	$\mu_0 = 1.257 * 10^{-6} \frac{Vs}{Am}$
Fluß	$I [A]$	$\psi [As]$	$\Phi [Vs]$
Zusammenhang	$I = \int \vec{J} d\vec{A}$	$\psi = \int D dA$	$\Phi = \int B dA$
Anregung, Spannung	$U = \int \vec{E} d\vec{s}$	$U = \int \vec{E} d\vec{s}$	$V = \int \vec{H} d\vec{s}$
Widerstand	$R \quad \left[\frac{V}{A} \right]$	-	$R_m \quad \left[\frac{A}{Vs} \right]$
Leitwert	$G = \frac{1}{R} \left[\frac{A}{V} \right]$	$C \quad \left[\frac{As}{V} \right]$	$\Lambda = \frac{1}{R_m} \left[\frac{Vs}{A} \right]$
Zusammenhang	$I = G * U$	$\psi = C * U$	$\Phi = \Lambda * V$
Zusammenhang Strom, Spannung	$u = R * i$	$i = C * \frac{du}{dt}$	$u = L * \frac{di}{dt}$
Leitwert homogenes Feld	$G = \kappa * \frac{A}{l}$	$C = \epsilon * \frac{A}{l}$	$\Lambda = \mu * \frac{A}{l}$
gespeicherte Energie	-	$W_e = \frac{1}{2} C U^2$	$W_m = \frac{1}{2} L * I^2$
Feldenergie pro Volumen	-	$w_e = \frac{1}{2} \vec{E} * \vec{D}$	$w_m = \frac{1}{2} \vec{H} * \vec{B}$
Wert für homogenes Feld	$G = \kappa \frac{A}{l}$	$C = \epsilon \frac{A}{l}$	$L = N^2 \mu \frac{A}{l}$

9.17.2. Maxwell-Gleichungen (nicht klausurrelevant)

Maxwell-Gleichungen in integraler Form:

Die **erste Maxwell-Gleichung** ist schon als Durchflutungsgesetz bekannt:

$$\oint_{R.v.A.} \vec{H} d\vec{s} = \int_{(A)} \vec{J}_g d\vec{A}$$

Die gesamte Stromdichte $\vec{J}_g$ ergibt sich aus der elektrischen Strömung in Leitern $\vec{J}$ und der Verschiebungsstromdichte:

$$\vec{J}_g = \vec{J} + \frac{d}{dt} \vec{D} = \kappa \vec{E} + \epsilon \dot{\vec{E}}$$

Die **zweite Maxwell-Gleichung** ist als Induktionsgesetz bekannt. Für eine Leiterschleife gilt:

$$\oint_{R.v.A.} \vec{E} d\vec{s} = -\frac{d\Phi}{dt} = -\frac{d}{dt} \int_{(A)} \vec{B} d\vec{A} = \int_{(A)} \frac{d\vec{B}}{dt} d\vec{A}$$

Die **dritte Maxwell-Gleichung** sagt aus, daß der Verschiebungsfluß über die Oberfläche eines geschlossenen Gebietes die eingeschlossene Ladung ergibt:

$$\iint_{A.v.G} \vec{D} * d\vec{A} = Q_G$$

Da es keine eingeschlossenen magnetischen Ladungen gibt, ist das Integral der magnetischen Flußdichte über ein geschlossenes Gebiet Null. Dieses Aussage liefert das **vierte Maxwell-Gesetz**:

$$\iint_{A.v.G} \vec{B} * d\vec{A} = 0$$

Zur vollständigen Berechnung werden die außer den Maxwell-Gleichungen die Material-Eigenschaften benötigt:

$$\vec{B} = f(\vec{H}) \quad \vec{B} = \mu_0 * \mu_r * \vec{H}$$

$$\vec{D} = f(\vec{E}) \quad \vec{D} = \epsilon_0 * \epsilon_r * \vec{E}$$

$$\vec{J} = f(\vec{E}) \quad \vec{J} = \kappa * \vec{E}$$

Satz von Stokes

Zur Umformung der oberen Gleichung wird der Satz von Stokes benötigt, der hier ohne Herleitung angegeben werden soll:

$$\oint_{R.v.A} \vec{x} d\vec{s} = \int_A \text{rot}(\vec{x}) d\vec{A}$$

Aussage: Das geschlossene Linienintegral des Vektors $\vec{x}$ über den Rand der Fläche A ist gleich dem Flächenintegral über die Rotation des Vektors $\vec{x}$.

Maxwell-Gleichungen in differentieller Form

Die Maxwell-Gleichung in integraler Form sind noch relativ anschaulich zu verstehen. Die Feldberechnung erfolgt in der Regel mit Hilfe der Maxwell-Gleichung in differentieller Form. Die sich ergebenden, meist partiellen DGLn, müssen gelöst werden. Anhand der ersten Maxwell-Gleichung soll die Umformung von integraler nach differentieller Form gezeigt werden. Die erste Maxwell-Gleichung:

$$\oint_{R.v.A.} \vec{H} d\vec{s} = \int_{(A)} \vec{J}_g d\vec{A}$$

wird mit Hilfe des Satzes von Stokes

$$\oint_{R.v.A} \vec{H} d\vec{s} = \iint_{(A)} \text{rot}(\vec{H}) d\vec{A}$$

umgeformt:

$$\begin{aligned} \iint_{(A)} \text{rot}(\vec{H}) d\vec{A} &= \int_{(A)} \vec{J}_g d\vec{A} \\ \iint_{(A)} [\text{rot}(\vec{H}) - \vec{J}_g] d\vec{A} &= 0 \end{aligned}$$

Ein Integral ist nur dann für verschiedene Flächen A Null, wenn auch der Integrand Null wird:

$$\text{rot}(\vec{H}) - \vec{J}_g = 0$$

Ersetzen von $\vec{J}_g$ ergibt die 1. Maxwell-Gleichung in differentieller Form:

$$\text{rot}(\vec{H}) = \vec{J}_g = \vec{J} + \frac{d}{dt} \vec{D} \quad \text{1. Maxwell-Gleichung}$$

$$\text{rot}(\vec{E}) = -\frac{d}{dt} \vec{B} \quad \text{2. Maxwell-Gleichung}$$

$$\text{div}(\vec{D}) = \rho \quad \text{3. Maxwell-Gleichung}$$

$$\text{div}(\vec{B}) = 0 \quad \text{4. Maxwell-Gleichung}$$

$$\vec{B} = \mu_0 \vec{H} \quad \text{Materialgleichung}$$

$$\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} \quad \text{Materialgleichung}$$

$$\vec{J} = \kappa \vec{E} \quad \text{Materialgleichung}$$

9.17.3. Beispiel für die Anwendung des Maxwell-Gleichungen (nicht klausurrelevant)

Mit Hilfe der Maxwell-Gleichung für langsam veränderliche (quasistationäre) Felder:

$$\operatorname{rot} \vec{H} = \vec{J} \quad \operatorname{rot} \vec{E} = -\dot{\vec{B}}$$

$$\operatorname{div} \vec{D} = \rho \quad \operatorname{div} \vec{B} = 0$$

ergeben sich (ohne Ableitung) im inneren eines Leiters die partiellen Differentialgleichungen

$$\Delta \vec{H} = \kappa \mu \dot{\vec{H}} \quad \Delta \vec{E} = \kappa \mu \dot{\vec{E}} \quad \Delta \vec{J} = \kappa \mu \dot{\vec{J}}$$

mit dem Nabla Operator z.B. in kartesischen Koordinaten:

$$\Delta = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$$

Für einen komplexen sinusförmigen Ansatz

$$\vec{H} = \operatorname{Re}\{\vec{H}_* e^{j\omega t}\} \quad \vec{E} = \operatorname{Re}\{\vec{E}_* e^{j\omega t}\} \quad \vec{J} = \operatorname{Re}\{\vec{J}_* e^{j\omega t}\}$$

ergeben sich die partiellen DGLn für die Phasoren $\vec{H}_*$, $\vec{E}_*$ und $\vec{J}_*$:

$$\Delta \vec{H}_* = j\omega \kappa \mu \vec{H}_* = \frac{2j}{h^2} \vec{H}_*$$

$$\Delta \vec{E}_* = j\omega \kappa \mu \vec{E}_* = \frac{2j}{h^2} \vec{E}_*$$

$$\Delta \vec{J}_* = j\omega \kappa \mu \vec{J}_* = \frac{2j}{h^2} \vec{J}_*$$

mit der Eindringtiefe h

$$h = \sqrt{\frac{2}{\omega \kappa \mu}}$$

Lösung: numerisch oder DGL für eine angepaßte Koordinaten-Richtungen.

Phasoren sind komplexe Zeiger in Vektorform (komplexer Zeiger für jede Koordinatenrichtung).

Beispiel:

Der innere komplexe Widerstand einer Kupferschiene von $a \times b = 1 \text{ cm} \times 10 \text{ cm}$ und $l = 5 \text{ m}$ Länge ist bei $f = 50 \text{ Hz}$ zu bestimmen ($\kappa = 56 \cdot 10^6 \text{ AV}^{-1} \text{ m}^{-1}$).

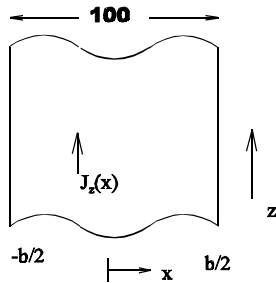
Lösung 1: (aufwendig)

Bild EW_A341A

$$h = \sqrt{\frac{2}{2\pi \cdot f \cdot \kappa \cdot \mu}} = \sqrt{\frac{2}{2\pi \cdot 50 \frac{1}{s} \cdot 56 \cdot 10^6 \text{ AV}^{-1} \text{ m}^{-1} \cdot 1.257 \cdot 10^{-6} \frac{\text{Vs}}{\text{Am}}}} = 9.51 \text{ mm}$$

DGL: $\Delta J_z = \frac{2j}{h^2} J_z$ nur z-Komponente

Lösung der oberen homogen DGL durch Ansatz eines Polynoms in λ :

$$J_z'' - \frac{2j}{h^2} J_z = 0$$

$$\lambda^2 - \frac{2j}{h^2} = 0 \quad \Rightarrow \quad \lambda = \pm \sqrt{\frac{2j}{h^2}} = \pm \frac{1+j}{h}$$

$$J_z(x) = J_{01} \cdot e^{\frac{1+j}{h}x} + J_{02} \cdot e^{-\frac{1+j}{h}x} = J_{03} \cosh\left(\frac{1+j}{h}x\right) + J_{04} \sinh\left(\frac{1+j}{h}x\right)$$


Da $J_z(x=-b/2=-5\text{cm}) = J_z(x=+b/2=+5\text{cm}) \quad \Rightarrow \quad J_z(x) = J_0 \cdot \cosh\left(\frac{1+j}{h}x\right)$

$$I = \int J_z dA \quad dA = a \cdot dx$$

$$I = \int_{x=-b/2}^{+b/2} J_0 \cosh\left(\frac{1+j}{h}x\right) a \cdot dx = \frac{h}{1+j} J_0 a \sinh\left(\frac{1+j}{h}x\right) \Bigg|_{x=-b/2}^{b/2}$$

$$I = 2 \frac{h \cdot a}{1+j} J_0 \sinh\left[\frac{1+j}{h} \cdot \frac{b}{2}\right]$$
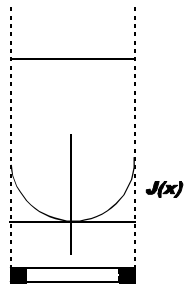
$$J_0 = \frac{I}{2 * h * a} (1 + j) \frac{1}{\sinh \left[(1 + j) \frac{b}{2h} \right]}$$



$$J(x) = \frac{I}{2 * h * a} (1 + j) \frac{\cosh \left[(1 + j) \frac{x}{h} \right]}{\sinh \left[(1 + j) \frac{b}{2h} \right]}$$

=> Verdrängung in die Randbereiche

Bild EW_A341B

$$E(x) = \frac{1}{\kappa} J(x) \quad U = l * E \left(x = \frac{b}{2} \right) = \frac{l}{\kappa} * J \left(x = \frac{b}{2} \right)$$

$$U = \frac{l}{\kappa} * J_0 * \cosh \left(\frac{1 + j}{h} * \frac{b}{2} \right)$$

$$I = 2 \frac{h * a}{1 + j} * J_0 * \sinh \left(\frac{1 + j}{h} * \frac{b}{2} \right)$$

$$Z = \frac{U}{I} = \frac{l}{2 * \kappa * h * a} \frac{\cosh \left[(1 + j) \frac{b}{2h} \right]}{\sinh \left[(1 + j) \frac{b}{2h} \right]} (1 + j)$$

Grenzfall $\frac{b}{2h} \gg 1$ (hohe Stromverdrängung)

$$Z = \frac{l}{2 \kappa * h * a} (1 + j) = R + jX \quad R = \frac{l}{\kappa * a * (2h)}$$

=> Strom fließt nur in den Randbereichen mit den Abstand h, hier an zwei äußeren Seiten des Rechtecks.

Grenzfall $\frac{b}{2h} \ll 1$ (keine Stromverdrängung)

$$Z = \frac{l}{2 \kappa * h * a} \frac{1}{(1 + j) \frac{b}{2h}} (1 + j) = \frac{l}{\kappa * a * b}$$

=> Der gesamte Leiter steht zur Stromleitung zur Verfügung.

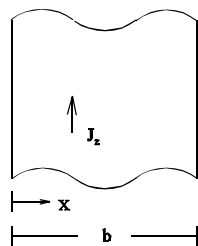
Lösung 2: für ($h \ll b$)

Bild EW_A341C

DGL: $\Delta I_Z = \frac{2j}{h^2} * I_Z$

Lösung der oberen homogen DGL durch Ansatz eines Polynoms in λ :

$$I_Z'' - \frac{2j}{h^2} I_Z = 0$$

$$\lambda^2 - \frac{2j}{h^2} = 0 \quad \Rightarrow \quad \lambda = \pm \sqrt{\frac{2j}{h^2}} = \pm \frac{1+j}{h}$$

$$I_Z(x) = I_0 * e^{-(1+j)\frac{x}{h}} = I_0 * e^{-\frac{x}{h}} * e^{-j\frac{x}{h}} \quad \text{nur "-" weil } J(x=\infty) = 0$$

$$\underline{E}(x=0) = I_0 * \frac{1}{\kappa} \quad \underline{U} = \underline{E}(x=0) * l = \frac{I_0}{\kappa} * l$$

$$\underline{I} = 2 * \int_{x=0}^{\infty} I_Z(x) * dA \quad dA = a * dx$$

$$\underline{I} = 2a * \int_{x=0}^{\infty} I_0 * e^{-(1+j)\frac{x}{h}} * dx$$

$$\underline{I} = 2a * I_0 \frac{h}{-(1+j)} e^{-(1+j)\frac{x}{h}} \bigg|_{x=0}^{\infty}$$

$$\underline{I} = \frac{2a * h}{1+j} * I_0 \quad \Rightarrow \quad I_Z(x) = \frac{2a * h}{1+j} * e^{-\frac{x}{h}} * e^{-j\frac{x}{h}}$$

$$\underline{Z} = \frac{\underline{U}}{\underline{I}} = \frac{\frac{I_0}{\kappa} l}{\frac{2a * h}{1+j} I_0} = (1+j) \frac{l}{2a * h * \kappa}$$

Fazit: Näherung ist möglich, indem mit dem Querschnitt gerechnet wird, der mit der Eindringtiefe von Rand entfernt ist.

10. Ausgleichsvorgänge, Schaltvorgänge

10.1. Einleitung

10.1.1. Problemstellung

In den Kapiteln 2 und 3 (1. Semester) wurden Gleichstromkreise ohne Energiespeicher (kein L, kein C) nur mit ohmschen Widerständen R berechnet. Im Kap. 2 wurden einfache Gleichstromkreise und im Kap. 3 vermaschte Gleichstromkreise behandelt.

Im Kap. 6 (2. Semester) erfolgte mit Hilfe der komplexen Wechselstromrechnung die Analyse von vermaschten Wechselstromnetzen mit Widerständen R, Induktivitäten L und Kapazitäten C. Dabei wurde nur der eingeschwungene Zustand berechnet, der den Übergang beim Einschalten nicht berücksichtigt.

In diesem Abschnitt soll das Einschalten von Quellen behandelt werden:



1. Gleichspannungsquellen
2. Wechselspannungsquellen

Die schon zur Behandlung von Gleich- und Wechselstromnetzen bekannten Verfahren und Gesetze:

- Maschenumlauf
- Knotenpunktregel
- komplexes Ohmsches Gesetz
- Netzwerksberechnungsmethoden

sollen auf Einschaltvorgänge erweitert werden.

Die folgende Tabelle zeigt den Zusammenhang zwischen Strom i und Spannung u an den drei Elementen Widerstand R, Induktivität L und Kapazität C. Die Gleichungen für den Zeitbereich und für die komplexe Wechselstromrechnung sind schon bekannt. Die Laplace-Transformation läßt sich durch den Übergang von $j\omega$ nach p erklären. In der folgenden Tabelle sind durch Ersetzen von $j\omega$ durch p die Laplace-transformierten Widerstände schon eingetragen. Der Beweis dieser Maßnahme erfolgt in Kap. 10.1.4.

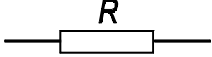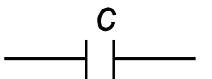Element	Zeitbereich	komplex	Laplace
	$u = i \cdot R$	$\underline{Z}(j\omega) = R$	$Z(p) = R$
	$u = L \cdot \frac{di}{dt}$	$\underline{Z}(j\omega) = j\omega L$	$Z(p) = pL$
	$i = C \cdot \frac{du}{dt}$	$\underline{Z}(j\omega) = \frac{1}{j\omega C}$	$Z(p) = \frac{1}{pC}$

Die Netzwerkanalyse mit Hilfe schon bekannter Regeln ergibt mit den Zusammenhängen an L und C die zeitliche Ableitung von physikalischen Größen in den Gleichungen, diese werden bekanntlich Differentialgleichungen

(DGLn) genannt. **Die Netzwerkanalyse ergibt lineare DGLn mit konstanten Koeffizienten.**

Aus der Mathematik sind für die Lösung von linearen DGLn mit konstanten Koeffizienten zwei Standardmethoden bekannt:

- Lösung im Zeitbereich
- Laplace Transformation

Zusätzlich sollen in diesem Abschnitt noch Methoden erläutert werden, mit der der Praktiker mit weniger Aufwand eine Lösung erhält:

- Bei nur einem Energiespeicher (L, C) im Kreis kann ein vereinfachtes Verfahren angegeben werden, siehe Abschnitt 10.2.5.5.
- Bei Wechselstromnetzen wurde ein Gleichungssystem in $j\omega$ mit Zahlenwerten gelöst, hier muß ein Gleichungssystem in p allgemein gelöst werden.

In der Mathematik wird das Lösen von DGLn gezeigt. Hier ist auch das Aufstellen der DGL gefordert. Es werden auch Tips zur vereinfachten Lösung gegeben.

Die Lösung einer inhomogen linearen DGL mit konstanten Koeffizienten ergab sich aus der Addition von homogener und spezieller Lösung. In diesem Kapitel wird gezeigt, daß die homogene Lösung den Übergangsvorgang nach dem Schalten beschreibt und für $t \rightarrow \infty$ verschwindet. Bei Schalten von Gleichspannungsquellen ist die spezielle Lösung, die Lösung für $t \rightarrow \infty$ oder für Gleichstrom (C offen, L kurzschließen), siehe Kap. 10.2. Bei Schalten von Wechselspannungsquellen ist die spezielle Lösung der Zeitverlauf, der sich mit Hilfe der komplexen Rechnung ermitteln läßt, Beweis Kap. 10.3.

$$\begin{array}{lclcl}
 y(t) & = & y_{\text{hom}}(t) & + & y_{\text{spe}} \\
 \text{Lösung des Schaltvorgangs} & = & \text{Ausgleichsvorgang} & + & \text{Lösung für } t \rightarrow \infty
 \end{array}$$

Da die Lösung von linearen DGLn mit konstanten Koeffizienten in diesem Kapitel häufig benötigt wird, erfolgt in den nächsten zwei Abschnitten die Wiederholung der wichtigsten Regeln der Methode im Zeitbereich und der Laplace Transformation.

10.1.2. Extrakt: Praktische Lösung von linearen DGLn im Zeitbereich

Die Lösung der homogenen DGL

$$\frac{d^n y}{dt^n} + a_{n-1} \frac{d^{n-1} y}{dt^{n-1}} + \dots + a_2 \frac{d^2 y}{dt^2} + a_1 \frac{dy}{dt} + a_0 y = 0 \quad (10.1)$$

erfolgt durch Überführen der obigen DGL in Polynom in λ :

$$\lambda^n + a_{n-1} \lambda^{n-1} + \dots + a_2 \lambda^2 + a_1 \lambda + a_0 = 0 \quad (10.2)$$

Die Nullstellen des oberen Polynoms ergeben n-Lösungen:

$$\lambda_{01}, \lambda_{02}, \dots, \lambda_n$$

Für eine einfach reelle Nullstelle λ_{0i} erfolgt der Teilansatz:

$$y_{hom,i} = c_i * e^{\lambda_{0i} t} \quad (10.3)$$

Für eine doppelt reelle Nullstelle $\lambda_{0i} = \lambda_{0i+1}$ erfolgt der Teilansatz:

$$y_{hom,i,i+1} = c_i * e^{\lambda_{0i} t} + c_{i+1} * e^{\lambda_{0i} t} \quad (10.4)$$

Für eine konjugiert komplexe Nullstelle $\lambda_{0i,i+1} = -1/T_i + j\omega_i$ erfolgt der Ansatz:

$$y_{hom,i,i+1} = e^{-t/T_i} [c_i * \cos(\omega_i t) + c_{i+1} * \sin(\omega_i t)]$$

Zur gesamten homogen Lösung müssen alle Teilansätze addiert werden.

Danach müßte dann die spezielle Lösung bestimmt werden. Der Mathematiker bestimmt diese mit Hilfe eines Ansatzes der in die gesamte DGL eingesetzt wird. Die Bestimmung der speziellen Lösung in der Elektrotechnik ist etwas einfacher, wie in Abschnitt 10.2 für das Schalten von Gleichspannungsquellen und in Abschnitt 10.3 für das Schalten von Wechselspannungsquellen gezeigt wird.

Die homogene Lösung und die spezielle Lösung werden addiert:

$$y(t) = y_{hom} + y_{sp}$$

Zum Schluß werden die n frei wahlbaren Konstanten c_i der homogen Lösung mit Hilfe der n Anfangsbedingungen bestimmt.

Homogene Lösung 1. Ordnung

$$\frac{dy}{dt} + \frac{1}{T} y = 0 \quad \lambda + \frac{1}{T} = 0 \quad \Rightarrow \quad \lambda = -\frac{1}{T}$$

$T \frac{dy}{dt} + y = 0 \quad \Rightarrow \quad y_{hom} = c_1 * e^{-t/T} \quad (10.5)$

10.1.3. Extrakt: Praktische Lösung von linearen DGLn mit Hilfe der Laplace-Transformation

A] Transformation von einzuschaltenden Quellen

A1] Transformation einer einzuschaltenden Gleichspannungsquelle

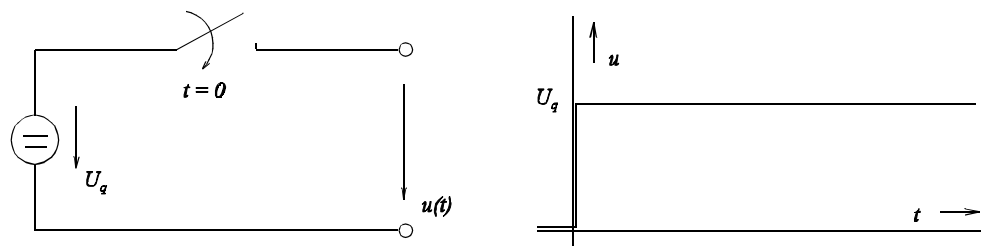


Bild EG1013A

$$u(t) \quad \circ \text{-----} \bullet \quad U(p)$$

$$u(t) = U_q * s(t) \quad \circ \text{-----} \bullet \quad U(p) = \frac{U_q}{p}$$

A2] Transformation einer Wechselspannungsquelle (Kosinus-Funktion)

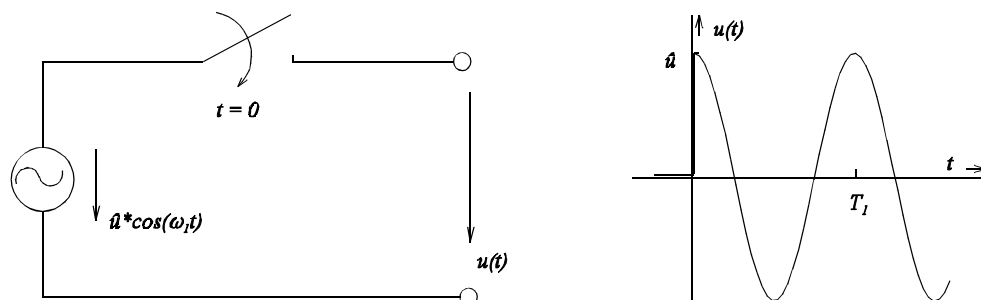


Bild EG1013B

$$\omega_1 = 2\pi/T_1$$

$$u(t) = \hat{u} * \cos(\omega_1 t) * s(t) \quad \circ \text{-----} \bullet \quad U(p) = \hat{u} * \frac{p}{p^2 + \omega_1^2}$$

A3] Transformation einer Wechselspannungsquelle (Sinus-Funktion)

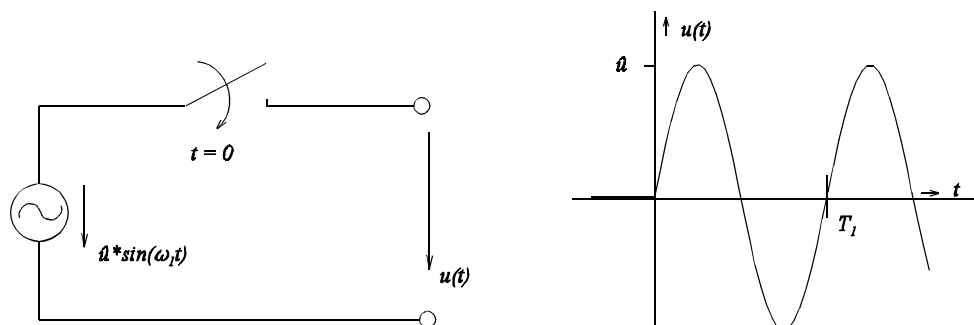


Bild EG1013B

$$\omega_1 = 2\pi/T_1$$

$$u(t) = \hat{u} * \sin(\omega_1 t) * s(t) \quad \circ \text{-----} \bullet \quad U(p) = \hat{u} * \frac{\omega_1}{p^2 + \omega_1^2}$$

B] Transformation von y und dessen Ableitung

$y(t)$	☐ -----●	$Y(p)$
$\frac{dy}{dt}$	☐ -----●	$p*Y(p) - y_0$
$\frac{d^2y}{dt^2}$	☐ -----●	$p^2*Y(p) - p*y_0 - y_0'$
$\frac{d^3y}{dt^3}$	☐ -----●	$p^3*Y(p) - p^2*y_0 - p*y_0' - y_0''$
$\frac{d^4y}{dt^4}$	☐ -----●	$p^4*Y(p) - p^3*y_0 - p^2*y_0' - p*y_0'' - y_0'''$

C] Transformation der gesamten DGL**D] Nach Y(p) auflösen und Partialbruchzerlegung durchführen****E] Rücktransformation mit Tabelle**

$y(t)$	$Y(p)$
$1 = s(t)$	$\frac{1}{p}$
$t = t*s(t) = r(t)$	$\frac{1}{p^2}$
e^{-at}	$\frac{1}{p + a}$
$\cos(\omega_1 t)$	$\frac{p}{p^2 + \omega_1^2}$
$\sin(\omega_1 t)$	$\frac{\omega_1}{p^2 + \omega_1^2}$
$1 - e^{-t/T}$	$\frac{1}{p*(1 + Tp)}$
$1 - e^{-at}$	$\frac{a}{p(p + a)}$
$t*e^{-at}$	$\frac{1}{(p + a)^2}$
$e^{-at}* \cos(\omega_1 t)$	$\frac{p + a}{(p + a)^2 + \omega_1^2}$
$e^{-at}* \sin(\omega_1 t)$	$\frac{\omega_1}{(p + a)^2 + \omega_1^2}$
$\cos(\omega_1 t + \varphi)$	$\frac{p*\cos(\varphi) - \omega_1*\sin(\varphi)}{p^2 + \omega_1^2}$
$e^{-at}* \cos(\omega_1 t + \varphi)$	$\frac{(p + a)*\cos(\varphi) - \omega_1*\sin(\varphi)}{(p + a)^2 + \omega_1^2}$
$e^{-at}*\left[\cos(\omega_1 t) + \frac{b - a}{\omega_1}\sin(\omega_1 t)\right]$	$\frac{p + b}{(p + a)^2 + \omega_1^2}$

10.1.4. Laplace-transformierte Widerstände**A] Ohmscher Widerstand R**

$$u = R \cdot i \quad \bigcirc \text{-----} \bullet \quad U(p) = R \cdot I(p)$$

$$Z(p) = \frac{U(p)}{I(p)} = R$$

$Z(p) = R$

B] Induktivität L

$$u = L \cdot \frac{di}{dt} \quad \bigcirc \text{-----} \bullet \quad U(p) = L \cdot p \cdot I(p) - L \cdot i_0$$

Mit $i(t=0) = i_0 = 0$ ergibt sich

$$Z(p) = \frac{U(p)}{I(p)} = p \cdot L$$

$Z(p) = p \cdot L$

C] Kapazität C

$$i = C \cdot \frac{du}{dt} \quad \bigcirc \text{-----} \bullet \quad I(p) = C \cdot p \cdot U(p) - C \cdot u_0$$


Mit $u(t=0) = u_0 = 0$ ergibt sich

$$Z(p) = \frac{U(p)}{I(p)} = \frac{1}{pC}$$

$Z(p) = \frac{1}{pC}$

10.2. Schalten von Gleichspannungsquellen

10.2.1. Entladen eines Kondensators

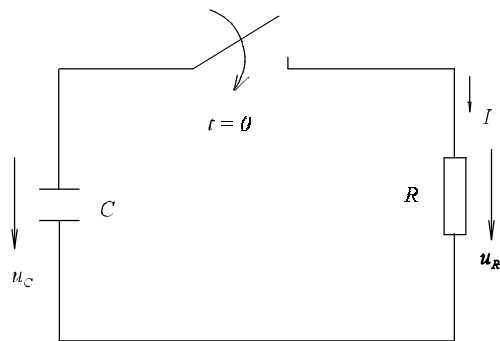

gegeben:

Anordnung nach Bild EG1021A

$$u_C(t=0) = u_{C0} = 20V$$

$$C = 0.1 \mu F$$

$$R = 20 k\Omega$$

Bild EG1021A

gesucht: $u_C(t)$, $u_R(t)$, $i(t)$

Lösung:

Entscheidung: DGL für $u_C(t)$ aufstellen. Der Strom wird ersetzt durch:

$$i = -C \frac{du_C}{dt}$$

Das Minus-Zeichen der oberen Gleichung ist notwendig, weil u_C und i in verschiedenen Richtungen zeigen.

$$u_C = u_R = R \cdot i = -R \cdot C \frac{du_C}{dt}$$

$$T = R \cdot C$$

$$u_C + T \frac{du_C}{dt} = 0$$

Die obere DGL muß gelöst werden. Es sollen im Rahmen dieses Kapitels verschiedene Lösungsmethoden angewandt werden. Die Trennung der Variablen ergibt:

$$u_C = -T \frac{du_C}{dt}$$

$$\frac{du_C}{u_C} = -\frac{dt}{T}$$

$$\ln(u_C) - \ln(c_1) = -\frac{t}{T}$$

$$\ln(u_C / c_1) = -\frac{t}{T}$$

$$u_C / c_1 = e^{-t/T}$$

$$u_C = c_1 \cdot e^{-t/T} \quad (\text{Lösung der DGL})$$

Anfangsbedingung auswerten:

$$u_C(t=0) = u_{C0} = c_1$$

$$u_C = u_{C0} \cdot e^{-t/T}$$

$$i = -C \frac{du_C}{dt} = -C \frac{-1}{T} \cdot u_{C0} \cdot e^{-t/T} = \frac{C}{R \cdot C} \cdot u_{C0} \cdot e^{-t/T}$$

$$i = \frac{u_{C0}}{R} \cdot e^{-t/T}$$

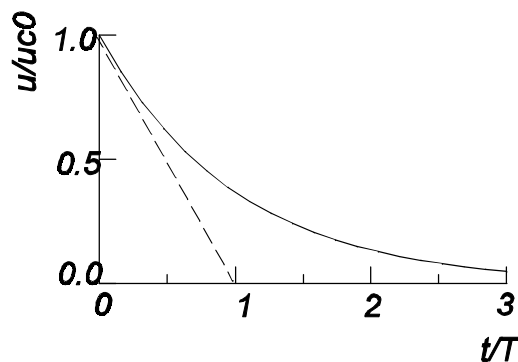


Bild EG1021B

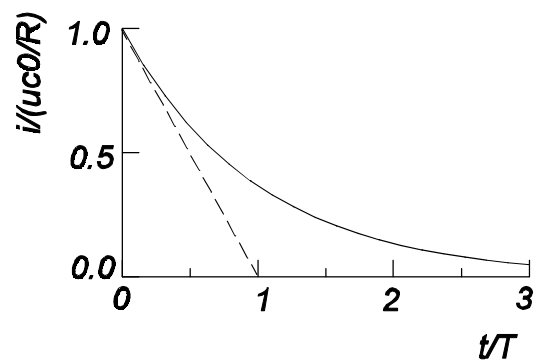


Bild EG1021C

Der allgemeine Zeitverlauf der Größen u_C und i beim Entladen eines Kondensators ist in den Bildern EG1021B und EG1021C dargestellt. Er kann mit Hilfe der Tangente konstruiert werden.

Zusammenfassung: Entladung Kondensator	
$T = R \cdot C$	- Zeitkonstante
$u_C(t) = u_C(t=0) \cdot e^{-t/T}$	
$i(t) = \frac{u_C(t=0)}{R} \cdot e^{-t/T}$	

Kommentar zum Ergebnis:

Der Praktiker berechnet die Entladung eines Kondensators nicht mit Hilfe der Lösung einer DGL, sondern benutzt obere Formeln. Die DGL der Entladung eines Kondensators war eine homogene. Es ergibt sich auch nur eine homogene Lösung, die für $t \rightarrow \infty$ verschwindet. Es kann auch keine spezielle Lösung vorhanden sein, weil der Kondensator für $t \rightarrow \infty$ entladen ist. Aus den Zeitverläufen ist zu erkennen: Es gibt für jede Größe einen Anfangswert für $t = 0$ und einen Endwert für $t \rightarrow \infty$. Der Übergang erfolgt mit einer e-Funktion. Die Tangente der e-Funktion kann mit Hilfe der Zeitkonstanten bei $t = 0$ konstruiert werden.

Zahlenwertmäßige Berechnung des oberen Beispiels:

Mit den Formeln der Zusammenstellung ergibt sich:

$$T = R \cdot C = 20 \cdot 10^3 \frac{\text{V}}{\text{A}} \cdot 0.1 \cdot 10^{-6} \frac{\text{As}}{\text{V}} = 2 \text{ ms}$$

$$u_{C0} = 20 \text{ V}$$

$$\frac{u_{C0}}{R} = \frac{20 \text{ V}}{20 \text{ k}\Omega} = 1 \text{ mA}$$

$$u_C(t) = 20 \text{ V} \cdot e^{-t/2\text{ms}}$$

$$i(t) = 1 \text{ mA} \cdot e^{-t/2\text{ms}}$$

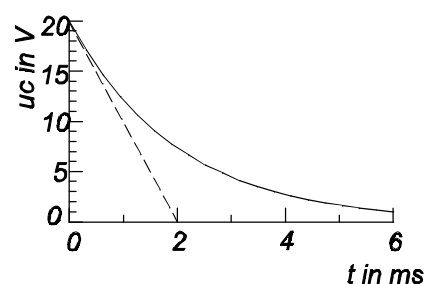


Bild EG1021D

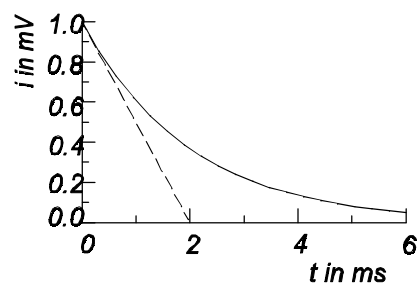
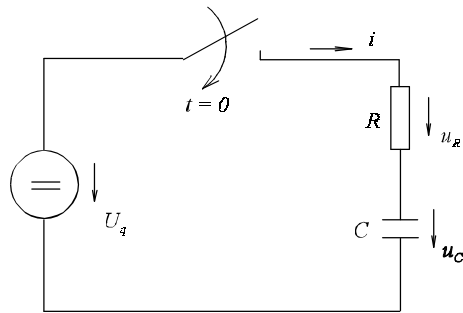


Bild EG1021E

10.2.2. Aufladen eines Kondensator**gegeben:** Anordnung nach Bild EG1022A

$$U_q = 10 \text{ V}$$

$$C = 0.1 \text{ } \mu\text{F}$$

$$R = 50 \text{ k}\Omega$$

a) $u_C(t=0) = u_{C0} = 0$

b) $u_C(t=0) = u_{C0} = 3 \text{ V}$

gesucht: $u_C(t)$, $u_R(t)$, $i(t)$

Bild EG1022A

Lösung:

Maschenumlauf: $U_q = u_R + u_C$ (A)

DGL für Variable: u_C

i - ersetzen: $i = C \cdot \frac{du_C}{dt}$

u_R ersetzen: $u_R = R \cdot i = R \cdot C \cdot \frac{du_C}{dt}$

Einsetzen in (A): $U_q = R \cdot C \cdot \frac{du_C}{dt} + u_C$

DGL: $\frac{du_C}{dt} + \frac{u_C}{R \cdot C} = \frac{U_q}{R \cdot C}$

Homogene Lösung:Aufstellen des Polynoms in λ aus der DGL:

$$\lambda + \frac{1}{R \cdot C} = 0 \quad \Rightarrow \quad \lambda = -\frac{1}{R \cdot C}$$

$$u_{Chom} = c_1 \cdot e^{t\lambda} = c_1 \cdot e^{-t/(R \cdot C)} = c_1 \cdot e^{-t/T}$$

$$T = R \cdot C$$

Spezielle Lösung:

In der Mathematik erfolgt für die spezielle Lösung ein Ansatz. Bei linearen Netzwerken kann die spezielle Lösung den Zustand für $t \rightarrow \infty$ entnommen werden. Nach Bild EG1022A ist für $t \rightarrow \infty$ der Kondensator auf die Quellspannung U_q aufgeladen:

$$U_{Cspe} = U_q$$

Gesamte Lösung: $u_C(t) = u_{Chom} + u_{Cspe} = c_1 \cdot e^{-t/T} + U_q$

Anfangsbedingung auswerten:

$$u_C(t=0) = c_1 + U_q = u_{C0}$$

$$c_1 = u_{C0} - U_q$$

$$u_C(t) = (u_{C0} - U_q) \cdot e^{-t/T} + U_q$$

$$i(t) = C \frac{du_C}{dt} = C \frac{u_{C0} - U_q}{-T} \cdot e^{-t/T} = C \frac{U_q - u_{C0}}{R \cdot C} \cdot e^{-t/T}$$

$$i(t) = \frac{U_q - u_{C0}}{R} \cdot e^{-t/T}$$

$$u_R(t) = R \cdot i(t) = (U_q - u_{C0}) \cdot e^{-t/T}$$

Zusammenfassung: Aufladung Kondensator	
$T = R \cdot C$	
$u_C(t) = U_q - (U_q - u_{C0}) \cdot e^{-t/T}$	
$u_R(t) = (U_q - u_{C0}) \cdot e^{-t/T}$	
$i(t) = \frac{U_q - u_{C0}}{R} \cdot e^{-t/T}$	

Lösung a: Aufladen eines ungeladenen Kondensators ($u_{C0} = 0$)

$$u_C = U_q(1 - e^{-t/T})$$

$$u_R = U_q \cdot e^{-t/T}$$

$$i(t) = \frac{U_q}{R} \cdot e^{-t/T}$$

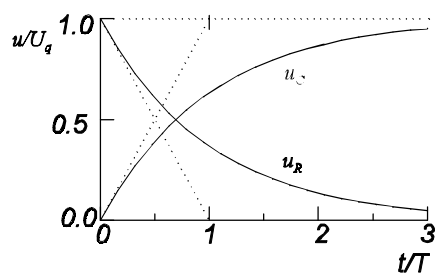


Bild EG1022B

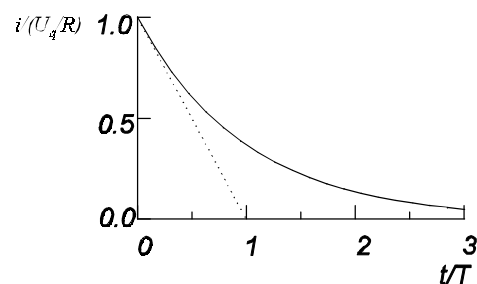


Bild EG1022C

Lösung b: Aufladen eines geladenen Kondensators ($u_{C0} \neq 0$)

$$U_q = 10 \text{ V}, \quad u_{C0} = 3 \text{ V}, \quad R = 50 \text{ k}\Omega, \quad C = 10 \text{ nF}$$

$$U_q - u_{C0} = 7 \text{ V}$$

$$\frac{U_q - u_{C0}}{R} = \frac{7 \text{ V}}{50 \text{ k}\Omega} = 0.14 \text{ mA}$$

$$T = R \cdot C = 50 \cdot 10^3 \frac{\text{V}}{\text{A}} \cdot 10 \cdot 10^{-9} \frac{\text{As}}{\text{V}} = 0.5 \text{ ms}$$

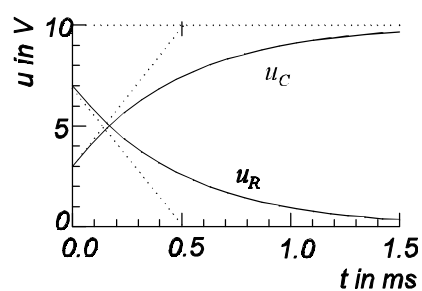


Bild EG1022D

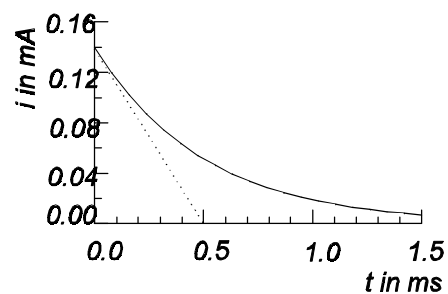


Bild EG1022E


Kommentar zu den Ergebnissen der Bilder EG1022B bis EG1022E

Jede dargestellte Größe verläuft in Form einer e-Funktion mit der gleichen Zeitkonstanten von einem Anfangswert zu einem Endwert. Jede e-Funktion lässt sich leicht mit Hilfe der Tangente aus Anfangswert, Endwert und Zeitkonstante skizzieren. Die Zeitkonstante beträgt $T = R \cdot C$. Anfangswerte und Endwerte lassen sich auch aus physikalischen Überlegungen heraus bestimmen. Da eine Energie sich nicht sprunghaft ändern kann ($W = \frac{1}{2}Cu^2$), ist der Verlauf der Spannung am Kondensator stetig.

Beim **ungeladenen Kondensator** ($u_{C0} = 0$, Bild EG1022B und EG1022C) ist der Anfangswert der Kondensatorspannung Null. Der Endwert ist der Wert im aufgeladenen Zustand. Der Kondensator lädt sich nach Bild EG1022A auf die Quellspannung U_q auf. Die Differenz der Spannung U_q und der Spannung u_c fällt am Widerstand ab. Am Anfang fällt die gesamte Quellenspannung an u_R ab, während u_R am Ende des Ladevorgangs Null ist. Der Strom i ist nach dem ohmschen Gesetz proportional zu u_R . Der Maximalwert bei $t = 0$ beträgt U_q/R . Am Ende des Ladevorgangs wird der Strom Null.

Beim Laden eines schon etwas **geladenen Kondensators** ($u_{C0} \neq 0$, Bilder EG1022D und EG1022E) verändert sich die Kondensatorspannung von am Anfang u_{C0} auf den Wert der Quellspannung am Ende des Ladevorgangs. Damit verändert sich die Differenz $u_R = U_q - u_c$ von am Anfang $U_q - u_{C0}$ auf Null am Ende des Ladevorgangs. Der Strom ist wieder proportional u_R mit der $(U_q - u_{C0})/R$ am Anfang und Null am Ende.

10.2.3. Einschalten einer Induktivität

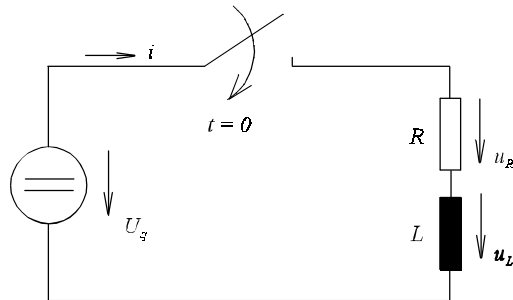

gegeben:

Anordnung nach Bild EG1023A

$$U_q = 220 \text{ V}$$

$$L = 0.3 \text{ H}$$

$$R = 50 \text{ } \Omega$$

gesucht:

$$u_L(t), u_R(t), i(t)$$

Bild EG1023A

Lösung:

Maschenumlauf: $U_q = u_R + u_L$

(A)

DGL für Variable: i

u_R ersetzen durch i : $u_R = R \cdot i$

u_L ersetzen durch i : $u_L = L \cdot \frac{di}{dt}$

Einsetzen in (A): $U_q = R \cdot i + L \cdot \frac{di}{dt}$

DGL: $\frac{L}{R} \cdot \frac{di}{dt} + i = \frac{U_q}{R}$

Homogene Lösung:

Aus dem Vergleich des homogenen Teils der oberen DGL:

$$\frac{L}{R} \frac{di}{dt} + i = 0$$

mit (10.5)

$$T \frac{dy}{dt} + y = 0 \Rightarrow y_{hom} = c_1 \cdot e^{-t/T}$$

ergibt sich:

$$i_{hom} = c_1 \cdot e^{-t/T} \quad \text{mit} \quad T = \frac{L}{R}$$

Spezielle Lösung:

Für $t \rightarrow \infty$ tritt an der Induktivität keine Spannung mehr auf, weil keine Änderung des Stromes mehr vorhanden ist, die gesamte Spannung U_q fällt für $t \rightarrow \infty$ nach Bild EG1023A am Widerstand R ab. Damit ergibt sich die spezielle Lösung zu:

$$i_{spe} = \frac{U_q}{R}$$

Gesamte Lösung:
$$i(t) = i_{hom} + i_{spe} = c_1 * e^{-t/T} + \frac{U_q}{R}$$

Anfangsbedingung auswerten:

Für den Bereich $t < 0$ ergibt sich aus Bild EG1023A, daß der Strom $i = 0$ ist. Da die Energie einer Induktivität ($W = \frac{1}{2}Li^2$) sich nicht sprunghaft ändern kann, ist der Anfangswert des Stromes Null:

$$i(t=0) = 0 = c_1 + \frac{U_q}{R} \quad \Rightarrow \quad c_1 = -\frac{U_q}{R}$$

$$i(t) = \frac{U_q}{R} * (1 - e^{-t/T})$$

$$u_R(t) = R * i(t) = U_q (1 - e^{-t/T})$$

$$u_L(t) = L * \frac{di}{dt} = U_q - u_R = U_q * e^{-t/T}$$

Zusammenfassung: Einschalten Induktivität
$T = L/R$
$i(t) = \frac{U_q}{R} (1 - e^{-t/T})$
$u_R(t) = U_q (1 - e^{-t/T})$
$u_L(t) = U_q * e^{-t/T}$

Zahlenwerte: $T = \frac{L}{R} = \frac{0.3 \frac{As}{V}}{50 \frac{V}{A}} = 6 \text{ ms}$

$$\frac{U_q}{R} = \frac{220 \text{ V}}{50 \Omega} = 4.4 \text{ A}$$

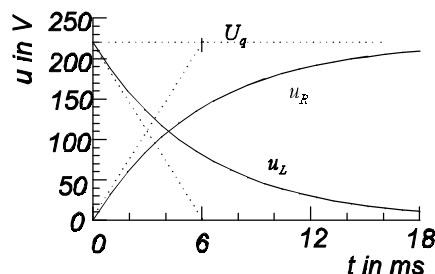


Bild EG1023B

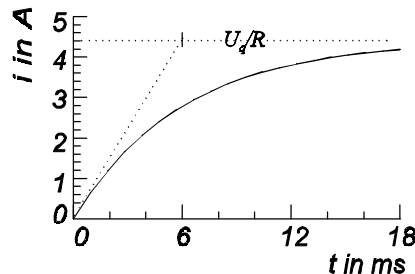
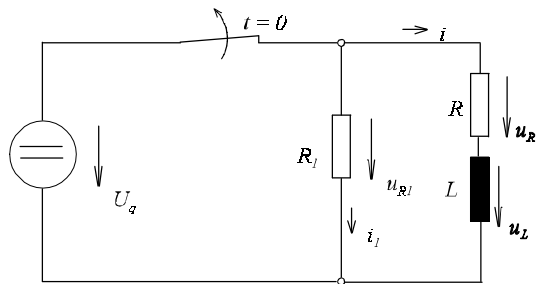


Bild EG1023C

Kommentar zu den Ergebnissen der Bild EG1022B bis EG1022C

Auch hier verändert sich jede Größe in Form einer e-Funktion mit der Zeitkonstante $T = L/R$ von einem Anfangswert zu einem Endwert. Der Anfangswert des Stromes ist Null. Für $t \rightarrow \infty$ tritt keine zeitlich Änderung mehr auf, die Spannung an L ist Null. Damit ist der Endwert des Stromes durch U_q und R nach dem ohmschen Gesetz bestimmt. Da am Anfang kein Strom fließt, ist der Anfangswert u_R auch Null. Zum Schluß liegt die gesamte Spannung U_q an R . Die Spannung u_L übernimmt am Anfang die gesamte Quellspannung, am Ende ist u_L Null.

10.2.4. Ausschalten einer Induktivität**gegeben:**

Anordnung nach Bild EG1024A

$$U_q = 12 \text{ V}$$

$$L = 0.12 \text{ H}$$

$$R_1 = 40 \, \Omega$$

$$R = 10 \, \Omega$$

gesucht:

$$u_L(t), u_R(t), i(t), u_{R1}(t)$$

Bild EG1024A

Lösung:

Maschenumlauf:

$$u_{R1} = u_R + u_L \quad (\text{A})$$

DGL für Variable:

$$i$$

 u_R ersetzen durch i :

$$u_R = R \cdot i \quad (\text{B})$$

 u_L ersetzen durch i :

$$u_L = L \cdot \frac{di}{dt} \quad (\text{C})$$

 u_{R1} ersetzen durch i_1 :

$$u_{R1} = R_1 \cdot i_1 \quad (\text{D})$$

 i_1 durch i ersetzen:

$$i_1 = -i \quad (\text{E})$$

 u_{R1} ersetzen durch i :

$$u_{R1} = -R_1 \cdot i \quad (\text{F})$$

$$(\text{B}), (\text{C}) \text{ und } (\text{F}) \text{ in } (\text{A}) \text{ einsetzen: } -R_1 \cdot i = R \cdot i + L \cdot \frac{di}{dt}$$

$$(R + R_1)i + L \cdot \frac{di}{dt} = 0$$

DGL:

$$\frac{di}{dt} + \frac{R + R_1}{L}i = 0 \quad (\text{G})$$

Anfangsbedingung:

Der Strom einer Induktivität kann sich nicht sprunghaft ändern. Aus Bild EG1024A ergibt sich für $t < 0$ (Mit $u_L = 0$ weil keine Änderung des Stromes):

$$i(t=0) = i_0 = \frac{U_q}{R}$$

Laplace-Transformation der DGL (G):

$$p \cdot I(p) - i_0 + \frac{R + R_1}{L} \cdot I(p) = 0$$

Umformen:

$$I(p) \left[p + \frac{R + R_1}{L} \right] = i_0 = \frac{U_q}{R}$$

$$I(p) = \frac{U_q}{R} \cdot \frac{1}{p + \frac{R + R_1}{L}}$$

Zurücktransformieren:

$$i(t) = \frac{U_q}{R} * e^{-\frac{R+R_1}{L}t} = \frac{U_q}{R} * e^{-\frac{t}{L/(R+R_1)}}$$

$$T = \frac{L}{R+R_1}$$

$$i(t) = \frac{U_q}{R} * e^{-t/T}$$

$$u_R = R * i = U_q * e^{-t/T}$$

$$u_L = L * \frac{di}{dt} = L * \frac{U_q}{R} * \left(-\frac{1}{T}\right) * e^{-t/T} = L * \frac{U_q}{R} * \frac{R+R_1}{-L} * e^{-t/T} = -U_q * \left(1 + \frac{R_1}{R}\right) * e^{-t/T}$$

$$u_{R1} = u_R + u_L = U_q * e^{-t/T} - U_q * \left(1 + \frac{R_1}{R}\right) * e^{-t/T} = -\frac{R_1}{R} * U_q * e^{-t/T}$$

Zusammenfassung: Ausschalten Induktivität

$$T = \frac{L}{R+R_1}$$

$$i(t) = \frac{U_q}{R} * e^{-t/T}$$

$$u_R(t) = U_q * e^{-t/T}$$

$$u_L(t) = -U_q * \left(1 + \frac{R_1}{R}\right) * e^{-t/T}$$

$$u_{R1} = -\frac{R_1}{R} * U_q * e^{-t/T}$$

Zahlenwerte:

$$T = \frac{L}{R+R_1} = \frac{0,12 \text{ H}}{10 \Omega + 50 \Omega} = 2 \text{ ms}$$

$$u_R = 12 \text{ V} * e^{-t/2\text{ms}}$$

$$\frac{U_q}{R} = \frac{12 \text{ V}}{10 \Omega} = 1,2 \text{ A}$$

$$i(t) = 1,2 \text{ A} * e^{-t/2\text{ms}}$$

$$\frac{R_1}{R} = 4$$

$$u_{R1} = -4 * 12 \text{ V} * e^{-t/2\text{ms}}$$

$$1 + \frac{R_1}{R} = 5$$

$$u_L = -5 * 12 \text{ V} * e^{-t/2\text{ms}}$$

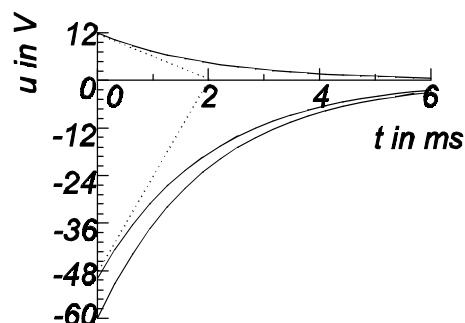


Bild EG1024B

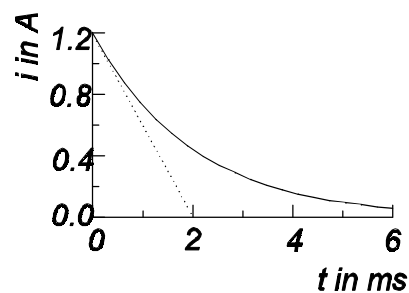


Bild EG1024C

Kommentar zu den Ergebnissen

Spannungsüberhöhung:

Obwohl die Batteriespannung nur 12 V beträgt, treten beim Beispiel betragsmäßige Spannungen bis 60 V auf. Dieses ist bedingt durch den stetigen Verlauf des Stromes in der Induktivität. Wird der Schalter nach Bild EG1024A geöffnet, fließt der Strom $i_0 = U_q/R$ auch kurz nach Öffnen des Schalters weiter. Dieses Weiterfließen des Stromes ist aber nur durch R_1 möglich. Kurz nach Öffnen des Schalters tritt an R_1 die Spannungsspitze von $-R_1 * i_0 = -(R_1/R) * U_q$ mit der Zeitkonstanten $T = L/(R + R_1)$ auf. Wird der Widerstand R_1 erhöht, wird die Spannungsspitze betragsmäßig immer größer und die Zeitkonstante immer kleiner (Impulsfunktion). Ist kein Widerstand vorhanden ($R_1 \rightarrow \infty$), wird theoretisch die Spannung u_{R1} unendlich. Da dieses physikalisch nicht möglich ist, ergibt sich ein Lichtbogen. Deswegen wird ein Gleichstrom einer Induktivität mit Hilfe einer Freilaufdiode ausgeschaltet, siehe Bild EG1024D. Während der Schalter eingeschaltet ist, weist im Sperrbereich der Widerstand der Diode $R_1 = u_1/i_1$ sehr hohe Werte auf, der Strom i_1 ist fast Null. Wird der Schalter geöffnet, wird die Spannung u_1 negativ, die Diode geht in den Durchlaßbereich über mit kleinen R_1 Werten.

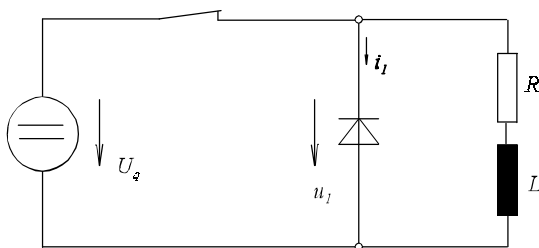


Bild EG1024D

Physikalische Erklärung der Verläufe in den Bildern EG1024B und EG1024C:

Auch hier verläuft jede physikalische Größe mit Hilfe einer e-Funktion von einem Anfangswert zu einem Endwert. Am besten ist als erstes der Anfangswert der sich stetig ändernden Größe (hier i zu betrachten). Aus dem Zeitpunkt kurz vor Öffnen des Schalters ergibt sich $i_0 = U_q/R = 1.2$ A. Die Anfangswerte an den Widerständen lassen sich mit Hilfe des ohmschen Gesetzes berechnen:

$$u_R(t=0) = R * i_0 = 10 \, \Omega * 1.2 \, \text{A} = 12 \, \text{V}$$

$$u_{R1}(t=+0) = -R_1 * i_0 = -40 \, \Omega * 1.2 \, \text{A} = -48 \, \text{V}$$

Die Spannung u_{L0} ergibt sich aus der Differenz:

$$u_{L0} = u_L(t=+0) = u_{R1}(t=0) - u_R(t=+0) = -48 \, \text{V} - 12 \, \text{V} = -60 \, \text{V}$$

Da nach Öffnen des Schalters keine Spannungsquelle mehr im Kreis vorhanden ist, erfolgt keine Energiezufuhr. Damit verschwinden alle Größen für $t \rightarrow \infty$.

Nach Öffnen des Schalters ergibt sich eine Reihenschaltung R , R_1 und L . Zur Bestimmung der Zeitkonstanten


$$T = \frac{L}{R} = \frac{L}{R + R_1}$$

werden die Widerstände der Reihenschaltung R , R_1 zusammengefaßt.

10.2.5. Einschalten eines Netzwerkes mit mehreren R und einem Energiespeicher (L oder C)

Anhand der Beispiele A und B sollen verschiedene Methoden zur Berechnung des Einschaltvorgangs einer Gleichquelle an einem Netzwerk mit einem Energiespeicher (L oder C) aufgezeigt werden:

Beispiel A:

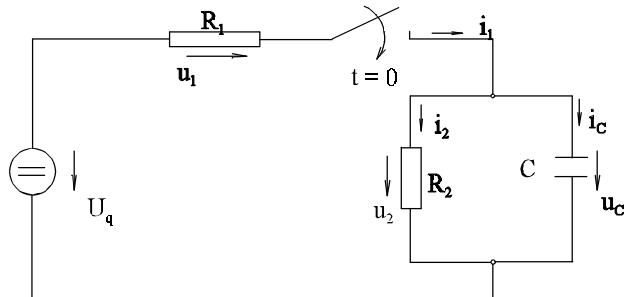


gegeben: $R_1 = 20 \text{ k}\Omega$
 $R_2 = 30 \text{ k}\Omega$
 $C = 50 \text{ nF}$
 $U_q = 10 \text{ V}$

gesucht: $u_C(t), u_1(t)$

Bild EG1025A

Beispiel B:

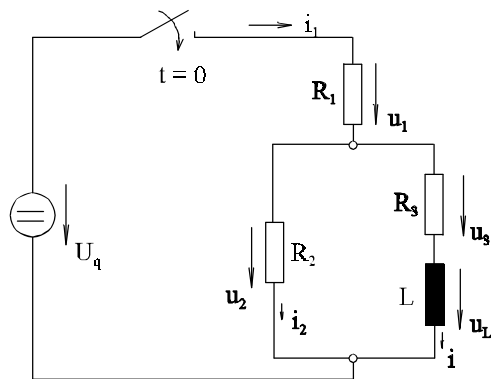

gegeben: $R_1 = 20 \text{ }\Omega$
 $R_2 = 30 \text{ }\Omega$
 $R_3 = 50 \text{ }\Omega$
 $L = 310 \text{ mH}$
 $U_q = 15.5 \text{ V}$

gesucht: $i_L(t) = i(t), i_1(t)$

Bild EG1025B

10.2.5.1. Maschen- und Knotenanalyse

Verfahren:

gegeben: Netzwerk mit z Zweigen und k Knoten

gesucht: $2z$ Unbekannte: z Zweigströme z Zweigspannungen

benötigt: $2z$ Gleichungen


z - Gleichungen ergeben sich aus dem Zusammenhang zwischen Strom und Spannung je nach Zweigelement:

$$\begin{aligned} R &\Rightarrow u_R = R \cdot i_R \\ L &\Rightarrow u_L = L \cdot \frac{di_L}{dt} \\ C &\Rightarrow i_C = C \cdot \frac{du_C}{dt} \end{aligned}$$

$k-1$ Knotengleichungen müssen ausgewertet werden.

Der Rest muß sich aus Maschenumläufen ergeben: $2z - (z-k-1) = z-(k-1)$ **Maschengleichungen** müssen aufgestellt werden.

Lösung: Aus den $2z$ Gleichungen müssen alle Variable bis auf eine eliminiert (z.B. durch Einsetzen) werden. Dieses ergibt eine DGL für eine Variable.

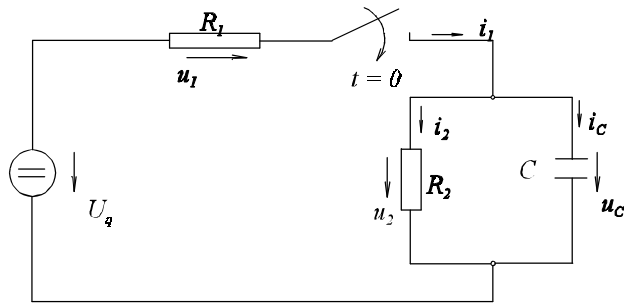Beispiel A:

gegeben: $R_1 = 20 \text{ k}\Omega$
 $R_2 = 30 \text{ k}\Omega$
 $C = 50 \text{ nF}$
 $U_q = 10 \text{ V}$

gesucht: $u_C(t), u_1(t)$

Bild EG1025A

Anzahl der Zweige: 3 (1, 2, C)
 Anzahl der Unbekannten: 6
 Unbekannte: $i_1, u_1, i_2, u_2, i_C, u_C$
 Anzahl der benötigten Gleichungen: 6

Drei Gleichungen ergeben sich aus dem Zusammenhang zwischen Strom und Spannung

$$u_1 = R_1 \cdot i_1 \quad (\text{A1})$$

$$u_2 = R_2 \cdot i_2 \quad (\text{A2})$$

$$i_C = C \cdot \frac{du_C}{dt} \quad (\text{A3})$$

Bei zwei Knoten kann eine Knotengleichung ausgewertet werden:

$$i_1 = i_2 + i_C \quad (\text{A4})$$

Um sechs Gleichungen zu bekommen, müssen noch zwei Maschen ausgewertet werden:

$$U_q = u_1 + u_2 \quad (\text{A5})$$

$$u_2 = u_C \quad (\text{A6})$$

Nun wird eine Variable nach der anderen eliminiert. Zum Eliminieren von u_2 wird (A6) in (A5) und (A2) eingesetzt, die anderen Gleichungen werden übernommen:

$$u_1 = R_1 \cdot i_1 \quad (\text{B1})$$

$$u_C = R_2 \cdot i_2 \quad (\text{B2})$$

$$i_C = C \cdot \frac{du_C}{dt} \quad (\text{B3})$$

$$i_1 = i_2 + i_C \quad (\text{B4})$$

$$U_q = u_1 + u_C \quad (\text{B5})$$

u_1 wird durch Einsetzen von (B1) in (B5) eliminiert

$$u_C = R_2 \cdot i_2 \quad (\text{C1})$$

$$i_C = C \cdot \frac{du_C}{dt} \quad (\text{C2})$$

$$i_1 = i_2 + i_C \quad (\text{C3})$$

$$U_q = R_1 \cdot i_1 + u_C \quad (\text{C4})$$

i_1 wird eliminiert, indem (C3) in (C4) eingesetzt wird:

$$u_C = R_2 \cdot i_2 \quad (\text{D1})$$

$$i_C = C \cdot \frac{du_C}{dt} \quad (\text{D2})$$

$$U_q = R_1 \cdot (i_2 + i_C) + u_C = R_1 \cdot i_2 + R_1 \cdot i_C + u_C \quad (\text{D3})$$

Zum Eliminieren von i_2 wird (D1) umgestellt

$$i_2 = u_C / R_2$$

und in (D3) eingesetzt:

$$i_C = C * \frac{du_C}{dt} \quad (E1)$$

$$U_q = R_1 \frac{u_C}{R_2} + R_1 * i_C + u_C \quad (E2)$$

i_C wird eliminiert durch Einsetzen von (E1) in (E2):

$$U_q = u_C \left[1 + \frac{R_1}{R_2} \right] + R_1 * C * \frac{du_C}{dt}$$

Damit ergibt sich die gesuchte DGL für u_C :

$$\frac{du_C}{dt} + \frac{R_1 + R_2}{R_1 * R_2 * C} u_C = \frac{U_q}{R_1 * C}$$

$$\frac{R_1 * R_2}{R_1 + R_2} * C * \frac{du_C}{dt} + u_C = \frac{R_2}{R_1 + R_2} * U_q \quad (DGL A)$$

Kommentar zum Verfahren:

Das Aufstellen und Eliminieren der Gleichungen ist sehr sehr aufwendig, aber nach bestimmten Regeln abzuarbeiten. Die obere DGL muß noch gelöst werden. Dieses Verfahren eignet sich auch bei Vorhandensein mehrerer Energiespeicher (L oder C) im Kreis. Dabei müssen dann aber zum Einsetzen der Gleichungen noch ganze Gleichungen differenziert werden, siehe Kap. 10.5.

Kommentar zur oberen DGL

Die Lösung der DGL

$$T \frac{dy}{dt} + y = A$$

ergibt mit $y_0 = 0$

$$y(t) = A(1 - e^{-t/T})$$

Vergleicht man die DGL in y mit (DGL A) stellt man fest:


$$T = \frac{R_1 * R_2}{R_1 + R_2} * C = R^* * C \quad \Rightarrow \quad R^* = R_1 || R_2$$

$$A = \frac{R_2}{R_1 + R_2} * U_q \quad \Rightarrow \quad \text{Spannungsteiler } R_2, R_1 \text{ an } R_2$$

10.2.5.2. Vereinfachtes Aufstellen der DGL

Prinzip: Alle Größen eines Netzwerks werden durch eine Variable ersetzt. Diese Variable muß mit dem Element im Netzwerk in Zusammenhang stehen, mit dem man bei der Methode "Ersatzwiderstand bilden" beginnen würde.

Beispiel A:

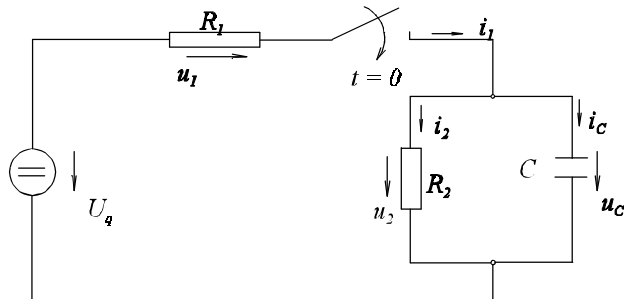

gegeben: $R_1 = 20 \text{ k}\Omega$
 $R_2 = 30 \text{ k}\Omega$
 $C = 50 \text{ nF}$
 $U_q = 10 \text{ V}$

gesucht: $u_C(t), u_1(t)$

Bild EG1025A

Begonnen wird mit Variable:

u_c

$$i_C = C \cdot \frac{du_C}{dt}$$

$$u_2 = u_C$$

$$i_2 = \frac{u_2}{R_2} = \frac{u_C}{R_2}$$

$$i_1 = i_2 + i_C = \frac{u_C}{R_2} + C \cdot \frac{du_C}{dt}$$

$$u_1 = R_1 \cdot i_1 = \frac{R_1}{R_2} u_C + R_1 \cdot C \cdot \frac{du_C}{dt}$$


$$U_q = u_1 + u_C = \frac{R_1}{R_2} u_C + R_1 \cdot C \cdot \frac{du_C}{dt} + u_C$$

$$\left(\frac{R_1}{R_2} + 1 \right) u_C + R_1 \cdot C \cdot \frac{du_C}{dt} = U_q$$

$$\frac{R_1 + R_2}{R_2} u_C + R_1 \cdot C \cdot \frac{du_C}{dt} = U_q$$

$$\frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} C \cdot \frac{du_C}{dt} + u_C = \frac{R_2}{R_1 + R_2} U_q$$

Kommentar: Das Aufstellen der DGL ist schon etwas einfacher.

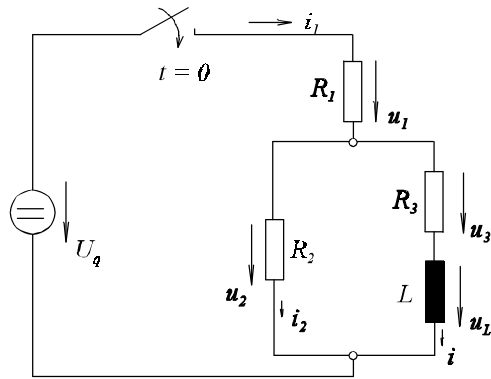Beispiel B:**gegeben:**

$$\begin{aligned} R_1 &= 20 \, \Omega \\ R_2 &= 30 \, \Omega \\ R_3 &= 50 \, \Omega \\ L &= 310 \, \text{mH} \\ U_q &= 15.5 \, \text{V} \end{aligned}$$

gesucht:

$$i_L(t) = i(t), i_1(t)$$

Bild EG1025B

Begonnen wird mit Variable:

i

$$u_L = L \cdot \frac{di}{dt}$$

$$u_3 = R_3 \cdot i$$

$$u_2 = u_3 + u_L = R_3 \cdot i + L \frac{di}{dt}$$

$$i_2 = \frac{u_2}{R_2} = \frac{R_3}{R_2} \cdot i + \frac{L}{R_2} \frac{di}{dt}$$

$$i_1 = i_2 + i = \left[\frac{R_3}{R_2} \cdot i + \frac{L}{R_2} \frac{di}{dt} \right] + i = \left(\frac{R_3}{R_2} + 1 \right) i + \frac{L}{R_2} \frac{di}{dt}$$

$$u_1 = R_1 \cdot i_1 = R_1 \left(\frac{R_3}{R_2} + 1 \right) i + \frac{R_1}{R_2} L \frac{di}{dt}$$

$$U_q = u_1 + u_2 = \left[\left(\frac{R_1 \cdot R_3}{R_2} + R_1 \right) i + \frac{R_1}{R_2} L \frac{di}{dt} \right] + \left[R_3 \cdot i + L \frac{di}{dt} \right]$$

$$U_q = \left(\frac{R_1 \cdot R_3}{R_2} + R_1 + R_3 \right) i + \left(\frac{R_1}{R_2} + 1 \right) L \frac{di}{dt}$$

$$i + L \cdot \frac{\frac{R_1}{R_2} + 1}{\frac{R_1 \cdot R_3}{R_2} + R_1 + R_3} \frac{di}{dt} = \frac{U_q}{\frac{R_1 \cdot R_3}{R_2} + R_1 + R_3}$$

Aus dem Vergleich der oberen DGL mit (10.5)

$$T \frac{dy}{dt} + y = 0 \quad \Rightarrow \quad y_{hom} = c_1 \cdot e^{-t/T}$$

ergibt sich:

$$T = \frac{\frac{R_1}{R_2} + 1}{\frac{R_1 \cdot R_3}{R_2} + R_1 + R_3} \cdot L = \frac{L}{R^*}$$


$$R^* = \frac{\frac{R_1 * R_3}{R_2} + R_1 + R_3}{\frac{R_1}{R_2} + 1} = \frac{R_1 * R_3 + R_1 * R_2 + R_3 * R_2}{R_1 + R_2} = \frac{(R_1 + R_2) * R_3 + R_1 * R_2}{R_1 + R_2}$$

$$R^* = R_3 + \frac{R_1 * R_2}{R_1 + R_2} = R_3 + (R_1 || R_2)$$

Fazit: Zur Bestimmung der Zeitkonstanten $T = L / R^*$ muß der obere Widerstand R^* benutzt werden.

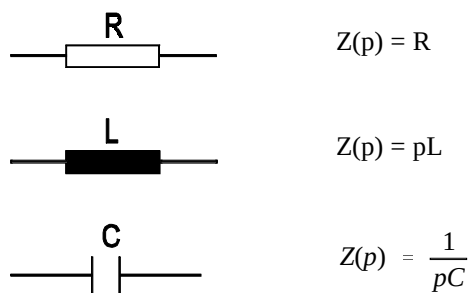10.2.5.3. Laplace-transformierte Widerstände


Prinzip: Wie bei der komplexen Rechnung wird der Kreis mit der Laplace Variablen p anstatt mit $j\omega$ berechnet. Auch die eingeschalteten Quellen werden Laplace transformiert.



Voraussetzung:

Alle Energiespeicher sind zum Einschaltzeitpunkt entladen: $u_{C0} = 0, i_{L0} = 0$

Beispiel A:

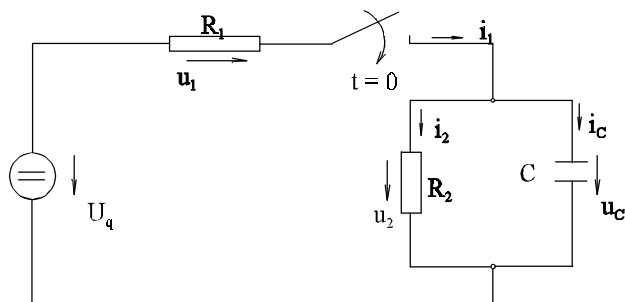

gegeben: $R_1 = 20 \text{ k}\Omega$
 $R_2 = 30 \text{ k}\Omega$
 $C = 50 \text{ nF}$
 $U_q = 10 \text{ V}$

gesucht: $u_C(t), u_1(t)$

Bild EG1025A

Laplace-Transformation der Widerstände und der Spannungsquelle

$$Z_C(p) = \frac{1}{pC} \quad Z_2(p) = R_2 \quad Z_1(p) = R_1$$

$$U_q(p) = \frac{U_q}{p}$$

Berechnung der Parallschaltung:

$$Z_{2C} = \frac{Z_2 * Z_C}{Z_2 + Z_C} = \frac{R_2 * \frac{1}{pC}}{R_2 + \frac{1}{pC}} = \frac{R_2}{1 + R_2 * Cp}$$

Anwendung des Laplace transformierten Spannungsteilers:

$$\frac{U_C(p)}{U_q(p)} = \frac{Z_{2C}(p)}{Z_1(p) + Z_{2C}(p)} = \frac{\frac{R_2}{1 + R_2 Cp}}{R_1 + \frac{R_2}{1 + R_2 Cp}} = \frac{R_2}{R_1 + R_1 * R_2 Cp + R_2} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \frac{1}{1 + \frac{R_1 * R_2}{R_1 + R_2} Cp}$$

$$T = \frac{R_1 * R_2}{R_1 + R_2} * C$$

$$\frac{U_C(p)}{U_q(p)} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \frac{1}{1 + Tp}$$

$$U_C(p) = \frac{U_q}{p} * \frac{R_2}{R_1 + R_2} \frac{1}{1 + Tp}$$

$$U_q(p) = U_q * \frac{R_2}{R_1 + R_2} \frac{1}{p(1 + Tp)}$$

Rücktransformation:

$$u_C(t) = U_q * \frac{R_2}{R_1 + R_2} (1 - e^{-t/T})$$

$$u_1(t) = U_q - u_C(t) = U_q - U_q * \frac{R_2}{R_1 + R_2} (1 - e^{-t/T}) = U_q \left[1 - \frac{R_2}{R_1 + R_2} + \frac{R_2}{R_1 + R_2} e^{-t/T} \right]$$

$$u_1(t) = U_q \left[\frac{R_1 + R_2 - R_2}{R_1 + R_2} + \frac{R_2}{R_1 + R_2} e^{-t/T} \right]$$

$$u_1(t) = U_q \left[\frac{R_1}{R_1 + R_2} + \frac{R_2}{R_1 + R_2} e^{-t/T} \right]$$

Zahlenwerte:

$$R_1 \parallel R_2 = \frac{R_1 * R_2}{R_1 + R_2} = \frac{20 \text{ k}\Omega * 30 \text{ k}\Omega}{20 \text{ k}\Omega + 30 \text{ k}\Omega} = 12 \text{ k}\Omega$$

$$T = C * (R_1 \parallel R_2) = 50 \text{ nF} * 12 \text{ k}\Omega = 0.6 \text{ ms}$$


$$u_C(t) = 10 \text{ V} \frac{30 \text{ k}\Omega}{20 \text{ k}\Omega + 30 \text{ k}\Omega} (1 - e^{-t/T})$$

$$u_1(t) = 10 \text{ V} \left[\frac{20 \text{ k}\Omega}{20 \text{ k}\Omega + 30 \text{ k}\Omega} + \frac{30 \text{ k}\Omega}{20 \text{ k}\Omega + 30 \text{ k}\Omega} * e^{-t/T} \right]$$

$$u_C(t) = 6 \text{ V} (1 - e^{-t/0.6 \text{ ms}})$$

$$u_1(t) = 4 \text{ V} + 6 \text{ V} * e^{-t/0.6 \text{ ms}}$$

Die grafische Darstellung der Ergebnisse erfolgt im nächsten Abschnitt.

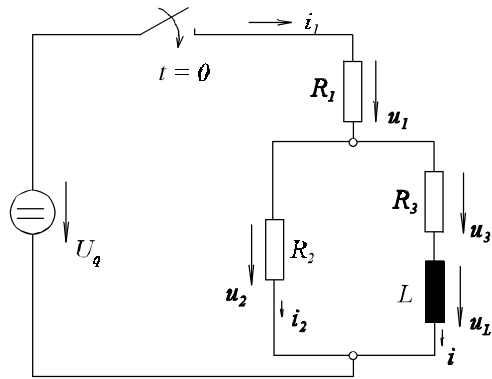Beispiel B:**gegeben:**

$$\begin{aligned} R_1 &= 20 \, \Omega \\ R_2 &= 30 \, \Omega \\ R_3 &= 50 \, \Omega \\ L &= 310 \, \text{mH} \\ U_q &= 15.5 \, \text{V} \end{aligned}$$

gesucht:

$$i_L(t) = i(t), i_1(t)$$

Bild EG1025B

Laplace-Transformation der Widerstände und der Spannungsquelle

$$Z_1(p) = R_1 \quad Z_2(p) = R_2 \quad Z_{3L}(p) = R_3 + pL$$

$$U_q(p) = \frac{U_q}{p}$$

Berechnung der Parallschaltung:

$$Z_{23L} = \frac{Z_2 * Z_{3L}}{Z_2 + Z_{3L}} = \frac{R_2 * (R_3 + pL)}{R_2 + R_3 + pL} = \frac{R_2 * R_3 + R_2 pL}{R_2 + R_3 + pL}$$

Berechnung des Gesamtwiderstandes:

$$Z_{ges}(p) = Z_1(p) + Z_{23L}(p) = R_1 + \frac{R_2 * R_3 + R_2 pL}{R_2 + R_3 + pL} = \frac{R_1 * R_2 + R_1 * R_3 + R_1 pL + R_2 * R_3 + R_2 pL}{R_2 + R_3 + pL}$$

$$Z_{ges}(p) = \frac{(R_1 * R_2 + R_1 * R_3 + R_2 * R_3) + (R_1 + R_2)pL}{(R_2 + R_3) + pL}$$

$$I_1(p) = \frac{U_q(p)}{Z_{ges}} = \frac{U_q}{p} * \frac{R_2 + R_3 + pL}{R_1 * R_2 + R_1 * R_3 + R_2 * R_3 + (R_1 + R_2)pL}$$

Einsetzen von Zahlenwerten:

$$R_2 + R_3 = 30 \, \Omega + 50 \, \Omega = 80 \, \Omega$$

$$R_1 + R_2 = 50 \, \Omega$$

$$L = 0.31 \, \text{H} = 0.31 \, \Omega \text{s}$$

$$R_1 * R_2 + R_1 * R_3 + R_2 * R_3 = 20 \, \Omega * 30 \, \Omega + 20 \, \Omega * 50 \, \Omega + 30 \, \Omega * 50 \, \Omega = 3100 \, \Omega^2$$

$$(R_1 + R_2) * L = 50 \, \Omega * 0.31 \, \Omega \text{s} = 15.5 \, \Omega^2 \text{s}$$

$$I_1(p) = 15.5 \, \text{V} \frac{80 \, \Omega + 0.31 \, \Omega \text{sp}}{p * (3100 \, \Omega^2 + 15.5 \, \Omega^2 \text{sp})}$$

$$I_1(p) = 1 \frac{\text{A}}{\text{s}} \frac{80 + 0.31 \text{sp}}{p * \left(p + 200 \frac{1}{\text{s}} \right)}$$

$$I_1(p) = \frac{A_1}{p} + \frac{A_2}{p + 200 \frac{1}{s}}$$

Berechnung von A_1 und A_2 nach der Zuhalttemethode:

$$p = 0 \quad \Rightarrow \quad A_1 = 1 \frac{A}{s} * \frac{80}{200 \frac{1}{s}} = 0.4 A$$

$$p = -200 \frac{1}{s} \quad \Rightarrow \quad A_2 = 1 \frac{A}{s} * \frac{80 - 0.31 s * 200 \frac{1}{s}}{-200 \frac{1}{s}} = -0.09 A$$

$$I_1(p) = \frac{0.4 A}{p} - \frac{0.09 A}{p + 200 \frac{1}{s}}$$

$$i_1(t) = 0.4 A - 0.09 A * e^{-200t/s}$$

$$i_1(t) = 0.4 A - 0.09 A * e^{-t/5ms}$$

Der Strom $I(p)$ wäre aus $I_1(p)$ mit Hilfe des Ansatzes eines Laplace transformierten Stromteilers möglich. Schneller ist aber in diesem Beispiel die zahlenwertmäßige Berechnung im Zeitbereich.

$$u_1(t) = R_1 * i_1(t) = 20 \Omega * i_1(t) = 8 V - 1.8 V * e^{-t/5ms}$$

$$u_2(t) = U_q - u_1(t) = 15.5 V - 8 V + 1.8 V * e^{-t/5ms} = 7.5 V + 1.8 V * e^{-t/5ms}$$

$$i_2(t) = \frac{u_2(t)}{R_2} = \frac{u_2(t)}{30 \Omega} = 0.25 A + 0.06 A * e^{-t/5ms}$$

$$i(t) = i_1(t) - i_2(t) = 0.4 A - 0.09 A * e^{-t/5ms} - (0.25 A + 0.06 A * e^{-t/5ms})$$

$$i(t) = 0.15 A - 0.15 A * e^{-t/5ms}$$


$$i(t) = 0.15 A [1 - e^{-t/5ms}]$$

Die Darstellung der Ergebnisse erfolgt im nächsten Abschnitt.

10.2.5.4. Darstellung und Diskussion der Ergebnisse von Beispiel A und B

Die in den letzten Abschnitten berechneten Ergebnissen für die Beispiele A und B sind in den Bildern EG10254A und EG10254B dargestellt.


Beispiel A:

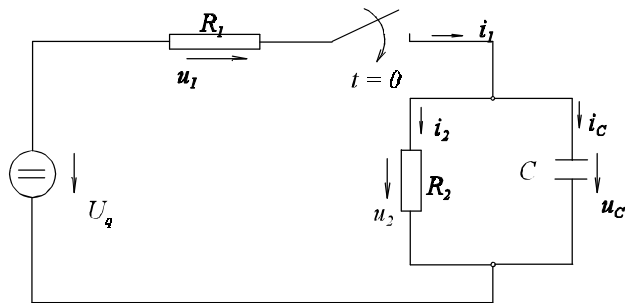

gegeben: $R_1 = 20 \text{ k}\Omega$
 $R_2 = 30 \text{ k}\Omega$
 $C = 50 \text{ nF}$
 $U_q = 10 \text{ V}$

gesucht: $u_C(t), u_1(t)$

Bild EG1025A

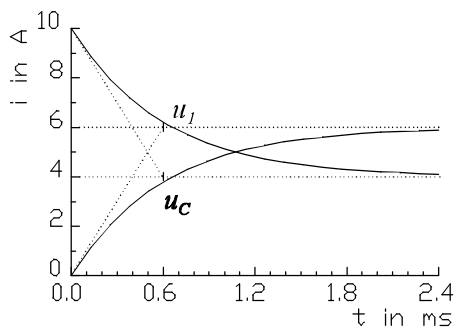


Ergebnis: $u_C(t) = 6 \text{ V} (1 - e^{-t/0.6 \text{ ms}})$

$u_1(t) = 4 \text{ V} + 6 \text{ V} * e^{-t/0.6 \text{ ms}}$

Bild EG10254A


Beispiel B:

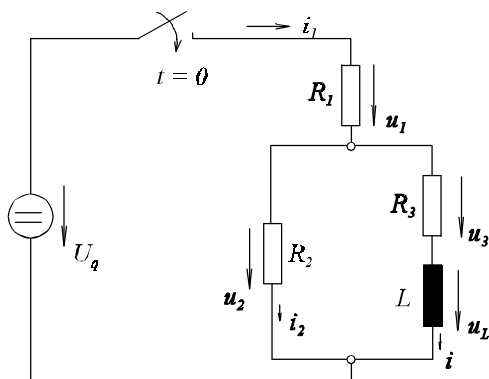

gegeben: $R_1 = 20 \text{ }\Omega$
 $R_2 = 30 \text{ }\Omega$
 $R_3 = 50 \text{ }\Omega$
 $L = 310 \text{ mH}$
 $U_q = 15.5 \text{ V}$

gesucht: $i_L(t) = i(t), i_1(t)$

Bild EG1025B

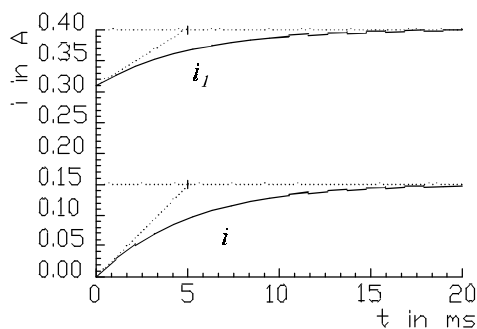

Ergebnis: $i_1(t) = 0.4 \text{ A} - 0.09 \text{ A} * e^{-t/5 \text{ ms}}$

$i(t) = 0.15 \text{ A} [1 - e^{-t/5 \text{ ms}}]$

Bild EG10254B

Bei allen bisher untersuchten Einschaltvorgängen bei einem Energiespeicher im Netz

- 1] Entladen Kondensator
- 2] Aufladen Kondensator
- 3] Einschalten Induktivität
- 4] Ausschalten Induktivität
- 5] Beispiel A
- 6] Beispiel B

verlaufen die physikalischen Größen nach einer e-Funktion von einem Anfangs- nach einem Endwert. Dabei ist für alle Größen in einem Netzwerk die Zeitkonstante T gleich. Die Zeitkonstante ergab sich:

1]und 2]	Entladen und Aufladen eines Kondensators (Bildern EG1021A und EG1022A)	$T = R^* \cdot C$	$R^* = R$
3]	Einschalten einer Induktivität (Bild EG1023A)	$T = \frac{L}{R^*}$	$R^* = R$
4]	Ausschalten einer Induktivität (Bild EG1024A)	$T = \frac{L}{R^*}$	$R^* = R_1 + R$
5]	Beispiel A (Bild EG1025A)	$T = R^* \cdot C$	$R^* = R_1 \parallel R_2$
6]	Beispiel B (Bild EG1025B)	$T = \frac{L}{R^*}$	$R^* = R_3 + (R_1 \parallel R_2)$

Die Zeitkonstante ergibt sich immer mit Hilfe eines Widerstandes R^* . Wie läßt sich dieser bestimmen? Die Zeitkonstante berücksichtigt die homogene Lösung. Auch wenn keine Quelle im Kreis ist, würde die Entladung mit der Zeitkonstanten stattfinden. Eine Entladung aber findet mit der Zeitkonstanten des Widerstandes statt, den der Energiespeicher an seinen Klemmen "sieht". Bei allen oberen sechs Fällen ergibt sich der Widerstand R^* durch die Ermittlung des Widerstandes an den Klemmen des Energiespeichers, wobei eine ideale Spannungsquelle kurzgeschlossen werden muß und eine ideale Stromquelle offengelassen wurden muß. Die Ermittlung des Widerstandes erfolgt in gleicher Weise wie bei der Netzwerks-Berechnungs-Methode Ersatzquelle (Kap. 3.6, erstes Semester und Kap. 6.8.10, zweites Semester).

10.2.5.5. Anfangswert, Endwert, Zeitkonstante

Aus den Betrachtungen des letzten Abschnitts ergaben sich: Ein Einschaltvorgang einer Gleichquelle an einem Netzwerk mit nur einem Energiespeicher kann beschrieben werden durch Anfangswert, Endwert und Zeitkonstante.

Schema:

gegeben: Netzwerk, Gleichquelle(n), ein Energiespeicher (L oder C)

1. Anfangswert y_{ANF} bestimmen

2. Endwert y_{END} bestimmen

3. Zeitkonstante bestimmen

$$T = \frac{L}{R^*} \quad T = R^* \cdot C$$

R^* an den Klemmen des Energiespeichers (U_q kurzschließen, I_q offen)

4: Größe angeben

$$y(t) = y_{END} - (y_{END} - y_{ANF}) \cdot e^{-t/T}$$

5. Konstruktion e-Funktion mit Hilfe der Tangente

Hinweis: Bei umfangreicheren Netzwerken ist es ratsam, für die Punkte 1 bis 3 jeweils ein ESB zu skizzieren.

Zur Berechnung des Anfangswert kann ersetzt werden:

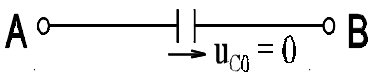
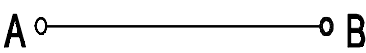
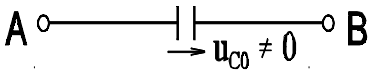
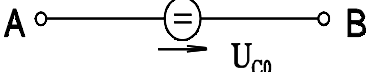
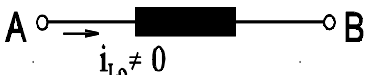
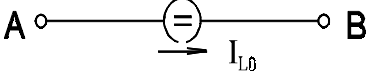
ESB Element	ersetzbar durch
ungeladener Kondensator 	Kurzschluß 
geladener Kondensator 	Spannungsquelle 
Induktivität entladen 	offene Klemmen 
Induktivität geladen 	Stromquelle 

Tabelle: Ersatzelement für $t = 0$

Zur Berechnung des Endwertes kann ersetzt werden:

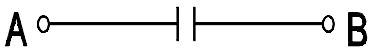
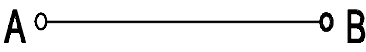
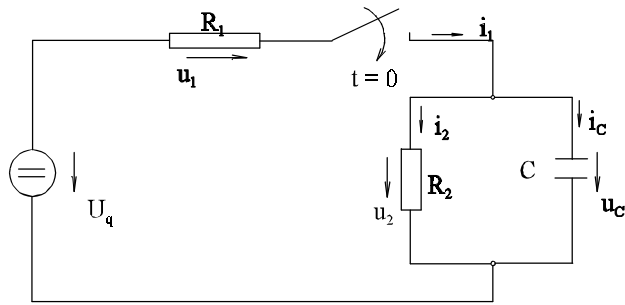
ESB Element	ersetzbar durch
Kondensator 	offene Klemmen 
Induktivität 	Kurzschluß 


Tabelle: Ersatzelement für $t \rightarrow \infty$

Beispiel A:

gegeben: $R_1 = 20 \text{ k}\Omega$
 $R_2 = 30 \text{ k}\Omega$
 $C = 50 \text{ nF}$
 $U_q = 10 \text{ V}$

gesucht: $u_C(t)$, $u_1(t)$


Bild EG1025A

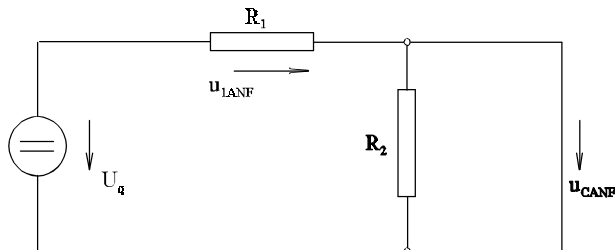1. Anfangswert berechnen:

$$u_{CANF} = 0$$

$$u_{1ANF} = U_q = 10 \text{ V}$$


Bild EG10255A: ESB für den Anfangswert

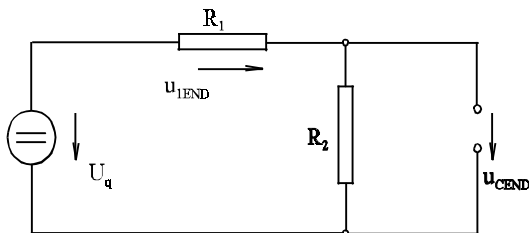2. Endwert berechnen:

$$u_{CEND} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} U_q = \frac{30 \text{ k}\Omega}{20 \text{ k}\Omega + 30 \text{ k}\Omega} * 10 \text{ V} = 6 \text{ V}$$

$$u_{1END} = U_q - u_{CEND} = 10 \text{ V} - 6 \text{ V} = 4 \text{ V}$$

Bild EG10255B: ESB für den Endwert

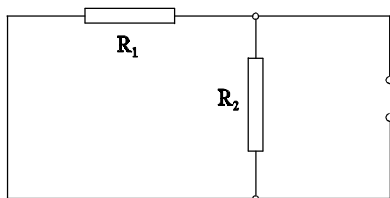3. Zeitkonstante bestimmen:

$$R^* = R_1 \parallel R_2 = \frac{20 \text{ k}\Omega * 30 \text{ k}\Omega}{20 \text{ k}\Omega + 30 \text{ k}\Omega} = 12 \text{ k}\Omega$$

$$T = C * R^* = 50 \text{ nF} * 12 \text{ k}\Omega = 0.6 \text{ ms}$$


Bild EG10255C: ESB für die Zeitkonstante

4. Ergebnis angeben:

$$u_C(t) = u_{CEND} - (u_{CEND} - u_{CANF}) * e^{-t/T} = 6 \text{ V} - (6 \text{ V} - 0) * e^{-t/T} = 6 \text{ V} (1 - e^{-t/T})$$

$$u_1(t) = u_{1END} - (u_{1END} - u_{1ANF}) * e^{-t/T} = 4 \text{ V} - (4 \text{ V} - 10 \text{ V}) * e^{-t/T} = 4 \text{ V} + 6 \text{ V} e^{-t/T}$$


5. Ergebnis darstellen: siehe Kap. 10.2.5.4

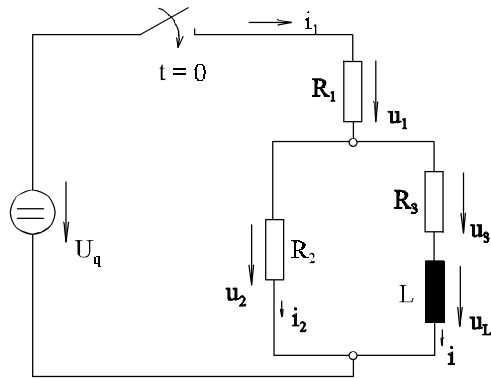Beispiel B:

gegeben: $R_1 = 20 \, \Omega$
 $R_2 = 30 \, \Omega$
 $R_3 = 50 \, \Omega$
 $L = 310 \, \text{mH}$
 $U_q = 15.5 \, \text{V}$

gesucht: $i_L(t) = i(t), i_1(t)$


Bild EG1025B

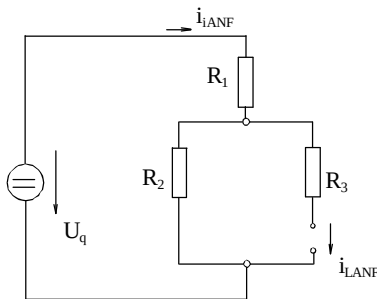1. Anfangswert bestimmen:

$$i_{1ANF} = \frac{U_q}{R_1 + R_2} = \frac{15.5 \, \text{V}}{20 \, \Omega + 30 \, \Omega} = 0.31 \, \text{A}$$

$$i_{LANF} = 0$$


Bild EG10255D: ESB für den Anfangswert

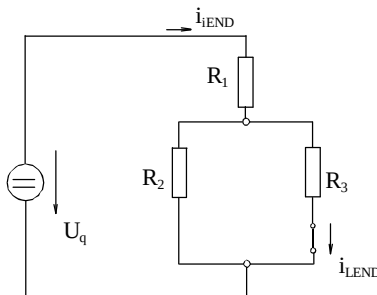2. Endwert bestimmen:

$$i_{1END} = \frac{U_q}{R_1 + \frac{R_2 * R_3}{R_2 + R_3}} = \frac{15.5 \, \text{V}}{20 \, \Omega + \frac{30 \, \Omega * 50 \, \Omega}{30 \, \Omega + 50 \, \Omega}} = 0.4 \, \text{A}$$

$$i_{LEND} = I_{1END} \frac{R_2}{R_2 + R_3} = 0.4 \, \text{A} \frac{30 \, \Omega}{30 \, \Omega + 50 \, \Omega} = 0.15 \, \text{A}$$

Bild EG10255E: ESB für Endwert

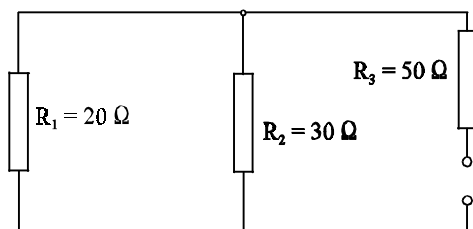3. Zeitkonstante bestimmen:

$$R^* = R_3 + \frac{R_1 * R_2}{R_1 + R_2} = 50 \, \Omega + \frac{20 \, \Omega * 30 \, \Omega}{20 \, \Omega + 30 \, \Omega} = 62 \, \Omega$$

$$T = \frac{L}{R^*} = \frac{310 \, \text{mH}}{62 \, \Omega} = 5 \, \text{ms}$$


Bild EG10255F: ESB für die Zeitkonstante

4. Ergebnis angeben:

$$i_L(t) = i_{LEND} - (i_{LEND} - i_{LANF}) * e^{-t/T} = 0.15 \, \text{A} - (0.15 \, \text{A} - 0) * e^{-t/T} = 0.15 \, \text{A} (1 - e^{-t/T})$$

$$i_1(t) = i_{1END} - (i_{1END} - i_{1ANF}) * e^{-t/T} = 0.4 \, \text{A} - (0.4 \, \text{A} - 0.31 \, \text{A}) * e^{-t/5\text{ms}} = 0.4 \, \text{A} - 0.09 \, \text{A} * e^{-t/5\text{ms}}$$

5. Ergebnis darstellen: siehe Kap. 10.2.5.4

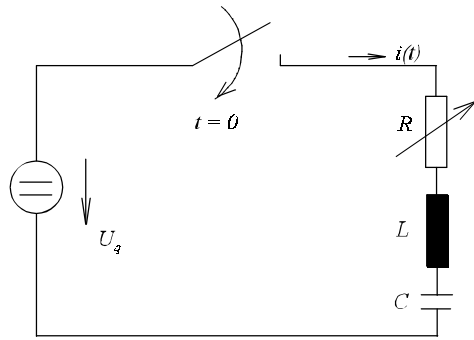10.2.6. Einschalten von R, L, C (Reihenschwingkreis)**gegeben:**

Anordnung nach Bild EG1026A

$$U_q = 10 \text{ V}$$

$$L = 1 \text{ H}$$

$$C = 1 \mu\text{F}$$

$$\text{a) } R = 2.5 \text{ k}\Omega$$

$$\text{b) } R = 600 \Omega$$

Bild EG1026A

Ziel: Der Einfluß des Widerstandes R auf das Einschaltverhalten eines Reihenschwingkreises soll untersucht werden. Dazu soll für zwei Werte von R der Kreis berechnet werden.

Allgemeine Berechnung für Teilaufgabe a und b

Laplace-Transformation von Quelle und Widerstand:

$$U_q(p) = \frac{U_q}{p}$$

$$Z(p) = R + pL + \frac{1}{pC} = \frac{p^2LC + pCR + 1}{pC}$$

Ohmsches Gesetz anwenden und umformen:

$$I(p) = \frac{U_q(p)}{Z(p)} = \frac{U_q}{p} \frac{pC}{p^2LC + pCR + 1}$$

$$I(p) = \frac{U_q}{L} \frac{1}{p^2 + \frac{R}{L}p + \frac{1}{LC}} \quad (\text{A})$$

Die Nullstellen des Nennerpolynoms sind entweder

- | | | |
|----------------------|----|-------------------------|
| - konjugiert komplex | => | periodischer Fall |
| - verschieden reell | => | aperiodischer Fall |
| - doppelt reell | => | aperiodischer Grenzfall |

und ergeben sich zu:

$$p_{01,02} = -\frac{R}{2L} \pm \sqrt{\left(\frac{R}{2L}\right)^2 - \frac{1}{LC}} = -\frac{R}{2L} \pm j\sqrt{\frac{1}{LC} - \left(\frac{R}{2L}\right)^2} \quad (\text{B})$$

Mit den Daten für Reihenschwingkreise (Kap. 6.7.6.3, 2. Semester)

$$Q = \frac{X_0}{R} = \frac{\sqrt{L/C}}{R} \quad - \text{ Güte}$$

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{1}{LC}} \quad - \text{ Resonanzkreisfrequenz}$$

lassen sich die Nullstellen auch angeben:

$$p_{01,02} = \left[-\frac{1}{2Q} \pm j\sqrt{1 - \left(\frac{1}{2Q}\right)^2} \right] \omega_0$$

Für eine große Güte (R klein) ergibt sich ein kleiner negativer Realteil (kleine Dämpfung) und die Frequenz des Einschwingvorgangs ist nahe der Resonanzfrequenz.

Teilaufgabe a) R = 2.5 kΩ

Zahlenwertmäßige Berechnung der Nullstellen (B):

$$\frac{1}{LC} = \frac{1}{1 \frac{Vs}{A} * 10^{-6} \frac{As}{V}} = 10^6 s^{-2}$$

$$\frac{R}{2L} = \frac{2.5 * 10^3 \frac{V}{A}}{2 * 1 \frac{Vs}{A}} = 1250 s^{-1}$$

$$p_{01,02} = -1250 s^{-1} \pm \sqrt{(1250 s^{-1})^2 - 10^6 s^{-2}} = -1250 s^{-1} \pm 750 s^{-1}$$

$$p_{01} = -500 s^{-1} \quad p_{02} = -2000 s^{-1}$$

Gleichung (A) kann durch die Nullstellen ausgedrückt werden:

$$I(p) = \frac{U_q}{L} \frac{1}{p^2 + \frac{R}{L}p + \frac{1}{LC}} = \frac{U_q}{L} \frac{1}{(p - p_{01})(p - p_{02})} = \frac{10 V}{1 \frac{Vs}{A}} \frac{1}{(p + 500 s^{-1})(p + 2000 s^{-1})}$$

Partialbruchzerlegung nach Zuhalttemethode:

$$I(p) = 10 As^{-1} \frac{1}{(p + 500 s^{-1})(p + 2000 s^{-1})} = \frac{A_1}{p + 500 s^{-1}} + \frac{A_2}{p + 2000 s^{-1}}$$

$$p = p_{01} = -500 s^{-1} \quad \Rightarrow \quad A_1 = \frac{10 As^{-1}}{-500 s^{-1} + 2000 s^{-1}} = 6.67 mA$$

$$p = p_{02} = -2000 s^{-1} \quad \Rightarrow \quad A_2 = \frac{10 As^{-1}}{-2000 s^{-1} + 500 s^{-1}} = -6.67 mA$$

$$I(p) = 6.67 mA \left[\frac{1}{p + 500 s^{-1}} - \frac{1}{p + 2000 s^{-1}} \right]$$

Rücktransformation:

$$i(t) = 6.67 mA \left[e^{-500 s^{-1} * t} - e^{-2000 s^{-1} * t} \right]$$

$$i(t) = 6.67 mA \left[e^{-t/2ms} - e^{t/0.5ms} \right] \quad (C)$$

Die Konstruktion des oberen Zeitverlaufes (C) kann mit Hilfe einer Tangenten und einer Asymptoten erfolgen, siehe Bild EG1026B. Aus dem Ergebnis erhält man durch Differenzieren und Einsetzen für $t = 0$ die Steigung der Tangenten bei $t = 0$.

$$\frac{di}{dt}(t=0) = 6.67 \text{ mA} \left(-\frac{1}{2 \text{ ms}} + \frac{1}{0.5 \text{ ms}} \right) = 10 \frac{\text{A}}{\text{s}}$$

Gleiches Ergebnis erhält man schneller durch physikalische Betrachtung. Nach Bild EG1026A ergibt sich $t = 0$ kein Strom. Die Spannungen $u_C(t=0) = 0$ und $u_R(t=0) = 0$ führen dazu, daß für $t = 0$ die volle Spannung U_q an L liegt. Somit gilt

$$U_q = u_L(t=0) = L \cdot \frac{di}{dt}(t=0) \quad \Rightarrow \quad \frac{di}{dt}(t=0) = \frac{U_q}{L} = \frac{10 \text{ V}}{1 \frac{\text{A}}{\text{s}}} = 10 \frac{\text{A}}{\text{s}}$$

$$\frac{\Delta i}{\Delta t} = \frac{5 \text{ mA}}{0.5 \text{ ms}}$$

Gleichung (C) beinhaltet zwei e-Funktionen mit unterschiedlichen Zeitkonstanten. Für $t \rightarrow \infty$ ist die Funktion mit der größeren Zeitkonstant $T = 2 \text{ ms}$ die Asymptote. Aus Steigung und Asymptote kann der Zeitverlauf $i(t)$ nach (C) skizziert werden, siehe Bild EG1026B.

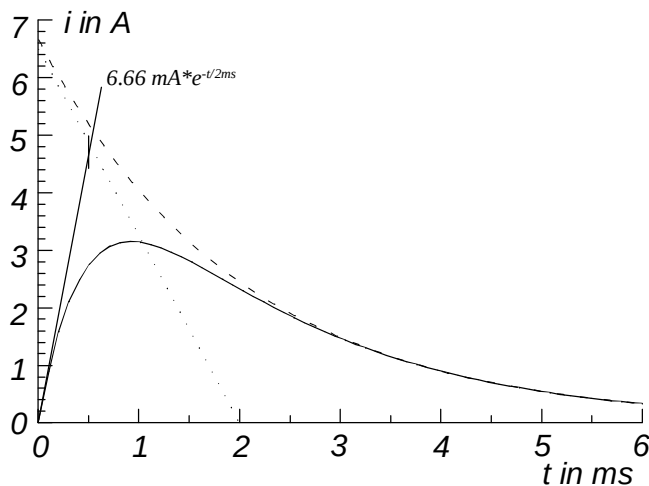


Bild EG1026B: Lösung Teilaufgabe a, $R = 2500 \Omega$

Weitere Ergebnisse für verschiedene R sind später in diesem Abschnitt dargestellt.

Teilaufgabe b) $R = 600 \, \Omega$

Zahlenwertmäßige Berechnung der Nullstellen (B):

$$\frac{1}{LC} = \frac{1}{1 \frac{\text{Vs}}{\text{A}} * 10^{-6} \frac{\text{As}}{\text{V}}} = 10^6 \text{ s}^{-2}$$

$$\frac{R}{2L} = \frac{600 \frac{\text{V}}{\text{A}}}{2 \frac{\text{Vs}}{\text{A}}} = 300 \text{ s}^{-1}$$

$$p_{01,02} = -\frac{R}{2L} \pm j \sqrt{\frac{1}{LC} - \left(\frac{R}{2L}\right)^2} = -300 \text{ s}^{-1} \pm j \sqrt{10^6 \text{ s}^{-2} - \left(300 \frac{1}{\text{s}}\right)^2} = -300 \frac{1}{\text{s}} \pm j 953.9 \text{ s}^{-1}$$

Die Gleichung (A) mit Hilfe der konjugiert komplexen Nullstellen umgeformt ergibt:

$$(p - p_{0\text{re}} + jp_{0\text{im}})(p - p_{0\text{re}} - jp_{0\text{im}}) = (p - p_{0\text{re}})^2 + (p_{0\text{im}})^2$$

$$I(p) = \frac{U_q}{L} \frac{1}{(p + 300 \text{ s}^{-1})^2 + (953.9 \text{ s}^{-1})^2} = \frac{10 \text{ V}}{1 \frac{\text{Vs}}{\text{A}} * 953.9 \text{ s}^{-1}} \frac{953.9 \text{ s}^{-1}}{(p + 300 \text{ s}^{-1})^2 + (953.9 \text{ s}^{-1})^2}$$

$$I(p) = 10.5 \text{ mA} \frac{953.9 \text{ s}^{-1}}{(p + 300 \text{ s}^{-1})^2 + (953.9 \text{ s}^{-1})^2}$$

Rücktransformation:

$$i(t) = 10.5 \text{ mA} * e^{-300 \text{ s}^{-1} * t} * \sin(953.9 \text{ s}^{-1} t) = 10.5 \text{ mA} * e^{-t/3.33 \text{ ms}} * \sin[2\pi t / (2\pi/953.9 \text{ s}^{-1})]$$

$$i(t) = 10.5 \text{ mA} * e^{-300 \text{ s}^{-1} * t} * \sin(2\pi t / 6.59 \text{ ms})$$

Die Lösung stellt eine mit 3.33 ms gedämpfte Schwingung der Amplitude 10.5 mA und der Periodendauer von 6.59 ms dar, siehe Bild EG1026C.

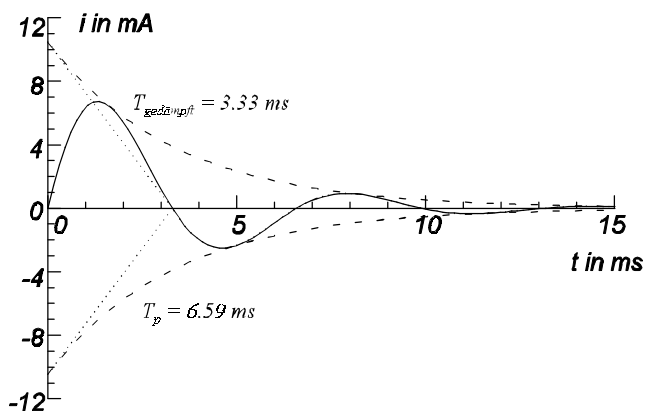


Bild EG1026C: Lösung Teilaufgabe b, $R = 600 \, \Omega$

Einfluß des Widerstandes R

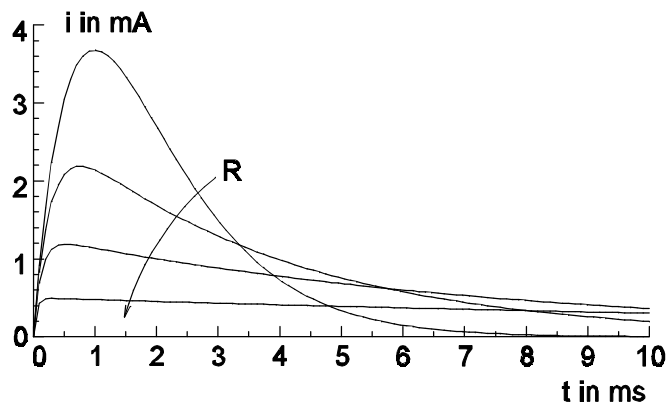


Bild EG1026D: Einschalten eines Reihenschwingkreises an einer Gleichspannungsquelle
 $U_q = 10 \text{ V}$, $L = 1 \text{ H}$, $C = 1 \mu\text{F}$, $R = (2.002, 4, 8, 20) \text{ k}\Omega$


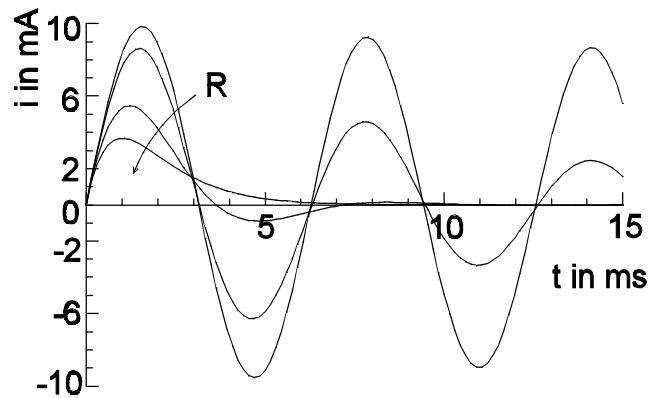


Bild EG1026E: Einschalten eines Reihenschwingkreises an einer Gleichspannungsquelle
 $U_q = 10 \text{ V}$, $L = 1 \text{ H}$, $C = 1 \mu\text{F}$, $R = (1998, 1000, 200, 20) \Omega$

10.3. Schalten von Wechselspannungsquellen

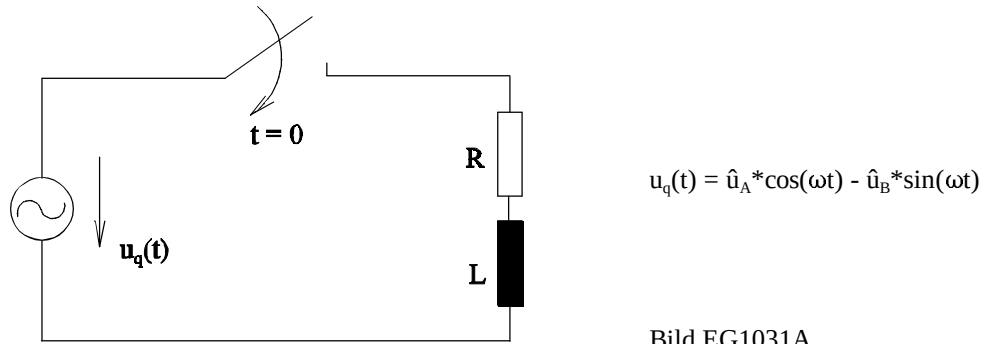10.3.1. Prinzip

Das Prinzip zur Behandlung von Wechselquellen soll am Beispiel (Bild EG1031A) entwickelt werden. Die Lösung der vollständigen DGL ist immer möglich, aber aufwendig. Es wird eine praktische Methode zur Bestimmung der Schaltvorgänge an Wechselquellen entwickelt. Für das untere Beispiel soll erstmal die Lösung der vollständigen DGL durchgeführt werden. Anschließend soll das Ergebnis analysiert werden, ob dieses nicht einfacher zu bestimmen ist.



$$u_q(t) = \hat{u}_A \cdot \cos(\omega t) - \hat{u}_B \cdot \sin(\omega t)$$

Bild EG1031A

Aus dem **Maschenumlauf** in Bild EG1031A ergibt sich die **DGL**:

$$u_q(t) = R \cdot i + L \frac{di}{dt} = \hat{u}_A \cdot \cos(\omega t) - \hat{u}_B \cdot \sin(\omega t)$$

A] homogene Lösung:

$$i_{\text{hom}} = C \cdot e^{-t/T} \quad T = L/R$$

B] spezielle Lösung:

Ansatz: $i_{\text{sp}} = A \cdot \cos(\omega t) - B \cdot \sin(\omega t)$

Ableitung: $\frac{di_{\text{sp}}}{dt} = -A \cdot \omega \cdot \sin(\omega t) - B \cdot \omega \cdot \cos(\omega t)$

Einsetzen in die DGL: $R \cdot A \cdot \cos(\omega t) - R \cdot B \cdot \sin(\omega t) - L \cdot A \cdot \omega \cdot \sin(\omega t) - L \cdot B \cdot \omega \cdot \cos(\omega t) = \hat{u}_A \cos(\omega t) - \hat{u}_B \sin(\omega t)$

Die obere Gleichung ist nur erfüllt, wenn die Gleichung für Sinus- und Kosinusfunktion einzeln erfüllt ist. Durch Koeffizientenvergleich ergibt sich:

$$R \cdot A - L \cdot B \cdot \omega = \hat{u}_A$$

$$\omega \cdot L \cdot A + R \cdot B = \hat{u}_B$$

$$\omega L = X$$

Überführen in Matrix-Schreibweise und Lösung:

$$\begin{bmatrix} R & -X \\ X & R \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A \\ B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \hat{u}_A \\ \hat{u}_B \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} A \end{bmatrix} = \frac{1}{\begin{bmatrix} R & X \end{bmatrix}} \begin{bmatrix} \hat{u}_A \end{bmatrix}$$



$$A = \frac{R \cdot \hat{u}_A + X \cdot \hat{u}_B}{R^2 + X^2}$$

$$B = \frac{-X \cdot \hat{u}_A + R \cdot \hat{u}_B}{R^2 + X^2}$$

Einsetzen von A und B in den Ansatz ergibt die spezielle Lösung:

$$i_{sp} = \frac{R \cdot \hat{u}_A + X \cdot \hat{u}_B}{R^2 + X^2} \cos(\omega t) - \frac{-X \cdot \hat{u}_A + R \cdot \hat{u}_B}{R^2 + X^2} \sin(\omega t)$$

$i_{sp}(t)$ wird mit Hilfe der komplexen Rechnung in einem ruhenden Scheitelwertzeiger gewandelt:

$$\hat{i}^* \cos(\omega t) \quad \bigcirc \text{-----} \bullet \quad \hat{i} \big|_{0^\circ}$$

$$-\hat{i}^* \sin(\omega t) \quad \bigcirc \text{-----} \bullet \quad -\hat{i} \big|_{-90^\circ} = \hat{i} \big|_{90^\circ}$$

$$\hat{i}_{sp} = \frac{R \cdot \hat{u}_A + X \cdot \hat{u}_B}{R^2 + X^2} + j \frac{-X \cdot \hat{u}_A + R \cdot \hat{u}_B}{R^2 + X^2} \quad (A)$$

Transformation von $u_q(t)$ und R, L ergibt

$$\underline{\hat{u}}_q = \hat{u}_A + j\hat{u}_A \quad \underline{Z} = R + j \omega L = R + jX \quad x = \omega L$$

Der ruhende Scheitelwertzeiger läßt sich mit Hilfe der komplexen Rechnung angeben:

$$\hat{i} = \frac{\underline{\hat{u}}_q}{\underline{Z}} = \frac{\hat{u}_A + j\hat{u}_B}{R + jX} \cdot \frac{R - jX}{R - jX} = \frac{\hat{u}_A \cdot R + j\hat{u}_B \cdot R - j\hat{u}_A \cdot X + \hat{u}_B \cdot X}{R^2 + X^2}$$

$$\hat{i} = \frac{\hat{u}_A \cdot R + \hat{u}_B \cdot X}{R^2 + X^2} + j \frac{\hat{u}_B \cdot R - \hat{u}_A \cdot X}{R^2 + X^2} \quad (B)$$

Ein Vergleich der Gleichungen (A) und (B) zeigt, daß der Zeitverlauf, der mit Hilfe der komplexen Wechselstrom-Methode berechnet wird, die spezielle Lösung ergibt.

10.3.2. Schema

A] Homogene Lösung:

Die Anregung (Wechselquelle) liefert nach Aufstellen der DGL den inhomogenen Teil der DGL und hat somit auf die homogene DGL keinen Einfluß. Die homogene Lösung kann wie beim Schalten von Gleichquellen bestimmt werden. Bei nur einem Energiespeicher im Kreis ergibt sich eine DGL 1. Ordnung mit der homogenen Lösung

$$y_{\text{hom}} = C_1 \cdot e^{-t/T}$$

Die Zeitkonstante kann wie in Abschnitt 10.2.5.5 (Punkt 3) beschrieben, durch Bestimmung des Widerstandes an den Klemmen des Energiespeichers bestimmt werden:

$$T = R^* \cdot C \quad \text{oder} \quad T = \frac{L}{R^*}$$


Sind n Energiespeicher im Kreis, muß die DGL aufgestellt werden, siehe Abschnitt 10.5.

B] Spezielle Lösung:

Die spezielle Lösung, wird mit Hilfe der ruhenden Scheitelwertzeiger und der komplexen Rechnung bestimmt.

C] Addieren von spezieller und homogener Lösung

D] Integrations-Konstante(n) mit Hilfe der Anfangsbedingung(en) bestimmen

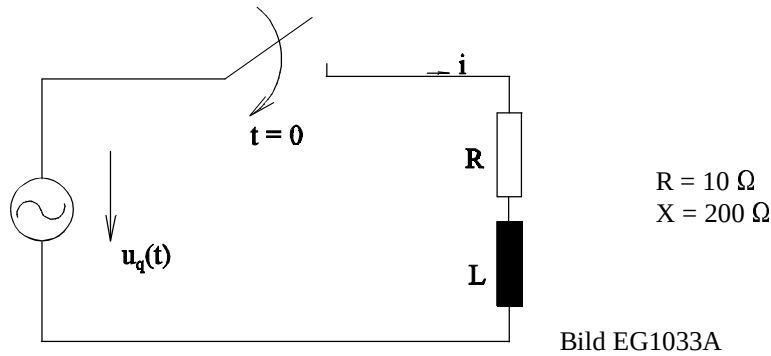10.3.3. Beispiel: Einschalten R, L

- a) $u_q(t) = \sqrt{2} \cdot 220 \, \text{V} \cdot \sin(\omega t)$ $f = 50 \, \text{Hz}$ Einschalten im Nulldurchgang der Spannung
- b) $u_q(t) = \sqrt{2} \cdot 220 \, \text{V} \cdot \cos(\omega t)$ $f = 50 \, \text{Hz}$ Einschalten im Maximum der Spannung

Teilaufgabe a**A] homogene Lösung:**

$$i_{\text{hom}}(t) = c_1 \cdot e^{-t/T}$$

$$T = \frac{L}{R} = \frac{X}{\omega \cdot R} = \frac{200 \, \Omega}{2\pi \cdot 50 \, \text{s}^{-1} \cdot 10 \, \Omega} = 63.66 \, \text{ms}$$

B] spezielle Lösung:

$$\hat{i}_{\text{sp}} = \frac{\underline{u}_q}{\underline{Z}} \quad \sin(\omega t) \quad \bigcirc \text{----} \bullet \quad -j$$

$$\hat{\underline{u}}_q = \sqrt{2} \cdot 220 \, \text{V} \cdot (-j) \quad \underline{Z} = R + jX = (10 + j200) \, \Omega \quad \hat{\underline{u}}_q = -j\sqrt{2} \cdot 220 \, \text{V}$$

$$\hat{i}_{\text{sp}} = \frac{\hat{\underline{u}}_q}{\underline{Z}} = \frac{-j\sqrt{2} \cdot 220 \, \text{V}}{(10 + j200) \, \Omega} = -1.552 \, \text{A} - j0.0776 \, \text{A}$$

$$i_{\text{sp}}(t) = -1.552 \, \text{A} \cdot \cos(\omega t) + 0.0776 \, \text{A} \cdot \sin(\omega t)$$

C] gesamte Lösung:

$$i(t) = i_{\text{hom}} + i_{\text{sp}} = C_1 \cdot e^{-t/T} - 1.552 \, \text{A} \cdot \cos(\omega t) + 0.0776 \, \text{A} \cdot \sin(\omega t)$$

D] Integrationskonstanten bestimmen

$$i(t=0) = 0 = C_1 - 1.552 \, \text{A} \Rightarrow C_1 = 1.552 \, \text{A}$$

$$i(t) = 1.552 \, \text{A} \cdot e^{-t/T} - 1.552 \, \text{A} \cdot \cos(\omega t) + 0.0776 \, \text{A} \cdot \sin(\omega t)$$

Die Ergebnisse sind in den Bildern EG1033B bis EG1033D dargestellt.

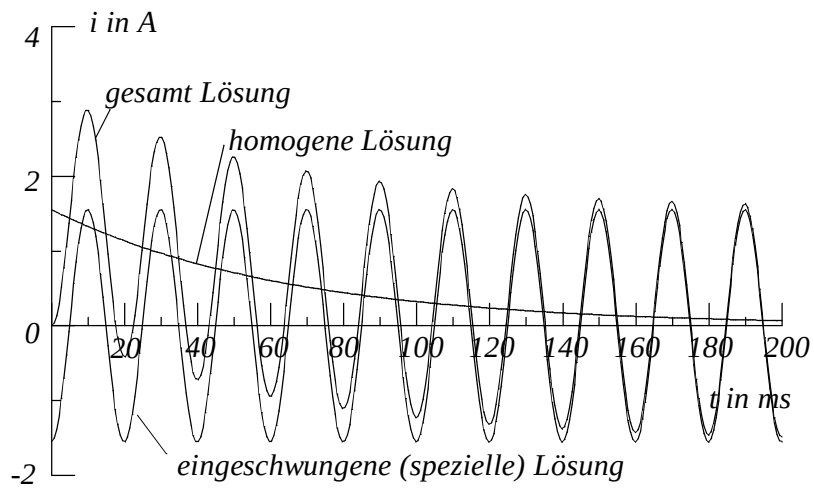


Bild EG1033B: Einschalten im Nulldurchgang der Spannung

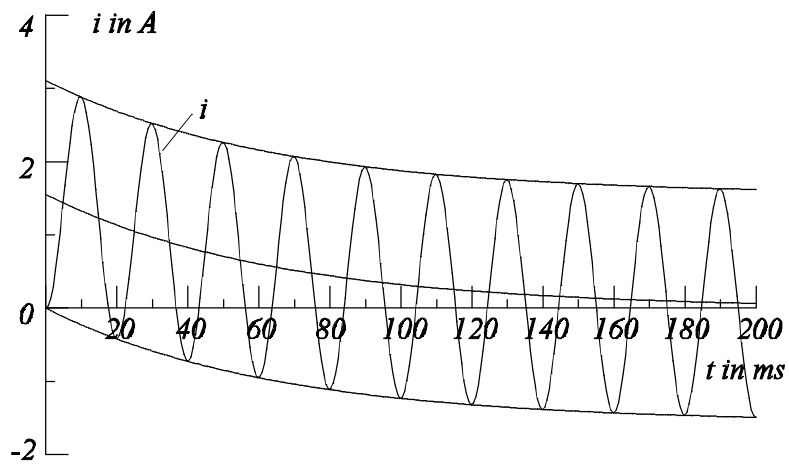


Bild EG1033C: Einschalten im Nulldurchgang der Spannung

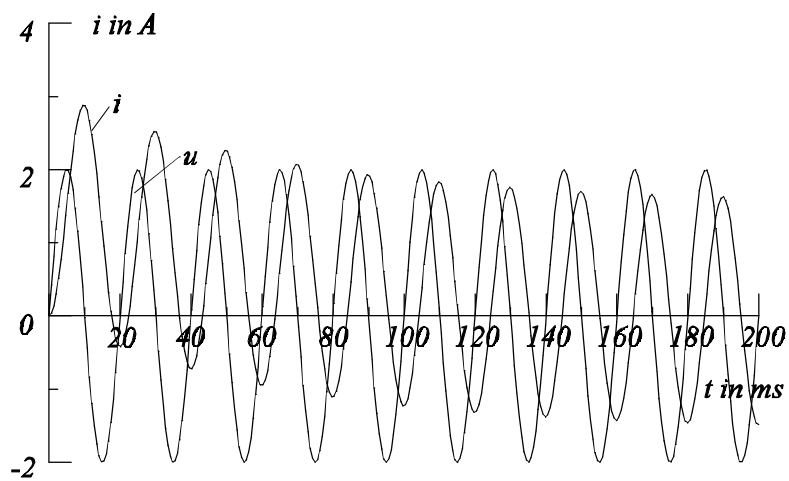


Bild EG1033D: Einschalten im Nulldurchgang der Spannung

Teilaufgabe b

A) homogene Lösung:

$$i_{\text{hom}}(t) = c_1 \cdot e^{-t/T} \quad T = 63.66 \text{ ms} \quad (\text{kein Unterschied zu a)}$$

B) Spezielle Lösung:

$$u_q(t) = \sqrt{2} \cdot 220 \text{ V} \cdot \cos(\omega t)$$

$$\hat{i}_{sp} = \frac{\underline{u}_q}{\underline{Z}} \quad \cos(\omega t) \quad \bigcirc \text{----} \bullet 1$$

$$\hat{\underline{u}}_q = \sqrt{2} \cdot 220 \text{ V} \quad \underline{Z} = R + jX = (10 + j200) \Omega$$

$$\hat{i}_{sp} = \frac{\underline{u}_q}{\underline{Z}} = \frac{\sqrt{2} \cdot 220 \text{ V}}{10 + j200 \Omega} = 0.0776 \text{ A} - j1.552 \text{ A}$$

$$i_{sp}(t) = 0.0776 \text{ A} \cdot \cos(\omega t) + 1.552 \text{ A} \cdot \sin(\omega t)$$

C) gesamte Lösung

$$i(t) = i_{\text{hom}} + i_{sp} = C_1 \cdot e^{-t/T} + 0.0776 \text{ A} \cdot \cos(\omega t) + 1.552 \text{ A} \cdot \sin(\omega t)$$

D) Integrationskonstanten bestimmen

$$i(t=0) = 0 = C_1 + 0.0776 \text{ A} \quad \Rightarrow \quad C_1 = -0.0776 \text{ A}$$

$$i(t) = -0.0776 \text{ A} \cdot e^{-t/T} + 0.0776 \text{ A} \cdot \cos(\omega t) + 1.552 \text{ A} \cdot \sin(\omega t)$$

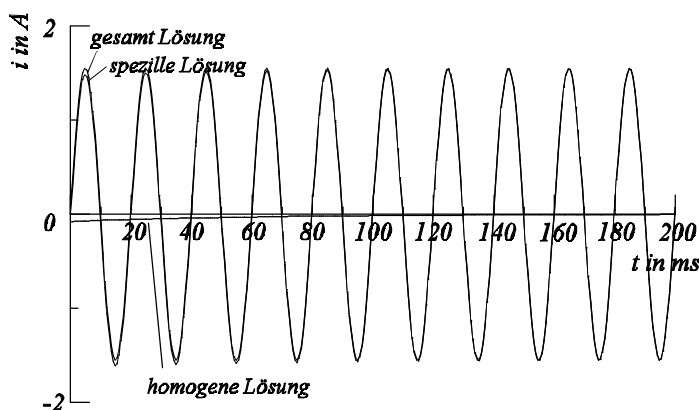
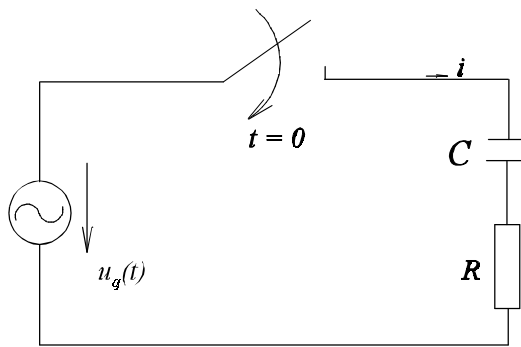


Bild EG1033E: Einschalten im Maximum der Spannung

Fazit aus oberen Beispiel:

Das Einschalten einer Induktivität im Spannungsmaximum (Beispiel, Teil b) ist unproblematisch und führt zu keinen erhöhten Strömen.

Das Einschalten einer linearen Induktivität im Spannungsnulldurchgang (Beispiel, Teil a) führt im ungünstigsten Fall zum doppelten Einschaltstrom. Der doppelte Strom wäre über kurze Zeit zu verkraften. Da aber gut ausgenutzte Geräte bei Flußdichten von 1 T betrieben werden, befindet man sich bei doppelter Flußdichte im stark nichtlinearen Bereich der MKL. Hier ohne Nachweis: Aufgrund der nichtlinearen DGL können Einschaltströme bis zum 20 fachen des Nennstromes für kurze Zeit auftreten.

10.3.4. Beispiel: Einschalten R, C**gegeben:**

$$f = 50 \text{ Hz}$$

$$C = 10 \text{ } \mu\text{F}$$

$$X = -318.5 \text{ } \Omega$$

$$R = 1 \text{ } \Omega$$

$$\text{a) } u_q(t) = \sqrt{2} * 220 \text{ V} * \cos(\omega t)$$

$$\text{b) } u_q(t) = \sqrt{2} * 220 \text{ V} * \sin(\omega t)$$

Bild EG1035A

Teillösung a**A) homogene Lösung:**

$$i_{\text{hom}} = C_1 * e^{-t/T}$$

$$T = R * C = 1 \frac{\text{V}}{\text{A}} * 10 * 10^{-6} \frac{\text{As}}{\text{V}} = 10 \mu\text{s}$$

B) spezielle Lösung:

$$u_q(t) = \sqrt{2} \cdot 220 \text{ V} \cos(\omega t)$$

$$\hat{u}_q = \sqrt{2} \cdot 220 \text{ V}$$

$$\hat{i}_{\text{sp}} = \frac{\hat{u}_q}{Z} = \frac{\sqrt{2} \cdot 220 \text{ V}}{1 \text{ } \Omega - j318.3 \text{ } \Omega} = 0.0031 \text{ A} + j0.9775 \text{ A}$$

$$i_{\text{sp}} = 0.0031 \text{ A} * \cos(\omega t) - 0.9775 \text{ A} * \sin(\omega t)$$

C) gesamte Lösung:

$$i(t) = i_{\text{hom}} + i_{\text{sp}} = C_1 * e^{-t/T} + 0.0031 \text{ A} * \cos(\omega t) - 0.9775 \text{ A} * \sin(\omega t)$$

D) Integrationskonstanten bestimmen

$$i(t=0) = \frac{u_q(t=0)}{R} = \frac{\sqrt{2} * 220 \text{ V}}{1 \text{ } \Omega} = C_1 + 0.0031 \text{ A}$$

$$\Rightarrow C_1 = 311.1 \text{ A}$$

$$i(t) = 311.1 \text{ A} * e^{-t/10 \mu\text{s}} + 0.0031 \text{ A} * \cos\left(2\pi \frac{t}{20 \text{ ms}}\right) - 0.9775 \text{ A} * \sin\left(2\pi \frac{t}{20 \text{ ms}}\right)$$

Teillösung b**A) homogene Lösung:**

$$i_{\text{hom}} = C_1 \cdot e^{-t/T} \quad T = R \cdot C = 1 \frac{\text{V}}{\text{A}} \cdot 10 \cdot 10^{-6} \frac{\text{As}}{\text{V}} = 10 \mu\text{s}$$

B) spezielle Lösung:

$$u_q(t) = \sqrt{2} \cdot 220 \text{ V} \sin(\omega t)$$

$$\hat{u}_q = -j\sqrt{2} \cdot 220 \text{ V}$$

$$\hat{i}_{\text{sp}} = \frac{-j220 \text{ V}\sqrt{2}}{1 \Omega - j318.3 \Omega} = 0.9775 \text{ A} - j0.0031 \text{ A}$$

$$i_{\text{sp}} = 0.9775 \text{ A} \cdot \cos(\omega t) + 0.0031 \text{ A} \cdot \sin(\omega t)$$

C) gesamte Lösung:

$$i(t) = i_{\text{hom}} + i_{\text{sp}} = C_1 \cdot e^{-t/T} + 0.9775 \text{ A} \cdot \cos(\omega t) + 0.0031 \text{ A} \cdot \sin(\omega t)$$

D) Integrationskonstanten bestimmen:

$$i(t=0) = \frac{u_q(t=0)}{R} = 0 = C_1 + 0.9775 \text{ A}$$

$$C_1 = -0.9775 \text{ A}$$


$$i(t) = -0.9775 \text{ A} \cdot e^{-t/10 \mu\text{s}} + 0.9775 \text{ A} \cdot \cos\left(2\pi \frac{t}{20 \text{ ms}}\right) + 0.0031 \text{ A} \cdot \sin\left(2\pi \frac{t}{20 \text{ ms}}\right)$$

Kommentar:

Das Einschalten einer Kapazität im Spannungsmaximum ergibt nach Teillösung a einen kurzen hohen Stromimpuls. Dieses ist im Spannungsulldurchgang nach Teillösung b nicht der Fall.

10.3.5. Optimales Einschalten

im Spannungsmaximum

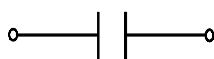

im Spannungsulldurchgang

10.4. Mehrere Quellen im Kreis

Schema

A) homogene Lösung:

Da die Anregung nur den inhomogenen Teil der DGL betrifft, besteht kein Unterschied zu den bisher Erwähnten.

B) spezielle Lösung:


Bei einem linearen Netzwerk können die Wirkungen jeder Quelle überlagert werden, somit können auch die speziellen Lösungen jeder Quelle einzeln berechnet werden und anschließend zur vollständigen speziellen Lösung addiert werden.

Wechselstrom: komplexe Methode anwenden
Gleichstrom: Zustand für $t \rightarrow \infty$ auswerten

C) homogene und vollständige spezielle Lösung addieren

D) Anfangsbedingung(en) zur Bestimmung der Integrations-Konstante(n) auswerten.

Beispiel

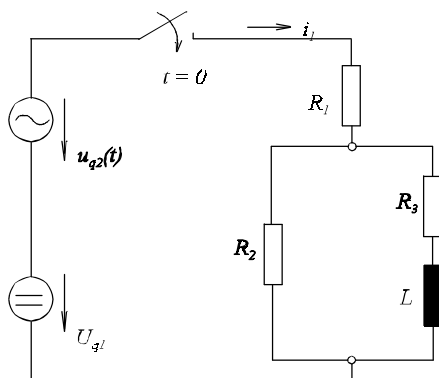

gegeben:

Anordnung nach Bild EG1042A

$$R_1 = 20 \, \Omega$$

$$R_2 = 30 \, \Omega$$

$$R_3 = 50 \, \Omega$$

$$L = 0.31 \, \text{H}$$

$$U_{q1} = 155 \, \text{V}$$

$$u_{q2}(t) = 200 \, \text{V} \cdot \cos(\omega t)$$


$$f = 50 \, \text{Hz}$$

gesucht:

$$i_1(t)$$

Bild EG1042A

homogene Lösung:

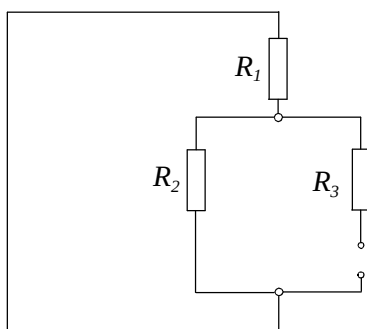

$$R^* = R_3 + R_1 \parallel R_2 = 50 \, \Omega + \frac{20 \, \Omega \cdot 30 \, \Omega}{20 \, \Omega + 30 \, \Omega} = 62 \, \Omega$$

$$T = \frac{L}{R^*} = \frac{0.31 \, \text{H}}{62 \, \Omega} = 5 \, \text{ms}$$

$$i_{\text{hom}} = c_1 \cdot e^{-t/T} = c_1 \cdot e^{-t/5\text{ms}}$$

EG1042B: ESB für Zeitkonstante

Spezielle Lösung von U_{q1}

Für $t \rightarrow \infty$ hat L keinen Einfluß mehr ($u_L = 0$). Für $t \rightarrow \infty$ wirkt L für die Gleichquelle wie ein Kurzschluß.

$$i_{sp1} = \frac{U_{q1}}{R_1 + R_2 \parallel R_3} = \frac{155 \text{ V}}{20 \Omega + \frac{30 \Omega * 50 \Omega}{30 \Omega + 50 \Omega}} = 4 \text{ A}$$

Spezielle Lösung von $u_{q2}(t)$

$$\underline{Z}_3 = R_3 + j\omega L = 50 \Omega + j2\pi * 50 \text{ s}^{-1} * 0.31 \frac{\text{Vs}}{\text{A}} = 50 \Omega + j97.39 \Omega$$

$$\underline{Z}_{23} = \frac{\underline{Z}_3 * R_2}{\underline{Z}_3 + R_2} = \frac{\underline{Z}_3 * 30 \Omega}{\underline{Z}_3 + 30 \Omega} = (25.47 + j5.52) \Omega$$

$$\underline{Z}_{ges} = R_1 + \underline{Z}_{23} = 20 \Omega + \underline{Z}_{23} (45.47 + j5.52) \Omega$$

$$\hat{u}_{q2} = 200 \text{ V}$$

$$\hat{i}_{sp2} = \frac{\hat{u}_{q2}}{\underline{Z}_{ges}} = \frac{200 \text{ V}}{\underline{Z}_{ges}} = 4.33 \text{ A} - j0.53 \text{ A}$$

$$i_{sp2}(t) = 4.33 \text{ A} * \cos(\omega t) + 0.53 \text{ A} * \sin(\omega t)$$

Gesamte Lösung

$$i_1(t) = i_{hom} + i_{sp1} + i_{sp2} = c_1 * e^{-t/5\text{ms}} + 4 \text{ A} + 4.33 \text{ A} * \cos(\omega t) + 0.53 \text{ A} * \sin(\omega t)$$

Anfangsbedingung auswerten

Für $t = 0$ gilt: $i_3(t=0)$. Somit kann für $t = 0$ der Zweig 3 als offen angesehen werden:

$$i_1(t=0) = \frac{U_{q1} + u_{q2}(t=0)}{R_1 + R_2} = \frac{155 \text{ V} + 200 \text{ V}}{20 \Omega + 30 \Omega} = 7.1 \text{ A}$$

$$i_1(t=0) = c_1 + 4 \text{ A} * 4.33 \text{ A} = 7.1$$

$$c_1 = 7.1 \text{ A} + 4 \text{ A} - 4.33 \text{ A} = -1.23 \text{ A}$$

$$i(t) = -1.23 \text{ A} * e^{-t/5\text{ms}} + 4 \text{ A} + 4.33 \text{ A} * \cos(\omega t) + 0.53 \text{ A} * \sin(\omega t)$$

10.5. Netzwerke mit mehreren L und C

Bei entladenen Energiespeichern kann mit Laplace transformierten Widerständen gerechnet werden, siehe u.a. Abschnitt 10.2.5.3.


Im Zeitbereich kann die spezielle Lösung nach den schon bekannten Verfahren bestimmt werden:

- Gleichstrom: Zustand für $t \rightarrow \infty$ auswerten
- Wechselstrom: komplexe Methode anwenden

Die homogen Lösung muß durch Aufstellen der DGL ermittelt werden. Zwei Möglichkeiten bieten sich an:

- Maschen- und Knotenanalyse (siehe Kap. 10.2.5.1)
- rekursives Einsetzen der gewählten Variable (siehe unteres Beispiel und Kap. 10.2.5.2)

Beispiel:

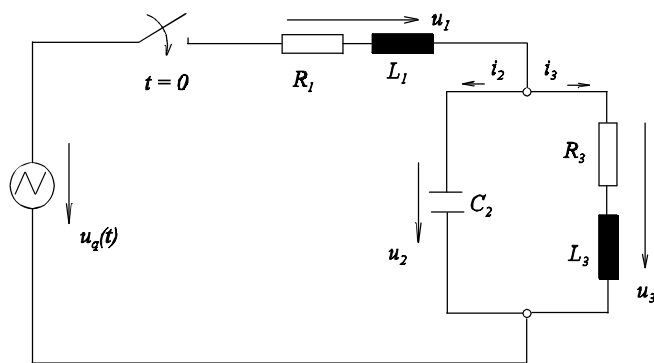

gesucht: DGL für $i_3(t)$

Bild EG105A

$$u_3 = L_3 \frac{di_3}{dt} + R_3 i_3$$

$$i_2 = C_2 \frac{du_2}{dt} = C_2 \frac{du_3}{dt}$$

$$\frac{du_3}{dt} = L_3 \frac{d^2 i_3}{dt^2} + R_3 \frac{di_3}{dt}$$

$$i_2 = C_2 L_3 \frac{d^2 i_3}{dt^2} + C_2 R_3 \frac{di_3}{dt}$$

$$i_1 = i_2 + i_3 = C_2 L_3 \frac{d^2 i_3}{dt^2} + C_2 R_3 \frac{di_3}{dt} + i_3$$

$$u_1 = R_1 i_1 + L_1 \frac{di_1}{dt}$$

$$\frac{di_1}{dt} = C_2 L_3 \frac{d^3 i_3}{dt^3} + C_2 R_3 \frac{d^2 i_3}{dt^2} + \frac{di_3}{dt}$$

$$u_1 = R_1 \left[C_2 L_3 \frac{d^2 i_3}{dt^2} + C_2 R_3 \frac{di_3}{dt} + i_3 \right] + L_1 \left[C_2 L_3 \frac{d^3 i_3}{dt^3} + C_2 R_3 \frac{d^2 i_3}{dt^2} + \frac{di_3}{dt} \right]$$

$$u_1 = R_1 C_2 L_3 \frac{d^2 i_3}{dt^2} + R_1 C_2 R_3 \frac{di_3}{dt} + R_1 i_3 + L_1 C_2 L_3 \frac{d^3 i_3}{dt^3} + L_1 C_2 R_3 \frac{d^2 i_3}{dt^2} + L_1 \frac{di_3}{dt}$$

$$U_q = u_1 + u_3$$

$$U_q = R_1 C_2 L_3 \frac{d^2 i_3}{dt^2} + R_1 C_2 R_3 \frac{di_3}{dt} + R_1 i_3 + L_1 C_2 L_3 \frac{d^3 i_3}{dt^3} + L_1 C_2 R_3 \frac{d^2 i_3}{dt^2} + L_1 \frac{di_3}{dt} + L_3 \frac{di_3}{dt} + R_3 i_3$$


$$U_q = L_1 C_2 L_3 \frac{d^3 i_3}{dt^3} + (R_1 C_2 L_3 + L_1 C_2 R_3) \frac{d^2 i_3}{dt^2} + (R_1 C_2 R_3 + L_1 + L_3) \frac{di_3}{dt} + (R_3 + R_1) i_3$$

Anhang


Aufgaben

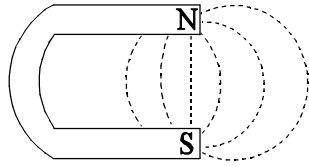Aufgabe 9.1

Zeichnen Sie bei den folgenden Anordnungen die Richtung der Feldlinien ein.




A. Hufeisenmagnet

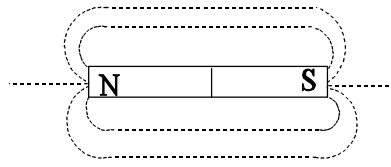


B. Stabmagnet

Bild EG91B

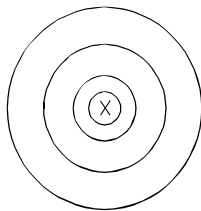

C. Einzelleiter

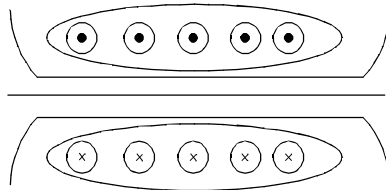

D. Spule

Bild EG_A91

Aufgabe 9.2

A] gleiche Stromrichtung

B] entgegengesetzte Stromrichtung

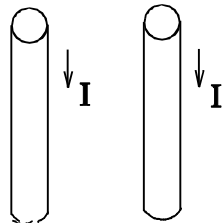


Bild EG_A92A

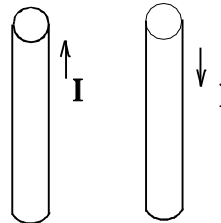


Bild EG_A92B

Bestimmen Sie die Richtung der Kraft-Wirkung zweier paralleler Leiter mit Hilfe der Lorentz-Kraft.

- Zeichnen Sie die Magnetfeld-Richtung $\vec{B}$ des einen Leiters am Ort des anderen in die Skizze mit ein.
- Zeichnen Sie die gedachte Richtung der Bewegung der positiven Ladungsträger ein.
- Bestimmen Sie die Kraft-Richtung mit Hilfe der Lorentz-Kraft.

Aufgabe 9.3

Das Magnetfeld einer Kreisringspule in Luft soll bestimmt werden. Folgende Größen sind gegeben:

$N = 5000$	Windungszahl
$r_w = 1 \text{ cm}$	Radius der Wicklungen
$r_r = 8 \text{ cm}$	Radius des Kreisringes
$I = 0.5 \text{ A}$	Spulenstrom

Gesucht sind die magnetischen Größen: Θ , Λ , R_m , Φ , B , H

Aufgabe 9.4

Mit Hilfe einer Kreisringspule aus Luft soll ein Magnetfeld von $B = 100 \text{ mT}$ erzeugt werden. Kreisringdurchmesser und Ringdurchmesser sind vorgegeben: $d_w = 1 \text{ cm}$, $d_r = 20 \text{ cm}$. Verwendet wird ein Draht von $d_d = 0.1 \text{ mm}$ Durchmesser. Die maximale Stromdichte beträgt $J_{\max} = 10 \text{ A/mm}^2$. Wie groß ist die Windungszahl N der Spule zu wählen?

Aufgabe 9.5


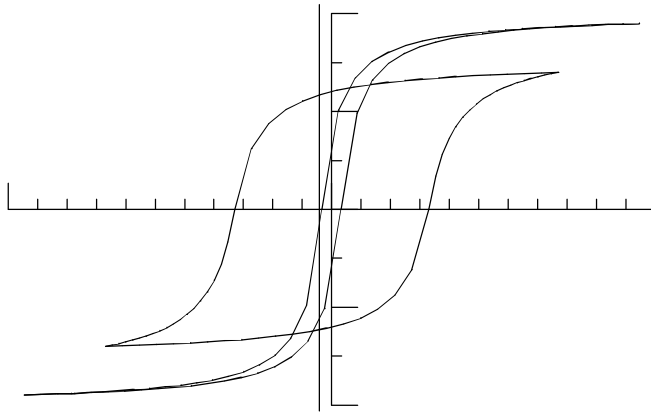


Bild EG_A95

Zeichnen Sie in das obere Bild ein:

- Achsenbeschriftung mit Einheiten
- weichmagnetisch und hartmagnetisch
- Remanenz-Flußdichte
- Koerzitiv-Feldstärke

Aufgabe 9.6

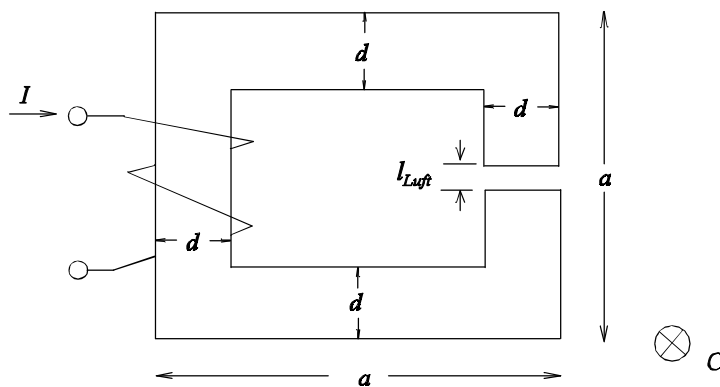

gegeben:

$$d = 2 \text{ cm}$$

$$\mu_{\text{rFe}} = 2000$$

$$a = 12 \text{ cm}$$

$$N = 5000$$

$$l_{\text{Luft}} = 0.5 \text{ cm}$$


$$I = 0.4 \text{ A}$$

$$c = 2 \text{ cm} = \text{Tiefe der Anordnung}$$

Bild EG_A96

Für die obere Anordnung ist die magnetische Flußdichte im Luftspalt zu bestimmen. Berechnen Sie den magnetischen Spannungsabfall im Luftspalt und im Eisen.

Aufgabe 9.7

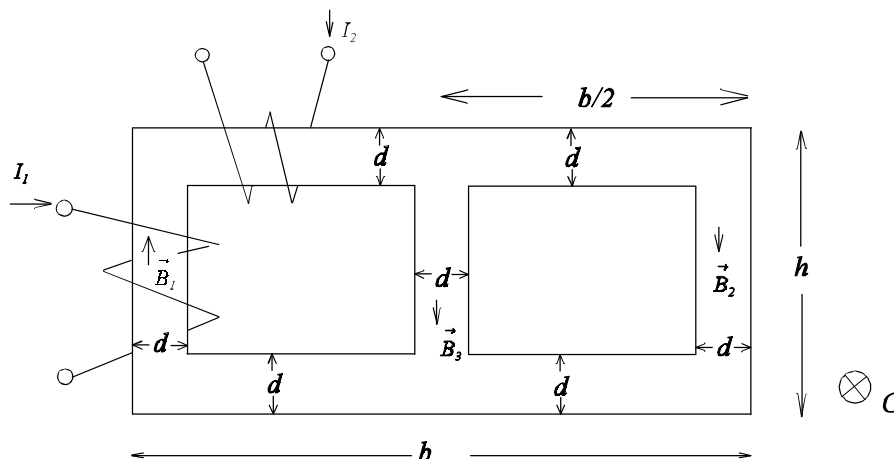

gegeben:

$$I_1 = 0.3 \text{ A}$$

$$I_2 = 0.1 \text{ A}$$

$$N_1 = 800$$

$$N_2 = 900$$

$$d = 2 \text{ cm}$$

$$h = 10 \text{ cm}$$

$$b = 18 \text{ cm}$$


$$\mu_r = 2000$$

$$c = 2 \text{ cm}$$

Bild EG_A97

gesucht:


$$\vec{B}_1, \vec{B}_2, \vec{B}_3, V_1, V_2, V_3$$

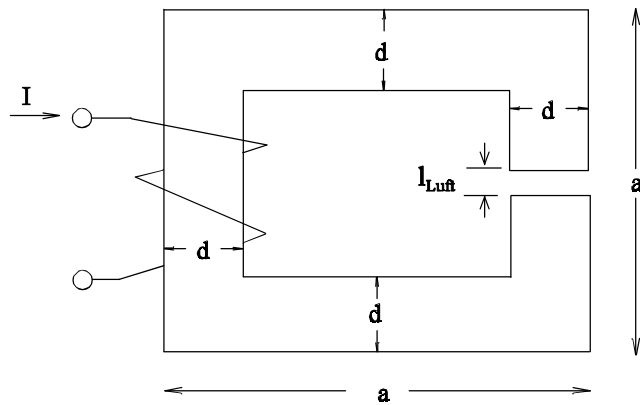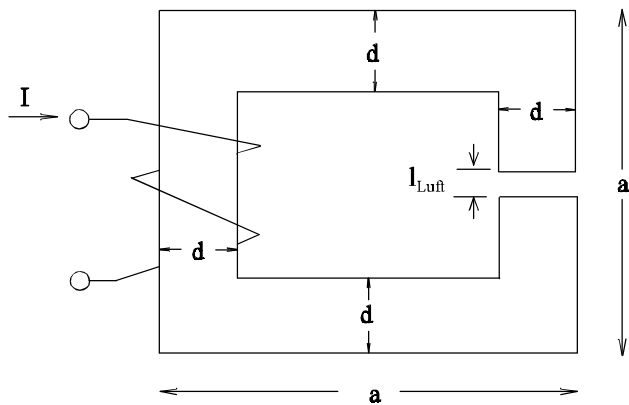Aufgabe 9.11

gegeben:

$d = 2 \text{ cm}$ Dynamoblech
 $a = 12 \text{ cm}$ $N = 5000$
 $l_{\text{Luft}} = 0.5 \text{ cm}$ $I = 1.2 \text{ A}$
 $c = 2 \text{ cm} = \text{Tiefe der Anordnung}$


C Bild EG_A96

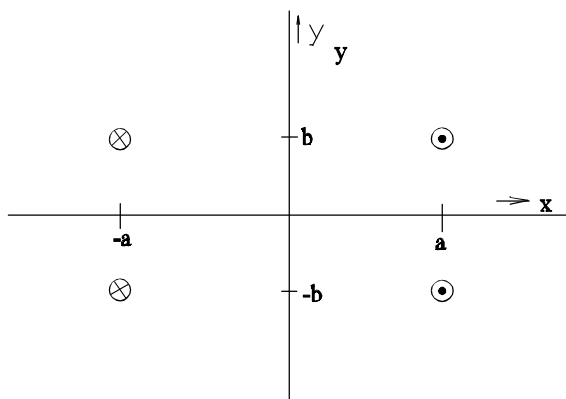
Für die obere Anordnung ist die Flußdichte im Luftspalt iterativ zu bestimmen.

Aufgabe 9.12

gegeben:

$d = 2 \text{ cm}$
 $a = 12 \text{ cm}$ $N = 5000$
 $l_{\text{Luft}} = 0.5 \text{ cm}$ $I = 1.2 \text{ A}$
 $c = 2 \text{ cm} = \text{Tiefe der Anordnung}$


C Bild EG_A96

Für die obere Anordnung ist die Flußdichte im Luftspalt durch Scherung der MKL zu bestimmen.

Aufgabe 9.13


$I = 1 \text{ kA}$
 $a = 20 \text{ cm}$
 $b = 10 \text{ cm}$

Bild EG_AU913

Der Vektor der Feldstärke $\vec{B}$ soll für verschiedene Punkte P_i nach Betrag und Winkel bestimmt werden.

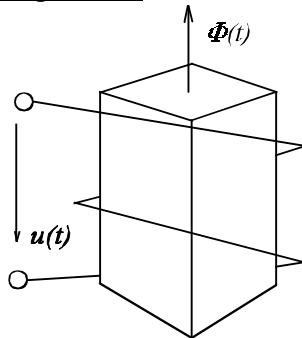
- | | | | |
|----|---|----|---|
| a) | $P_1 = (x = 30 \text{ cm}, y = 20 \text{ cm})$ | b) | $P_2 = (x = 10 \text{ cm}, y = 10 \text{ cm})$ |
| c) | $P_3 = (x = -30 \text{ cm}, y = 50 \text{ cm})$ | d) | $P_4 = (x = -10 \text{ cm}, y = 30 \text{ cm})$ |

Aufgabe 9.14

Eine Spule mit $N = 1500$ Windungen wird in einem Magnetfeld von $B = 1.2 \text{ T}$ gedreht. Folgende Werte sind gegeben:

$A = 100 \text{ cm}^2$ - Spulenfläche
 $n = 4200 \text{ U/min}$ - Drehzahl

Berechnen Sie den Zeitverlauf der induzierten Spannung $u_{\text{ind}}(t)$, wenn der Spulenfluß bei $t = 0$ maximal ist. Wie groß ist der Effektivwert U_{ind} .

Aufgabe 9.15

gegeben:

$$\Phi(t) = \hat{\Phi} \cdot \sin(\omega t)$$

N


gesucht:

$u(t)$ Beweisen Sie das Vorzeichen

Bild EG_A915

Aufgabe 9.16

Für ein Kupferrohr von 15 mm Durchmesser, 1 mm Wanddicke und 2 m Länge ist der Gleichstromwiderstand und der Wechselstromwiderstand bei $f = 100 \text{ kHz}$ zu bestimmen. $\kappa_{\text{Cu}} = 56 \text{ m}/(\Omega \text{mm}^2)$

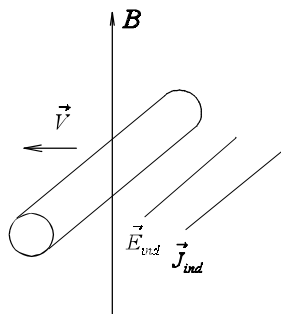Aufgabe 9.17

Für einen bewegten Leiter im Magnetfeld sind die Richtungen der Induktionswirkungen in der Skizze zu ergänzen.

Bild EG_A917

Aufgabe 9.18

Die Induktivitäten $L_1 = 20 \text{ H}$ und $L_2 = 0.1 \text{ H}$ werden ohne magnetische Koppelung in Reihe geschaltet. Wie groß ist die Induktivität der Reihenschaltung?

Aufgabe 9.19

Die Induktivitäten $L_1 = 8 \text{ H}$ und $L_2 = 2 \text{ H}$ werden ohne magnetische Koppelung parallel geschaltet. Wie groß ist die Induktivität der Parallelschaltung?

Aufgabe 9.20


Die Induktivitäten $L_1 = 0.3 \text{ H}$ und $L_2 = 0.2 \text{ H}$ mit der magnetischen Koppelung $M = 0.1 \text{ H}$ werden verschaltet. Berechnen Sie die Gesamtinduktivität.

- Reihenschaltung mit positiver magnetischer Koppelung
- Reihenschaltung mit negativer magnetischer Koppelung
- Parallelschaltung mit positiver magnetischer Koppelung
- Parallelschaltung mit negativer magnetischer Koppelung

Aufgabe 9.21

Zwei Induktivitäten in Reihenschaltung sind magnetisch gekoppelt. Die Messung der Gesamtinduktivität ergibt $L' = 400 \text{ mH}$. Wird eine Spule umgeklippt ergibt die Messung $L'' = 50 \text{ mH}$. Wie groß ist die magnetische Koppelung M der beiden Spulen?

Aufgabe 9.22

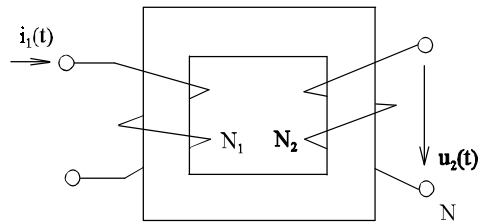


gegeben:

$$\begin{aligned} i_1(t) &= 40 \text{ mA} \cdot \sin(\omega t) & l_{Fe} &= 20 \text{ cm} \\ A_{Fe} &= 4 \text{ cm}^2 & \mu_r &= 4000 \\ N_1 &= 1000 & N_2 &= 200 \\ f &= 50 \end{aligned}$$

Bei der oberen Anordnung ist der Strom i_1 gegeben. Zu berechnen ist die Spannung u_2 . Der Streufluß ist zu vernachlässigen ($|\Phi_1| = |\Phi_2|$). Achten Sie auf die Richtung.

Bild EG_A922

Aufgabe 9.23

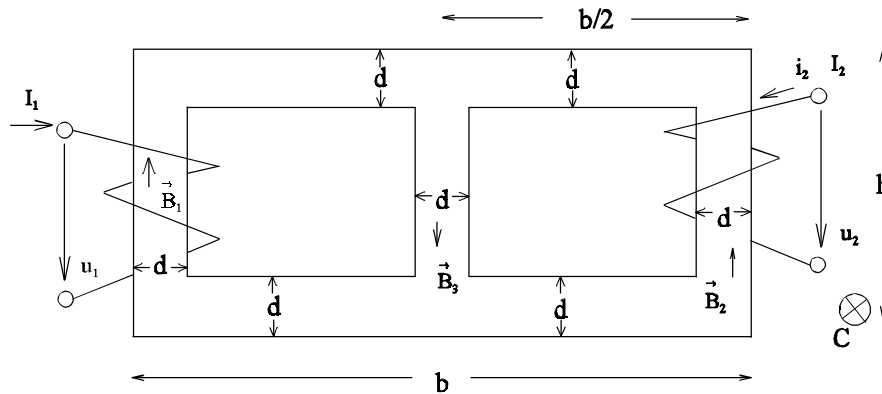

gegeben:

$$\begin{aligned} N_1 &= 800 \\ N_2 &= 900 \\ d &= 2 \text{ cm} \\ h &= 10 \text{ cm} \\ b &= 18 \text{ cm} \\ i_1 &= 0.1 \text{ A} \cdot \cos(\omega t) \\ f &= 50 \text{ Hz} \\ i_2 &= 0 \\ c &= 2 \text{ cm} \end{aligned}$$


Bild EG_A923

Hinweis: Teilergebnisse sind aus Aufgabe 9.7 zu entnehmen.

gesucht: $u_2(t)$

- Berechnung der magnetischen Leitwerte (siehe Aufgabe 9.7).
- Bestimmung der magnetischen Flüsse Φ_1, Φ_2 .
- Ermittlung der Spannung u_2 nach den Induktionsgesetz.
- Ermittlung von L_1, L_2 und M .
- Wie groß ist die Spannung u_1 ?

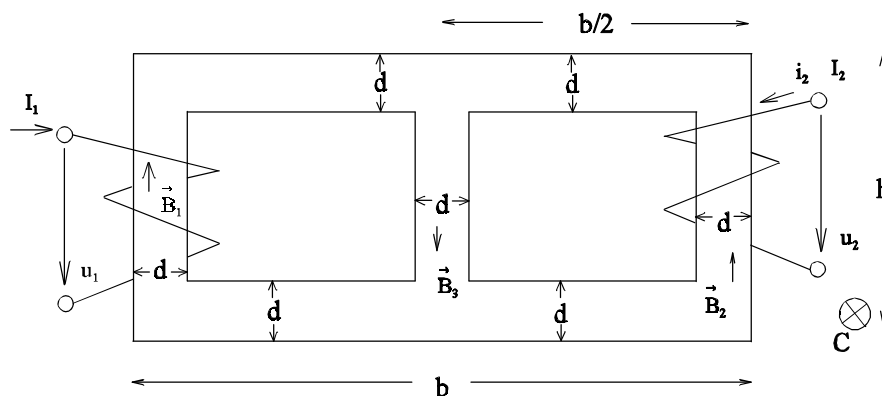Aufgabe 9.24 (in einigen Teilen gleiche Aufgabe als 9.7, aber andere Vorgehensweise)




gegeben:

$$\begin{aligned} N_1 &= 800 \\ N_2 &= 900 \\ d &= 2 \text{ cm} \\ h &= 10 \text{ cm} \\ b &= 18 \text{ cm} \\ \mu_r &= 2000 \\ c &= 2 \text{ cm} \end{aligned}$$

Bild EG_A923

Hinweis: Teilergebnisse sind aus Aufgabe 9.7 zu entnehmen.

- Bei der oberen Anordnung sind die Induktivitäten L_1 und L_2 und die Gegeninduktivität M zu bestimmen. **Hinweis:** Zur Bestimmung von M kann die folgende Stromverteilung angenommen werden: $i_2 = 0, i_1 \neq 0$. M kann dann aus $u_2 = N_2 \cdot \frac{d\Phi_2}{dt} = N_1 \cdot N_2 \cdot \Lambda_{12} \frac{di_1}{dt}$ bestimmt werden. Achten Sie auf die Richtungen.
- Die Spannung $U_1 = 100 \text{ V} \angle 0^\circ$ $U_2 = 20 \text{ V} \angle 0^\circ$ werden vorgegeben. Berechnen Sie mit Hilfe der komplexen Wechselstrom-Rechnung und dem Maschenstrom-Verfahren die Ströme I_1 und I_2 .

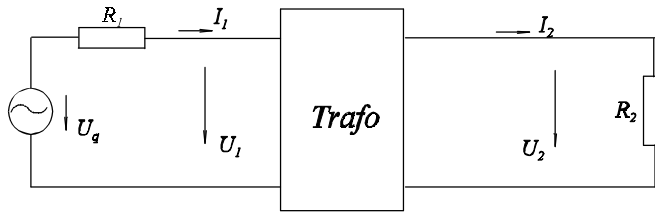Aufgabe 9.25**gegeben:**

$R_1 = 160 \, \Omega$

$R_k = 0.1 \, \Omega$

$X_k = 1 \, \Omega$

$U_{N1}/U_{N2} = 20$

$R_2 = 5 \, \Omega$

$X_h = \infty$

$R_h = \infty$

$U_q = 220 \, \text{V}$

Bild EG_A925

In der oberen Schaltung sollen der Strom I_1 und die Spannung U_2 bestimmt werden. Der Trafo kann als T-ESB dargestellt werden. Die unten angegebenen Widerstandswerte sind auf die Unterspannungsseite bezogen.

Aufgabe 9.26

Zwei gekoppelte Spulen mit den Daten:

$\omega L_1 = 100 \, \Omega$

$\omega L_2 = 10 \, \Omega$

$\omega M = 30 \, \Omega$


werden eingangsseitig mit $U_1 = 100 \, \text{V} \cdot \cos(\omega t)$, $\underline{U}_1 = 70.7 \, \text{V} \cdot \underline{0}^\circ$ angeschlossen und ausgangsseitig mit einem Widerstand $R = 400 \, \Omega$ belastet.

gesucht:

$\underline{I}_1, \underline{U}_2, \underline{I}_2$

Aufgabe 9.27

Bestimmen Sie die Selbstinduktivität einer Doppelleitung mit den Daten:

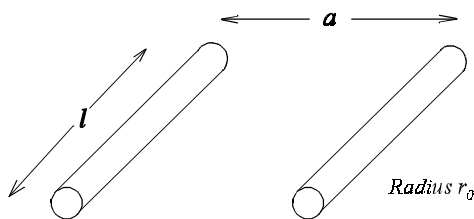**gegeben:**

$l = 5 \, \text{m}$

$a = 5 \, \text{cm}$

$r_0 = 1 \, \text{mm}$

Bild EG_A927

Aufgabe 9.28

In einer Induktivität von $L = 150 \, \text{mH}$ fließt ein Strom $I = 1.5 \, \text{A}$. Wie groß ist die gespeicherte Energie?

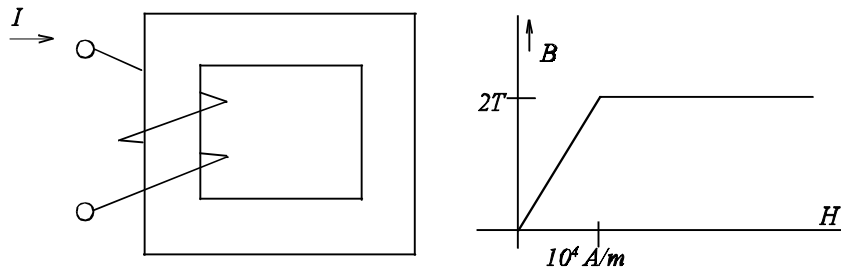
Aufgabe 9.29

Bild EG_A929

Der oben dargestellte magnetische Kreis hat eine sehr vereinfachte MKL. Berechnen Sie für verschiedene Ströme die gespeicherte magnetische Energie.

gegeben:

$N = 900$

$l_{\text{Fe}} = 20 \, \text{cm}$

$A_{\text{Fe}} = 4 \, \text{cm}^2$

gesucht:

W_m

a) $I = 0.5 \, \text{A}$


b) $I = 2 \, \text{A}$

c) $I = 5 \, \text{A}$

d) $I = 10 \, \text{A}$

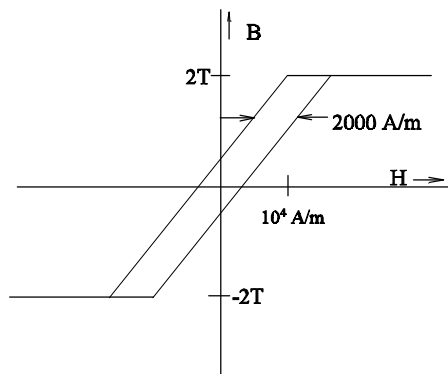Aufgabe 9.30


Bei einem Versuch an der Anordnung von Aufgabe 9.29 wird folgende sehr vereinfachte Hysterese-Kennlinie aufgenommen.



Wie groß sind die Hystereseverluste P_{VH} bei $f = 50 \text{ Hz}$?

Bild EG_A930

Aufgabe 9.31

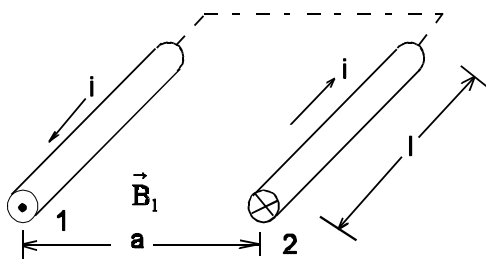


gegeben: $I = 800 \text{ A}$
 $a = 5 \text{ cm}$
 $l = 0.5 \text{ m}$

Bild EG9132A

Wie groß ist die Kraft zwischen dem Leitern der oberen Anordnung

Aufgabe 9.32

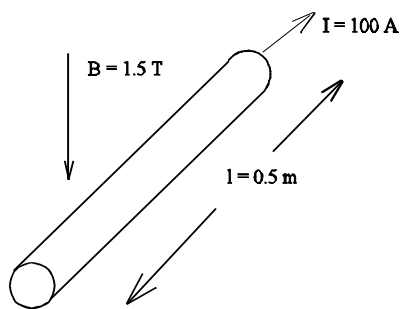


gegeben: $B = 1.5 \text{ T}$
 $I = 100 \text{ A}$
 $l = 0.5 \text{ m}$

Bild EG_A932

Wie groß ist die Kraft auf den dargestellten Leiter und in welcher Richtung wirkt diese?

Aufgabe 9.33

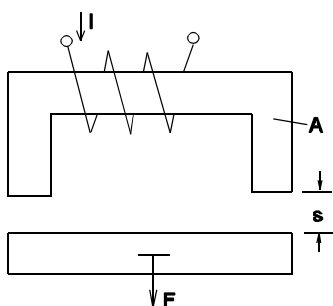


gegeben: $A = 10 \text{ cm}^2$
 $I = 2 \text{ A}$
 $s = 0.2 \text{ cm}$
 $N = 1500$
 $l_{\text{Fe}} = 40 \text{ cm}$
 $\mu_{\text{rFe}} = 800$

gesucht: F

Bild EG9133A

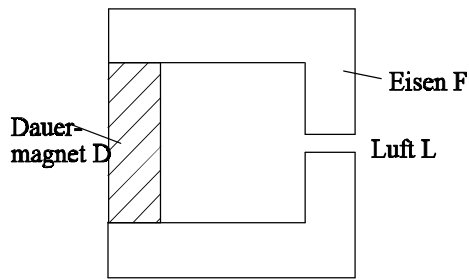Aufgabe 9.34

Ein Dauermagnetkreis soll dimensioniert werden.



gegeben: $A_L = A_F = 2 \text{ cm}^2$ $B_L = 1.4 \text{ T}$
 $l_F = 15 \text{ cm}$ $l_L = 0.2 \text{ cm}$
 $B_F = 0.8 \text{ T}$ $B_D = 0.6 \text{ T}$
 $\Phi_D = \Phi_L$ $\mu_{rF} = 2000$

gesucht: A_D, l_D

Bild EG_A934

Aufgabe 10.1

Bei den folgenden Schaltvorgängen wird der Schalter zur Zeit $t_0 = 0$ geschlossen und zur Zeit $t = t_1$ wieder geöffnet. Der Verlauf der gesuchten elektrischen Größe ist abschnittsweise zu berechnen und zu skizzieren. Welchen Wert hat die gesuchte Größe zur Zeit $t = 2t_1$?

a)

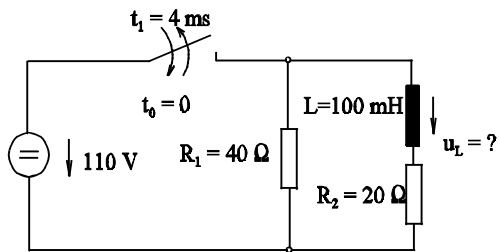


Bild EG_A101A

b)

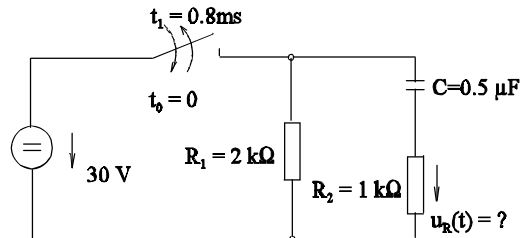


Bild EG_A101B

c)

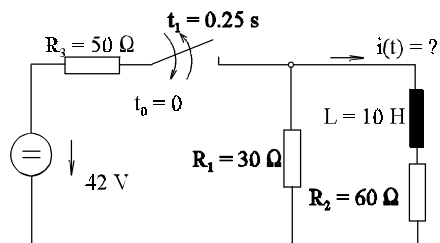


Bild EG_A101C

d)

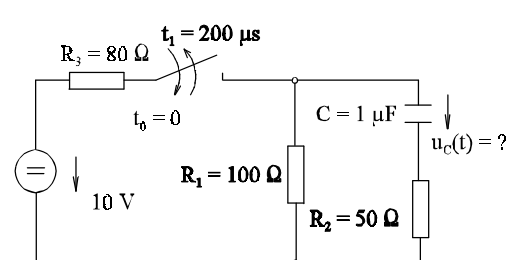


Bild EG_A101D

Aufgabe 10.2

Berechnen Sie die Spannung $u_C(t)$.

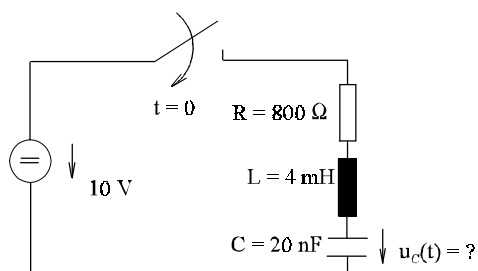


Bild EG_A102

Aufgabe 10.3

Berechnen Sie den Strom $i(t)$.


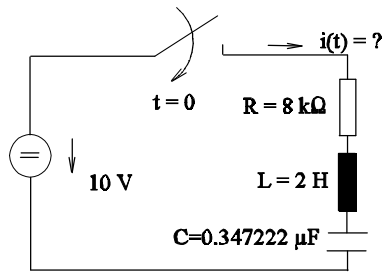


Bild EG_A103

Aufgabe 10.4

Der Strom $i_1(t)$ ist zu berechnen.

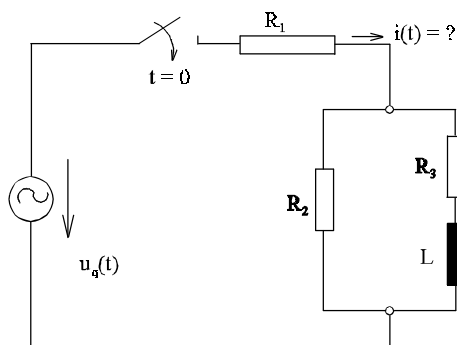


$$\begin{aligned} R_1 &= 13.5 \, \Omega \\ R_2 &= 45 \, \Omega \\ R_3 &= 5 \, \Omega \\ X &= 20 \, \Omega \\ u_q(t) &= 220 \, V \cdot \sqrt{2} \cdot \cos(\omega t + 30^\circ) \\ f &= 50 \, \text{Hz} \end{aligned}$$

Bild EG_A104

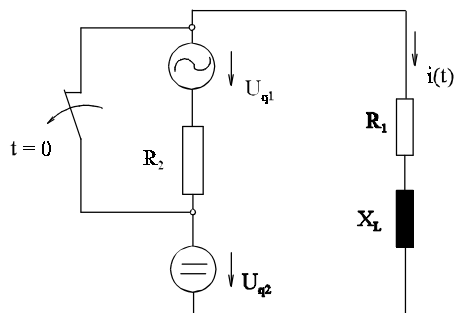Aufgabe 10.5

Für das dargestellte Netzwerk soll der Strom $i(t)$ berechnet werden.



$$\begin{aligned} U_{q1} &= 150 \, \text{V} \\ U_{q2} &= 220 \, V \cdot \sqrt{2} \cdot \cos(\omega t) \\ R_1 &= 50 \, \Omega \\ R_2 &= 100 \, \Omega \\ X_L &= 120 \, \Omega \\ f &= 50 \, \text{Hz} \end{aligned}$$

Bild EG_A105

Aufgabe 10.6

Eine Kreisringspule aus Luft wird mit Cu-Draht $\left(\kappa = 56 \frac{\text{m}}{\Omega \text{mm}^2} \right)$ von $A_D = 0.1 \, \text{mm}^2$ Querschnitt gewickelt.

Der Durchmesser der Spule beträgt $D_S = 50 \, \text{cm}$. Die Wicklungen sollen einen Raum ausfüllen zwischen $r_i = 2 \, \text{cm}$ und $r_a = 3 \, \text{cm}$. Der Wicklungsquerschnitt ist zu 70 % mit Cu ausgefüllt. Die Spule wird zur Zeit $t = 0$ an eine Gleichstromquelle $U_q = 10 \, \text{V}$ geschaltet. Berechnen Sie den Stromverlauf. Vereinfachung: Für den magnetischen Querschnitt soll mit r_i gerechnet werden.

Ergebnisse

Aufgabe 9.3

$$\Theta = 2500 \text{ A}$$

$$R_m = 1.274 \cdot 10^9 \text{ A/Vs}$$

$$H = 4974 \text{ A/m}$$

$$\Phi = 1.963 \cdot 10^{-6} \text{ Vs}$$

$$\Lambda = 0.785 \cdot 10^{-9} \text{ Vs/A}$$

$$B = 6.248 \text{ mT}$$

Aufgabe 9.4

$$N = 636943$$

Aufgabe 9.6

$$B = 0.4833 \text{ Vs/m}^2$$

Aufgabe 9.7

$$V_1 = 120 \text{ A}$$

$$V_2 = V_3 = 30 \text{ A}$$

$$B_1 = 1.256 \frac{\text{Vs}}{\text{m}^2} \quad B_2 = 0.314 \frac{\text{Vs}}{\text{m}^2}$$

$$B_3 = 0.942 \frac{\text{Vs}}{\text{m}^2}$$

Aufgabe 9.8

$$B = 1.821 \text{ T}$$

$$B = 0.2513 \text{ T}$$

$$B = 2.072 \text{ T}$$

Aufgabe 9.9

$$I = 1.907 \text{ A}$$

Aufgabe 9.10

$$I = 0.7488 \text{ A}$$

Aufgabe 9.11

$$B^{(3)} = 1.38 \text{ T}$$

$$B^{(4)} = 1.40 \text{ T}$$

Aufgabe 9.12

$$B = 1.38 \text{ T}$$

Aufgabe 9.13

$$\text{a) } \begin{pmatrix} B_x \\ B_y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1.3459 \\ 0.5210 \end{pmatrix} \text{ mT}$$

$$|B| = 1.444 \text{ mT}$$

$$\varphi_B = 158.84^\circ$$

$$\text{b) } \begin{pmatrix} B_x \\ B_y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -0.4921 \\ -3.526 \end{pmatrix} \text{ mT}$$

$$|B| = 3.561 \text{ mT}$$

$$\varphi_B = 262.06^\circ$$

$$\text{c) } \begin{pmatrix} B_x \\ B_y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.4029 \\ -0.2360 \end{pmatrix} \text{ mT}$$

$$|B| = 0.467 \text{ mT}$$

$$\varphi_B = -30.36^\circ$$

$$\text{d) } \begin{pmatrix} B_x \\ B_y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.6426 \\ -1.2186 \end{pmatrix} \text{ mT}$$

$$|B| = 1.378 \text{ mT}$$

$$\varphi_B = -62.20^\circ$$

Aufgabe 9.14

$$\hat{u}_{\text{ind}} = 7916 \text{ V}$$

$$U_{\text{ind}} = 5598 \text{ V}$$

Aufgabe 9.15

$$u(t) = + \hat{\Phi} \omega \cdot \cos(\omega t)$$

Aufgabe 9.16

$$R = 0.812 \text{ m}\Omega$$

$$R_{100\text{kHz}} = 3.61 \text{ m}\Omega$$

Aufgabe 9.18

$$L = 120 \text{ mH}$$

Aufgabe 9.19

$$L = 1.6 \text{ mH}$$

Aufgabe 9.20

- a) $L = 700 \text{ mH}$
 c) $L = 166.7 \text{ mH}$

- b) $L = 300 \text{ mH}$
 d) $L = 71.4 \text{ mH}$

Aufgabe 9.21

$$M = 87.5 \text{ mH}$$

Aufgabe 9.22

$$\hat{u}_2 = 25.25 \text{ V}$$

$$u_2 = +25.25 \text{ V} \cdot \cos(\omega t)$$

Aufgabe 9.23

Aufgabe 9.24

Aufgabe 9.25

$$I_1 = 98.4 \text{ mA}$$

$$\underline{U}_2 = 9.84$$

$$I_2 = 1.968 \text{ mA}$$

Aufgabe 9.26

$$\underline{I}_1 = 0.7072 \text{ A} / -88.71^\circ$$

$$\underline{I}_2 = 0.0530 \text{ A} / 179.9^\circ$$

Aufgabe 9.27

$$L = 8.320 \text{ }\mu\text{H}$$

Aufgabe 9.28

$$W = 0.1688 \text{ Ws}$$

Aufgabe 9.29

- a) $W_m = 0.0405 \text{ Ws}$
 c) $W_m = 0.8 \text{ Ws}$

- b) $W_m = 0.648 \text{ Ws}$
 d) $W_m = 0.8 \text{ Ws}$

Aufgabe 9.30

$$P_{\text{vH}} = 32 \text{ W}$$

Aufgabe 9.31

$$F = 1.279 \text{ N}$$

Aufgabe 9.32

$$F = 75 \text{ N}$$

Aufgabe 9.33

$$F = 558 \text{ N}$$

Aufgabe 9.34

$$A_D = 4.667 \text{ cm}^2$$

$$l_D = 1.45 \text{ cm}$$

